
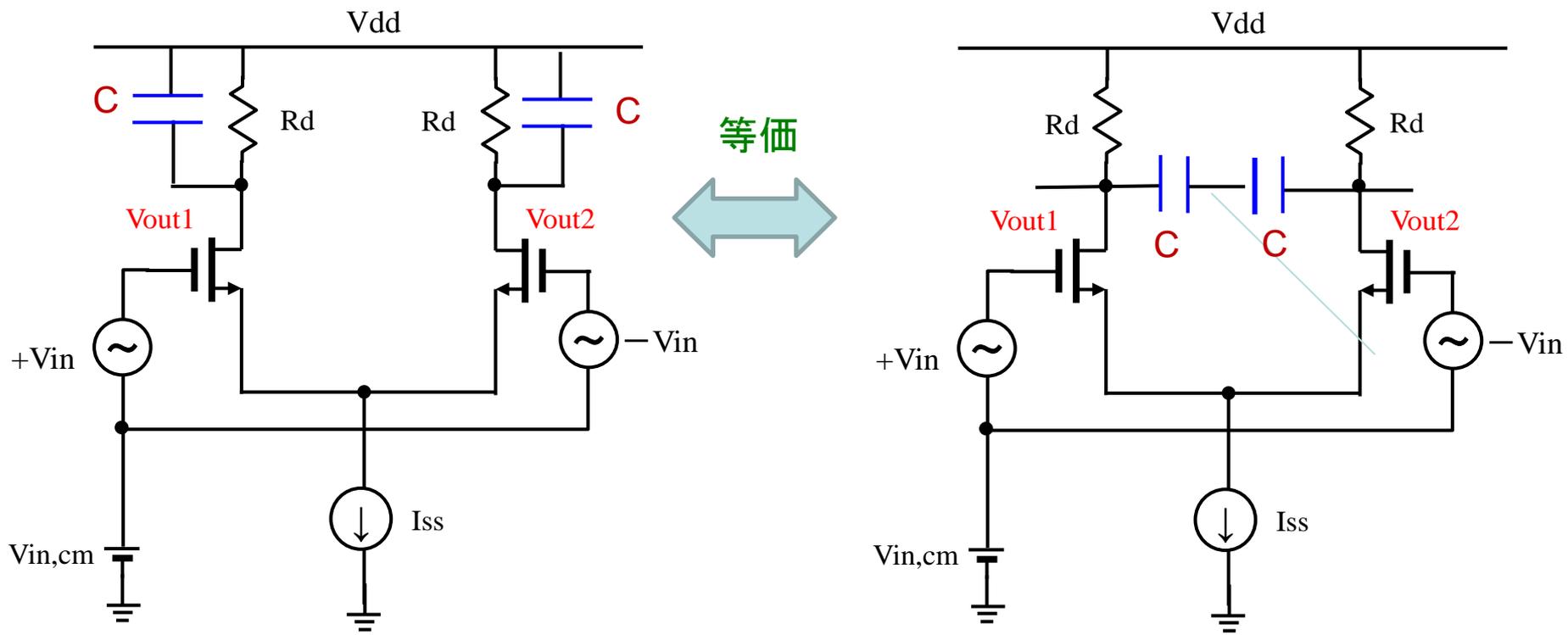


2016年12月23日


差動積分器で容量C を4分の1に

群馬大学
小林春夫

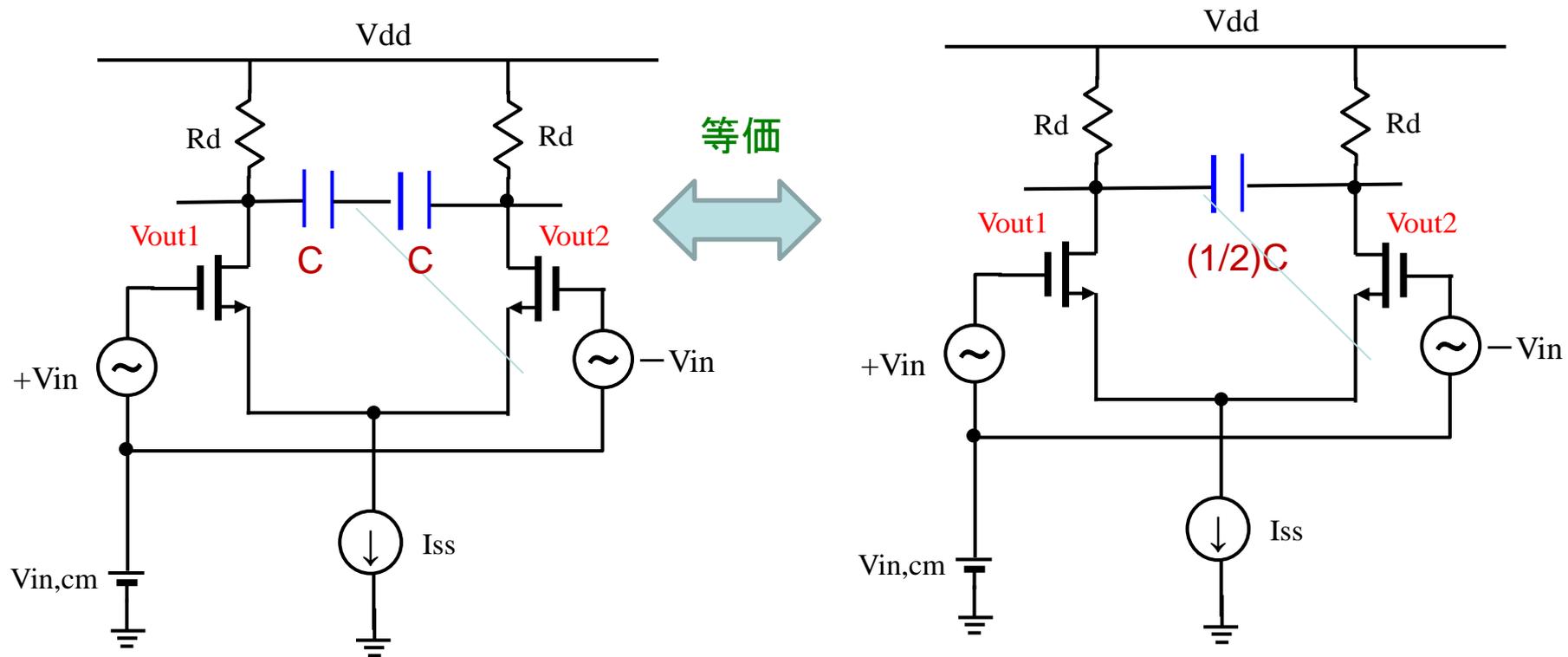




寄生容量の影響に注意

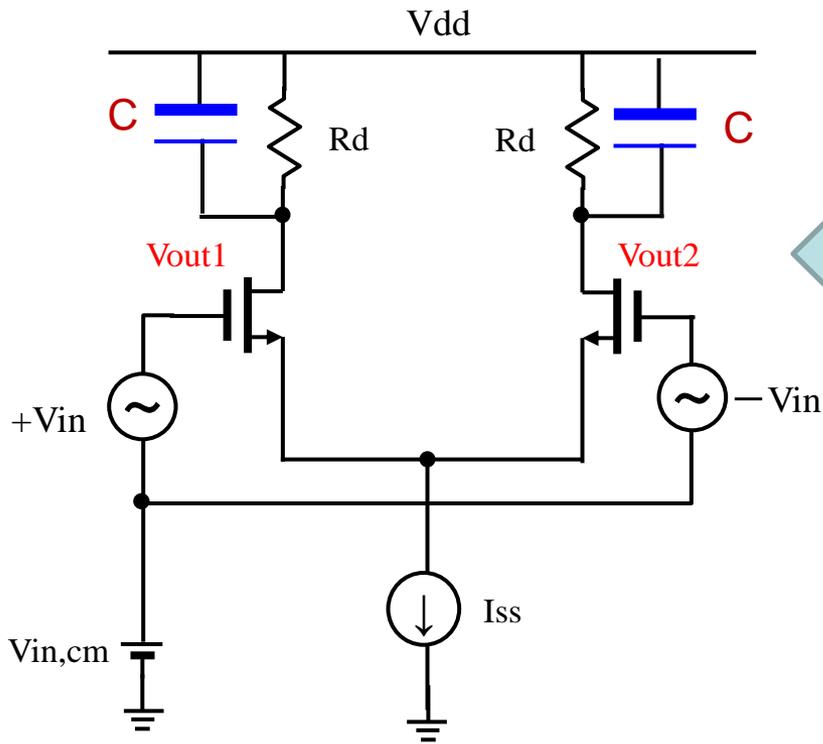

トータル 2C

等価

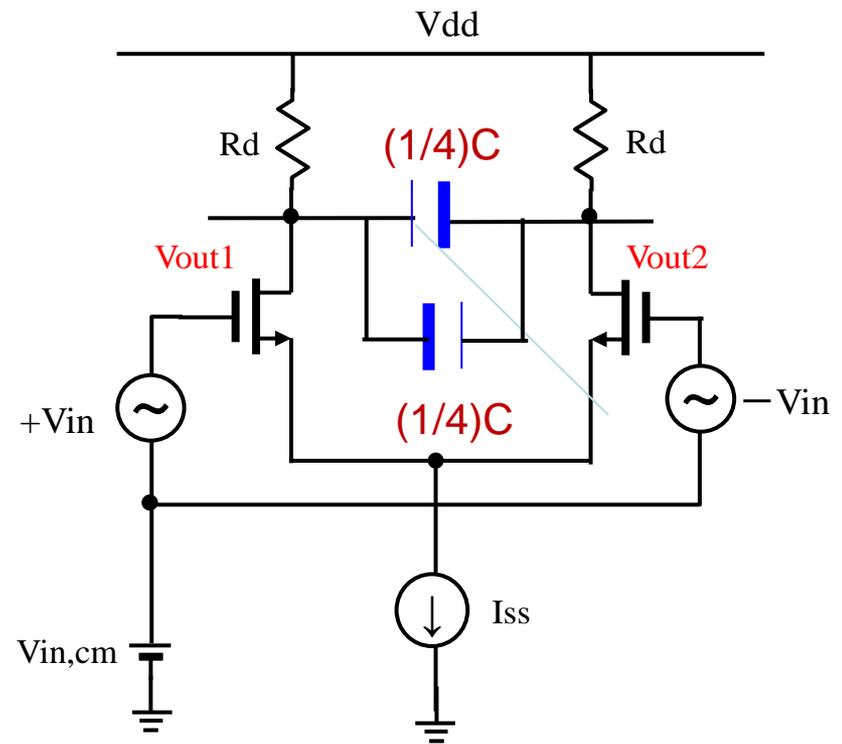

トータル (1/2) C