

課題:LTSpiceで右の回路図を入力し、.OP解析をして、n1の電圧を求めましょう。
正しい結果は容易に分かりますから、シミュレーション結果が正しいことを確認して、メール添付も用いて結果を送ってください。
(具体的には、.ascファイルの添付とoperating pointのメール本文へのコピーを期待しています。)

質問・コメント・感想・意見等がありましたら追記ください。

提出先: yuji.gendai@gunma-u.ac.jp

提出期限: 2021年10月18日

件名は以下の形式でお願いします。

[講義レポート] 第2回 学籍番号・氏名 (よみがな)

