

電子回路I (昼間)講義 (2011年度 第2、3回目)

- 群馬大学 電気電子工学科 2年生対象
- 2011年10月11日(火)、10月18日(火) 5-6限
- トランジスタレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能
 - 消費電力
 - スピード

小林春夫

〒376-8515 群馬県桐生市天神町1丁目5番1号
群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻
電話 0277 (30) 1788 FAX: 0277 (30)1707
e-mail: k_haruo@el.gunma-u.ac.jp
<http://www.el.gunma-u.ac.jp/~kobaweb/>

トランジスタの発明者 ウィリアム・ショックレー

米国の物理学者。

1910年2月13日、

英国生まれ。

「トランジスタの父」と呼ばれている。

1989年8月12日没。



シリコン・バレーの発祥


- スタンフォード大学卒業後、AT&Tのベル研究所に入る。1947年に研究員の仲間と接合型トランジスタを発明。
- この業績が評価され、ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンに、1956年にノーベル物理学賞が授与。
- 1953年、ベル研究所を去り、
1955年にはサンフランシスコ郊外にショックレー半導体研究所を設立。
同研究所の周辺に半導体産業が集まりはじめ、
シリコンバレーと呼ばれる半導体産業のメッカを形成。

ICの発明者 ジャック・キルビー

Texas Instruments(テキサス・インスツルメンツ)社のJack Kilby(ジャック・キルビー)氏が半導体集積回路を発明。

1958年の発明、
アメリカでは1959年に出願、1964年に登録。
日本では1960年に出願、1965年に公告。

この業績により2000年にノーベル賞を受賞。

 

ICの発明者 ジャック・キルビー とキルビー 特許

特許の内容は、半導体でできた一枚の基板の上に抵抗やトランジスタ、配線などを形成し、全体として特定の機能をこなす電子回路を構成する方法。

すべてのICが対象となる基本特許であった。

TI社は日本において、特許出願を分割する手法を駆使して特許の一部の成立を遅らせ、1986年に最後の特許が公告。「キルビー275特許」と呼ばれる。

この特許により、親特許が1980年に失効しているにも関わらず、半導体メーカーは2001年までTI社に特許使用料を支払わなければならなくなってしまった。

これを「キルビー特許事件」という。

もう一人のICの発明者 ロバート・ノイス

米国の半導体技術者。
1927年12月12日、
アイオワ州バーリントン生まれ。
半導体集積回路の発明者の
一人として、
Intel社の共同創業者とて
知られている。
1990年6月3日没。



ロバート・ノイス

マサチューセッツ工科大学を卒業したノイスは、ウィリアム・ショックレー博士の直接の誘いを受けて、1956年からショックレー研究所に勤めた。しかしショックレーとの方針の違いが顕著になると、ゴードン・ムーアらと共に同研究所を去り、1957年、新たにFairchild Semiconductor社を創立。Fairchild社で半導体メモリーの研究開発と普及に努める。ほどなくして出資親会社と意見が衝突。ノイスはムーアと共にFairchild社を去り、Intel社を創設。

インテル社とロバート・ノイス


Intel社で半導体メモリーを中心に集積回路の研究開発を続けた。

トランジスタの表面を酸化シリコンの皮膜で覆うプレーナー法を開発し、特許を取得。

マイクロプロセッサの研究開発も進められ、1970年にはIntelが世界初のDRAMを販売するなど、世界一の半導体企業の名声を揺るぎないものにした。ノイスは1970年まで社長・会長職に就き、「シリコンバレーの主」と称された。

研究開発のありかた

● トランジスタの発明 (ベル研究所)

 

リレーのバトン手渡し型 時代に合わない？

● マイクロ・プロセッサの発明

(Visicon社が電卓用にIntel社に依頼)

世の中のニーズに応じたものを

Concurrent (並列)、Network 型で研究開発

ラグビーのスクラム型

Intel社は中央研究所を持たない。

ブール代数 演習問題解答 (1)

A	\overline{A}	$A+\overline{A}$	$A+A$	$A+1$	$A \cdot A$	$A \cdot 1$	$A \cdot 0$	$A \cdot \overline{A}$	$\overline{\overline{A}}$
0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1	0	0	1

$$\therefore A+\overline{A} = 1, \quad A+A = A, \quad A+1=1,$$

$$A \cdot A=A, \quad A \cdot 1=A, \quad A \cdot 0=0, \quad A \cdot \overline{A}=0$$

$$\text{(二重否定)} \quad A = \overline{\overline{A}}$$

ブール代数 演習問題解答 (2)

A	B	\overline{A}	\overline{B}	$A+B$	$\overline{A+B}$	$\overline{A \cdot B}$	$A \cdot B$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A+B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

∴ (ド・モルガンの法則)


$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \quad \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

内 容


- トランジスタレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能
 - 消費電力
 - スピード

PMOS, NMOS スイッチ

(1) PMOS

 


(2) NMOS

 



CMOSスイッチ

(3) CMOS

 



PMOS, NMOSスイッチの オン抵抗

(1) PMOS

 
 


PMOSは
正電源側で
用いる

(2) NMOS

 
 


NMOSは
GND側で
用いる

 
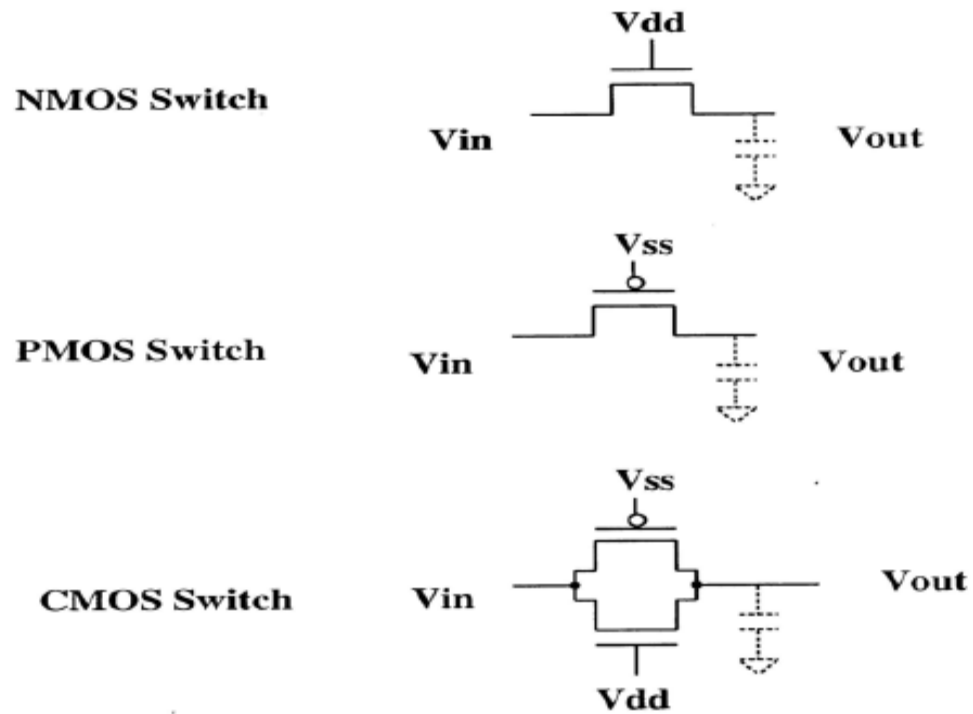


PMOS, NMOSスイッチの 出力電圧

(1) PMOS

  



$$V_{out}=V_{dd}$$

  



$$V_{out}=|V_{th}|$$

PMOSは
Voutは
GNDまで
下がらない。

(2) NMOS

  

$$V_{out}=V_{dd}-V_{th}$$

 
 


$$V_{out}=0$$

NMOSは
Voutが
Vddまで
上がらない。

CMOSスイッチのオン抵抗



(3) CMOS

  

CMOSは
GND側でも
正電源側でも
オン抵抗が
小さいが、
トランジスタ数
が増える。

CMOSスイッチの出力電圧

(3) CMOS

  

CMOSでは
出力電圧 V_{out} が
GND, V_{dd} 間を
フルスイング。

論理否定 (NOT)


論理変数 A, Z


真理値表

A : 入力, Z : 出力

$$Z = \overline{A}$$

A	Z
0	1
1	0



NOT を実現する回路  インバータ回路

 


CMOSインバータ回路

a) when $V_{in} = 1$ (3.3v)

Inverter

  

b) when $V_{in} = 0$

 

NAND

(NAND = AND + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B: 入力, Z: 出力

$$Z = \overline{A \cdot B}$$


A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


NANDを実現する回路




NAND回路

 


CMOS NAND回路

 


a) when A=0, B=0

 


b) when A=1, B=0

 

c) when A=0, B=1

 

d) when A=1, B=1

 

NOR (NOR = OR + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B: 入力, Z: 出力


$$Z = \overline{A+B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真理値表


NORを実現する回路

➡ NOR回路

 


CMOS NOR回路


NOR回路

 


a) when $A=0, B=0$

 


b) when $A=1, B=0$

 

c) when $A=0, B=1$

 

d) when $A=1, B=1$

 

マルチプレクサ


論理変数 A, B, S, Z

A, B, S : 入力, Z : 出力


S	Z
0	A
1	B

真理値表

$S=0$ のとき

 


$S=1$ のとき

 


CMOS マルチプレクサ回路


Multiplexer

 

a) when $S=0$

 

b) when $S=1$

 

排他的論理和 (EXOR)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力


$$Z = A \oplus B$$

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


EXORを実現する回路

➡ EXOR回路

 


CMOS EXNOR回路


$$Z = AB + \bar{A}\bar{B}$$

 

a) when $B = 0$

 

b) when $B = 1$

 


情報記憶素子(ラッチ)

論理変数 D, G, Q

D, G : 入力, Q : 出力

$G=1$ のとき $Q=D$

 $G=0$ のとき Q は G が1から0になる瞬間の
 D の値(1 or 0)を保持(記憶)している。




2つのインバータのリング接続 メモリ回路




2つの安定状態

データ“1”を記憶

 


データ“0”を記憶

 


- SRAM (Static ランダム・アクセス・メモリ) Latch, Flip-Flop 等のメモリ素子はこれを利用している。

CMOS ラッチ回路


Latch回路
(メモリ素子)

 

a) when $\overline{G} = 0$

 


b) when $\overline{G} = 1$

 

奇数個インバータのリング接続 リング発振器



安定状態
なし

 


T: インバータ遅延、 $2N+1$ 個のインバータリング接続

$$\text{周波数 } f = \frac{1}{2(2N+1)T} \quad \text{で発振する。}$$


複合論理素子 例1

Z を A, B, C, D の論理式で表せ。

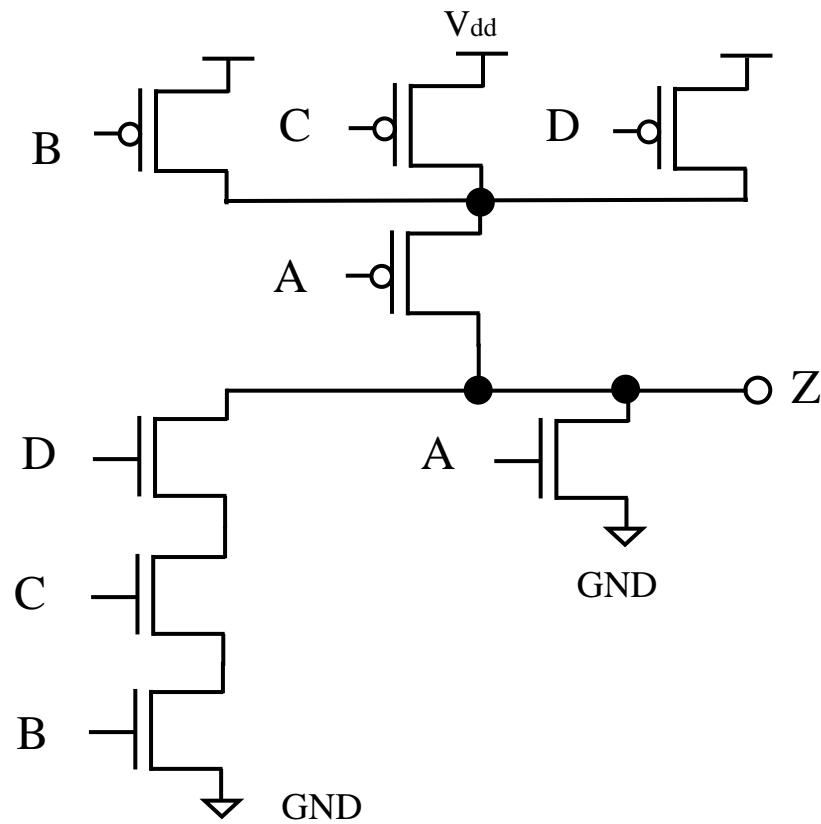

複合論理素子 例2

Y を E, F, G, H の論理式で表せ。

 

複合論理CMOS回路

	論理積	論理和
PMOS	並列	直列
NMOS	直列	並列

例: $Z = \overline{A \cdot B + C \cdot D \cdot E}$


複合論理CMOS回路 例

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C} + D$$


PMOS
並列

論理積

NMOS
直列

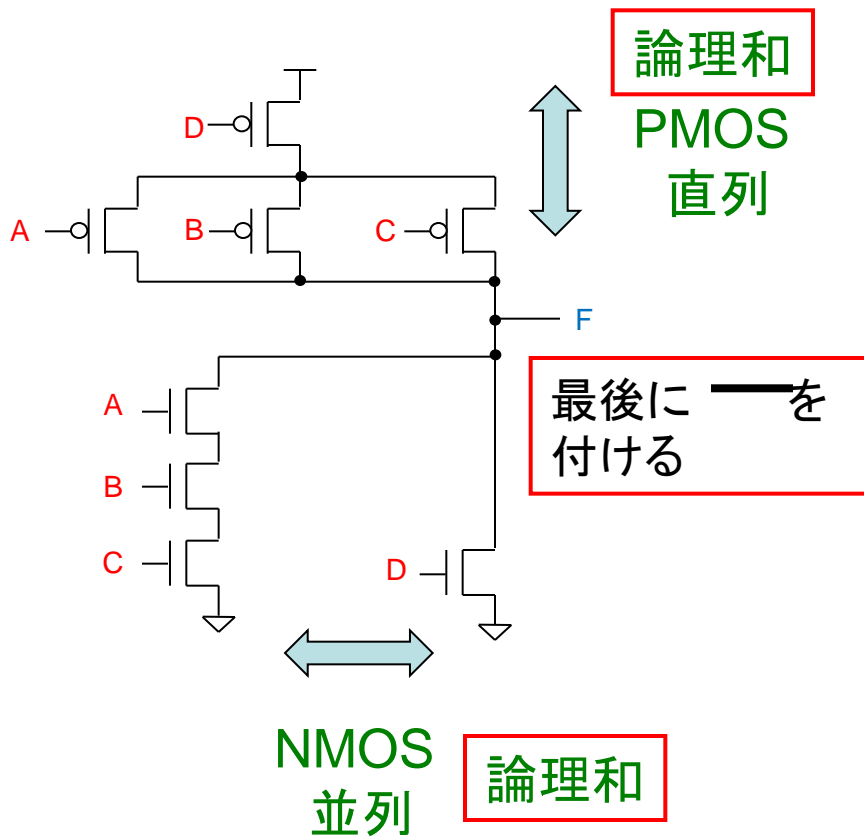

$$F = \overline{AB + CD}$$

 

内 容

- トランジスタレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能
 - 消費電力
 - スピード

エネルギーとパワー

● エネルギー [Joule]

電力(パワー) [Watt]

$$\text{Joule} = \text{Watt} \cdot \text{s}$$

電力は単位時間当たりに消費されるエネルギー

$$\text{電力} = \text{電圧} \cdot \text{電流} \quad P = V \cdot I$$

● 電流： 単位時間当たりに流れる電荷量


デジタルCMOS回路の電力消費

デジタルCMOS回路(インバータ)



V_{dd} : 電源電圧

V_{in} : 入力、 V_{out} : 出力

C_L : 負荷容量


 


静的電力消費はゼロ

  


(注) 最近の微細CMOSデジタル回路では リーク電流が大きくなり、静的電力消費の占める割合が増えてきている。


動的消費電力 (1)

  

動的消費電力 (2)

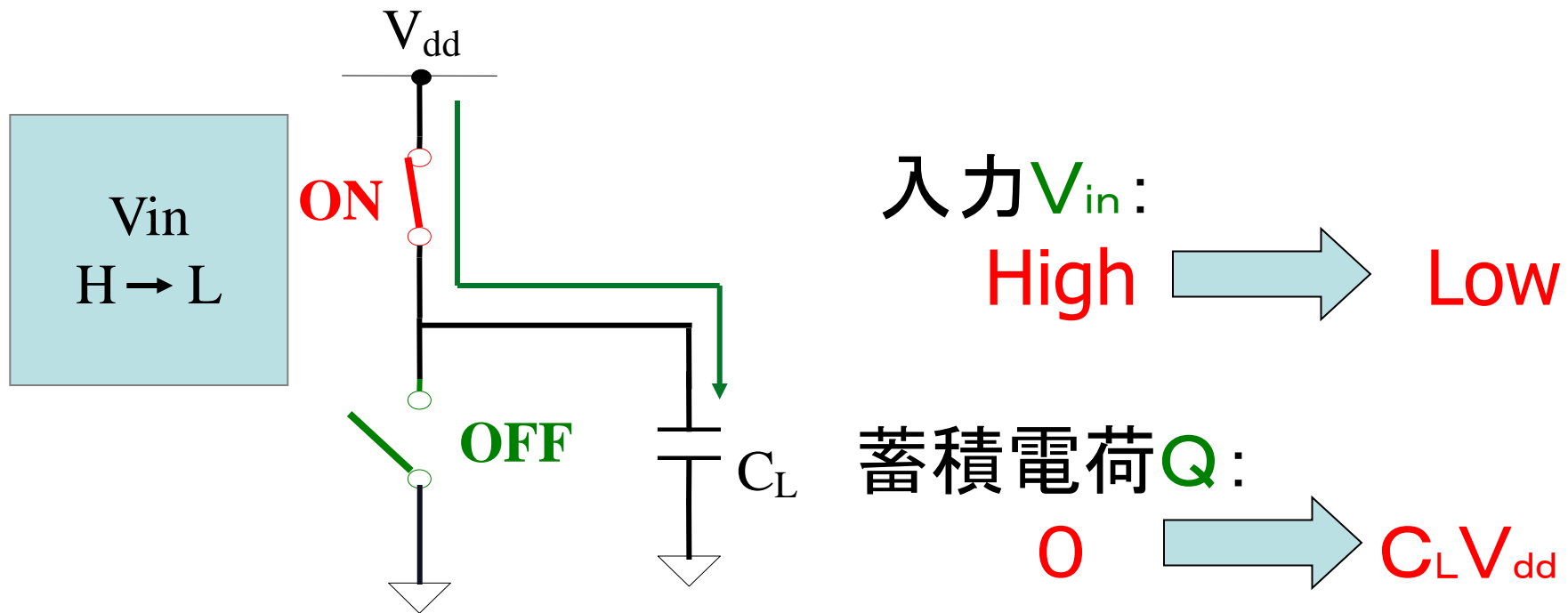

動的消費電力 (3)

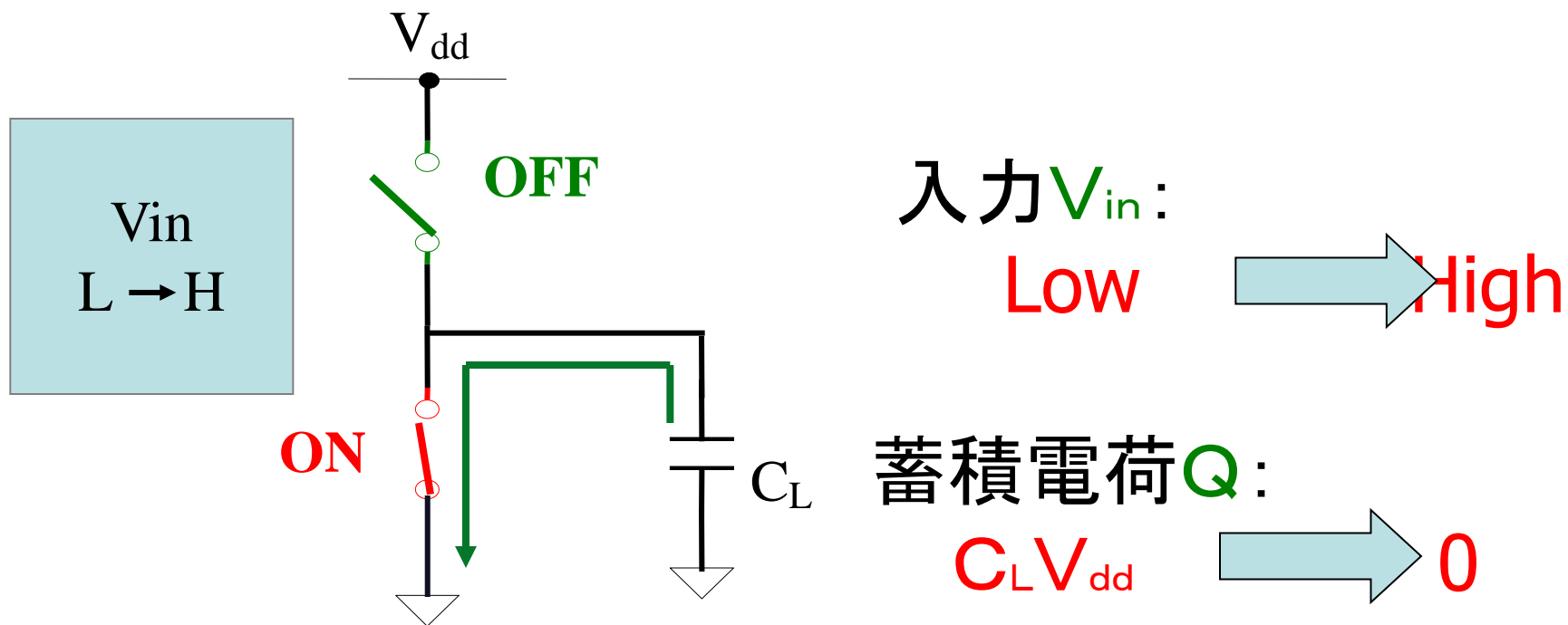

動的消費電力 (4)

$V_{in} : H \longrightarrow L \longrightarrow H$ のとき

電荷 $Q = C_L V_{dd}$ が電源 V_{dd} から GND へ流れる。

一秒間に出力が f 回のトグルするとき

V_{dd} から GND へ流れるトータルの電荷 $Q_{total} = f C_L V_{dd}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{消費電力} \quad P &= V_{dd} \cdot I \\ &= V_{dd} (f \cdot C_L \cdot V_{dd}) \\ &= f \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \end{aligned}$$

f : 出力トグル周波数 C_L : 負荷容量

V_{dd} : 電源電圧

デジタルCMOS VLSIの低消費電力化

低消費電力化は大きな技術的課題

例：携帯電話 \Rightarrow バッテリーが長持ちさせる

低消費電力化技術 \Rightarrow f , CL , V_{dd} を小さくする。

技術のトレンド:

周波数 f : マイクロプロセッサのクロック周波数はより高くなる。

X

寄生容量 CL : 半導体の微細化により寄生容量は小さくなりつつある。


O

電源電圧 V_{dd} : より低くして用いる。

5V \Rightarrow 3.3V \Rightarrow 1.8V \Rightarrow 1V O

マイクロプロセッサのクロック

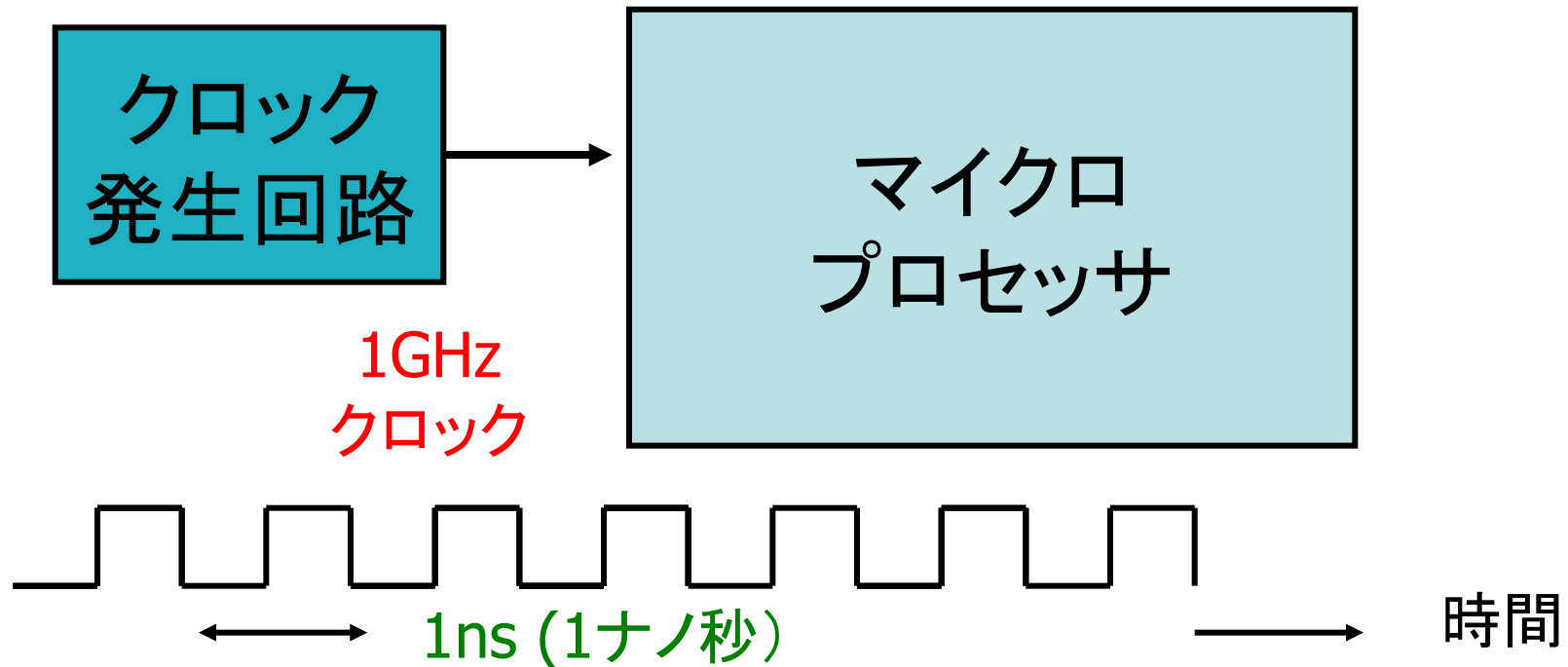- クロックに同期して動作 (**同期回路**)
クロックの立ち上がりで論理回路はトグル。
- より**高い周波数**になってきている。




デジタルCMOS 回路のスピード

電源電圧 V_{dd} :


- 低消費電力化のため電源電圧を下げるとスピードは遅くなる。
- スピードは電源電圧に比例
- 消費電力は電源電圧の2乗に比例

温度: スピードは温度にほぼ反比例。

 

低温環境化でコンピュータを高速化する試みあり。


なぜ電源電圧を上げると デジタルCMOS回路は高速化するのか？

 

引き抜く電荷
 $Q = C V_{dd}$

MOSの2乗則
 
$$I = K (V_{dd} - V_{th})^2$$
$$\approx K V_{dd}^2$$



ゲート遅延

$$T = Q / I$$
$$= C / (K V_{dd})$$

デジタル回路の Figure of Merit (FOM)

FOM = スピード/消費エネルギー


「A」のエネルギーを消費し「B」のスピードの回路と、
「2A」のエネルギーを消費し「2B」のスピードの回路の
FOM は同じ。

工学設計: **トレードオフ** (Trade-off, 妥協)
の考え方が重要

デジタルCMOS回路:
電源電圧を小さくして使用するとFOMが良。

マルチプロセッサ構成による 低消費電力化

ケース 1

 


$$\text{消費電力 } P1 = A (Vdd)^2$$

$$\text{スピード } S1 = B Vdd$$

ケース2 は ケース 1 と
スピード同等で
消費電力が2分の1

ケース 2

 


$$\begin{aligned} P2 &= A (Vdd / 2)^2 + A (Vdd / 2)^2 \\ &= (1 / 2) A Vdd^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S2 &= B (Vdd / 2) + B (Vdd / 2) \\ &= B Vdd \end{aligned}$$

スイッチと容量のエネルギー問題(1)

● スイッチ OFF 時

 

電荷：

$$Q_1 = C_1 \cdot V_1$$


$$Q_2 = C_2 \cdot V_2$$

エネルギー：

$$E = \frac{1}{2} C_1 \cdot V_1^2 + \frac{1}{2} C_2 \cdot V_2^2$$

スイッチと容量のエネルギー問題(2)

● スイッチ ON 時

 

電荷：

$$Q_1' = C_1 \cdot V_m$$

$$Q_2' = C_2 \cdot V_m$$

エネルギー：

$$E' = \frac{1}{2} (C_1 + C_2) V_m^2$$

エネルギーロスの計算

- 電荷保存則

SW OFF 時の電荷 $Q_1 + Q_2$

ON 時の電荷 $Q_1' + Q_2'$

$$\therefore V_m = \frac{1}{C_1 + C_2} (C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2)$$

- SW OFF 時と ON 時の蓄積エネルギーは異なる。

SW ON時のスイッチでのエネルギー・ロス

$$E_{loss} = E - E' = \frac{1}{2} \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} (V_1 - V_2)^2$$

力学問題との相似性

2つの物質の衝突問題

電荷保存則 \longleftrightarrow 運動量保存則

スイッチオフ時： 電荷エネルギー $E1$

スイッチオン時：

電荷エネルギー $E2a$ + 熱エネルギー $E2b$

$$E1 = E2a + E2b$$

衝突前： 運動エネルギー $E3$

衝突後：

運動エネルギー $E4a$ + 熱エネルギー $E4b$

$$E3 = E4a + E4b$$


電気回路と力学のアナロジー

両者のアナロジーに必然性はない。
両者は異なるところもあることに注意。

電気容量Cは並列接続で**大きくなる**。
直列接続で**小さくなる**。

質量、熱容量はどんな接続でも**大きくなってしまふ**。
小さくすることはできない。


容量Cに充電する場合の エネルギー消費

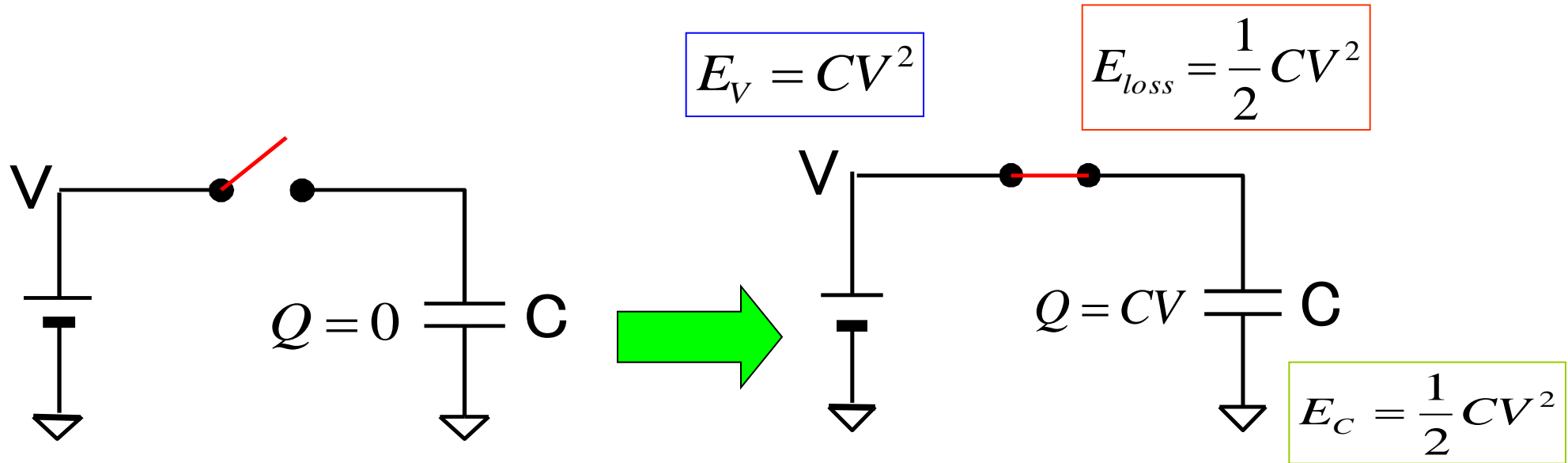

$$E_V = E_{loss} + E_C$$

$$E_{loss} = E_C$$

容量への単純な充電法

 

供給するエネルギー

蓄えられるエネルギー

$$E_{total} = 2V_{dd} \int_0^{\infty} i(t) dt = V_{dd} Q = 4CV_{dd}^2$$


$$E_c = \frac{1}{2} C (2V_{dd})^2 = 2CV_{dd}^2$$

損失するエネルギー = 蓄えられるエネルギー


$$E_R = 2CV_{dd}^2$$

容量への高効率 充電法

- 徐々に電圧を上げる→スイッチング損失が抑えられる

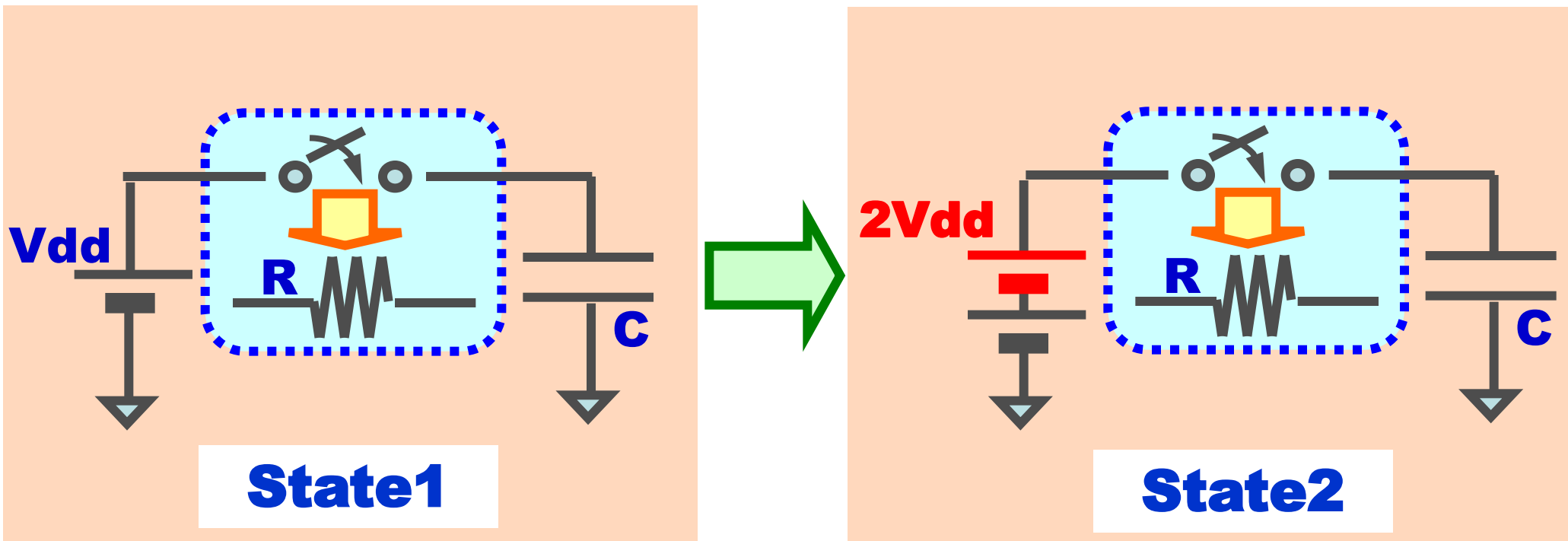

ステップ1

 

$$V_{out1}(t) = V_{dd} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

$$i(t) = \frac{V_{dd}}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

$$(\tau = RC)$$

$$\begin{aligned} E_{R1} &= \int_0^{\infty} i(t)(V_{dd} - V_{out1}(t))dt \\ &= \frac{1}{R} \int_0^{\infty} (V_{dd} - V_{out1}(t))^2 dt \\ &= \frac{1}{2} CV_{dd}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_{C1} &= \int_0^{\infty} i(t)V_{out1}(t)dt \\ &= \frac{1}{2} CV_{dd}^2 \end{aligned}$$


ステップ1

Sw損失: $E_{R1} = \frac{1}{2} CV_{dd}^2$

蓄積エネルギー: $E_{C1} = \frac{1}{2} CV_{dd}^2$



ステップ2

 

$$V_{out2}(t) = V_{dd} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right) + V_{dd}$$

$$= V_{dd} \left(2 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$$

$$i(t) = \frac{2V_{dd} - V_{out2}(t)}{R}$$

$$= \frac{V_{dd}}{R} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \quad (\tau = RC)$$

$$E_{R2} = \int_0^{\infty} i(t)(V_{dd} - V_{out2}(t))dt$$

$$= \frac{1}{R} \int_0^{\infty} (V_{dd} - V_{out2}(t))^2 dt$$

$$= \frac{1}{2} CV_{dd}^2$$

$$E_{C2} = \int_0^{\infty} i(t)V_{out2}(t)dt$$

$$= \frac{3}{2} CV_{dd}^2$$

ステップ2

Sw損失: $E_{R2} = \frac{1}{2} CV_{dd}^2$

蓄積エネルギー: $E_{C2} = \frac{3}{2} CV_{dd}^2$

全体のロス & 蓄積エネルギー

スイッチ損失: $E_{Total_R} = E_{R1} + E_{R2}$
 $= CV_{dd}^2$

蓄積
エネルギー : $E_{Total_C} = E_{C1} + E_{C2}$
 $= 2CV_{dd}^2$

2つの充電方法の効率比較

高効率
充電方法

Sw損失: $E_{Total_R} = CV_{dd}^2$

蓄積エネルギー: $E_{Total_C} = 2CV_{dd}^2$

改善

単純な
充電方法

Sw損失: $E_{Total_R} = 2CV_{dd}^2$

蓄積エネルギー: $E_{Total_C} = 2CV_{dd}^2$