

2022年5月17日(火)



集積回路システム工学 第5回講義

デジタルCMOS回路の基礎

小林春夫

群馬大学大学院理工学府 電子情報部門

koba@gunma-u.ac.jp


下記から講義使用 pdfファイルをダウンロードしてください。

出席・講義感想もここから入力してください。

<https://kobaweb.ei.st.gunma-u.ac.jp/lecture/lecture.html>

2020年3月31日


コロナウィルス影響で 激変する環境に 如何に対応すべきか

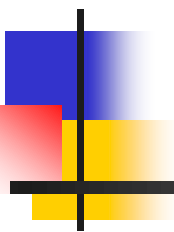


群馬大学 小林春夫

中国の諺(ことわざ)

 風向きが変わるとき、
ある者は塀を建て、ある者は風車を作る
见风使舵(風向きをみて舵をとる)



ニュートンの大発見

 

アイザック・ニュートンはケンブリッジ大学卒業の1665年に、ペスト流行のため大学が閉鎖され郷里に帰り1年半過ごす。


ここで3つの大理論の端緒を次々に発見する。

ルネッサンスの予言者 ペストから町を救う



ミシェル・ノストラダムス
1503-1566

ノストラダムスは医師、占星術師。
「大予言(詩集)」でも知られる。

 


南仏の都市エクサン・プロバンスをペストから救う。
(近くの半導体関係の会社を20年以上前に訪問)

激変する技術・経済環境下で

Charles Robert Darwin

進化論

 激変する環境下で生き残る生物。
強い者でもない
賢い者でもない。
変化する者だけが生き残る。





米国からなぜ新しい技術が生まれるか

- ソニー 盛田昭夫氏

米国では different であることを好む

日本では uniform であることを好む

米国は多民族国家

- なぜ生物にオスとメス、男と女

個体が全て同じならウィルスに侵される。

異なる個体はウィルスに強い。



「勝つ」ことより「負けない」こと

双六の上手といひし人に、その手立を問ひ侍りしかば
「勝たんと打つべからず。負けじと打つべきなり。」

(吉田兼好 徒然草)

「勝ちに不思議の勝ちあり。
負けに不思議の負けなし。」

(プロ野球 野村克也氏)



危険と好機



第35代 米国大統領
John F. Kennedy

Crisis(危機)という言葉は
二つの漢字でできている。
ひとつは危険、もうひとつは好機である。

When written in Chinese,
the word 'crisis' is composed of two characters.
One represents danger and
the other represents opportunity.

チャンスとピンチ



「若手はチャンスに強い。
ベテランはピンチに強い。」

(将棋プロ棋士 羽生善治氏)

疾風に勁草を知る



「(将棋の)弱い人ほど結論を早く出したがる」
(大山康晴 将棋15世名人)

簡単に結論を出さない。



「人間力」を鍛える

「死と向かいあった捕虜の世界では、皆平等である。
実社会で威張っていた人物ほど、
極限状態に置かれたら だらしのないのを
ずいぶん見たものだ。
いまだに、肩書きや学歴を鼻にかける人間が
信用できないのは、ことのときのあまりにも
大きな落差を知っているからである。」

(シベリア抑留経験、再建王 坪内寿夫)

最後に




ウィルスの影響が大きい中で

偉人達の言動に

「一灯をさげて暗夜を行く。

暗夜を憂うなかれ、一灯を頼め。」

（国学者 佐藤一斎 「言志晩録」）

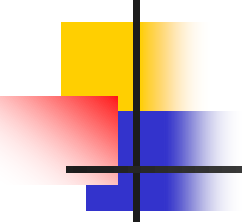

MWE基礎講座

2010年12月10日

デジタル・アシスト・アナログ技術のための デジタルCMOS回路設計 再入門

群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻

小林春夫

k_haruo@el.gunma-u.ac.jp



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



内容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



セミナーの目的・目標

- アナログRF回路設計では
デジタルアシスト・アナログ技術が重要
- 比較的小規模のCMOSデジタル回路
設計の基本をレビューする
- 3つの事例を紹介する



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



アナログ信号とデジタル信号

アナログ信号

連続的な信号

例：自然界の信号（音声、電波）、アナログ時計

「坂道」

デジタル信号

離散的・数値で表現された信号


例：コンピュータ内での2進数で表現された信号

デジタル時計

「階段」

デジタル信号の特徴(1)


空間の量子化 (信号レベルの数値化)

 

デジタル信号はアナログ信号レベルを
四捨五入(または切り捨て)

デジタル信号の特徴(1)

時間の量子化 (サンプリング)

 

一定時間間隔のデータを取り、間のデータは捨ててしまう。



デジタル回路と2進数

● 人間はなぜ10進数を使うか？

→ 手の指が10本あるから。

● デジタルではなぜ2進数を使うか？

→ 2つの状態は技術的に容易かつ安定して実現可能。

例： 電圧の高いと低い

電流の流れる状態と流れない状態

パルスのあるとなし。



10進数と2進数

10進	2進	10進	2進
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

例 2進数 1011 を

10進数に変換

$$1 \times 2 \times 2 \times 2 + 0 \times 2 \times 2 + 1 \times 2 + 1 = 11$$



2進数

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

$$2^{10} = 1,024 = 1K$$

(参考 1,000=1k)



16進数、8進数とデジタル

10進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8進	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24
16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14

● 人間はなぜ10進数を使うか？

➡ 手の指が10本あるから。

● デジタルコンピュータは2進数が基本。

ではなぜ16進数、8進数を使うか？

➡ 2進数と16進数、8進数は相性がよいから。



8進数と2進数の変換

8進 2進

	4	2	1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

例 8進4桁 3724

●10進に変換

$$3 \times 8 \times 8 \times 8 + 7 \times 8 \times 8 + 2 \times 8 + 4$$

計算が必要

●2進に変換

011 111 010 100

左表から機械的に得られる

16進数と2進数の変換

16進	2進	16進	2進
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

例

16進で3桁

A46

2進数に変換

1010 0100 0110

左表から機械的に得られる

負の数の表現 (2の補数)

符号無	符号付	2進	符号無	符号付	2進
ud	sd	b3 b2 b1 b0	ud	sd	b3 b2 b1 b0
0	0	0000	8	-8	1000
1	1	0001	9	-7	1001
2	2	0010	10	-6	1010
3	3	0011	11	-5	1011
4	4	0100	12	-4	1100
5	5	0101	13	-3	1101
6	6	0110	14	-2	1110
7	7	0111	15	-1	1111

負の数の表現 (2の補数)

+5 (2進表現 0101) から -5 の2進表現を得る

0101 のビット反転
1010 を得る。

それに 1 を加える

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +) 0001 \\ \hline 1011 \end{array}$$

← -5 の2進表現

2の補数表現から10進数へ

符号無 $ud = b_3 \times 2 \times 2 \times 2 + b_2 \times 2 \times 2 + b_1 \times 2 + b_0$

符号付 $sd = -b_3 \times 2 \times 2 \times 2 + b_2 \times 2 \times 2 + b_1 \times 2 + b_0$

Example: 2進表現 1 0 1 1

符号無 11

符号付 -5




$$ud = 8 + 2 + 1 = 11$$


$$sd = -8 + 2 + 1 = -5$$

なぜ2の補数表現を用いるのか

2進演算	符号無	符号付
$\begin{array}{r} 0011 \\ + 1010 \\ \hline 1101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + 10 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + -6 \\ \hline -3 \end{array}$

 

 2の補数表現をすれば
符号付、符号無で
同じ2進演算アルゴリズム
同じハードウェアを
使用可能



(a3 a2 a1 a0) = (0 0 1 1)

(b3 b2 b1 b0) = (1 0 1 0)

(s3 s2 s1 s0) = (1 1 0 1)

(c3 c2 c1 c0) = (0 0 1 0)

負の数の表現 (2の補数)

4,5ビット
の場合

ビット数の拡張

4ビット

5ビット

異なる!!

符号無	符号付	2進
ud	sd	b3 b2 b1 b0
8	-8	1000
9	-7	1001
10	-6	1010
11	-5	1011
12	-4	1100
13	-3	1101
14	-2	1110
15	-1	1111

符号無	符号付
ud	sd
b4 b3 b2 b1 b0	b4 b3 b2 b1 b0
8	-8
9	-7
10	-6
11	-5
12	-4
13	-3
14	-2
15	-1



今から320年前、1692年のパリ

哲学者、数学者、科学者 **ライプニッツ**

(**Gottfried Wilhelm Leibniz**)

「**全ての数を1と0によって表す驚くべき表記法**」

を提案。

王立科学アカデミーに理解されず

学会誌にも掲載されなかった。

「誰も予想しなかった卓越した用途がありはずだ」

と語る。

(慶應義塾大学 青山友紀先生資料より)

ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

(Gottfried Wilhelm Leibniz,
1646年 - 1716年)

ライプニッツは哲学者、数学者、科学者など幅広い分野で活躍した学者・思想家として知られているが、また政治家であり、外交官でもあった。17世紀の様々な学問(法学、政治学、歴史学、神学、哲学、数学、経済学、自然哲学(物理学)、論理学等)を統一し、体系化しようとした。その業績は法典改革、モナド論、微積分法、微積分記号の考案、論理計算の創始、ベルリン科学アカデミーの創設等、多岐にわたる。ライプニッツは稀代の知的巨人といえる。





ブール代数 (2進数のための数学)

- 論理変数 A, B, C, \dots, Z
- 値は 1 または 0 をとる。(2値変数)

正論理 1: 真 (true)

 0: 偽 (false)

負論理 0: 真 (true)

 1: 偽 (false)

真にGND線を用いたいとき等に負論理を使用。

キーワード:

論理否定、論理積、論理和、排他的論理和、
真理値表、ド・モルガンの法則

ブール代数の創始者

George Boole (1815-1864、英)

コンピュータを理論的に支えるブール代数を提唱。

デジタル回路の設計には必須の知識。

デジタル回路は、電圧の High, Lowのみで情報を演算するため、**組み合わせ回路**はブール代数での**論理式**で書き表わせる。

「記号の操作は計算の明白な要素として取り扱え数量から切り離すことができる」





内 容



- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- **スイッチレベル デジタルCMOS回路**
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

PMOS, NMOS スイッチ

(1) PMOS

 
 


(2) NMOS

  


CMOSスイッチ

(3) CMOS

  


PMOS, NMOSスイッチの オン抵抗

(1) PMOS

 

PMOSは
正電源側で
用いる


(2) NMOS

 

NMOSは
GND側で
用いる



CMOSスイッチのオン抵抗

(3) CMOS

 


CMOSは
GND側でも
正電源側でも
オン抵抗が
小さいが、
トランジスタ数
が増える。

PMOS, NMOS, CMOSスイッチの入力電圧に対するオン抵抗

  


PMOS, NMOSスイッチの出力電圧

(1) PMOS

 

PMOSは
Vout は
GNDまで
下がらない。


(2) NMOS

 

NMOSは
Voutが
Vddまで
上がらない。

CMOSスイッチの出力電圧

(3) CMOS

 

CMOSでは
出力電圧 V_{out} が
GND, V_{dd} 間を
フルスイング。

論理否定 (NOT)

論理変数 A, Z


A : 入力, Z : 出力

$$Z = \overline{A}$$


真理値表

A	Z
0	1
1	0

NOT を実現する回路

 


インバータ回路

 


CMOSインバータ回路


Inverter

 

a) When $V_{in}=1$ (3.3V)

 

b) When $V_{in}=0$

 

NAND

(NAND = AND + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力



$$Z = \overline{A \cdot B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


NANDを実現する回路

NAND回路

  


CMOS NAND回路


NAND

 


a) When $A=0, B=0$

 


b) When $A=1, B=0$

 

c) When $A=0, B=1$

 

d) When $A=1, B=1$

 

NOR

(NOR = OR + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力


$$Z = \overline{A+B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真理値表


NORを実現する回路

NOR回路

 


CMOS NOR回路


NOR回路

 


a) When $A=0, B=0$

 


b) When $A=1, B=0$

 

c) When $A=0, B=1$

 

d) When $A=1, B=1$

 

論理和と2進数の加算

論理和 $Z = A + B$

右の真理値表は

論理和の定義

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真理値表

論理和 $1 + 1 = 1$

2進数の加算 $1 + 1 = 10$

同じ記号 $+$ でも意味が異なることに注意。

NAND、NOR回路を使用する。 AND、OR回路の使用は避ける。


AND = NAND + Inverter

OR = NOR + Inverter


で構成（非効率）

例：

$F = A B + C D$ の回路実現


 


負論理

 

ド・モルガンの
の法則
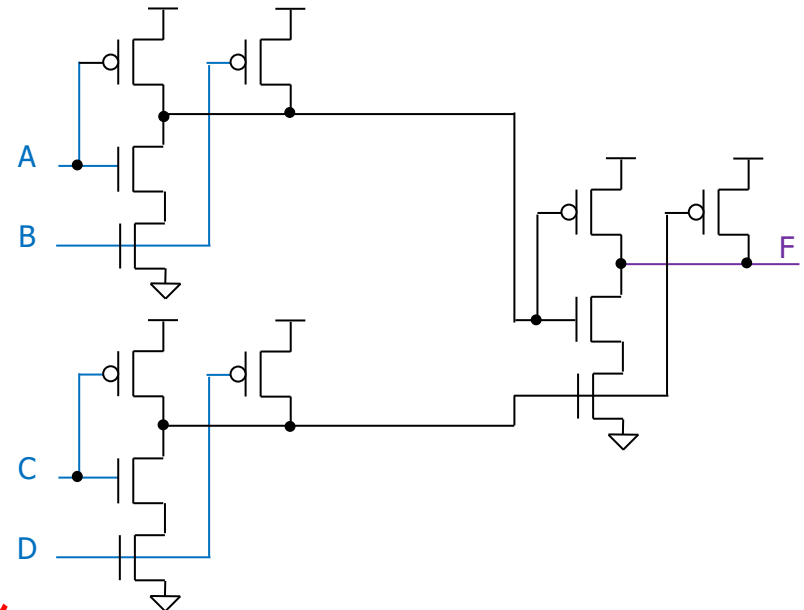 
$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



オーガスタス・ド・モルガン


Augustus De Morgan, 1806-1817

インド生まれのイギリスの数学者

ド・モルガンの法則を発案した。


$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \quad \overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

 「私の身長は 160 cm 以上であり、
かつ私の体重は 50 kg 以上である」ではない。




「私の身長は 160 cm 未満であるか、
または私の体重は 50 kg 未満である」

 
2入力NAND回路の 立上り、立下り時間はほぼ等しい NAND回路は NOR 回路より良い




a) When A=0,B=0

 


b) When A=1,B=0

 

c) When A=0,B=1

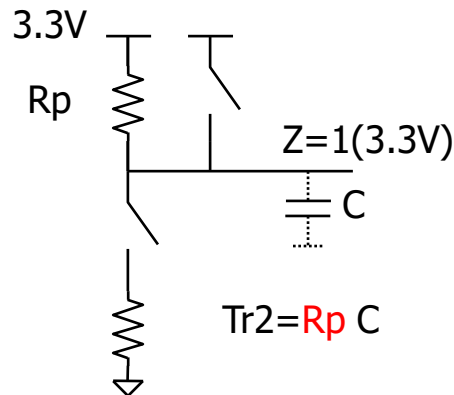

D) When A=1,B=1

 

立上り時定数 $T_r = R_p C$
 立下り時定数 $T_f = 2 R_n C$

$$R_p = 2 \sim 3 R_n$$



$$T_r = T_f$$



複合論理CMOS回路

	論理積	論理和
PMOS	並列	直列
NMOS	直列	並列


複合論理CMOS回路 例

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C} + D$$


PMOS
並列

論理積

NMOS
直列

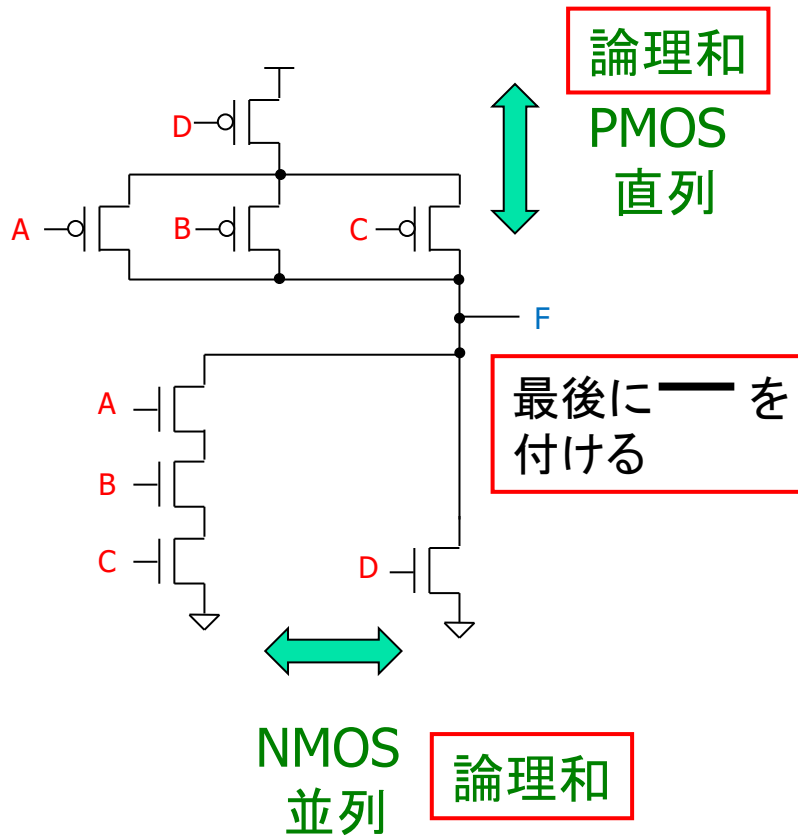

$$F = \overline{A B} + C D$$

 


マルチプレクサ


論理変数 A, B, S, Z

A, B, S : 入力, Z : 出力

$S=0$ のとき

 

$S=1$ のとき

 


S	Z
0	A
1	B


真理値表

CMOS マルチプレクサ回路


Multiplexer

 

a) When $S=0$

 

b) When $S=1$

 

排他的論理和 (EXOR)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力



$$Z = A \oplus B$$

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


EXORを実現する回路

EXOR回路

  


CMOS EXNOR回路


$$Z = A B + \bar{A} \bar{B}$$

 


a) When B = 0

 

b) When B = 1

 

多入力EXOR 回路とパリティ

 


Parity

$d0, d1, \dots, dn$ の1の数が奇数個 $\rightarrow P=1$
偶数個 $\rightarrow P=0$

メモリ、通信のデータチェック等に使用

4入力EXORの実現回路

$$Z = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

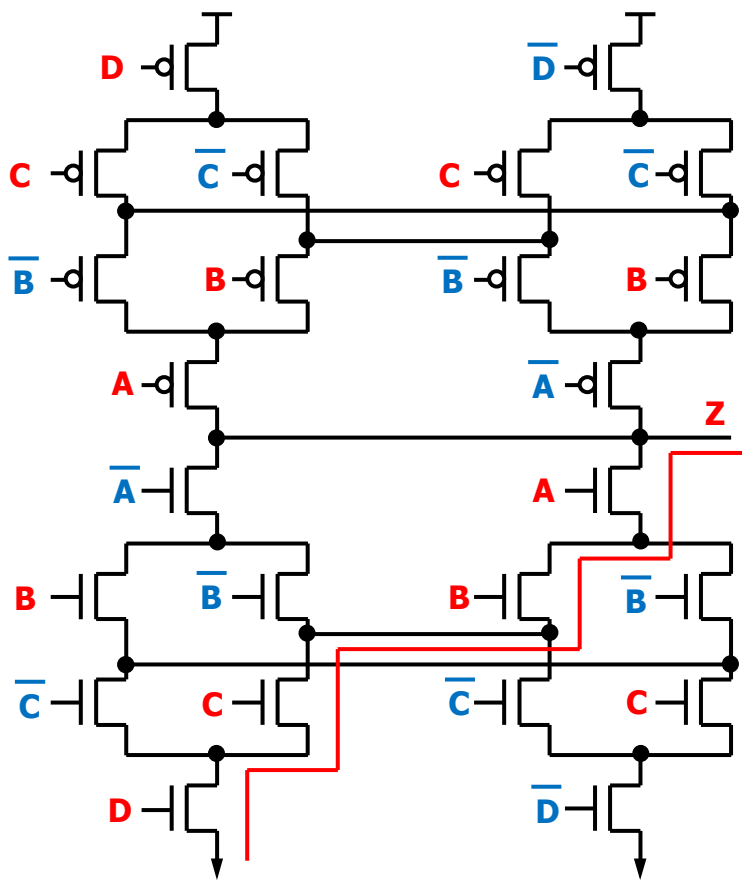

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0


情報記憶素子(ラッチ)

論理変数 D, G, Q

D, G : 入力, Q : 出力

$G=1$ のとき $Q=D$

 $G=0$ のとき Q は G が1から0になる瞬間の
 D の値(1 or 0)を保持(記憶)している。




2つのインバータのリング接続 メモリ回路

2つの安定状態

データ“1”を記憶


データ“0”を記憶

 


- SRAM (Static ランダム・アクセス・メモリ)
Latch, Flip-Flop 等のメモリ素子は
これを利用している。

CMOS ラッチ回路


Latch回路 (メモリ素子)

 


a) When $\overline{G} = 0$ トラック・モード

 


b) When $\overline{G} = 1$ ラッチ・モード

 

フリップ・フロップ回路

 


Flip-Flop

 


- クロックckの立ち上がりの瞬間のデータDを次のクロック立ち上がりまで(CK=1, 0でも)保持
- 2つのラッチ回路から構成
- 高速回路ではラッチではなくフリップフロップを使用

フリップ・フロップ回路と セットアップ時間、ホールド時間

 

T_s : set-up time




T_h : hold time

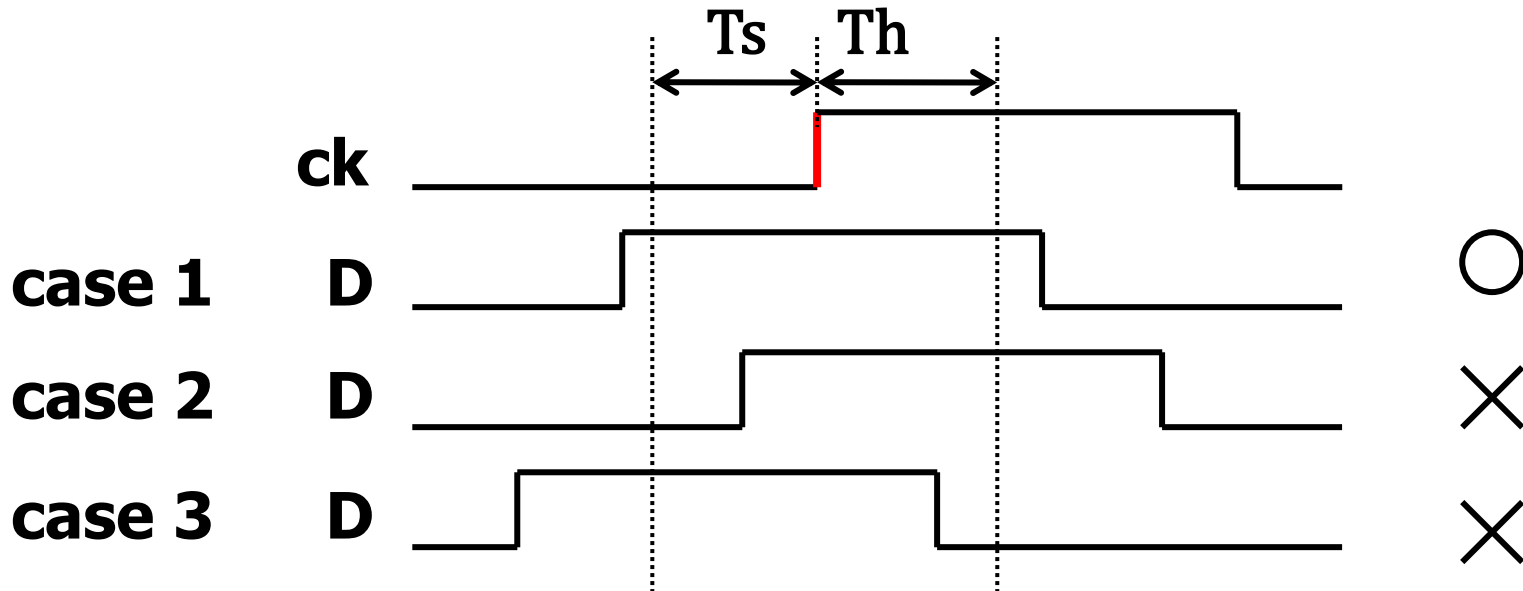

Set-up Time & Hold Time of Flip-Flop

奇数個インバータのリング接続 リング発振器

安定状態
なし

   

T: インバータ遅延、 $2N+1$ 個のインバータリング接続

周波数 $f = \frac{1}{2(2N+1)T}$ で発振する。



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



エネルギーとパワー

● エネルギー [Joule]

電力(パワー) [Watt]

$$\text{Joule} = \text{Watt} \cdot \text{s}$$

電力は単位時間当たりに消費されるエネルギー

$$\text{電力} = \text{電圧} \cdot \text{電流} \quad P = V \cdot I$$

● 電流: 単位時間当たりに流れる電荷量


デジタルCMOS回路の電力消費

デジタルCMOS回路(インバータ)



Vdd: 電源電圧

Vin: 入力、 **Vout:** 出力

CL : 負荷容量


 


静的電力消費は小さい

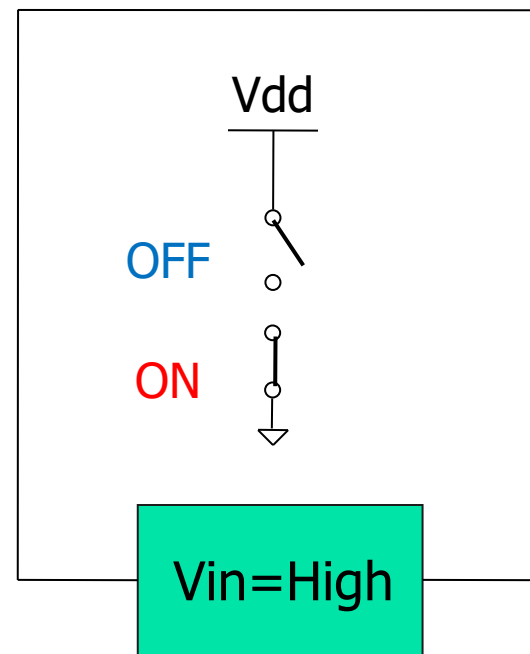 


(注) 最近の微細CMOSデジタル回路では リーク電流が大きくなり、静的電力消費の占める割合が増えてきている。

動的消費電力 (1)

  

動的消費電力 (2)

 


入力 V_{in}

High \rightarrow Low

蓄積電荷 Q

0 \rightarrow $C_L V_{dd}$

動的消費電力 (3)

 

入力 V_{in}

Low \rightarrow High

蓄積電荷 Q

$C_L V_{dd} \rightarrow 0$

動的消費電力 (4)

$V_{in} : H \longrightarrow L \longrightarrow H$ のとき

電荷 $Q = C_L V_{dd}$ が電源 V_{dd} から GND へ流れる。

一秒間に出力が f 回のトグルするとき

V_{dd} から GND へ流れるトータルの電荷 $Q_{total} = f C_L V_{dd}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{消費電力} \quad P &= V_{dd} \cdot I \\ &= V_{dd} (f \cdot C_L \cdot V_{dd}) \\ &= f \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \end{aligned}$$

f : 出力トグル周波数 C_L : 負荷容量

V_{dd} : 電源電圧

デジタルCMOS VLSIの低消費電力化

低消費電力化は大きな技術的課題

例： 携帯電話 → バッテリーが長持ちさせる

低消費電力化技術 → f , CL , V_{dd} を小さくする。

技術のトレンド:

周波数 f : マイクロプロセッサのクロック周波数はより高くなる。

X

寄生容量 CL : 半導体の微細化により寄生容量は小さくなりつつある。

○

電源電圧 V_{dd} : より低くして用いる。

5V → 3.3V → 1.8V → 1V ○



デジタルCMOS 回路の 低消費電力化技術 例

低消費電力化技術 → f , CL , V_{dd} を小さくする。

- 0, 1 のトグル回数の多いノード (f の高いノード) の負荷容量 CL を小さくする。

→ そのノードの配線長を短くする (配線容量を小)
レイアウトが低消費電力化に貢献


Fan-out を小さくする

- ノードの0, 1 のトグル回数の少ないアルゴリズムを開発する

→ 数学が低消費電力化に貢献

デジタルCMOS LSI に対する IDDQ テスト

各入力ピンを
Vdd または
GNDに固定

 

デジタルCMOS LSI

テスト時に入力を固定 (トグルしない)




正常チップ: 電源VddからGNDへの電流 **I** は微小
電流**I**が大きければ「どこかに故障あり」と判定

<http://mix.kumikomi.net/index.php/IDDQテスト>

マイクロプロセッサのクロック

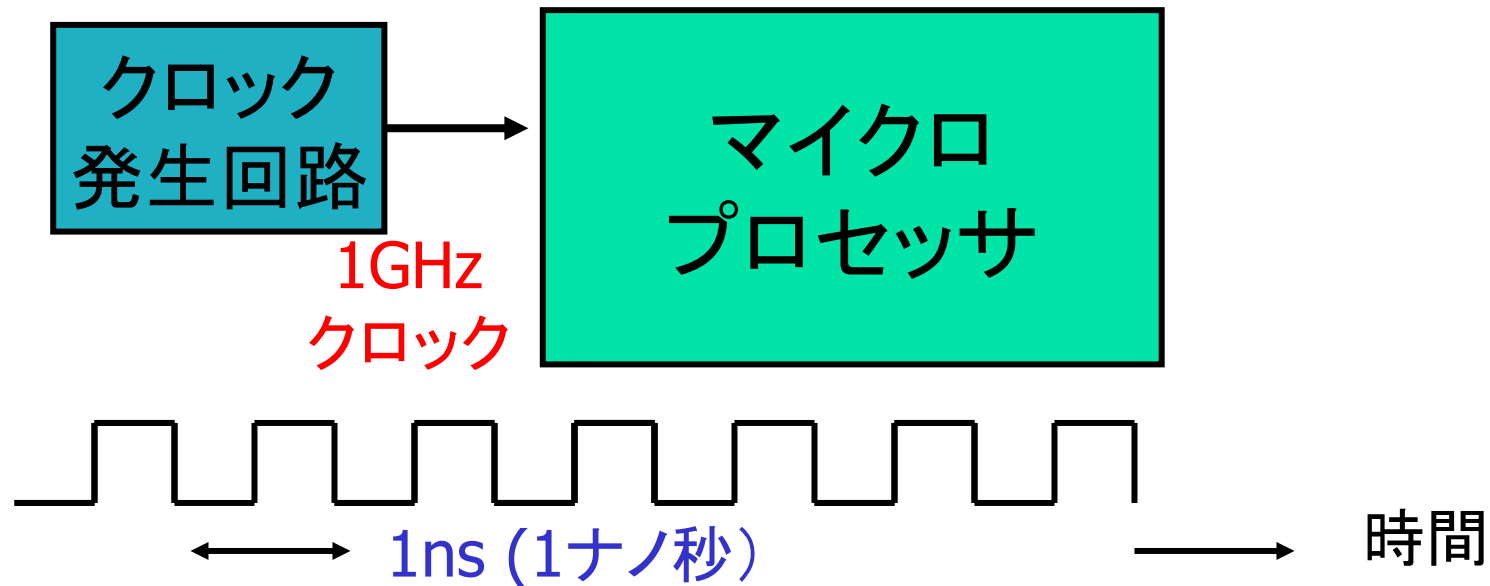- クロックに同期して動作 (**同期回路**)
クロックの立ち上がりで論理回路はトグル。
- より**高い周波数**になってきている。





デジタルCMOS 回路のスピード


電源電圧 V_{dd} :

- 低消費電力化のため電源電圧を下げるとスピードは遅くなる。
- スピードは電源電圧に比例
- 消費電力は電源電圧の2乗に比例

温度: スピードは温度にほぼ反比例。

電子、正孔の移動度が温度上昇とともに減少のため


なぜ電源電圧を上げると デジタルCMOS回路は高速化するのか？

 

引き抜く電荷
 $Q = C V_{dd}$

MOSの2乗則
 
$$I = K (V_{dd} - V_{th})^2$$
$$\cong K V_{dd}^2$$



ゲート遅延

$$T = Q / I$$
$$= C / (K V_{dd})$$

デジタル回路の Figure of Merit (FOM)

FOM = スピード/消費エネルギー

「A」のエネルギーを消費し「B」のスピードの回路と、
「2A」のエネルギーを消費し「2B」のスピードの回路の
FOM は同じ。

工学設計: **トレードオフ** (Trade-off, 妥協)
の考え方が重要

デジタルCMOS回路:
電源電圧を小さくして使用するとFOMが良。

並列処理による低消費電力化

ケース1: 電源電圧 V_{dd} , 1つのプロセッサ

電源電圧 V_{dd}

プロセッサ

$$\text{消費電力} = K (V_{dd})^2$$

$$\text{処理スピード} = L V_{dd}$$

ケース2: 電源電圧 $V_{dd}/2$, 2つのプロセッサ

電源電圧 $V_{dd}/2$

プロセッサ

電源電圧 $V_{dd}/2$

プロセッサ

$$\begin{aligned}\text{消費電力} &= K (V_{dd}/2)^2 + K (V_{dd}/2)^2 \\ &= (1/2) K (V_{dd})^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{処理スピード} &= (1/2) L V_{dd} + (1/2) L V_{dd} \\ &= L V_{dd}\end{aligned}$$

ケース2はケース1と処理スピードは同じであるが、消費電力は1/2になる





内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- **同期回路設計とカウンタ回路**
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

同期回路とタイミング設計

Synchronous Circuit Design

  

●Timing Requirement

$$T > T1 + T2 + Tset$$

T : clock period



T1 : Flip-Flop Delay

T2 : Full Adder Delay


Tset : Flip-Flop Setup Time

同期設計は
タイミング設計が
比較的容易

2進カウンタ (Binary Counter)

  

Up Counter

 


Down Counter


- クロック数を数える
- タイミング発生回路に使用される

非同期、同期カウンタ

非同期カウンタ

 



同期カウンタ

 

- 非同期回路は小規模になりえるが回路設計・変更・検証が難しい。
- デジタル回路は同期設計が基本



同期回路：
全てのフリップフロップの
クロックが同一

リング・カウンタ (Ring Counter)

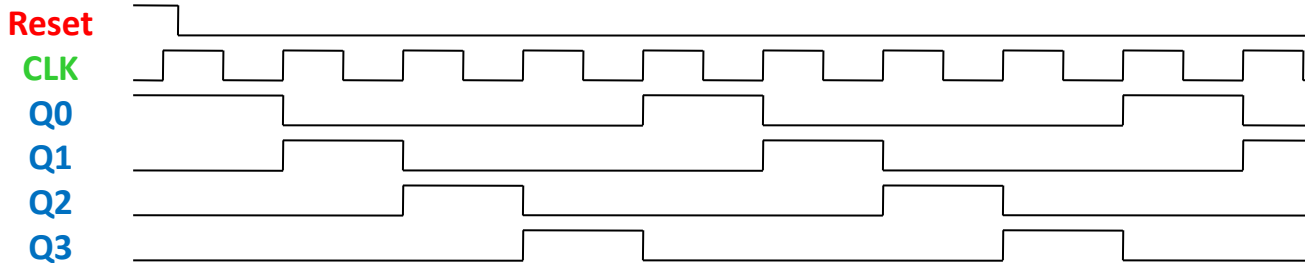 



逐次比較近似ADCのタイミング発生回路等に使用される。

ジョンソン・カウンタ (Johnson Counter)

  

リングカウンタ回路と似ているが
出力信号は大きく異なる。
デジタル計算機のシーケンサ回路として使用された。

  疑似ランダム信号発生回路 (Linear Feedback Shift Register)



- $Q0=Q1=Q2=Q3=0$ 以外の15通りの信号を発生
- (再現性のある)疑似ランダム信号を発生 ➡ M系列信号
- フィードバックの取り方には決まりあり



<https://ja.wikipedia.org/wiki/線形帰還シフトレジスタ>

http://zakii.la.coocan.jp/signal/41_lfsr.htm

アップ・ダウン 2進カウンタ

制御信号
 Cntrl=0 のとき
 アップカウンタ



$$Q(n+1) = Q(n) + 1$$

  

アップ・ダウン 2進カウンタ

制御信号
 Cntrl=1 のとき
 ダウンカウンタ
 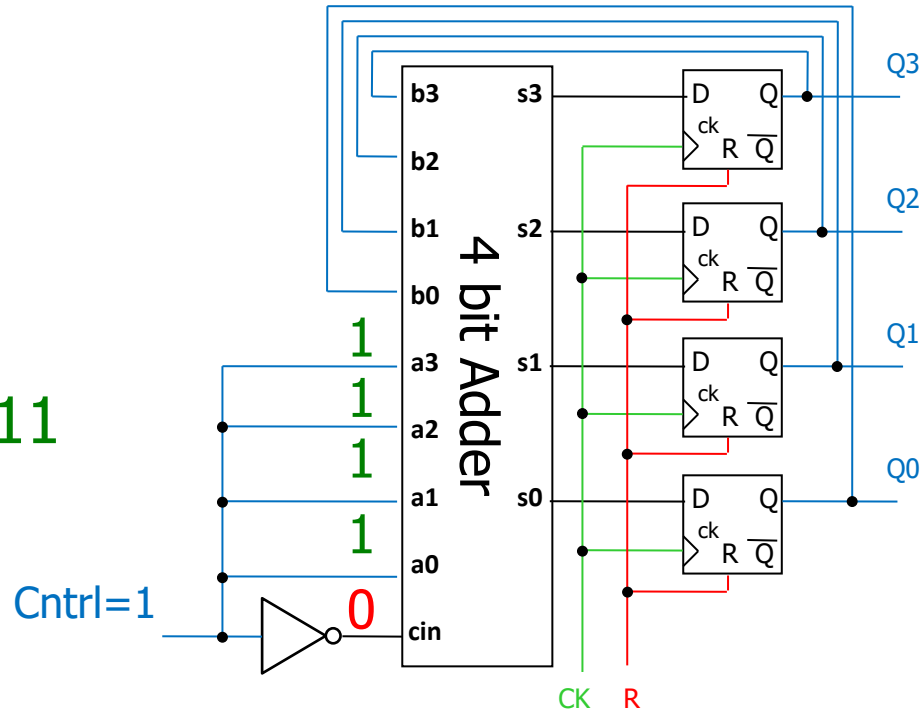
$$\begin{aligned} \overrightarrow{Q(n+1)} &= \overrightarrow{Q(n)} + 1111 \\ &= \overrightarrow{Q(n)} - 1 \end{aligned}$$





内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- **加算器、ビットシフト、乗算器**
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



デジタル加算

2進数の加算

$$\begin{array}{r} 0011 \quad (3) \\ +) 1011 \quad (11) \\ \hline 1110 \quad (14) \end{array}$$

10進数の加算

$$\begin{array}{r} 437 \\ +) 258 \\ \hline 695 \end{array}$$

2入力2進加算

$$0+0=00$$

$$0+1=01$$

$$1+0=01$$

$$1+1=10$$

3入力2進加算

$$0+0+0=00$$

$$0+0+1=01$$

$$0+1+1=10$$

$$1+1+1=11$$

デジタル加算器の実現(2)

(全加算器; Full Adder)

3入力2進加算

A 入力1

B 入力2

+ Cin 下からの繰り上がり

Co S

$$S = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$



$$\text{Co} = B \cdot \text{Cin} + A \cdot \text{Cin} + A \cdot B$$

(Co は A, B, Cin の
多数決)

真理値表

A	B	Cin	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

多数决回路 (Majority Circuit)

  

真理值表

A	B	Cin	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

全加算器 (Full Adder) の補足説明


Cin: Carry in (下位の桁からの繰り上げ)

S: Sum (加算結果)

Cout: Carry out (上位の桁への繰り上げ)

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \\ +) \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

を考える。

 

全加算器
の演算

$$\begin{array}{r} 1 \\ +) \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

全加算器の補足説明(続き)

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad (5) \\ +) 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad (7) \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad (12) \end{array}$$

を考える。




$$\begin{array}{r} \boxed{1} \quad \boxed{1} \quad \boxed{1} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ +) 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

Carry (桁上げ)

Sum (加算結果)


全加算器と桁上げ伝播

Full Adder

 

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Adder & Carry Propagation

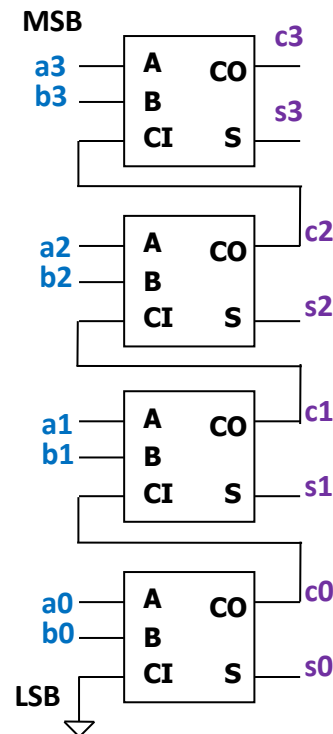

Example :

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0101 \\ \hline 1100 \end{array}$$



$(a_3 a_2 a_1 a_0) = (0111)$


$(b_3 b_2 b_1 b_0) = (0101)$

$(s_3 s_2 s_1 s_0) = (1100)$

$(c_3 c_2 c_1 c_0) = (0111)$

桁上げ選択加算器 (Carry Select Adder) による高速化


通常の
8bit 加算器

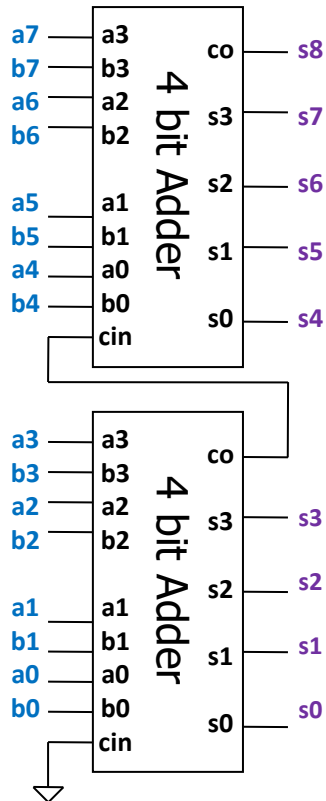

桁上げ1の場合を
計算

桁上げ0の場合を
計算


約1.5倍の
回路規模で
約2倍の
スピード

 

桁上げ1,0に
応じて
出力を選択


パイプライン加算器の構成

初期状態

 


パイプライン加算器の動作

1クロック後

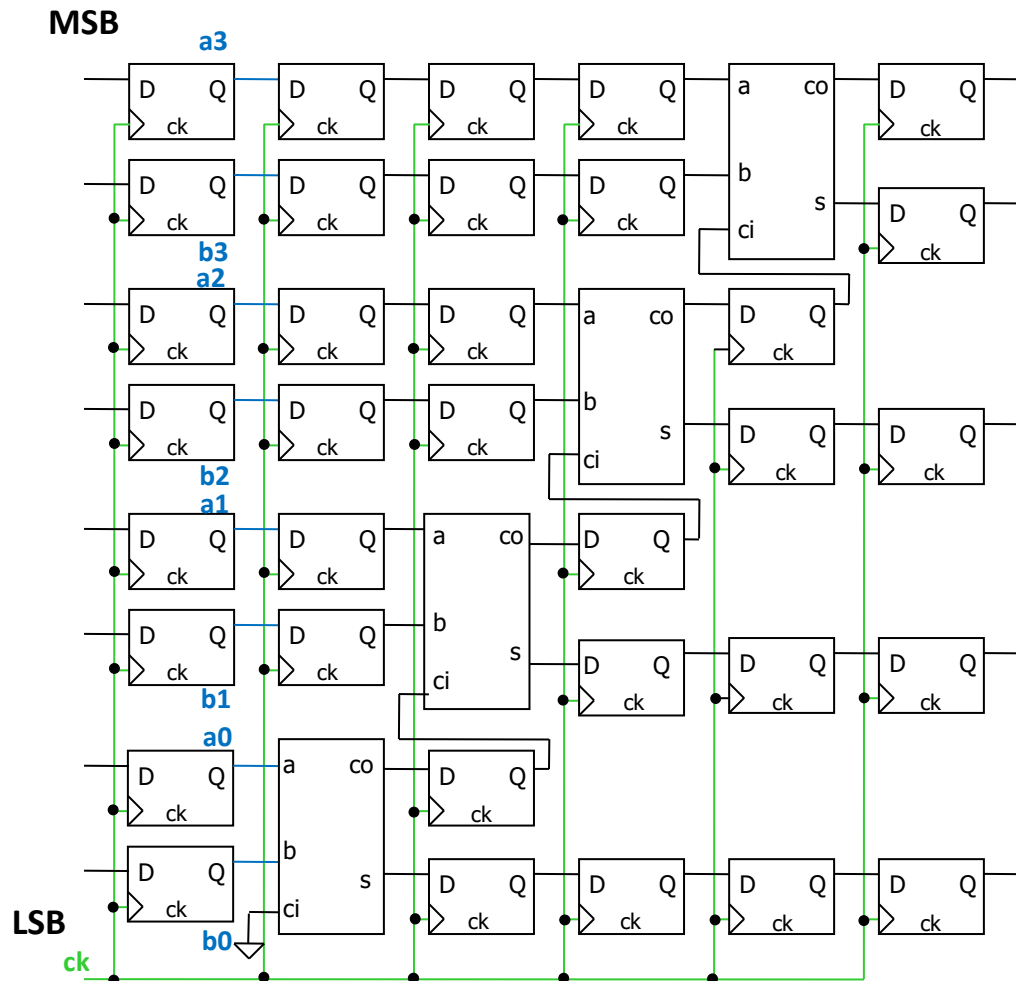


パイプライン加算器の動作

2クロック後

 


パイプライン加算器の動作

3クロック後

 


パイプライン加算器の動作

4クロック後

 

パイプライン加算器の動作


5クロック後

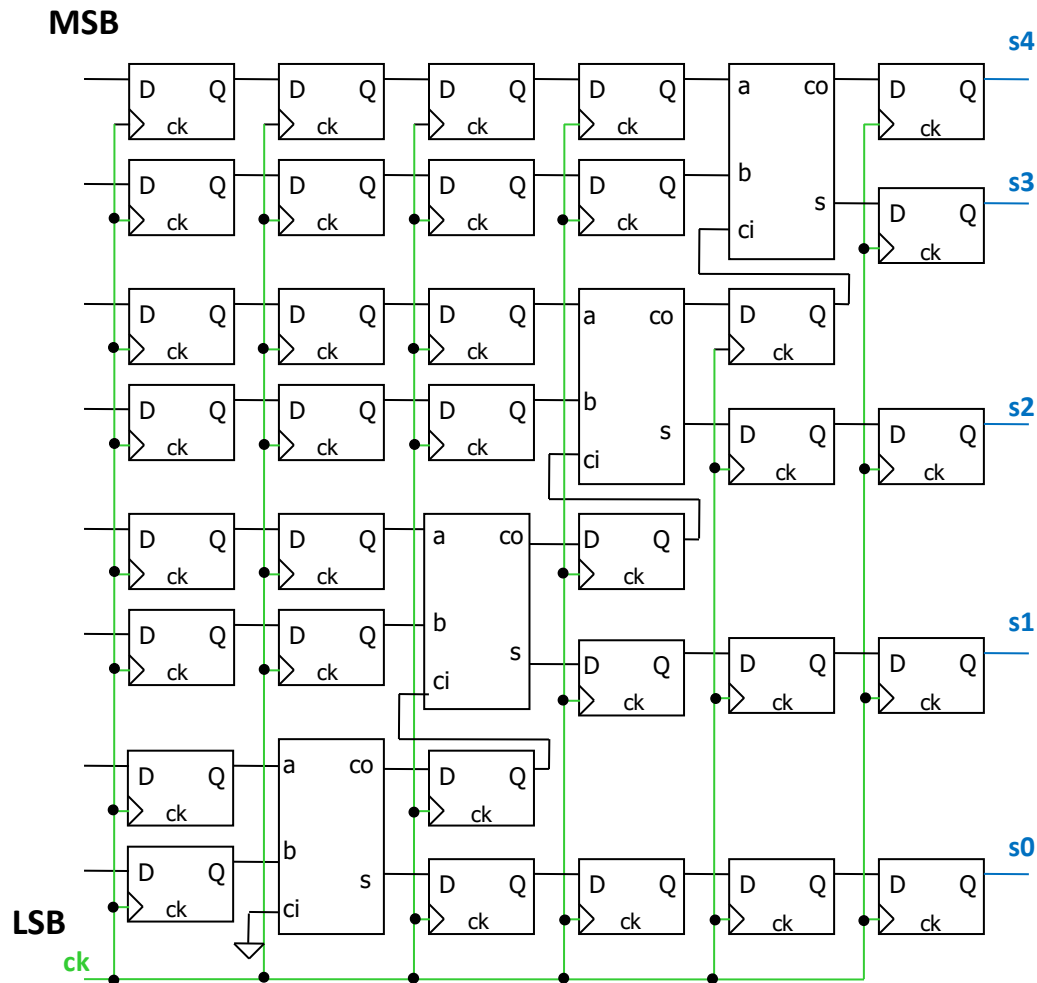


パイプライン構成による高速化

Pipeline Circuit

● Circuit 1

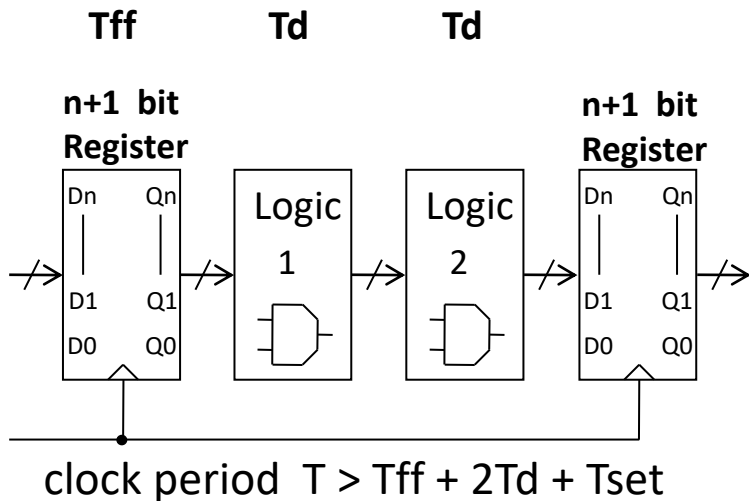

● Circuit 2

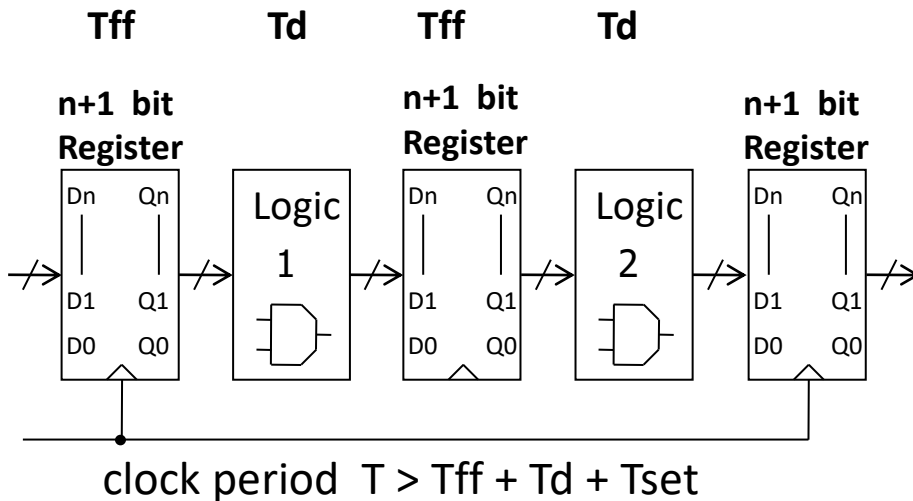

$T_d \gg T_{ff} + T_{set}$ \rightarrow circuit 2 は circuit 1 の2倍高速



パイプライン構成の特徴

- バケツリレー の原理
- レジスタを組み合せ回路の中間にいれればよい
- 2つの性能指標
 - Throughput : 出力が出てくるレート(1クロック)
 - Latency : ある入力の結果が出力されるまでの遅延 (5クロック)
- パイプライン構成では
 - Throughput は良くなる
 - Latency は数クロックかかる(良くない)
- フィードバック構成の使用は注意必要

桁上げ計算節約加算器


Carry Save Adder

co は b_{n+1}
s は a_n
に入力


3入力加算器

$$S = X + Y + Z$$

- 多入力加算
- 最後に1回だけ桁上げ計算

 


- 高速
- 回路規模 小

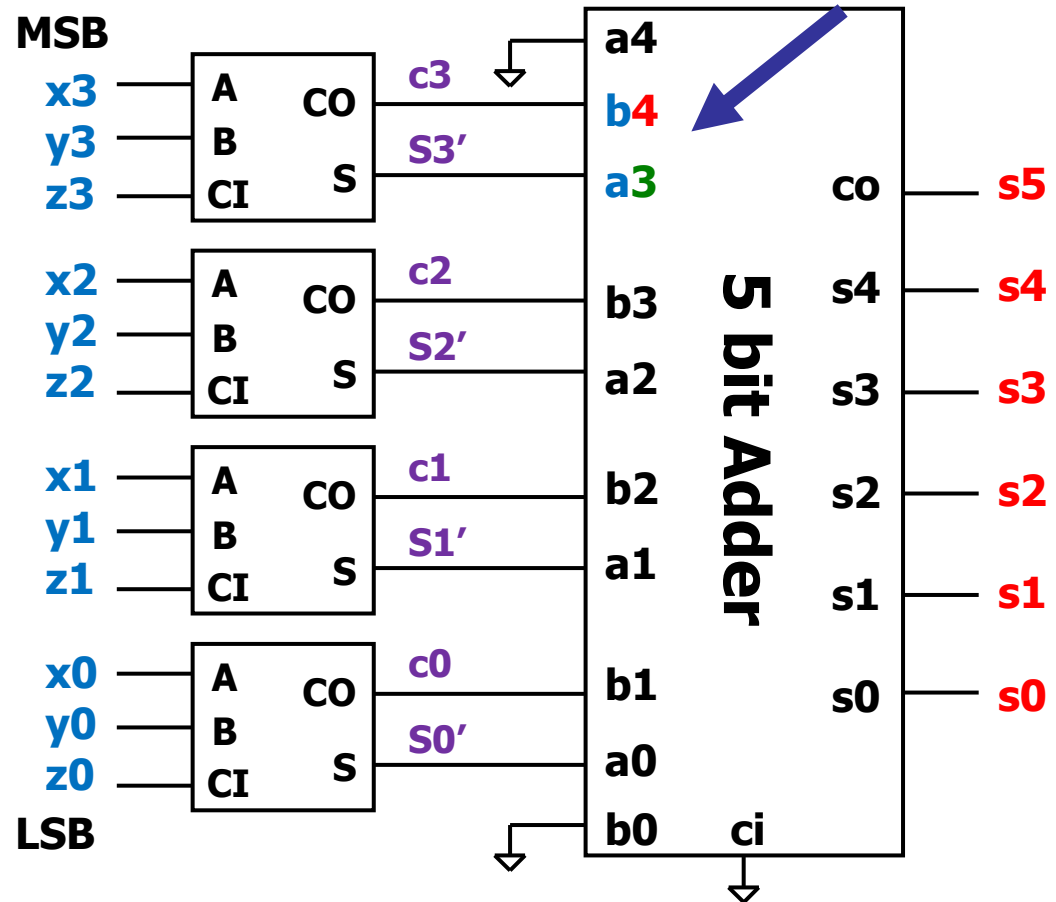


ビットシリアル加算器の構成

全加算器は1個でよい

 


下の桁から順次計算
加算演算に桁数だけクロック数が必要


ビットシリアル加算器の動作

 


ビットシリアル加算器の動作

 

ビットシリアル加算器の動作

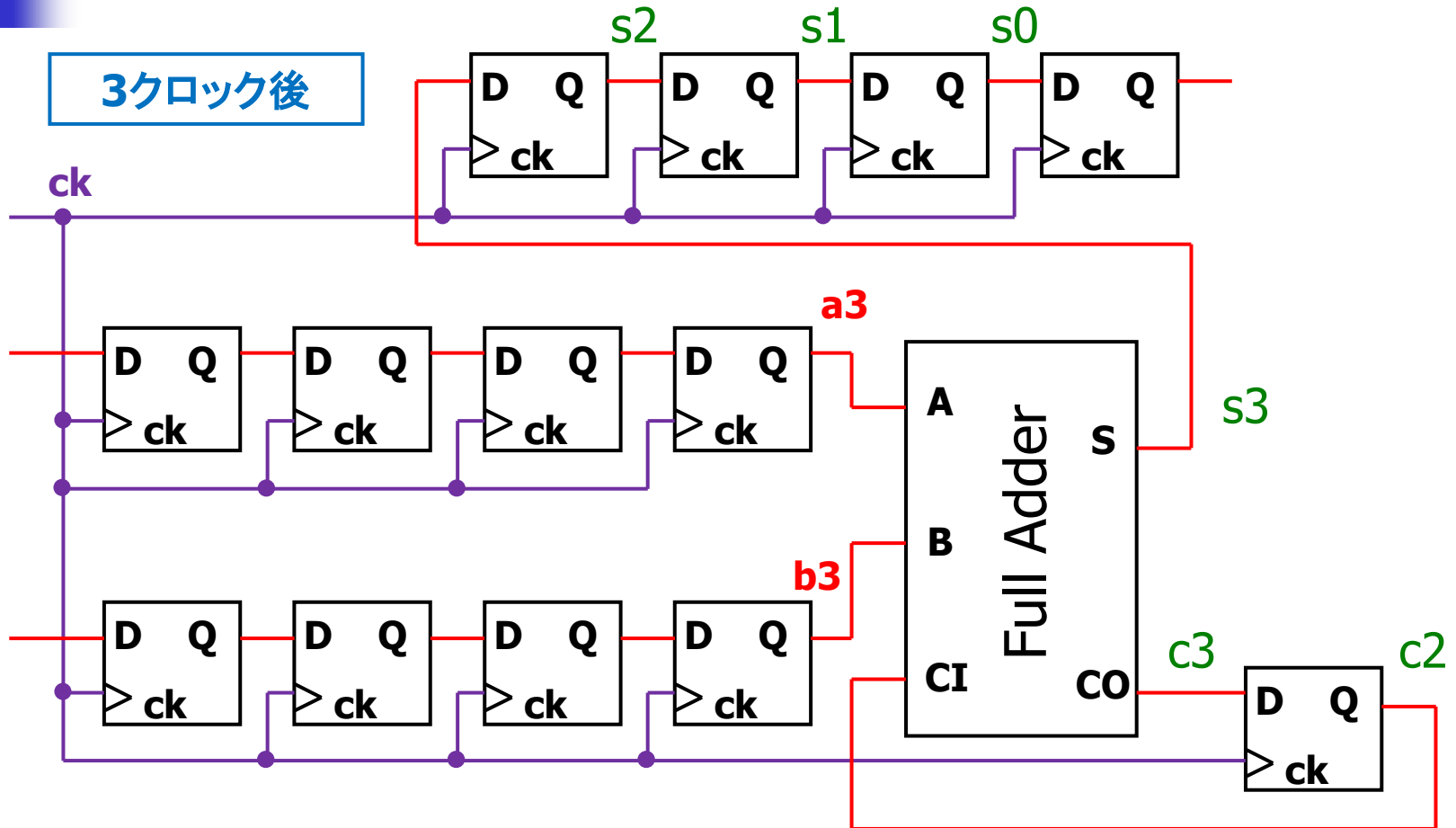

ビットシリアル加算器の動作

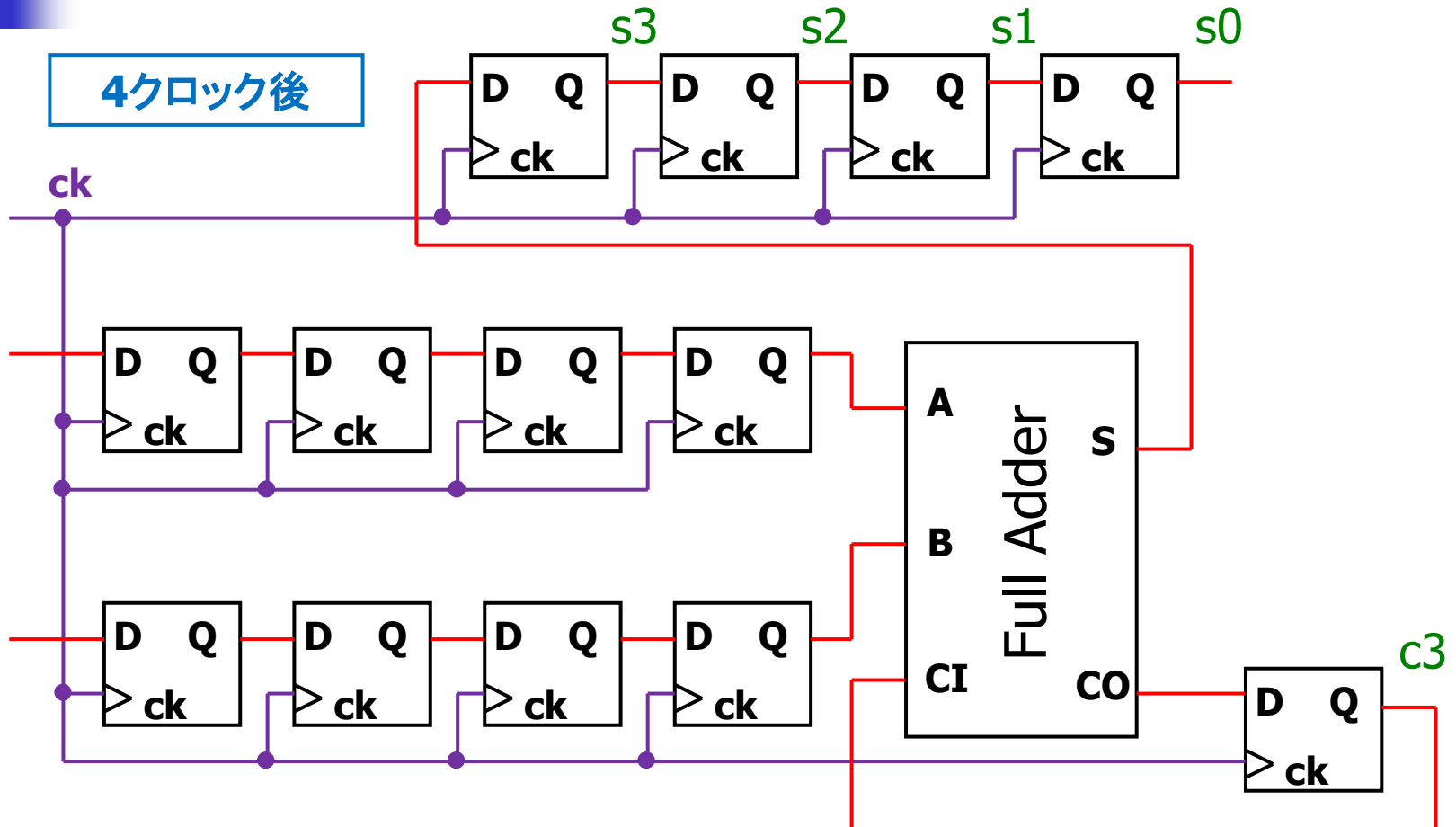

ビットシフトと乗算

10進数で $\times 10, \times 100, \div 1000$ 等は簡単
 同様に2進数で $\times 2, \times 4, \div 8$ 等は簡単

● 1 bit left shift		↔	$\times 2$	b4	b3	b2	b1	b0	十進数	
b4	b3	b2	b1	b0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
↙	↙	↙	↙		0	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3
↙	↙	↙	↙		0	0	1	0	0	4
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	5
					0	0	1	1	0	6
					0	0	1	1	1	7
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	8
↙	↙	↙	↙	↙	0	1	0	0	1	9
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	10
↙	↙	↙	↙		0	1	0	1	1	11
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	12
					0	1	1	0	1	13
					0	1	1	1	0	14
					0	1	1	1	1	15
					1	0	0	0	0	-16
					1	0	0	0	1	-15
					1	0	0	1	0	-14
					1	0	0	1	1	-13
					1	0	1	0	0	-12
					1	0	1	0	1	-11
					1	0	1	1	0	-10
					1	0	1	1	1	-9
					1	1	0	0	0	-8
					1	1	0	0	1	-7
					1	1	0	1	0	-6
					1	1	0	1	1	-5
					1	1	1	0	0	-4
					1	1	1	0	1	-3
					1	1	1	1	0	-2
					1	1	1	1	1	-1

● 1 bit right shift		↔	$\div 2$		
b4	b3	b2	b1	b0	8
0	1	0	0	0	8 / 2 = 4
↘	↘	↘	↘	↘	4 / 2 = 2
0	0	1	0	0	
↘	↘	↘	↘	↘	
0	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	-8
↘	↘	↘	↘	↘	
1	1	1	0	0	-8 / 2 = -4
↘	↘	↘	↘	↘	
1	1	1	1	0	-4 / 2 = -2


ビットシフトで 2^n 倍乗算を実現

$$S = 4 \times A + B$$

乗算器を
使用せずに実現

2ビット
左シフトで
 $\times 4$ を実現

2の補数表現で
符号ビットの拡張

 



デジタル乗算

2進数の乗算

$$\begin{array}{r} 0101 \quad (5) \\ X) 1011 \quad (11) \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0000 \\ 0101 \\ \hline 0110111 \quad (55) \end{array}$$

10進数の乗算

$$\begin{array}{r} 437 \\ X) 258 \\ \hline 3496 \\ 2185 \\ 874 \\ \hline 112746 \end{array}$$

2進デジタル乗算器

$$X = \sum_{i=0}^{m-1} X_i 2^i$$


$$Y = \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j$$

$$\begin{aligned} P &= X \times Y = \sum_{i=0}^{m-1} X_i 2^i \cdot \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} \cdot \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j (X_i Y_j) 2^{i+j} \\ &= \sum_{k=0}^{m+n-1} P_k 2^k \end{aligned}$$

4-bit Multiplier Partial Products

	X3	X2	X1	X0						Multiplicand
	Y3	Y2	Y1	Y0						Multiplier
	X3Y0	X2Y0	X1Y0	X0Y0						
	X3Y1	X2Y1	X1Y1	X0Y1						
	X3Y2	X2Y2	X1Y2	X0Y2						
	X3Y3	X2Y3	X1Y3	X0Y3						
	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0		Product

乗算器は 全加算器の 2次元配列

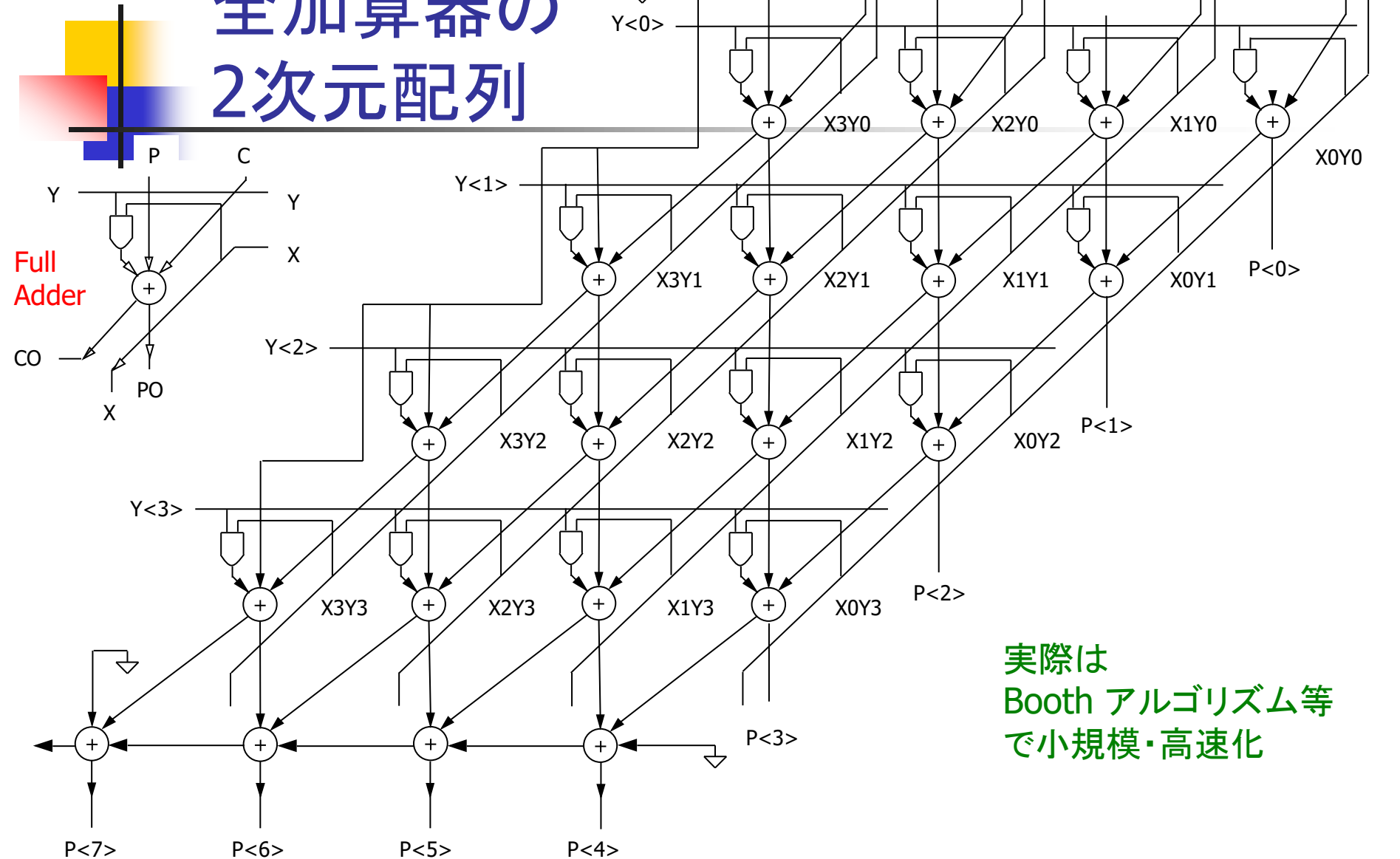

実際は
Booth アルゴリズム等
で小規模・高速化




内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- **事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路**
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

乗算器を使用しない 定係数積和演算回路

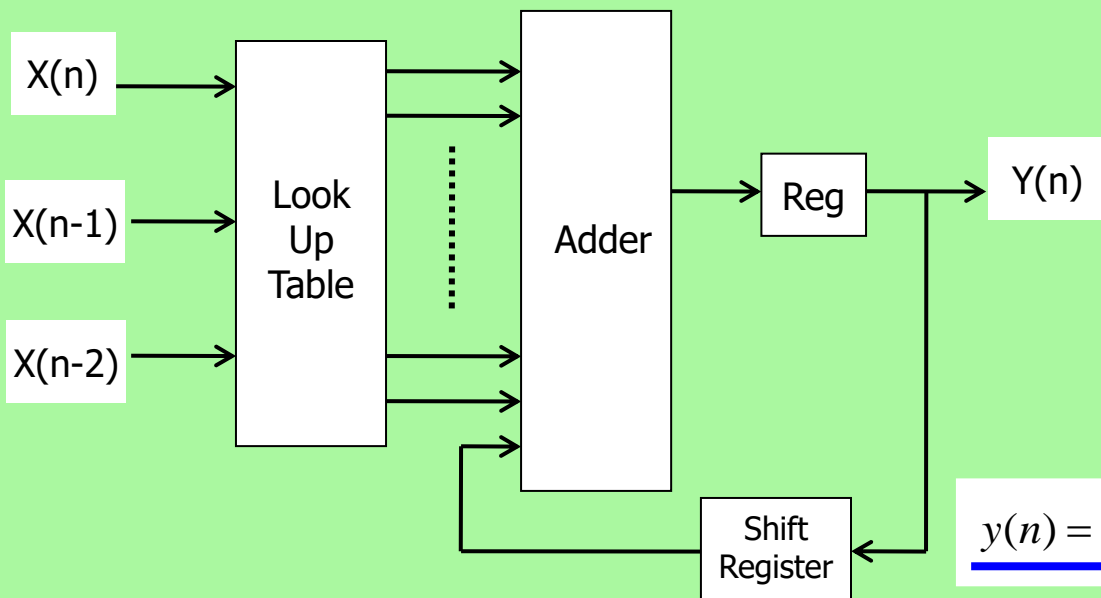定係数の内積演算をルックアップ・テーブル
分散型積和演算 (ROM等)により実現する計算手法



分散型積和演算回路構成


上位ビットからの
シリアル演算

$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_0x(n-2)$$

デジタル入力

分散型積和演算 動作原理

 
$$y(n) = h_0 \underline{x(n)} + h_1 \underline{x(n-1)} + h_0 \underline{x(n-2)}$$



Look Up Table

γ	β	α	Y(n)
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2*h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2*h_0+h_1$

分散型積和演算 動作原理

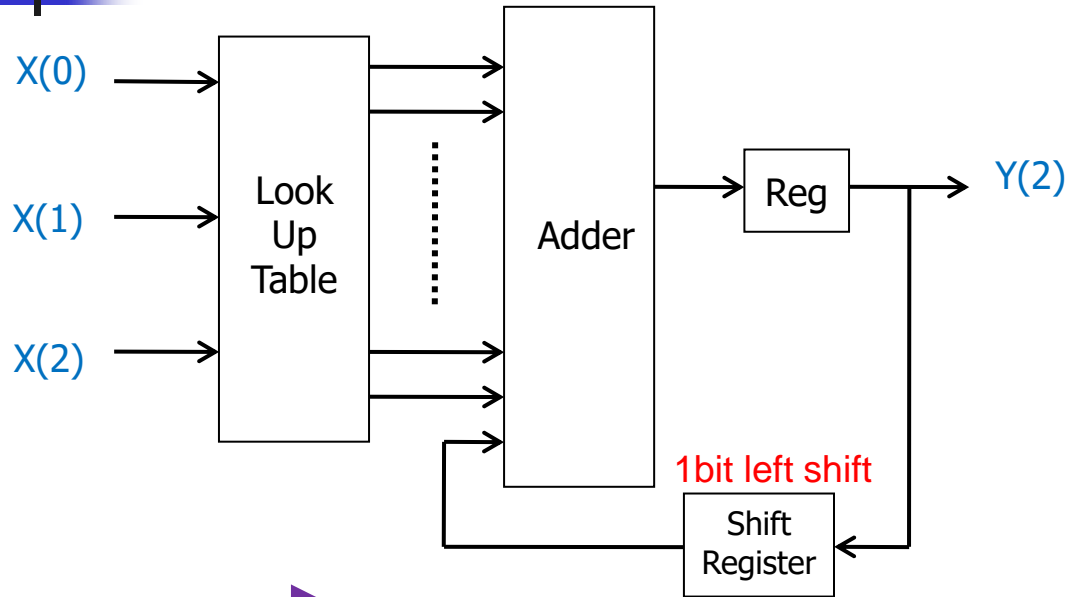


γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2*h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2*h_0+h_1$

$x(0)=1\ 0\ 1\ 0$
 $x(1)=0\ 1\ 1\ 0$
 $x(2)=1\ 1\ 0\ 1$

右シフトに処理

分散型積和演算 動作原理

 

$x(0) =$

1	0	1	0
---	---	---	---

 $x(1) =$


0	1	1	0
---	---	---	---

 $x(2) =$


1	1	0	1
---	---	---	---

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2 \times h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2 \times h_0+h_1$


分散型積和演算 動作原理

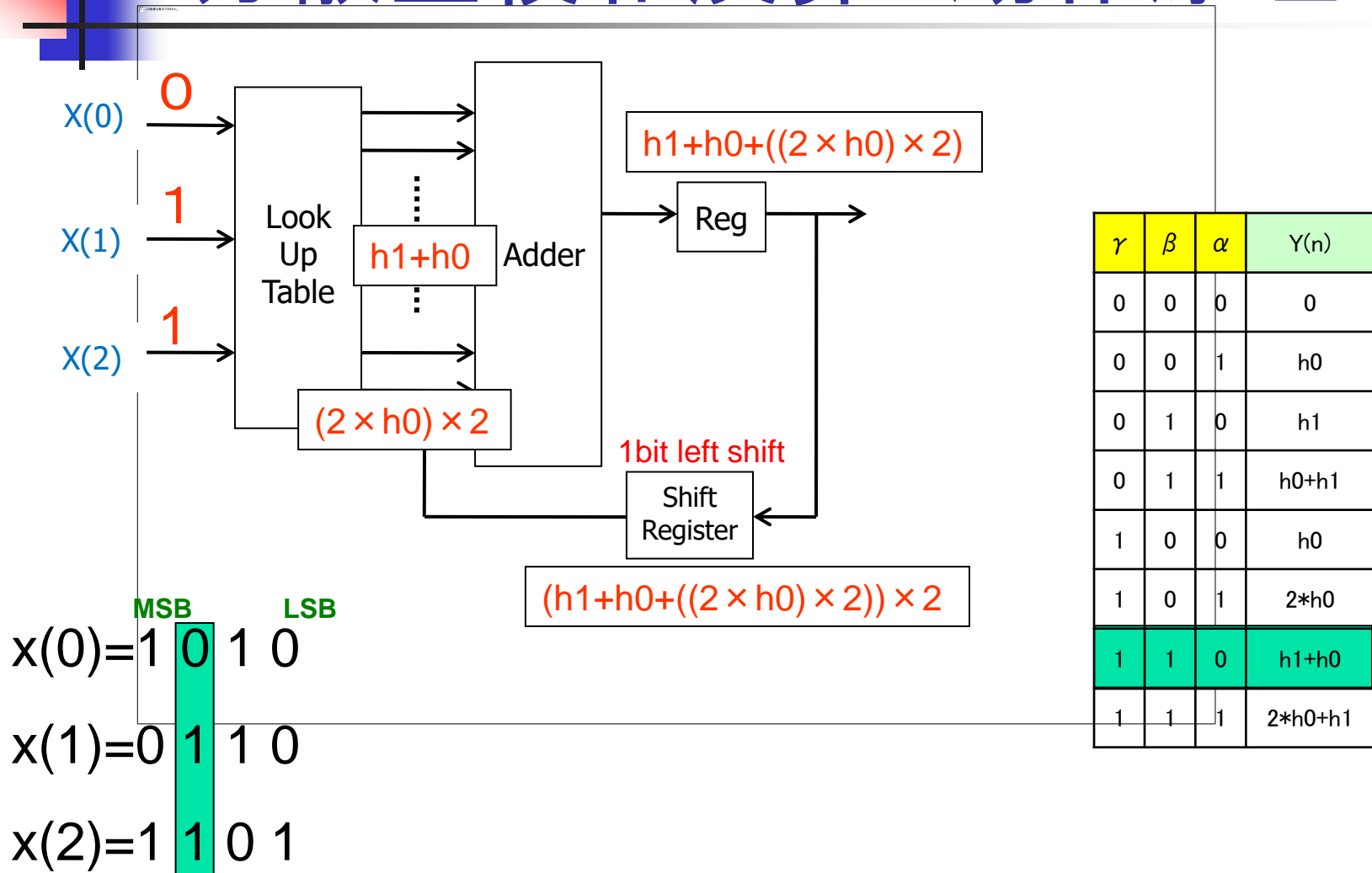

分散型積和演算 動作原理

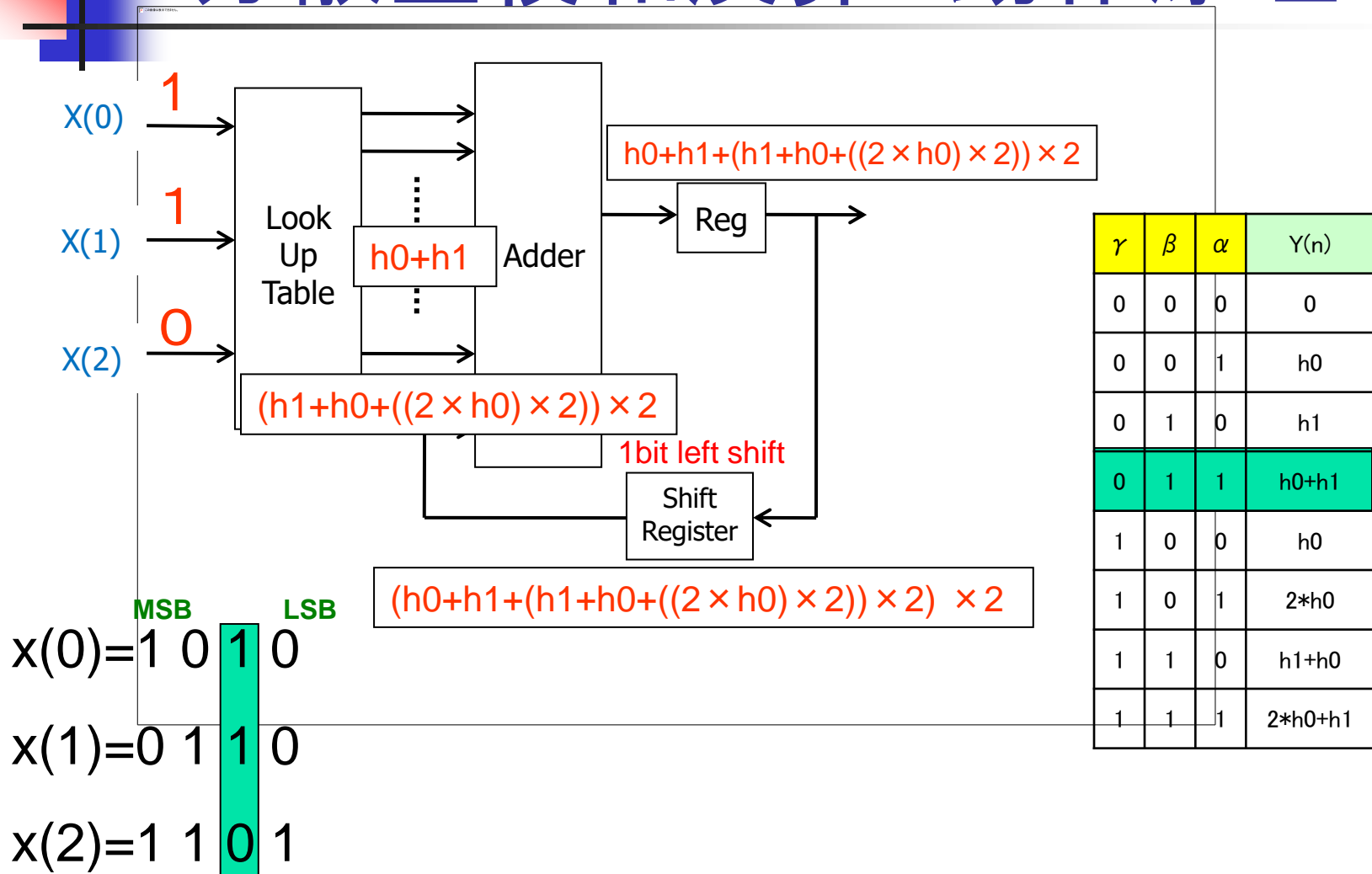

分散型積和演算 動作原理

 

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2 \cdot h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2 \cdot h_0+h_1$

$x(0) = 1 \ 0 \ 1 \ 0$
 $x(1) = 0 \ 1 \ 1 \ 0$
 $x(2) = 1 \ 1 \ 0 \ 1$

MSB LSB



分散型積和演算回路のメリット


- 乗算器を使用しない → 小規模回路・低消費電力
- 積和演算全体の計算時間
複数の積和演算項を同時にビットシリアル演算
→ 乗算器を使用する構成と同等
(積和演算項が多い場合は 同等以上)
- 逐次比較近似ADC + 積和演算
(デジタル制御電源等)
逐次比較近似ADCは上位ビットから出力される
→ 積和演算をすぐ開始できる (latency が小)
- 分散型積和演算回路単体では MSB からではなく
LSB から演算することも可能



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- **事例2: 自己校正機能をもったTDC回路**
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

基本TDC (Time-to-Digital Converter) 回路

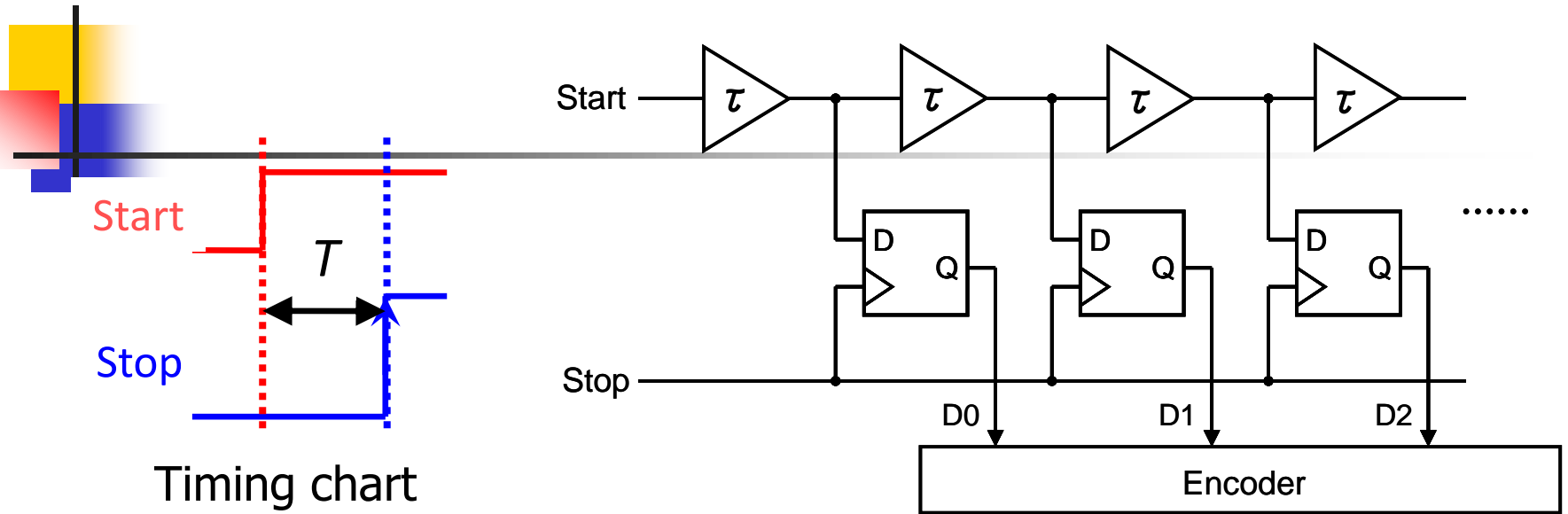


Start

T

Stop

Timing chart

 


Dout
Thermometer code

binary code

ディレイタップ何段に相当するかを測定

CMOS微細化とともに高性能化


TDC単調性の問題

 

Dout=2

各DFF出力Dout

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

 

DFF出力のバブルエラー


1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0

バッファの遅延ばらつき
DFFのオフセットばらつき



バブルエラーが発生

TDC単調性の確保

 


エンコーダ回路をDFFの出力が1のものを数える回路



バブルエラーがある場合も単調増加の出力が可能

DFF で1の出力を数える回路

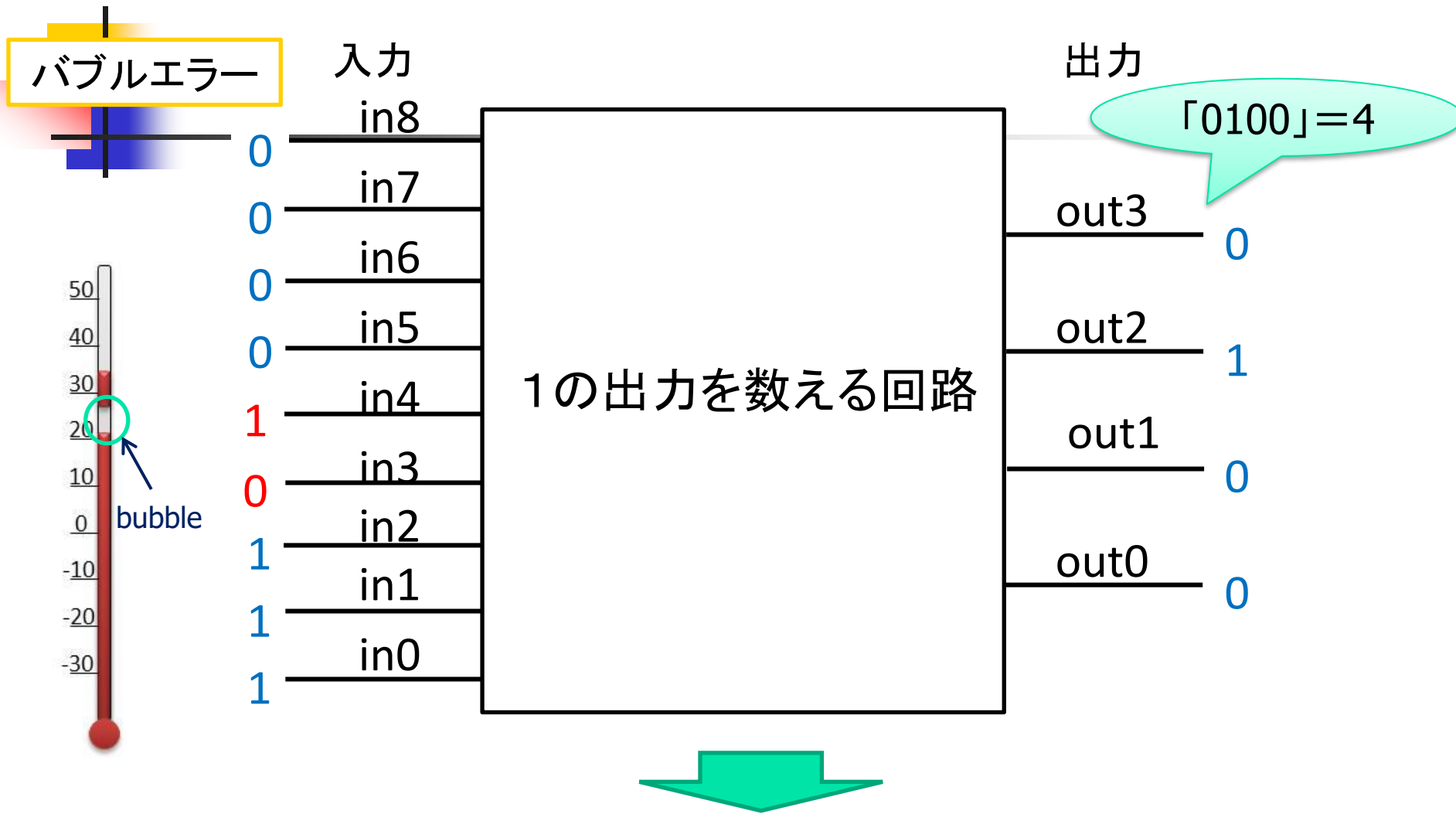


バブルエラーが起きても正しい出力が得られる

DFFの1の出力個数を数える回路

最後に1回 桁上げ計算


「0100」=4

1
の
数
が
4
個

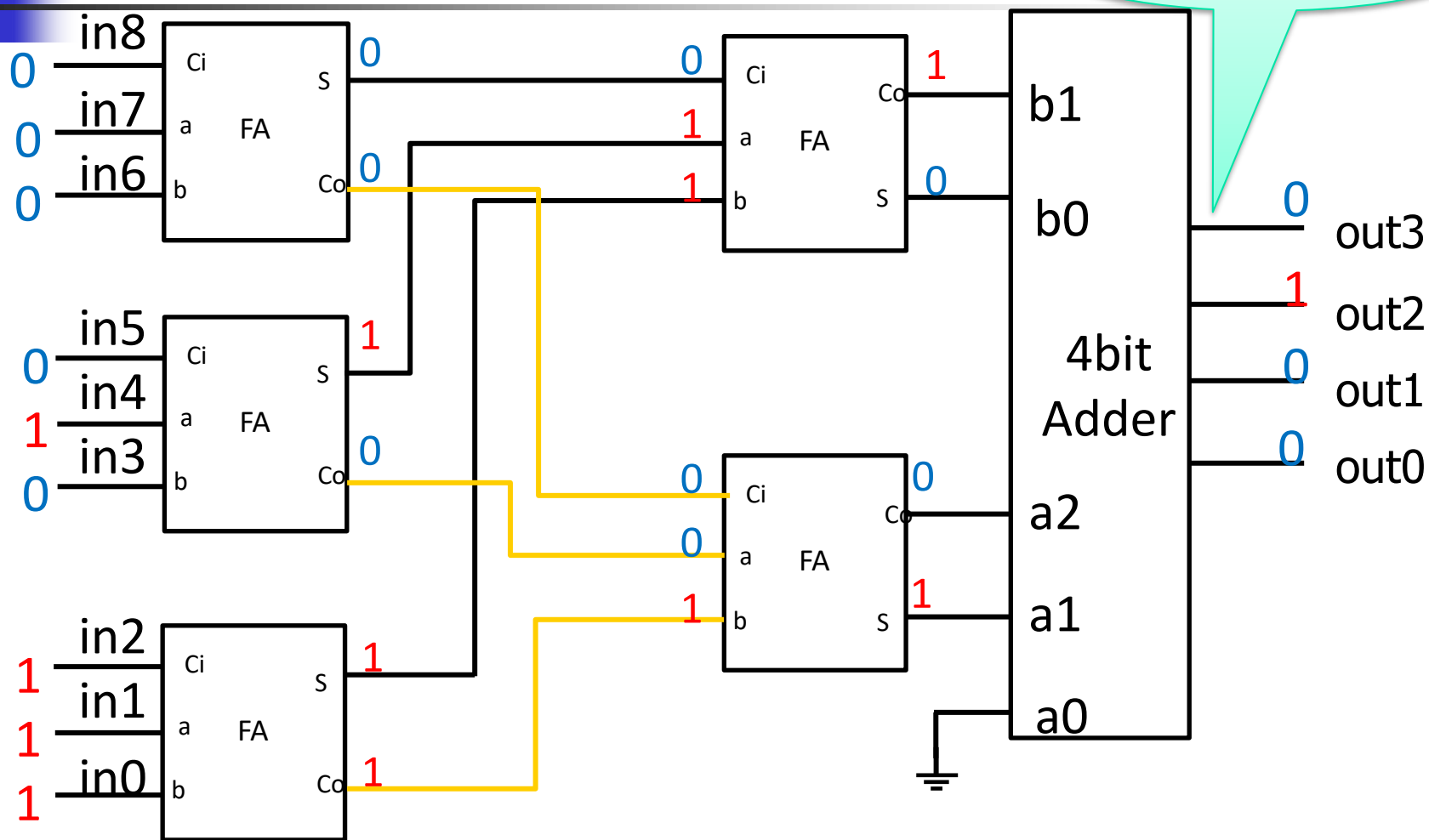


Carry Save Adder


自己校正機能を備えたTDC回路の構成

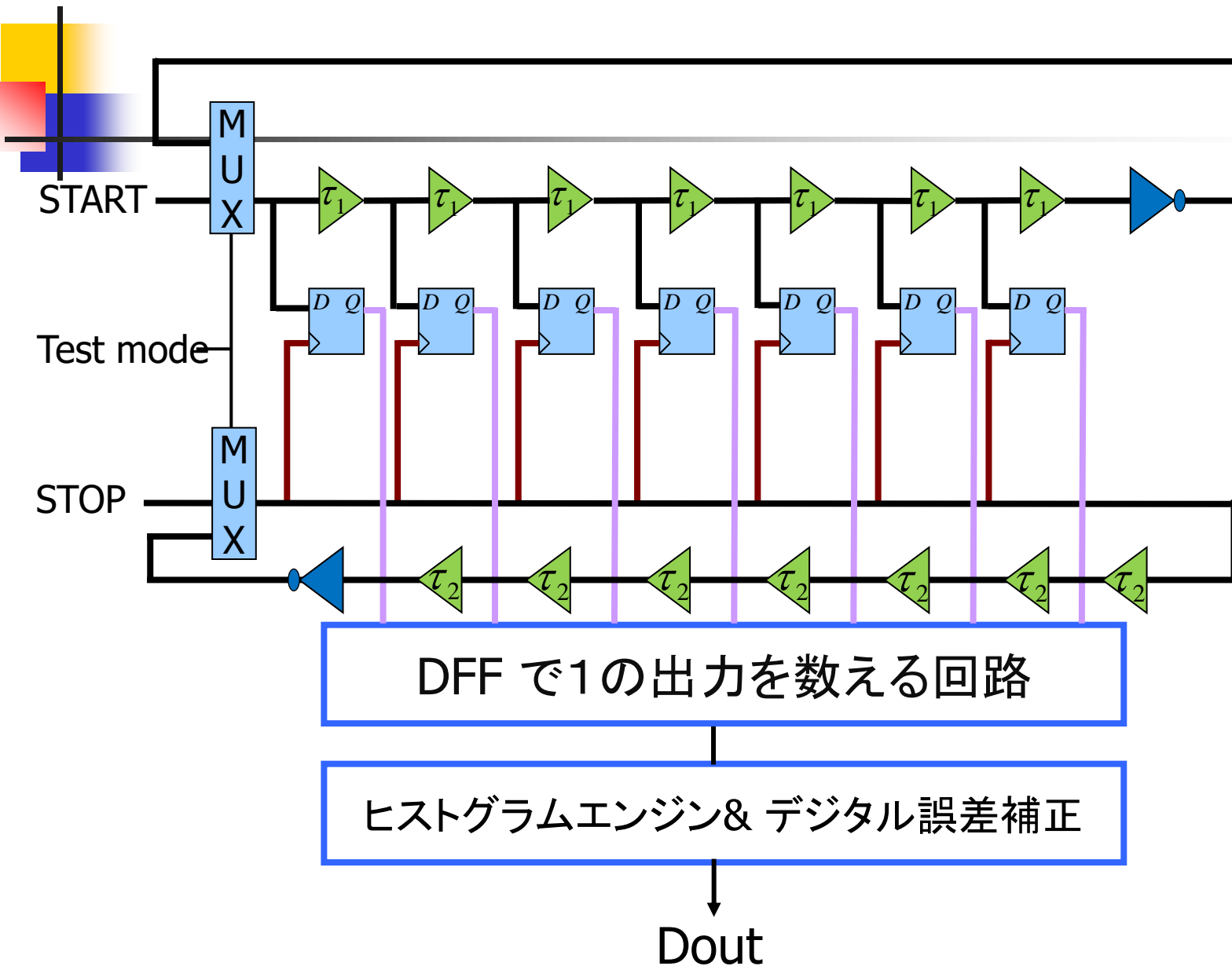

自己校正機能を備えたTDC回路の構成

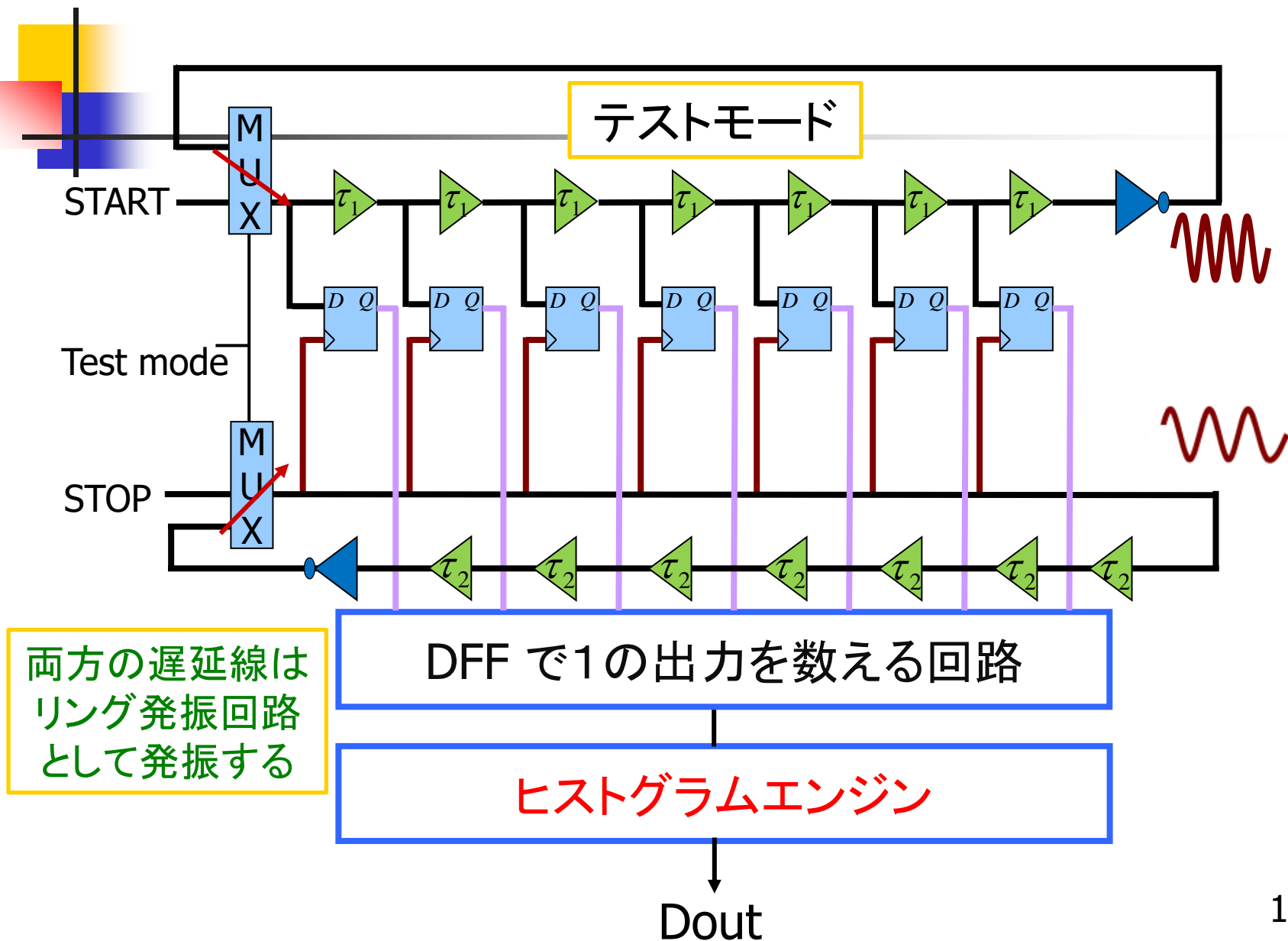


自己校正機能を備えたTDC回路の構成

 

自己校正の原理 (ヒストグラム法)

テストモード

両方のリング発振器は同期していない(無相関)

 

TDCが完全に線形

各出現コードの確率が等しい



- ・ 充分多くの点数をとれば各デジタルコードのヒストグラムは同一になる
 - ・ 逆に、TDCのヒストグラムデータからDNL, INL を計算

自己校正の原理 (非線形性の同定)

$\tau + \Delta\tau$

TDCが非線形

 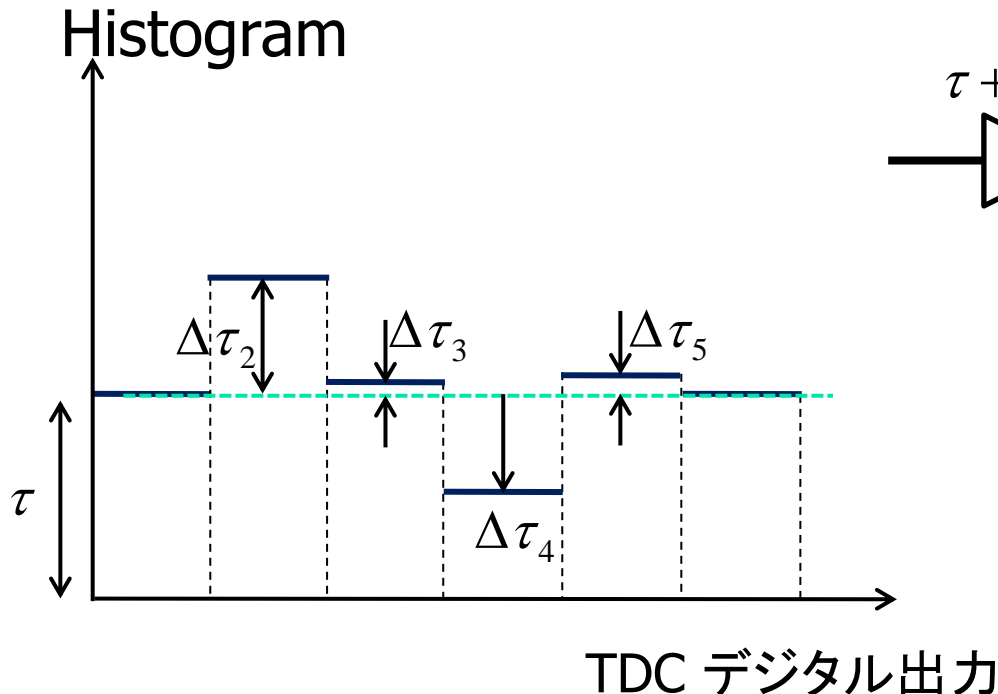TDCの非線形性は遅延ばらつき $\Delta\tau$ によって生じる
INLをヒストグラムより求め逆関数を計算






自己校正の原理 (非線形性の補正)

通常モード


非線形性の逆関数をデジタル的にかける



線形性が得られる

   

非線形性の自己校正

 




内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

逐次比較近似ADC

 
(Successive Approximation Register ADC: SAR ADC)



デジタル回路中心, オペアンプ不要.

→ 微細CMOSに適している.



2進探索アルゴリズム

 

“天秤の原理”


2進荷重

4bit 4step

  

$$\boxed{\text{Vin}} = \boxed{4} - \boxed{1} - \boxed{2} = 9$$


2進探索アルゴリズムの問題点

 


“天秤の原理”

2進荷重

4bit 4step

 

誤判定

 


$$V_{in} = 8 - 4 = 7$$



ADC出力に誤差.

非2進探索アルゴリズム

4bit 5step 1step 冗長

 


非2進荷重

  

$$\boxed{\text{Vin}} = \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 8 \end{array} - \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} = 9$$

非2進探索アルゴリズム

4bit 5step 1step 冗長

 

非2進荷重

8 3 2 1 1

3

1
1
2



$$V_{in} = 8 - 3 = 9$$

誤差補正原理

デジタル出力“9”の場合

2進探索アルゴリズム

誤差補正不可

コンパレータ出力: 1 0 0 1 ← 1パターン

$$\text{Dout} = 8 + 4 - 2 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

非2進探索アルゴリズム

誤差補正可能

コンパレータ出力: 1 0 1 0 1 ← 複数パターン


$$\text{Dout} = 8 + 3 - 2 + 1 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

コンパレータ出力: 0 1 1 1 1

$$\text{Dout} = 8 - 3 + 2 + 1 + 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

冗長アルゴリズムによる高速化


DAC出力の整定

 

AD変換時間の比較

2進アルゴリズム

4bit

 

完全に整定 → 時間: 長

AD変換時間

非2進アルゴリズム



不完全整定誤差を補正

不完全整定 → 時間: 短

変換時間のMATLABシミュレーション

2進アルゴリズム


14-bit, 14-step

各ステップでの整定時間: 9.1τ

提案アルゴリズム


14-bit, 22-step

各ステップでの整定時間: 1.2τ

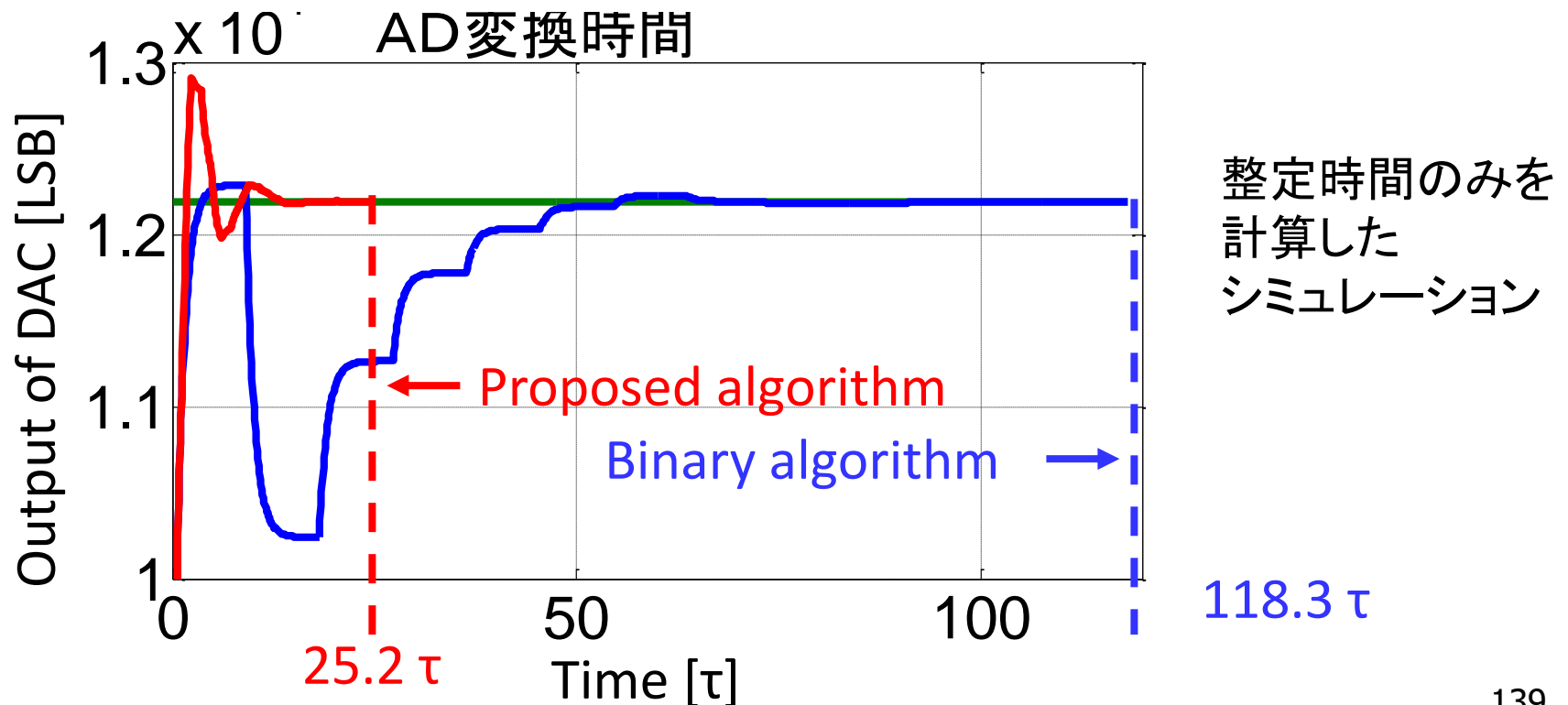

AD変換時間の比較


各アルゴリズムのADC時間(14-bit)

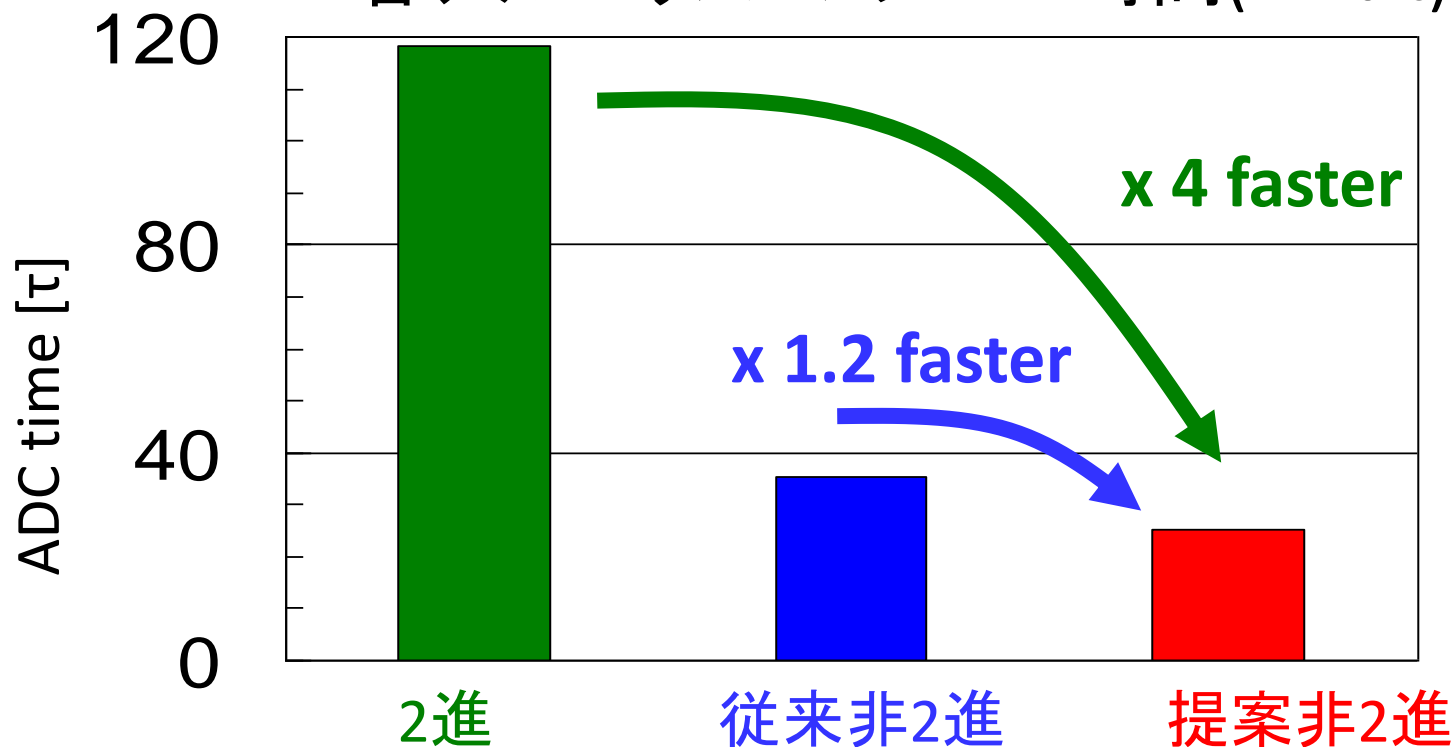

提案アルゴリズム \rightarrow 4倍速い

冗長アルゴリズムによる低消費電力化

2つのコンパレータ SAR ADC (IMEC提案)

 

分銅

8

4

2

1

冗長

1

1LSBノイズ補正

消費電力

通常

1

2

3

4

高電力

2-コンパレータ

消費電力減少

1

2

3

4

5

Comp1(低電力)


Comp2(高電力)

コンパレータ

トータル消費電力

2-コンパレータ SAR ADC構成

IMEC提案

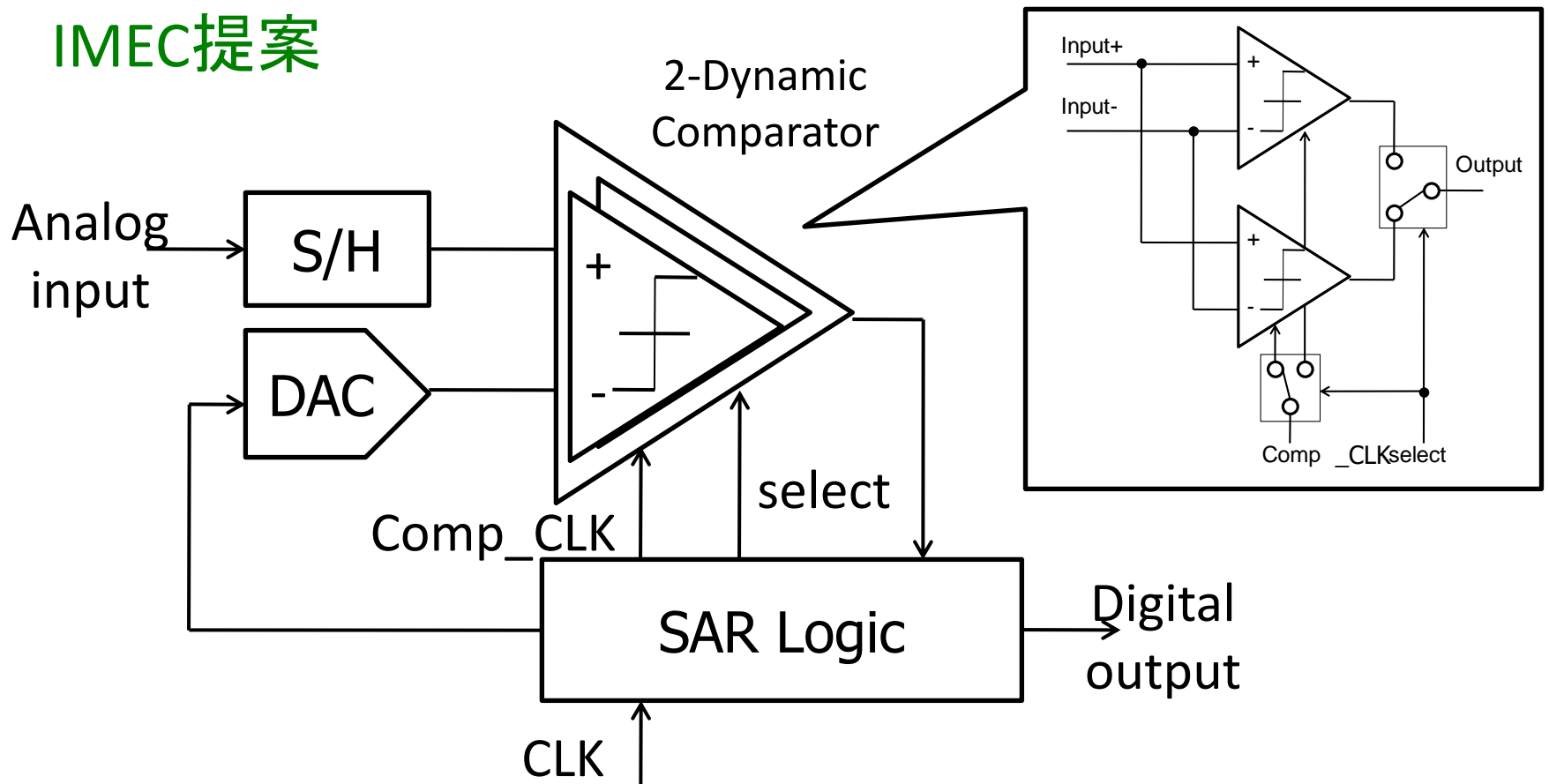


文献


V.Giannini, P.Nuzzo, V.Chironi, A.Baschiroto, G.V.Plas, J.Craninckx

“ An 820 μ W 9b 40MS/s Noise-Tolerant Dynamic-SARADC in 90nm Digital CMOS ” ISSCC (Feb.2008).

2つのコンパレータを用いた技術 コンパレータオフセットミスマッチの影響

 

提案方式 冗長アルゴリズムによるデジタル補正

 


MATLABシミュレーション(ランプ波)

Comp1(低電力) オフセット: +4.0 LSB、 ノイズ: 1.0 LSB


Comp2(高電力) オフセット: -2.0 LSB、 ノイズ: 0.2 LSB

コンパレータのアナログ・キャリブレーションなしの場合

IMEC方式

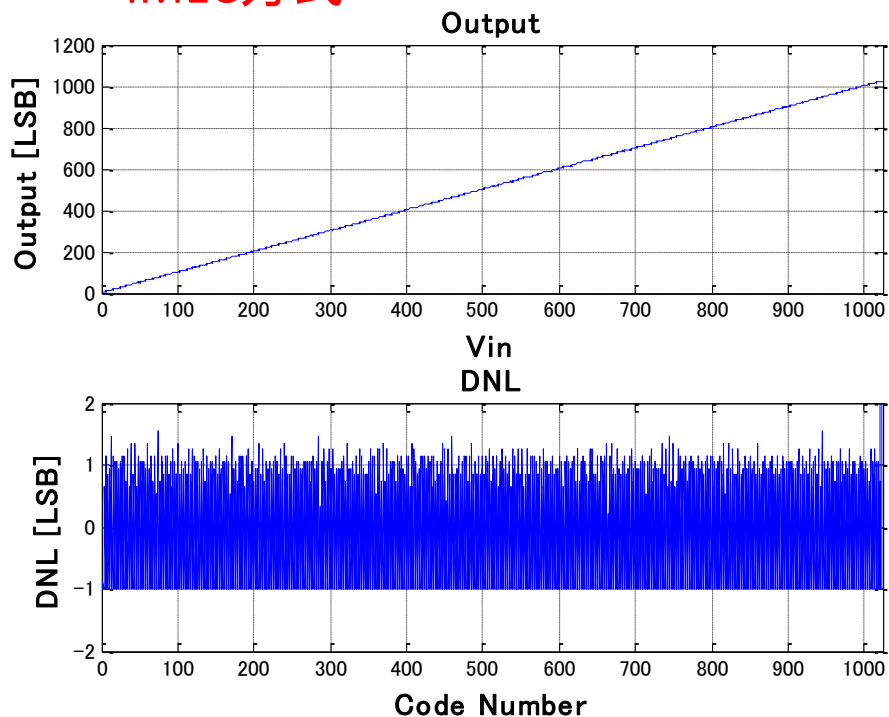

提案方式

 


消費電力とコンパレータミスマッチ許容の トレードオフ


トレードオフ

低消費電力化 ↔ コンパレータのミスマッチ許容

通常 1-コンパレータ

 


IMEC方式 2-コンパレータ(コンパレータミスマッチ許容:小)

 

低消費電力化の
効果が下がる

提案 2-コンパレータ(コンパレータミスマッチ許容:大)

 

コンパレータトータル消費電力 →

非2進SAR ADCの特長

2進SAR ADC

(IMEC: 西洋哲学)

構成, 動作 無駄なし → 効率的



冗長性(無駄)を入れる.

さらに効率が良くなる.

- ・スピード(DAC不完全整定)
- ・低消費電力化

冗長性により誤動作を許容

→各構成要素, 動作への要求緩和

(「無用の用」老子: 東洋哲学)



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

デジタル技術の発展は 産業・社会を変えた

- **アナログ**: 連続信号 「坂道」
デジタル: 0, 1 「階段」
- デジタルは 産業的に
技術の**コピー**を容易化
 - ➡ キャッチアップ早い
 - インターフェース**を容易化
 - ➡ エレクトロニクス産業の
水平分業化（産業構造が変わる）
- デジタルにより 社会的に
人は数値で管理されるようになった

付録

Carry Look Ahead Adderとは


リップルキャリー加算器
下位ビットの桁上げが
次の上位ビットの入力に接続




桁数分のキャリーの伝播が生じるので
全体の加算演算の時間がかかる



桁上げ信号の部分
別に早く計算し高速化

 


Carry Look Ahead Adderとは

 

桁上げ(Carry)を別に先に計算する

Carry Look Ahead Adder 回路

4bit Carry Look Ahead Adder

 



Carry Look Ahead 論理式

キャリー生成項 と キャリー伝播項

- C_n : n ビット目のキャリー

$$\begin{aligned}C_n &= A_n B_n + (A_n + B_n) \cdot C_{n-1} \\ &= G_n + P_n \cdot C_{n-1}\end{aligned}$$

- G_n : キャリー発生関数

$$G_n = A_n \cdot B_n$$

- P_n : キャリー伝播関数

$$P_n = A_n + B_n$$



Carry Look Ahead 論理式 (続き)

キャリーの計算

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$

これを、 C_1 に代入

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$

$$= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1})$$

$$= A_1 \cdot B_1 + (A_1 + B_1) \{A_0 \cdot B_0 + (A_0 + B_0) \cdot C_{-1}\}$$

C_0 が決まればすぐに C_1 が決まる



Carry Look Ahead 論理式 (続き)

$$\begin{aligned}C_2 &= G_2 + P_2 \cdot C_1 \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot C_0) \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1})) \\ &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned}$$

C2もC0が決まればすぐに決まる

$$\begin{aligned}C_3 &= G_3 + P_3 \cdot C_2 \\ &= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1}))) \\ &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned}$$



2020年5月12日, 19日(月)

集積回路システム演習問題

デジタルCMOS回路

群馬大学大学院

小林春夫



演習問題1: 論理演算

問題: グループ1の論理式の、グループ2の論理式と等しいものを示せ。

ヒント: 真理値表を書くと容易にわかる

グループ1: $A + A \cdot B$, $(A + B) \cdot B$

$A \cdot (\bar{A} + B)$, $A + \bar{A} \cdot B$

グループ2: A , B , $A + B$, $A \cdot B$

演習問題2: ドモルガンの法則

$$\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}, \quad \overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$\overline{A_1 + A_2 + \dots + A_N} = \bar{A}_1 \cdot \bar{A}_2 \cdot \dots \cdot \bar{A}_N$$

$$\bar{A}_1 + \bar{A}_2 + \dots + \bar{A}_N = \overline{A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_N}$$

問題: 上記の4つの式を証明せよ。

ヒント: N=2の場合は「真理値表」で示せ
一般のNの場合は数学的帰納法で示せ



演習問題3: 2進、8進、16進

問題1 16進数で **AF5** を2進数で表せ。

問題2 16進数で **5E8B** を8進数で表せ。

問題3 16進数で **27C** を10進数で表せ。

演習問題4: バイナリコードと グレイコード (1)

問題: G_3, G_2, G_1, G_0 を B_3, B_2, B_1, B_0 の論理式で表せ

例: $G_2 = B_3 \oplus B_2$

decimal	Binary code				Gray code			
Data	B3	B2	B1	B0	G3	G2	G1	G0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

演習問題5: バイナリコードと グレイコード (2)

問題: B3, B2, B1, B0 を G3, G2, G1, G0 の論理式で表せ


例: $B2 = G3 \oplus G2$

decimal	Binary code				Gray code			
Data	B3	B2	B1	B0	G3	G2	G1	G0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	0	1	0
4	0	1	0	0	0	1	1	0
5	0	1	0	1	0	1	1	1
6	0	1	1	0	0	1	0	1
7	0	1	1	1	0	1	0	0
8	1	0	0	0	1	1	0	0
9	1	0	0	1	1	1	0	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	0	1	0
13	1	1	0	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	0	0	1
15	1	1	1	1	1	0	0	0

演習問題6: 論理回路

問題: $Z=1$ になるときの


入力 $A_3, A_2, A_1, A_0, B_3, B_2, B_1, B_0$ の条件を示せ

 

演習問題7: 論理回路


問題: $Y=1$ になるときの

入力 A, B, C, D, E, F, G, H の条件を示せ

 

演習問題8: SR フリップフロップ

 
問題: 次の SRフリップフロップ(Set-Reset Flip-Flop)のタイミングチャートを描け



Q の波形を描く

演習問題9: D フリップフロップ

 問題: 次の Dフリップフロップ(D Flip-Flop)のタイミングチャートを描け




D Flip-Flop Timing Chart

Q の波形を描く

演習問題10: T フリップフロップ

 
問題: 次の T フリップフロップ (Toggle Flip-Flop) のタイミングチャートを描け



Q の波形を描く

演習問題：NMOS論理回路（例）

問題： Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


解答

$$F = A \cdot B$$

演習問題11: NMOS論理回路1

問題: Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


解答

$$F = A \cdot B$$


演習問題12: NMOS論理回路 2

問題: Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


演習問題13: NMOS論理回路 3

問題: Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


演習問題14: NMOS論理回路 4

問題: Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


演習問題15: NMOS論理回路 5

問題: Zを A, Bを用いた論理式を書け

 


演習問題16: NMOS論理回路 6

問題: DATAを $A_2, A_1, A_0, \text{BIT}7, \text{BIT}6, \dots, \text{BIT}0$ の論理式で表せ

 

演習問題17: NMOS論理回路 7



問題: X, Y を A, B, C を用いた論理式を書け

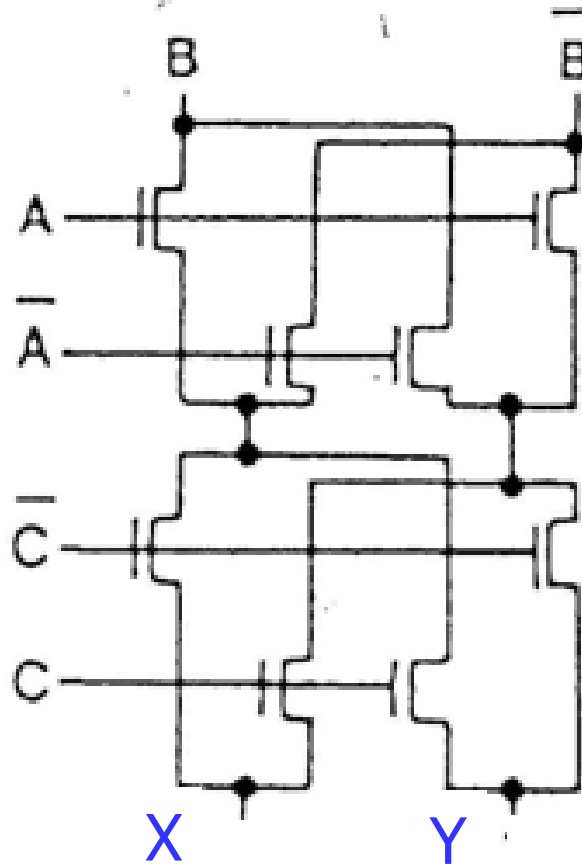

演習問題18:

NMOS, PMOS論理回路 8

問題: X, Y を A, B を用いた論理式を書け

  

演習問題19: 3入力 EXOR回路



$$S = (A \oplus B) \oplus \text{Cin}$$

真理値表
を完成せよ

0, 1 を埋めよ
↓

A	B	Cin	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

演習問題20: 多数決回路 (Majority Circuit)

  

真理値表
を完成せよ


0, 1 を埋めよ



A	B	Cin	Co
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	


演習問題21: 全加算器と桁上げ伝播

Full Adder

 

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Adder & Carry Propagation

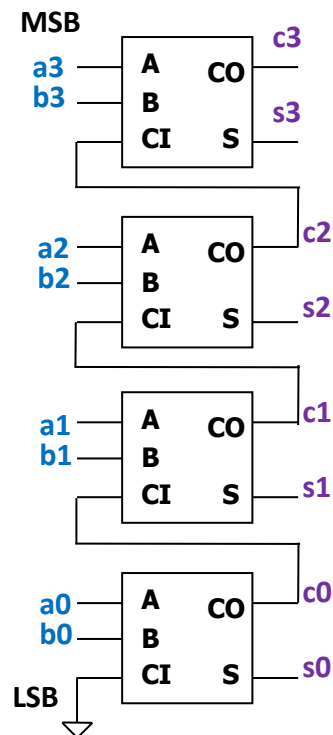

$(a_3 a_2 a_1 a_0) = (0\ 1\ 0\ 1)$

$(b_3 b_2 b_1 b_0) = (1\ 0\ 1\ 1)$

のとき

$(s_3 s_2 s_1 s_0)$

$(c_3 c_2 c_1 c_0)$

を左の図から求めよ

演習問題22: 8bit 桁上げ伝播加算器 (Carry Ripple Adder)


(a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0) =
(1 0 1 1 0 1 0 1)

(b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0) =
(0 0 1 1 1 0 1 1)

のとき

(s8 s7 s6 s5 s4 s3 s2 s1 s0)
の各 0, 1 の値を得よ

この回路方式の
デメリットを述べよ。

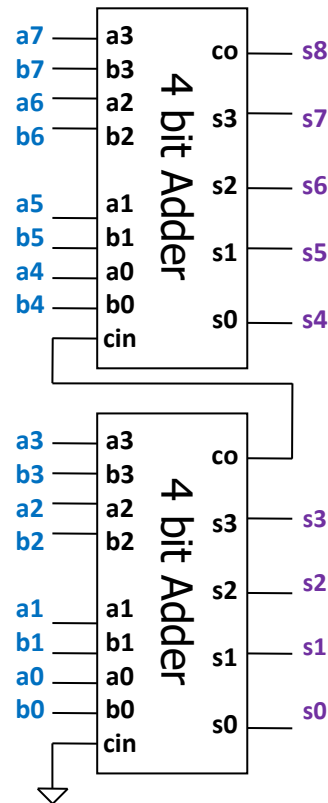

桁上げ伝搬加算器の問題点


リップルキャリー加算器
下位ビットの桁上げが
次の上位ビットの入力に接続



桁数分のキャリーの伝播が生じるので
全体の加算演算の時間がかかる





桁上げ信号の部分
別に早く計算し高速化

 


問題24 カウンタ (1)

次の回路のタイミングチャートを完成させよ

 
 


when $S=0$, $Z=A$
when $S=1$, $Z=B$

 



問題25 カウンタ (2)

次の10進カウンタ(Decimal Counter) 回路を設計せよ

  

問題26 カウンタ (3)



次のグレイカウンタ(Gray Counter) 回路を設計せよ

  

Gray code を出力するカウンタ

問題27 リング・カウンタ (Ring Counter)



次の回路のタイミングチャートを完成させよ

  

逐次比較近似ADCのタイミング発生回路等に使用される。


問題28 ジョンソン・カウンタ (Johnson Counter)

次の回路のタイミングチャートを完成させよ

  


リングカウンタ回路と似ているが
出力信号は大きく異なる。
デジタル計算機のシーケンサ回路として使用された。

 問題29 疑似ランダム信号発生回路 (Linear Feedback Shift Register)



←結線に注意！

 

- $Q0=Q1=Q2=Q3=0$ 以外の15通りの信号を発生
- (再現性のある)疑似ランダム信号を発生
- フィードバックの取り方には決まりあり


問題30 桁上げ計算節約加算器 Carry Save Adder

$(x_3 x_2 x_1 x_0) =$
 $(1 0 1 1)$

$(y_3 y_2 y_1 y_0) =$
 $(0 1 1 1)$

$(z_3 z_2 z_1 z_0) =$
 $(1 1 1 0)$
のとき

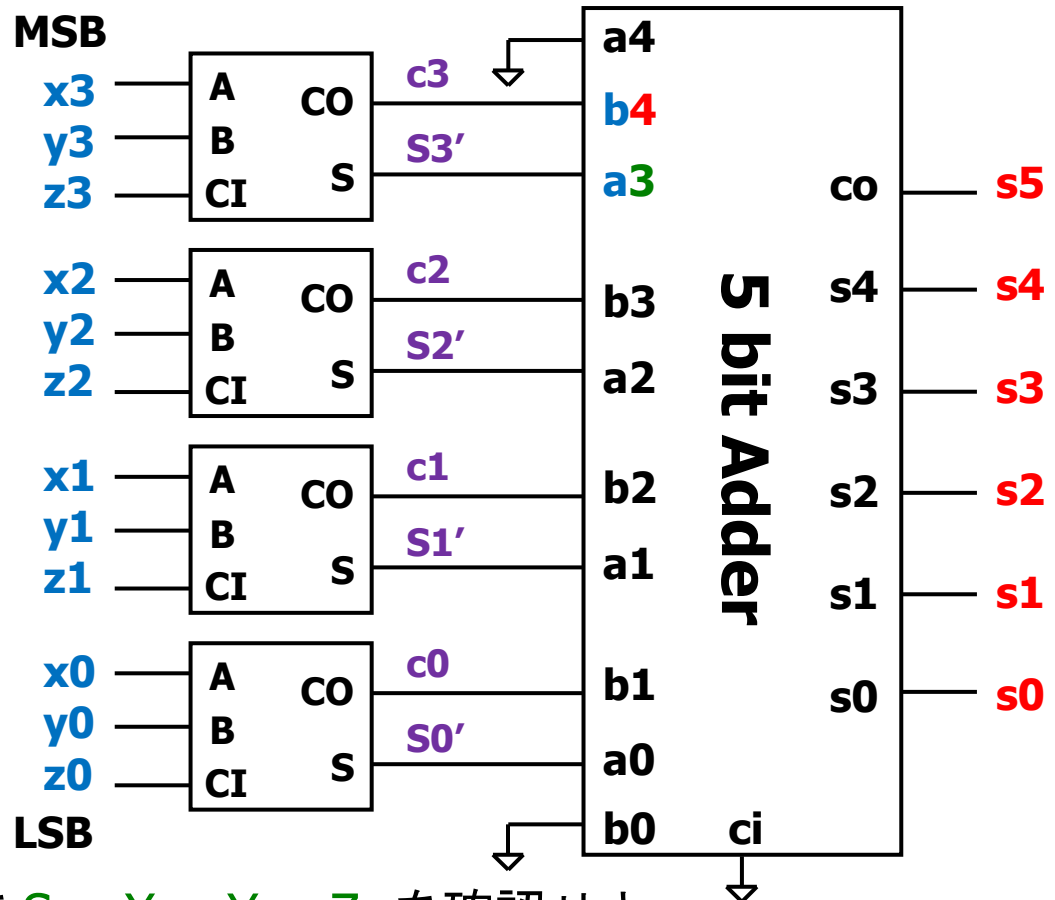$(c_3 c_2 c_1 c_0)$
 $(s_3' s_2' s_1' s_0')$
 $(s_5 s_4 s_3 s_2 s_1 s_0)$
の値を求めよ




X, Y, Z, S の10進表現で $S = X + Y + Z$ を確認せよ


この回路のメリットは何か述べよ

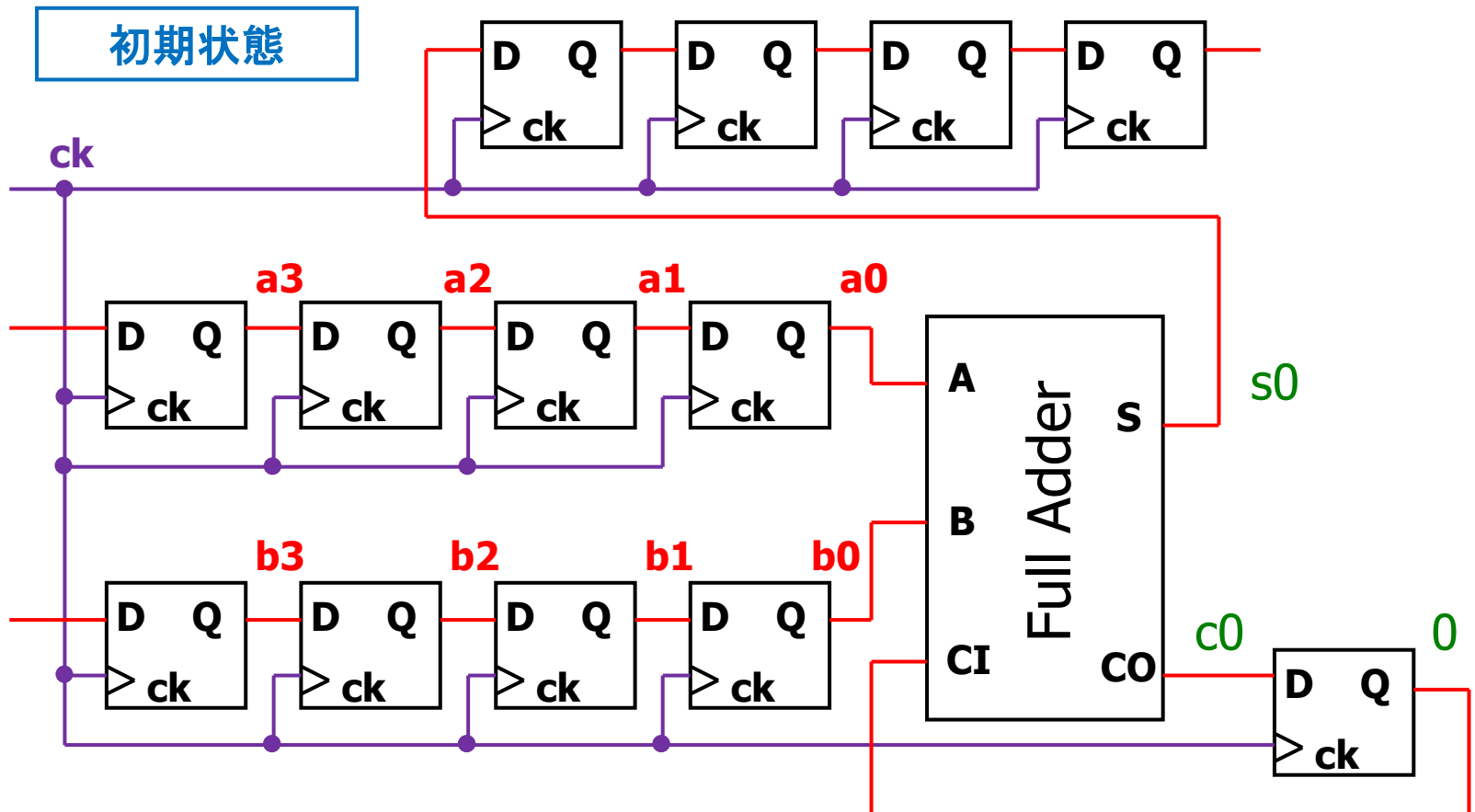問題31 ビットシリアル加算器


$(a_3 a_2 a_1 a_0) = (1 0 1 0)$, $(b_3 b_2 b_1 b_0) = (1 1 1 0)$ のとき
 $(s_3 s_2 s_1 s_0)$, $(c_3 c_2 c_1 c_0)$ の値を求めよ




ビットシリアル加算器の動作

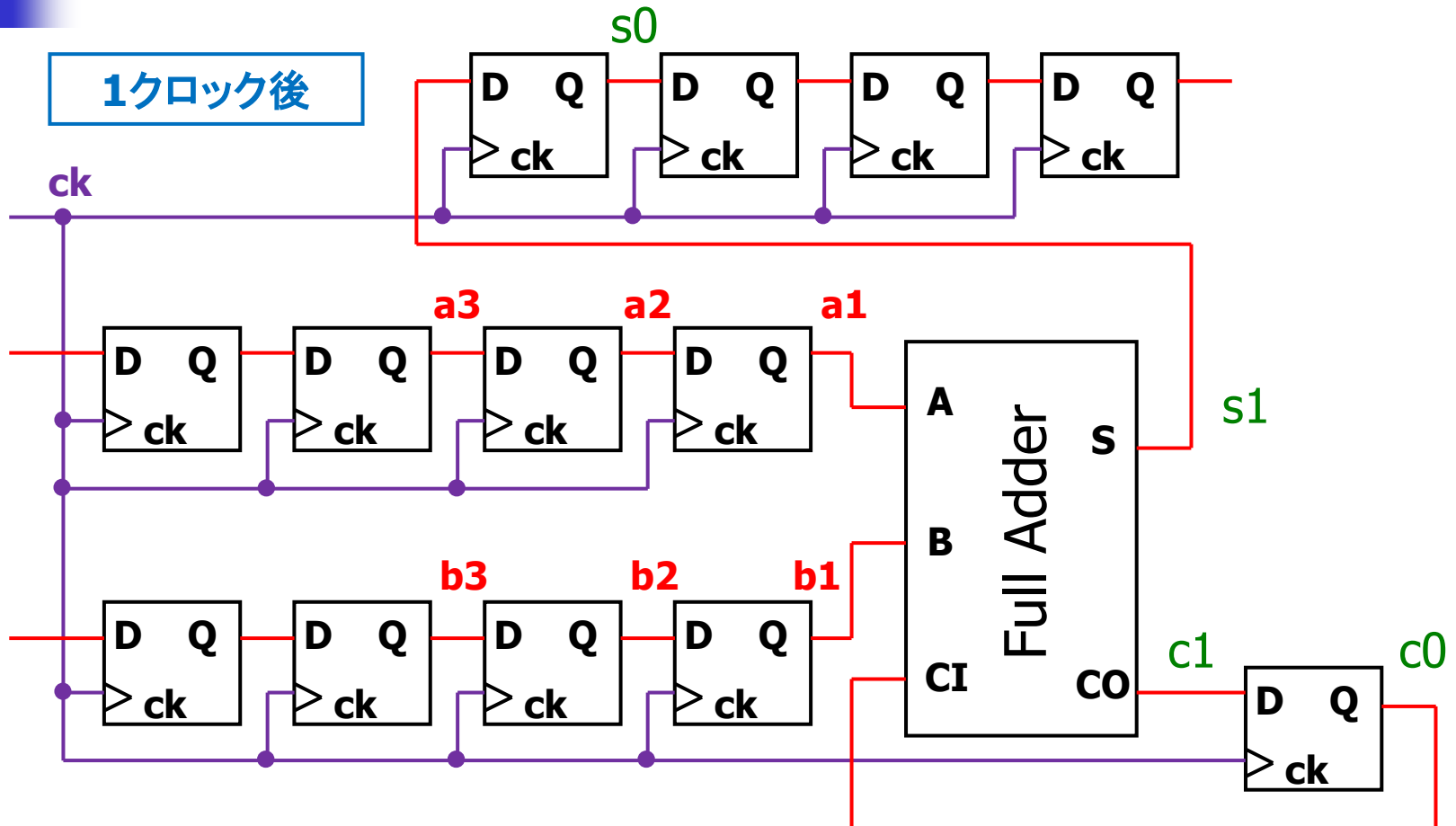


ビットシリアル加算器の動作

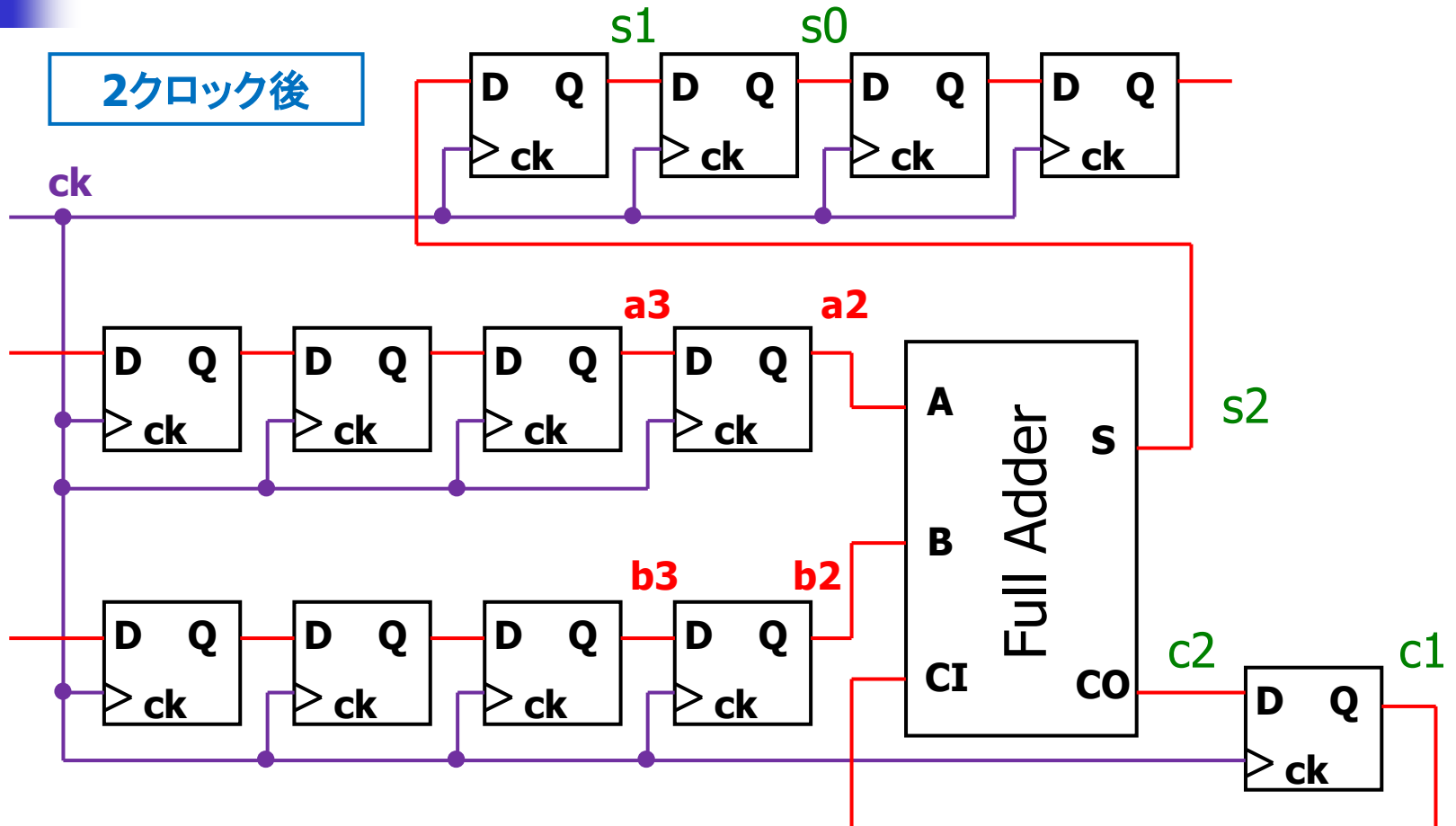

ビットシリアル加算器の動作

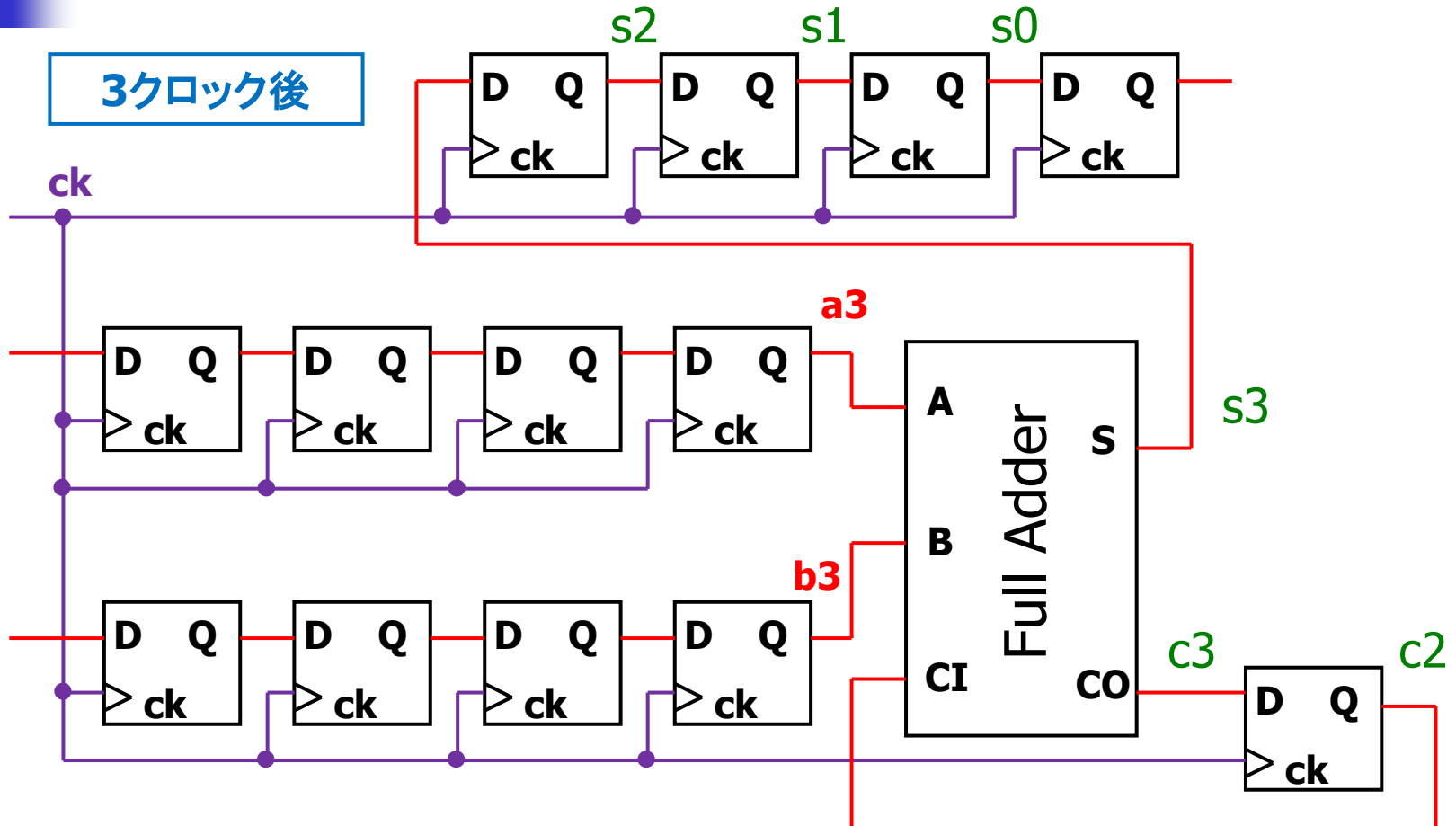

ビットシリアル加算器の動作

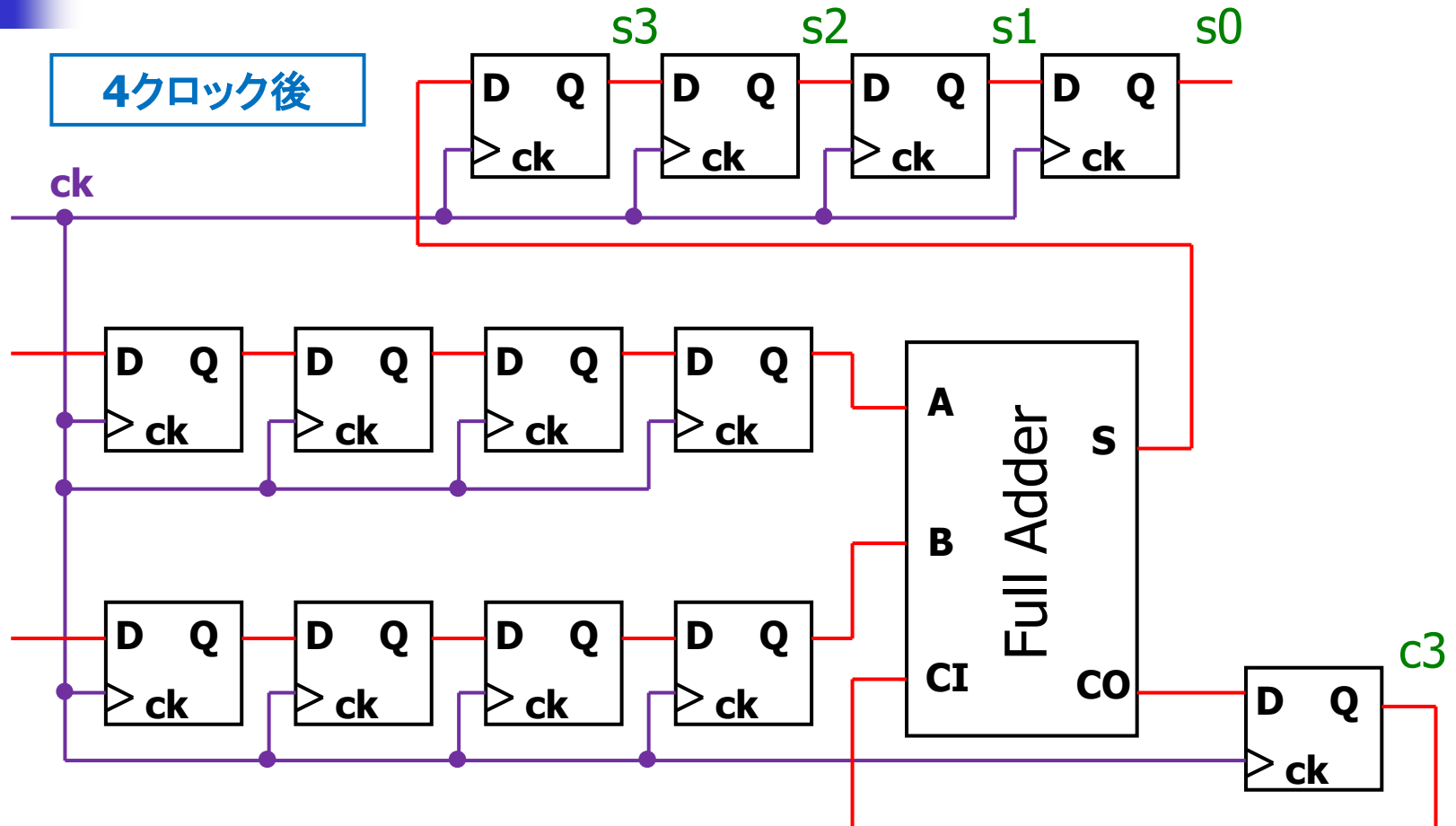




問題32 ビットシリアル加算器

ビットシリアル加算器の
メリット、デメリットを述べよ

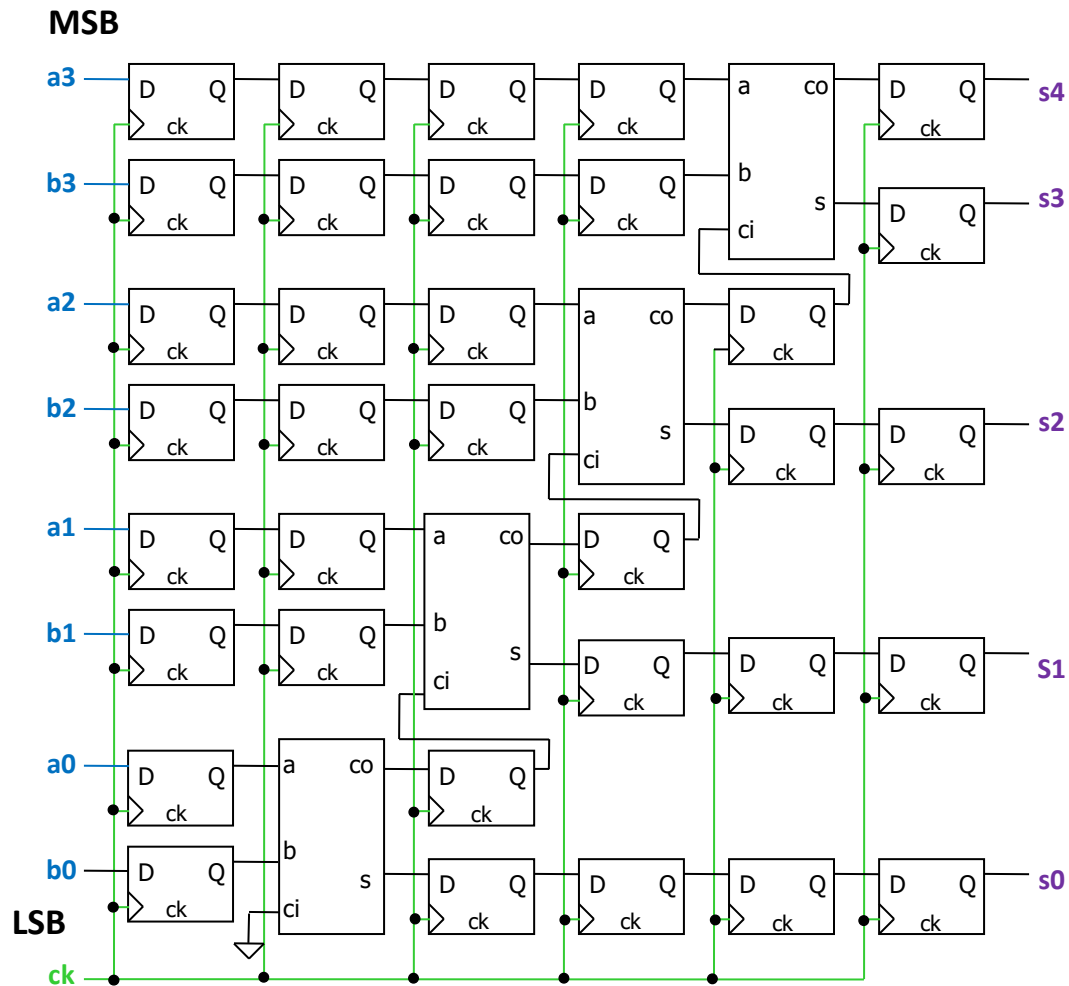問題33 パイプライン加算器


$(a_3 a_2 a_1 a_0) = (0 1 1 1)$, $(b_3 b_2 b_1 b_0) = (1 1 1 0)$ のとき
 $(s_3 s_2 s_1 s_0)$, $(c_3 c_2 c_1 c_0)$ の値を求めよ



初期状態


パイプライン加算器の動作

1クロック後

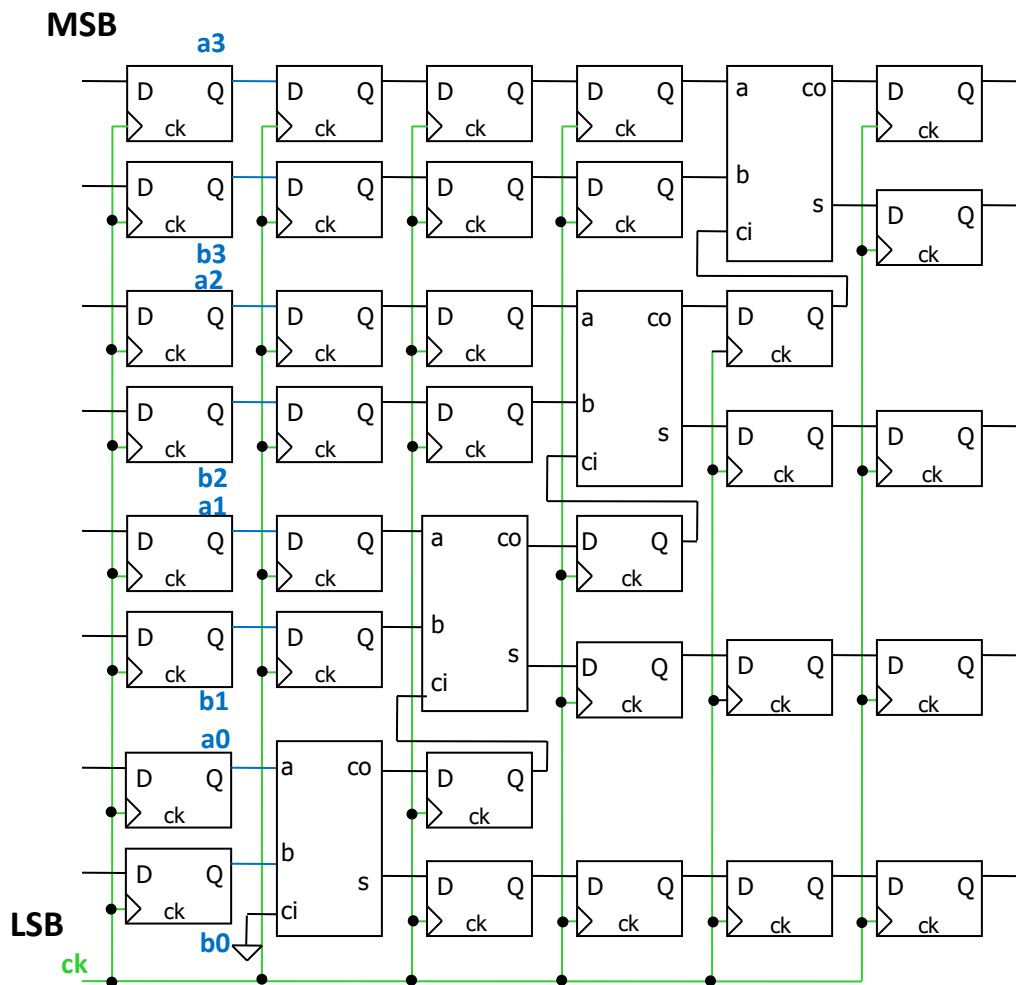


パイプライン加算器の動作

2クロック後

 


パイプライン加算器の動作

3クロック後

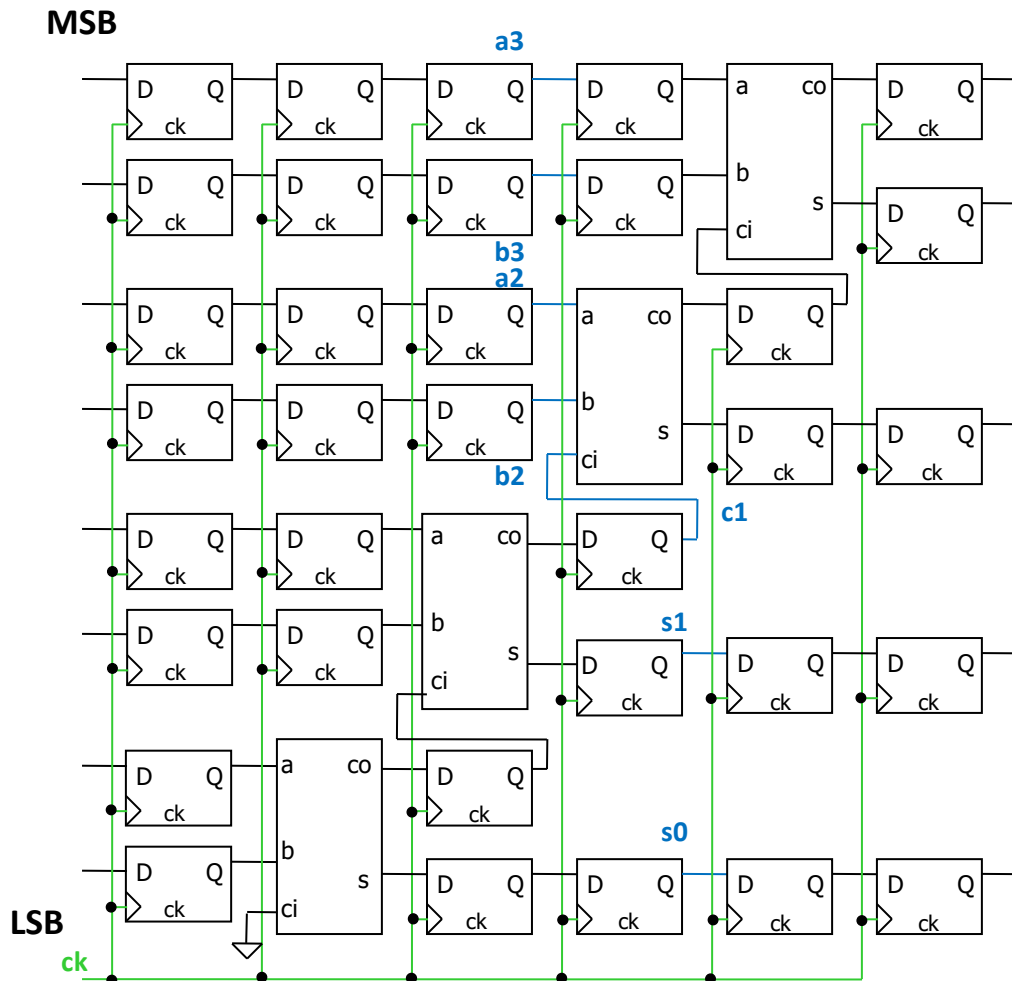


パイプライン加算器の動作

4クロック後

 

パイプライン加算器の動作

5クロック後

 



問題34 パイプライン加算器

パイプライン加算器の
メリット、デメリットを述べよ

問題35

ビットシフトで 2^n 倍乗算を実現

$$(a_4 a_3 a_2 a_1 a_0) = (0 1 0 1 1)$$

$$(b_4 b_3 b_2 b_1 b_0) = (0 1 1 1 1)$$


のとき、

$$(s_7 s_6 s_5 s_4 s_3 s_2 s_1 s_0)$$



を求めよ

A, B, S の10進表現で

$S = 4 \times A + B$ を確認せよ

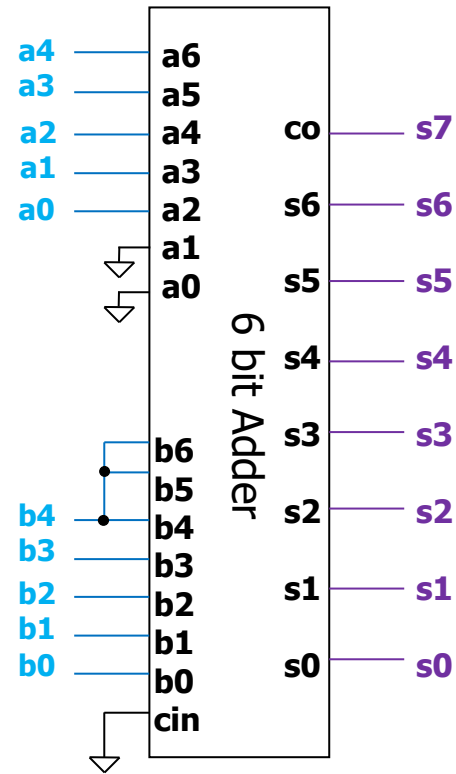

問題36 デジタル乗算器 Wallace Tree Multiplier

 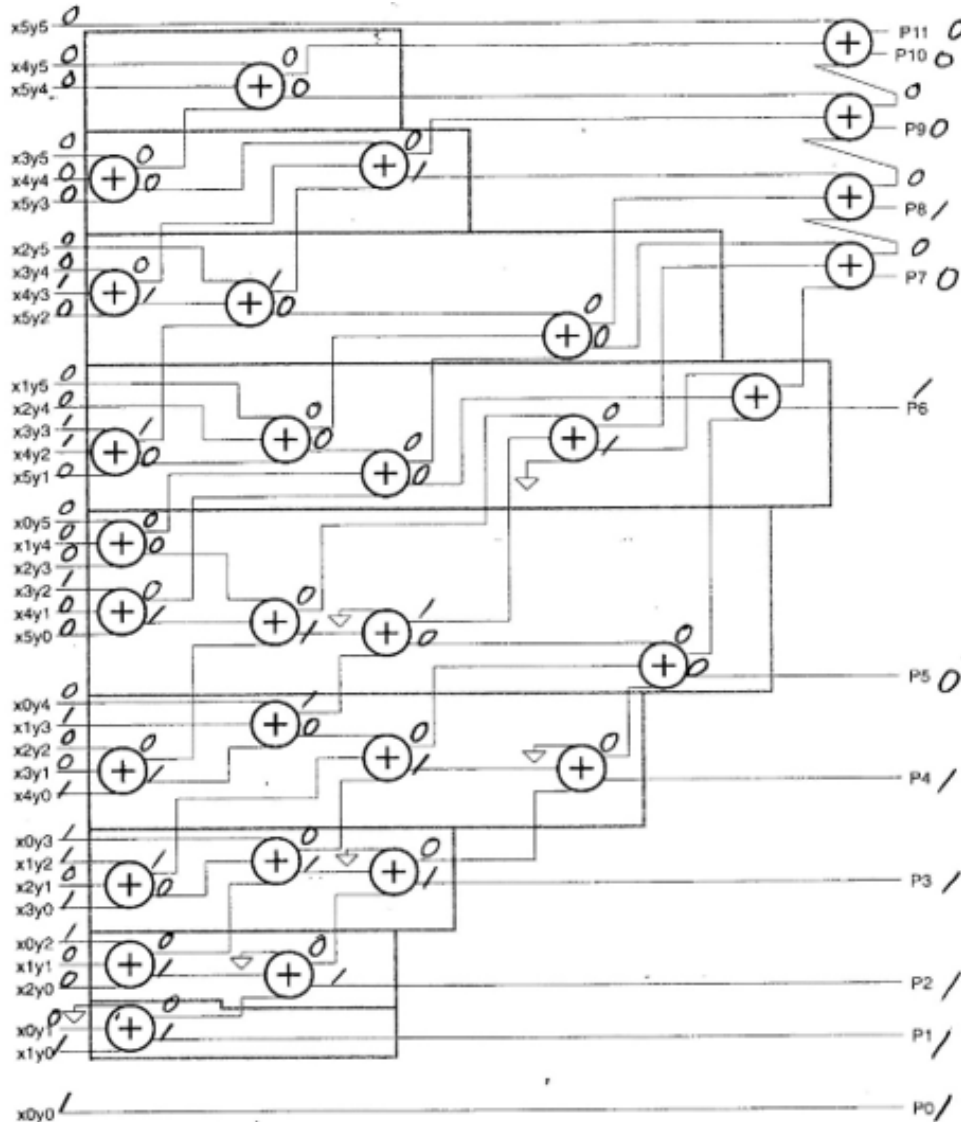



X 11011 10進で27

Y 01101 10進で13

P 101011111
10進で351

左図の回路は
P=XY
を実現している
ことを確認せよ

問題37 デジタル乗算器 Wallace Tree Multiplier

 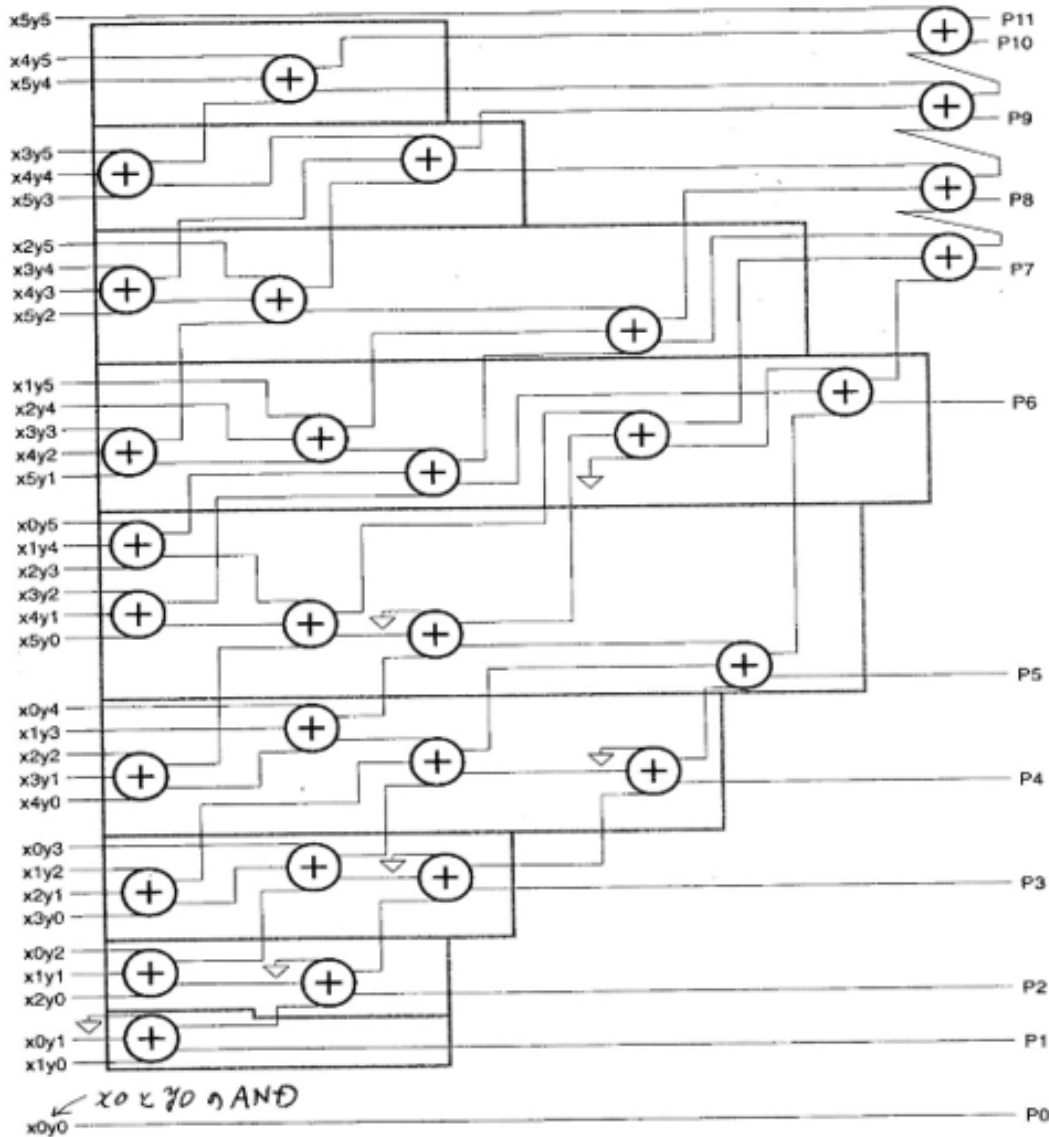

Full
adder

X 10110

Y 11101


のとき 左図の
各ノードの値(0 or 1)
を示し、Pを求めよ。

P=XYを確認せよ。

問題38 Carry Save Adder の応用

「1」の個数を数える回路

「0100」=4

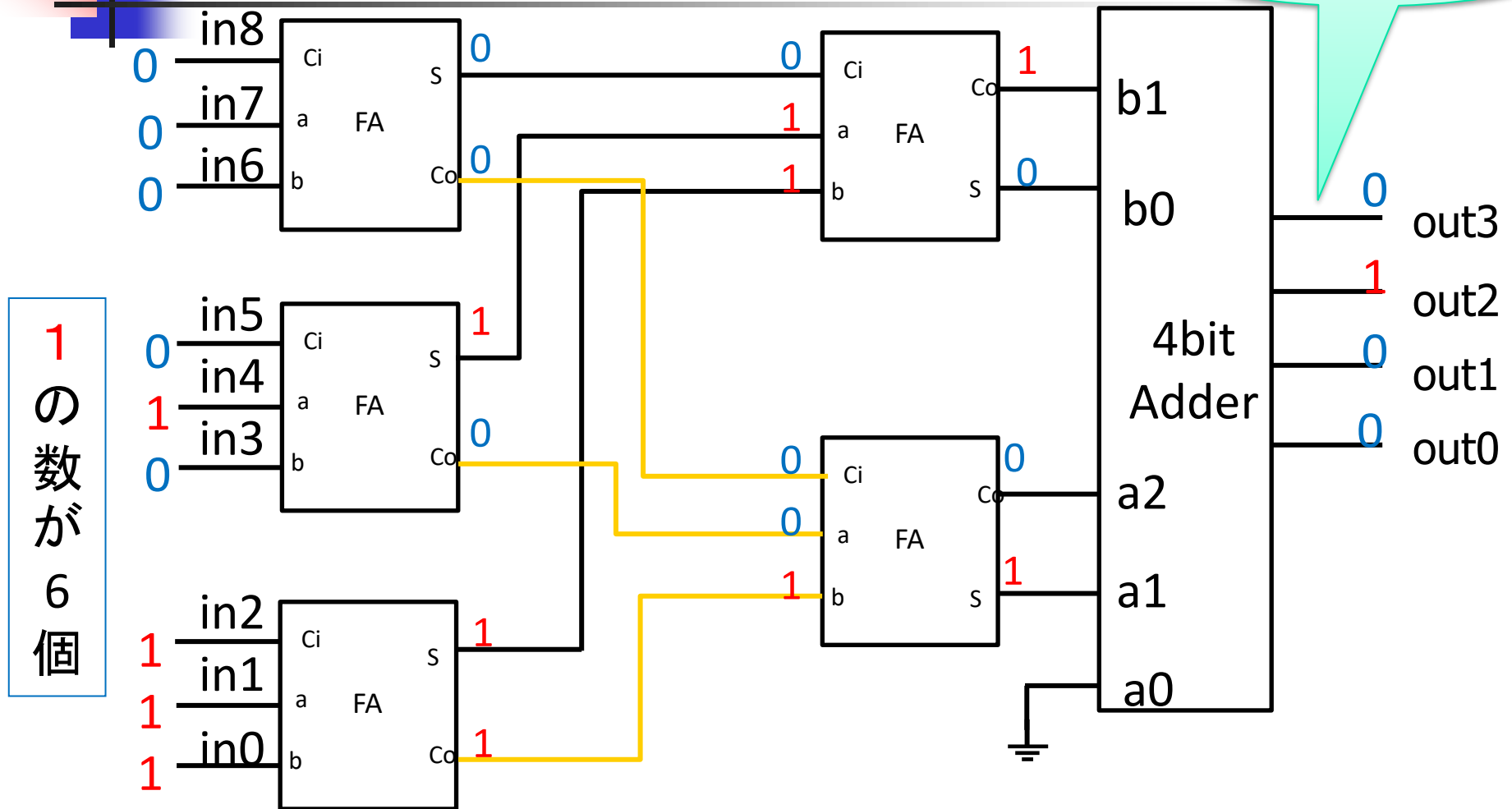


Carry Save Adder

問題38 Carry Save Adder の応用

前頁を参考に各ノードに0 or 1を書け

1
の
数
が
6
個

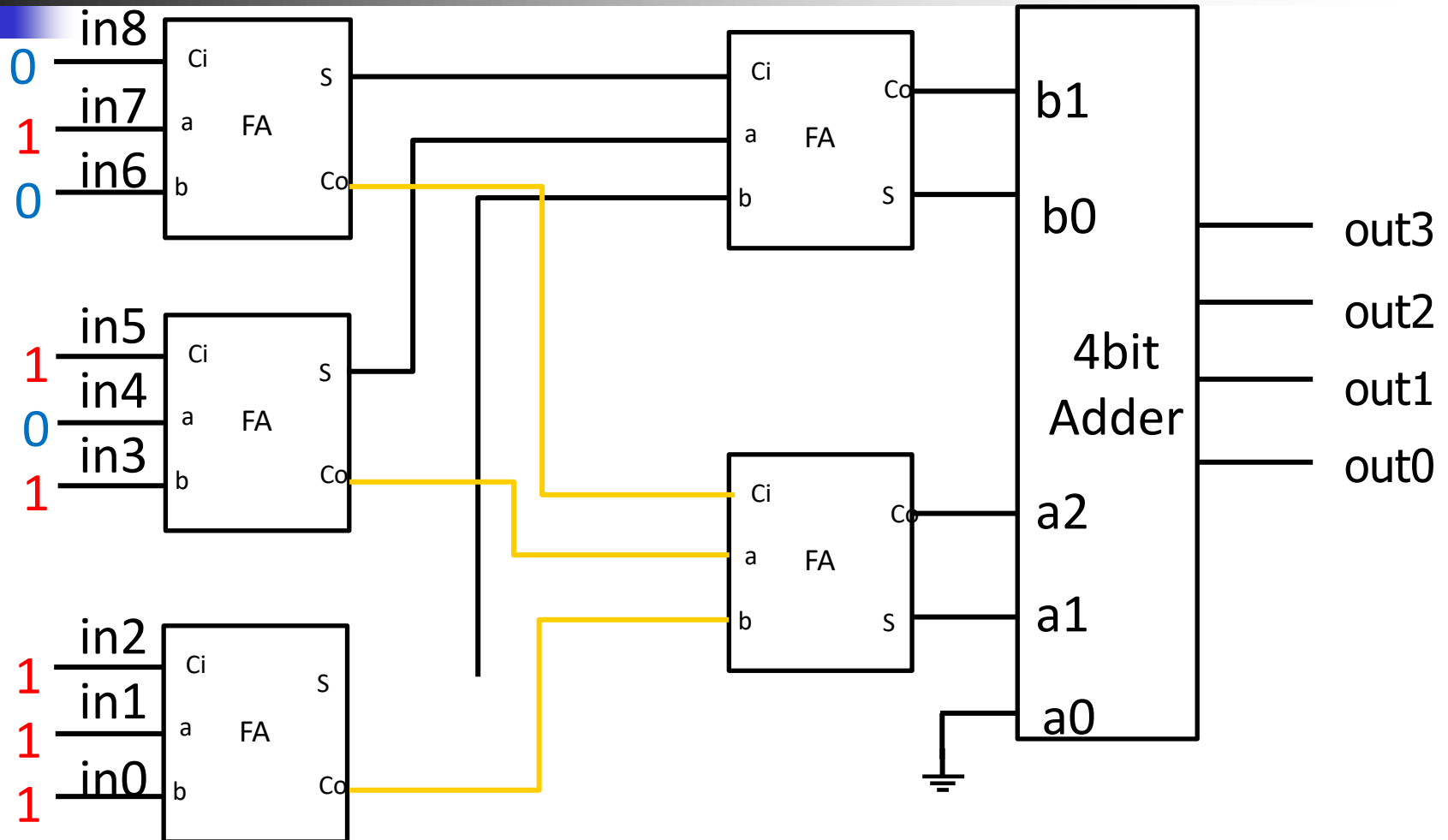


Carry Save Adder


問題39 デジタルゲートの故障モデル 故障検出(テスト)

縮退故障モデル(Stuck-at fault model)


正常なNAND回路

 

入力が0にはりつく故障

 

入力が1にはりつく故障

 

A	B	Z	Z'	Z''
0	0	1	1	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0

Stuck-at-1 is detected.

A=0, B=1 で検出可


Stuck-at-0 is detected.

A=1, B=1 で検出可

問題: 入力A,BのNOR回路で 入力Aのstuck-at-0, stuck-at-1をそれぞれ検出できる入力(A,B)は何か

 問題40 乗算器を使用しない 定係数積和演算回路

定係数の内積演算をルックアップ・テーブル
分散型積和演算 (ROM等)により実現する計算手法



分散型積和演算回路構成

上位ビットからの
シリアル演算


$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_2x(n-2)$$

デジタル入力

分散型積和演算 動作原理

注意！
 
$$y(n) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2)$$




Look Up Table

ここをh0, h1, h2
を用いて埋めよ

γ	β	α	Y(n)
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

問題40-2

分散型積和演算 動作原理

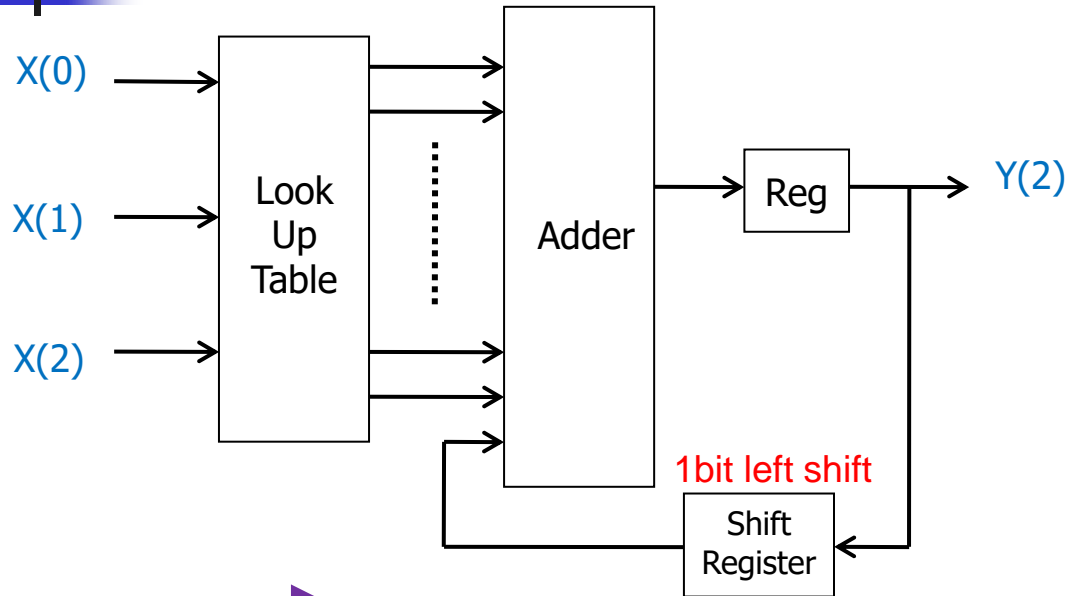

ここをh0, h1, h2
を用いて埋めよ

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$x(0)=1\ 0\ 1\ 0$


$x(1)=0\ 1\ 1\ 0$

$x(2)=1\ 1\ 0\ 1$

右シフトに処理


問題40-3

分散型積和演算 動作原理

 


問題40-4

分散型積和演算 動作原理

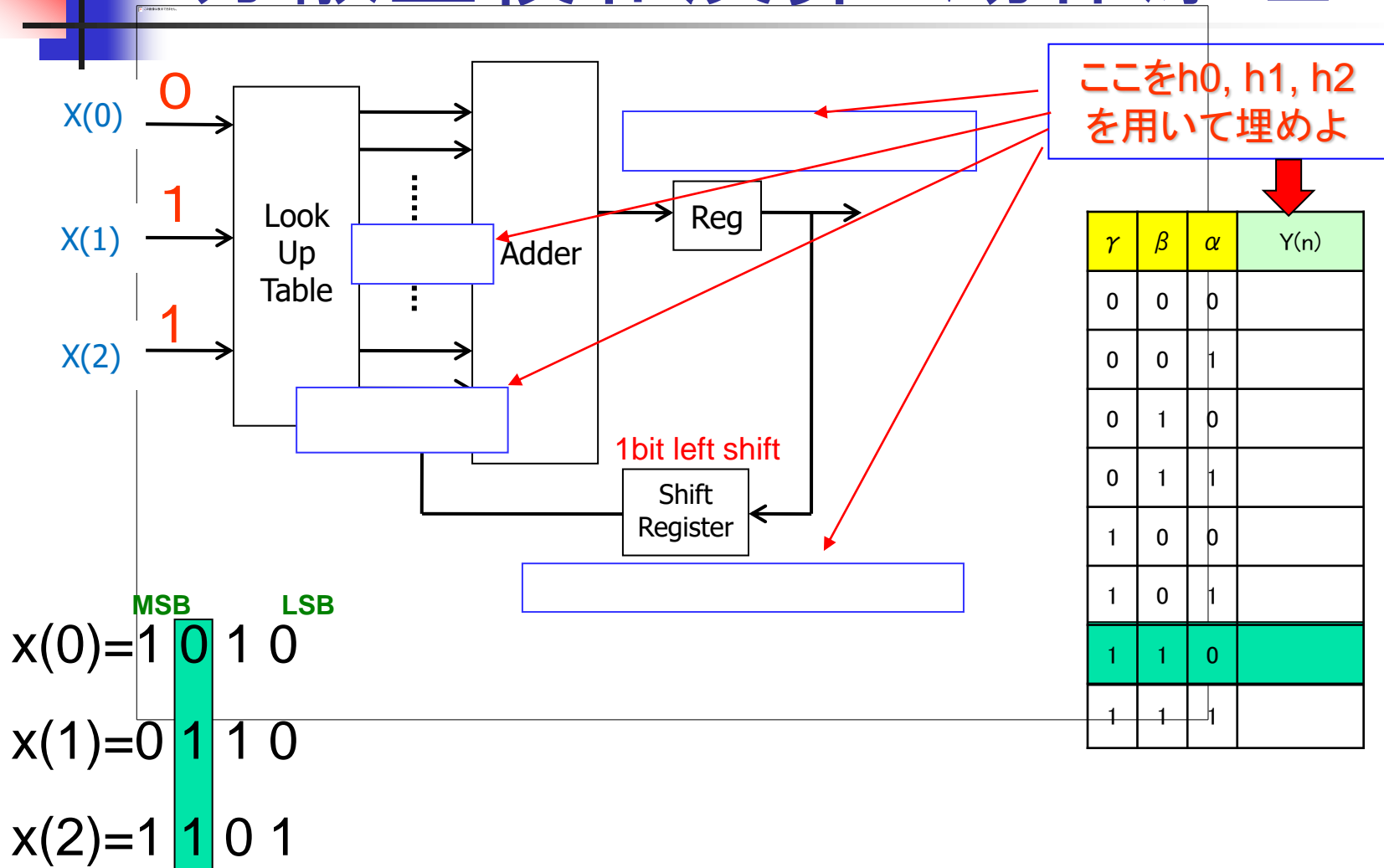


問題40-5

分散型積和演算 動作原理

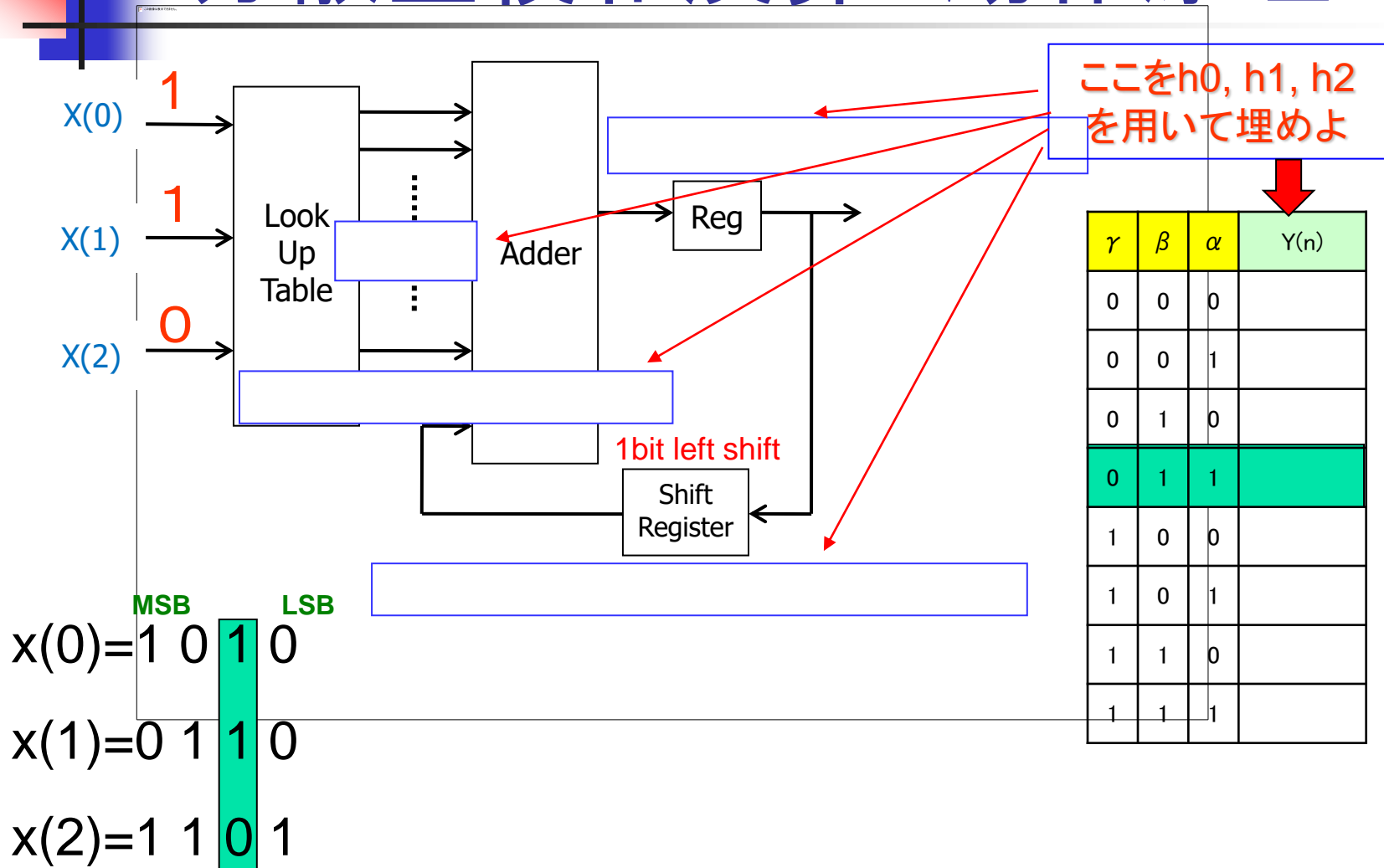

問題40-6

分散型積和演算 動作原理

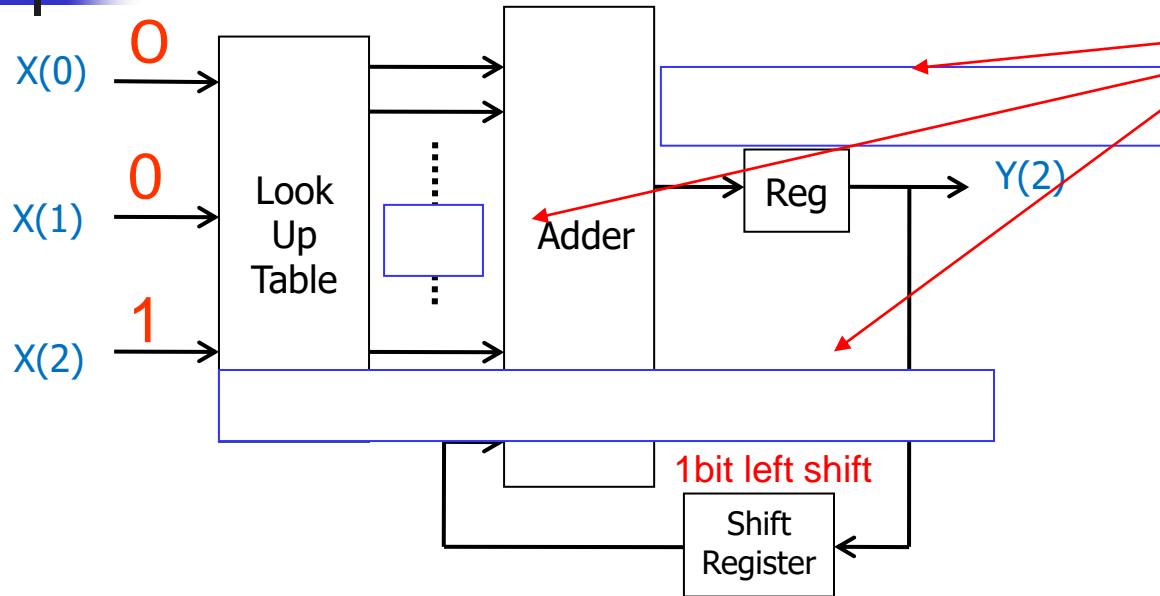

ここをh0, h1, h2
を用いて埋めよ

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

$x(0) = 1 \ 0 \ 1 \ 0$
 $x(1) = 0 \ 1 \ 1 \ 0$
 $x(2) = 1 \ 1 \ 0 \ 1$

MSB LSB

$Y(2) = h_0 X(0) + h_1 X(1) + h_2 X(2)$
 になっていることを確認せよ

デジタルアシスト・アナログ RF 技術のための デジタル CMOS 回路設計再入門 Review of Digital CMOS Circuit Design for Digitally-Assisted Analog RF Technology

小林 春夫

Haruo KOBAYASHI

群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻 〒376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1
Graduate School of Engineering, Gunma University 1-5-1 Tenjin-cho, Kiryu, Gunma, 376-8515 Japan
Phone : 0277-30-1788 Fax :0277-30-1707 E-mail: k_haruo@el.gunma-u.ac.jp

Abstract

This article reviews digital CMOS circuit design for digitally-assisted analog RF technology, which is prevailing rapidly. Analog RF circuit designers have to learn digital CMOS circuit design for its implementation, and this article explains the followings:

- (i) Transistor (switch) level CMOS digital circuit such as Inverter, NAND, NOR, Latch, Flip-Flop, complex logic gate
- (ii) Digital CMOS circuit power consumption
- (iii) Speed vs. supply voltage and temperature
- (iv) Synchronous digital circuit design with examples of several counter circuits
- (v) Several adder circuits for high speed
- (vi) Distributed arithmetic circuit (multiply-add circuit with ROM and adder, and without multiplier)
- (vii) Binary number theory for digital circuit design.

Keywords: Digital, CMOS, Power Consumption, Speed, Adder, Digitally-Assisted Analog RF Technology

1. はじめに

デジタルアシスト・アナログ RF 技術が急速に普及する中[1,2]、アナログ RF 技術者も(比較的小規模の)デジタル CMOS 回路、アルゴリズム設計を知らなければならぬ[3]。本稿では筆者がこの分野を理解するのに苦労したところ、面白いと感じたところ、勘違いしやすいたところを踏まえてアナログ RF 回路設計者向けにデジタル CMOS 回路設計の基礎の説明を行なう。

2. デジタルアシスト・アナログ RF 技術

LSI の微細化の進展とともに、デジタル回路は面積の縮小・高速化・低消費電力化が進んでいる。しかし従来アナログ RF 回路では微細化に伴いトランジスタ特性ばらつき、真性利得低下、電源電圧低下のため必ずしも性能は向上せず、アナログ RF 回路設計のパラダイムシフトが必要である。

半導体プロセスの微細化はデジタルの低消費電力・高速・高集積化・低コスト化のために行う。したがってデジタルでメリットがなければ半導体微細化をする理由はない。微細化プロセスでもデジタルは必ず動作する。そこで微細 CMOS トランジスタを用いる LSI ではデジタル技術を用いてアナログ性能を向上させる技術(デジタルアシスト・アナログ RF 技術 Digitally-Assisted Analog RF Technology)が重要な設計思想となり、急速に普及しつつある[1,2]。

別の側面から見れば、アナログ RF 技術者もそのためのデジタル CMOS 回路を、回路図を読んで理解し設計できなければならない。

3. PMOS, NMOS, CMOS スイッチ

PMOS, NMOS, CMOS スイッチの読み方:

CMOS LSI は PMOS トランジスタ、NMOS トランジスタの両方が使用できる LSI である。PMOS, NMOS とともに Source (S), Drain (D), Gate (G) の 3 端子からなる。

PMOS スイッチはゲート(G)が Low(論理的に 0)のときスイッチオンで High(論理的に 1)のときスイッチオフである。

NMOS スイッチは G=1 のときオン、G=0 のときオフとなる。

CMOS スイッチは PMOS と NMOS を並列に組み合わせたものである(図1)。

PMOS, NMOS, CMOS スイッチの特徴:

PMOS は G=0 のときオンであるが、ドレイン、ソース電圧が高いところではオン抵抗が小さくなり、低いところではオン抵抗が大きくなる。

NMOS は G=1 のときオンであるが、ドレイン、ソース電圧が低いところではオン抵抗が小さくなり、高いところではオン抵抗が大きくなる。

したがって PMOS は電源側、NMOS はグランド側で使用すると回路性能がよくなる。(図2)

CMOS スイッチはドレイン、ソース電圧が電源電圧からグランドの全範囲でオン抵抗が小さい。しかし回路規模、消費電力は大きくなる。

PMOS は G=0 でスイッチがオンでもドレイン電圧が 0 の場合はソース電圧は 0 にはならず $|V_{thp}|$ までしか下がらない。

NMOS は G=1 でオンでもドレイン電圧が V_{dd} の場合はソース電圧は V_{dd} にはならず $V_{dd}-V_{thn}$ までし

か上がらない。

CMOS スイッチの場合は出力は $V_{dd}-0$ の間をフルスイングすることができる。ここで V_{thp} , V_{thn} は PMOS, NMOS のスレショルド電圧で、 V_{dd} は電源電圧である。(図3)

4. デジタル CMOS 回路(論理ゲート)

CMOS 回路で構成したインバータ回路を図4に、NAND 回路を図5に、NOR 回路を図6に示す。PMOS が電源側、NMOS がグランド側に使用されている。

複合論理の CMOS 回路例とその回路構成の規則を図7に示す。

論理積に対して PMOS は並列、NMOS は直列
論理和に対して PMOS は直列、NMOS は並列
最後に反転(インバータ)の記号をつける
の規則から構成される。

5. デジタル CMOS 回路(メモリ素子)

ラッチ回路(Latch): デジタル情報を記憶するラッチ回路はインバータ回路2つをリング状に接続して構成される。(図8)

フリップフロップ回路(Flip-Flop): ラッチ回路を2段階接続し、後段では前段のクロックを反転したものを用いることでフリップフロップ回路が構成できる。(図9) フリップフロップ回路ではクロック CK の立ち上がりタイミングで入力データ D を取り込み保持する。

D は CK の立ち上がりのセットアップ時間前からホールド時間後まで確定していなければならない。(図10) セットアップ時間、ホールド時間がフリップフロップ回路設計者と使用者のインターフェース仕様になる。

高速デジタル回路はほとんどの場合(ラッチではなく、回路量が2倍になるが)フリップフロップを用いる。

レジスタ回路(Register): クロックが共通のフリップフロップ配列である。

6. デジタル CMOS 回路の消費電力

静的消費電力: 図4, 5, 6 に示したデジタル CMOS 回路の動作からわかるように、 V_{dd} からグランドへのスイッチはどこかで切れているので(わずかな漏れ電流を無視すれば)電流は流れていないので電力消費はゼロである(図12)。これがデジタル CMOS 回路が低消費電力になり、LSI で CMOS が主流になった理由である。

温度が上昇するとスレショルド電圧が小さくなるため漏れ電流は増える。

動的消費電力: 実際には配線容量、次段ゲートへの入力容量(CL とモデル化する(図11))を介して、出力ノードが 0, 1 間をトグルする時に V_{dd} からグランドへ電荷が流れる。この動的消費電力 P は 負荷容量 CL のついた出力ノードが 1 秒間に f 回トグルすると

$$P = f CL V_{dd} \times V_{dd}$$

となる。(図13) P は V_{dd} の2乗に比例するので電源電圧 V_{dd} を低くすると消費電力低減効果大きい。

7. デジタル CMOS 回路のスピード

電源電圧の影響: デジタル CMOS 回路は電源電圧 V_{dd} を上げるとスピードが速くなる。

この理由は MOS の電流式を用いて説明できる。 V_{dd} を上げると負荷容量 CL に蓄える電荷量 $Q=CL V_{dd}$ は大きくなるが、MOS のドレイン電流がほぼゲート電圧(V_{dd})の2乗に比例するため充放電の時間が小さくなるためである。(図14)

温度の影響: 温度が上昇すると電子および正孔の移動度が減少するためデジタル CMOS 回路のスピードは遅くなる。

8. マルチプロセッサ構成による低消費電力化

消費電力は V_{dd} の2乗に比例し、スピードは1乗に比例する。デジタル回路の性能指標 (Figure of Merit : FOM) を スピード/消費電力とすると電源電圧 V_{dd} を下げるほどこの値が良くなる。

このことを利用し低電圧動作マルチプロセッサ構成により処理スピードを落とさずに低消費電力化する方式を図15に示す。微細 CMOS ではドレイン電流がゲート電圧の2乗ではなく γ 乗に比例するので($1 < \gamma < 2$)、この構成はさらに有効になる。

9. デジタルの同期回路設計

デジタル回路設計はタイミング設計を容易にするため基本的に同期回路設計を行う。(図16)

同期回路設計は図16に示すように全てのフリップフロップに同じクロック CK が入って動作する回路である。この CK の最小周期 T は

$$\begin{aligned} & \text{フリップフロップのセットアップ時間} + \\ & \text{内部組み合わせ回路の遅延} + \\ & \text{フリップフロップのホールド時間} \end{aligned}$$

である。これを満たすようにタイミング設計すればよい。

10. パイプライン構成による同期回路の高速化

パイプライン構成は CK の最小周期をさらに小さくする(最大周波数を高くする)ために、内部組み合わせ回路の中にレジスタを入れる方式である。(図17) 回路設計が容易のため広く用いられている。

11. 2進カウンタ回路

カウンタは文字通り(クロックパルスの)数を数える回路で、タイミング発生回路にも使用される。図18に2進カウンタのタイミングチャートを示す。Q0, Q1, Q2, Q3 出力はクロックが入力されると+1 されるアップカウンタであり、その反転は-1 されるダウンカウンタである。

図19の上側は非同期カウンタ回路で下側が同期カウンタ回路である。このように非同期回路は小規模回路になることもあるが、設計・設計変更・デバッグ等が難しいので同期回路設計が基本である。

12. 様々なカウンタ

カウンタの変形として、リングカウンタ(図20)、ジョ

ンソンカウンタ(図21)、線形フィードバックシフトレジスタ(**Linear Feedback Shift Register: LFSR**) (図22)を示す。図20, 21, 22は同期回路である。

リングカウンタは逐次比較近似 ADC のタイミング発生回路等に用いられる。LFSR は疑似ランダム信号(M 系列信号)を発生し LSI テスト用の Built-In Self-Test 回路の一部等で使用される。

13. デジタル加算器

デジタルは2進数で演算されるが、2進数の加算アルゴリズムとその基本回路の全加算器(**Full Adder**)の真理値表を図23に示す。

Full Adder を4つ用いた4ビットの加算器(**Carry Ripple Adder**)を図24に示す。桁上げの伝播(Carry Propagation)が加算器のスピードを律則するのでその問題を軽減するために様々な構成が考案されている。

その一つとして図25右に8ビットの桁上げ選択加算器(**Carry Select Adder**)を示す。上位4ビットに対して、下位4ビットからの桁上げが0の場合と1の場合の両方を計算する。下位4ビットからの桁上げが計算されたときその0, 1の値に応じてマルチプレクサで上位4ビットの値を選択する。

図26に**パイプライン加算器**を示す。図17のパイプライン回路の原理に従い、最高クロック周波数が高速になり、すなわち **throughput** が高くなり開ループシステムでは有効である。しかしある入力データに対応する結果が計算されるまでのクロック数が5となり、すなわち遅延(**latency**)が大きくなり、入力後の出力がすぐ必要な開ループシステム等ではこの構成は使えないこともあるので注意が必要である。

(2入力ではなく)多入力の加算($Z=A+B+C+D+\dots$)で桁上げ伝播をできるだけ少なくする方式を考える。直接的な方式では2入力加算器をいくつも使用する方式である($Z=(A+B)+(C+D)+\dots$)。これに対して桁上げ節約加算器(**Carry Save Adder**)は最後に1回だけ桁上げ演算を行うので高速、回路規模小になる。図24に3入力加算の場合の Carry Save Adder を示す($S=X+Y+Z$)。

別の観点からは、回路規模を小さくする**ビットシリアル加算器**もある。また、桁上げ伝播時間を小さくする他の良く知られた方式として **Carry Look-ahead Adder**, **Conditional Sum Adder** 等もよく知られている。

14. ビットシフト、デジタル乗算器

10進数で $x10, x100, x1000, \div 10, \div 100$ 等は小数点の位置をずらすだけでよいので簡単に計算できる。同様に2進数表現では $x2, x4, x8, \div 2, \div 4$ 等は小数点の位置をずらす(ビットシフト)だけでよいので簡単に計算できる。(図28)

ビットシフトは浮動小数点の加算の演算で2つの入力指数部を合わせるところでも使用される。

1クロックで何ビットもビットシフトできる回路 **Barrel Shifter** はマルチプレクサ配列等で実現できる [3]。

乗算は加算を何回も繰り返すことで計算できるので(図30)デジタル乗算器は全加算器の2次元配列になる。加算器で高速化、回路小規模化の工夫が様々なされてきているように、乗算器でも **Wallace Tree Multiplier, Booth Algorithm Multiplier** 等さらに工夫がなされている。

いずれにせよデジタル乗算器は回路規模が大きいため、ビットシフトを利用して乗算器を用いないほうがよい。例えば図29に $S=4xA+B$ の乗算器を用いずビットシフトを使用した回路構成を示す。

15. 分散型定係数積和演算回路

定数 h_0, h_1, h_2, \dots に対して 入力 $x(n)$ の積和演算

$$y = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_2 x(n-2) + \dots$$

を乗算器を用いずに 定数を記憶する ROM と加算器で構成する方式を図 31, 32 に示す。乗算器を用いた場合に比べて、回路規模が小さくなるだけでなく計算スピードも同等である。ビットシリアル演算のアルゴリズムを用いており、古くから広く産業界でも応用されている。アルゴリズム、回路実現とも面白い方式である。

16. まとめ

近年普及が著しいデジタルアシスト・アナログ RF 技術でのデジタル演算(おもに加算と乗算からなる)を高速で低消費電力で実行するデジタル CMOS 回路の設計について、容易に理解できるように筆者の経験に基づきポイントの説明を行った。

付録に2進数、8進数、16進数、負の数の2の補数による表現、なぜ2の補数表現を用いるのかの考え方を示した。数論の回路設計へのさらなる展開として、非2進数を SAR ADC に応用することも行われている [4]。

謝辞: 本講座の機会を与えていただいた田中聡氏、原稿の図の作成を支援してもらった孫清波君に感謝いたします。

参考文献

- [1] 小林 春夫「ナノCMOS時代のアナログ回路 -デジタルアシストAD変換技術を中心として-」電子情報通信学会、第22回 回路とシステム(軽井沢) ワークショップ (2009年4月) .
- [2] R. B. Staszewski, P. T. Balsara, *All-Digital Frequency Synthesizer in Deep-Submicron CMOS* Wiley-Interscience (1996)
- [3] N. H. E. Weste, K. Eshraghian, *Principles of CMOS VLSI Design - A System Perspective -*, Addison Wesley; Second edition (1994).
- [4] T. Ogawa, H. Kobayashi, Y. Takahashi, N. Takai, M. Hotta, H. San, T. Matsuura, A. Abe, K. Yagi, T. Mori, "SAR ADC Algorithm with Redundancy and Digital Error Correction", IEICE Trans. Fundamentals, vol.E93-A, no.2, pp.415-423 (Feb. 2010).

 


図1 PMOS, NMOS, CMOS スイッチ

 


図2 PMOS, NMOS, CMOS スイッチのオン抵抗

 


図3 PMOS, NMOS, CMOS スイッチの出力電圧

 


図4 CMOS Inverter 回路

 


図5 CMOS NAND 回路

 


図6 CMOS NOR 回路

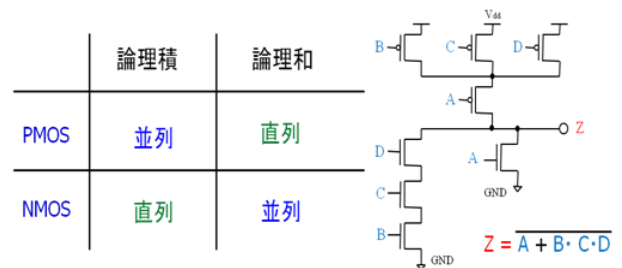


図7 CMOS 複合ゲートの回路構成の規則と回路例

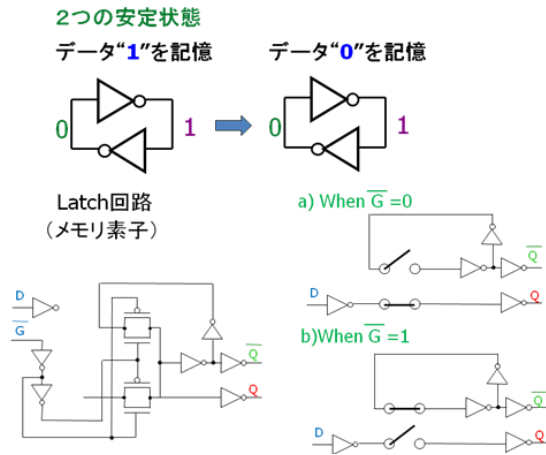


図8 CMOS ラッチ回路

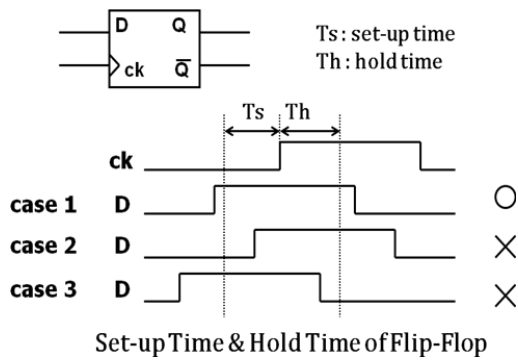


図9 Flip-Flop 回路インターフェース仕様

 


図10 Flip-Flop 回路の構成

デジタルCOMS回路(インバータ)

V_{dd}: 電源電圧

V_{in}: 入力、 V_{out}:出力

C_L: 負荷容量



図11 負荷容量 C_L



(注) 最近の微細CMOSデジタル回路では リーク電流が大きくなり、静的電力消費の占める割合が増えてきている。

図12 CMOS インバータ 静的消費電力

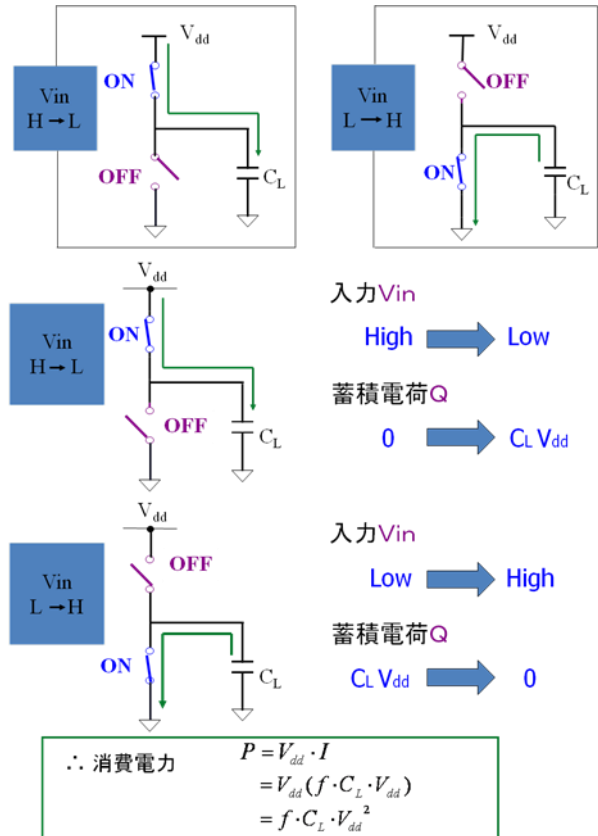


図13 CMOS インバータ 動的消費電力

引き抜く電荷
 $Q = C V_{dd}$

MOSの2乗則

$$I = K (V_{dd} - V_{th})^2$$

$$\approx K V_{dd}^2$$

ゲート遅延

$$T = Q / I$$

$$= C / (K V_{dd})$$

 


図14 CMOS インバータの遅延 (スピード)

ケース1: 電源電圧 V_{dd} , 1つのプロセッサ



消費電力 = $K(V_{dd})^2$
 処理スピード = $L V_{dd}$

ケース2: 電源電圧 $V_{dd}/2$, 2つのプロセッサ



消費電力 = $K(V_{dd}/2)^2 + K(V_{dd}/2)^2$
 = $(1/2)K(V_{dd})^2$
 処理スピード = $(1/2)L V_{dd} + (1/2)L V_{dd}$
 = $L V_{dd}$

ケース2はケース1と処理スピードは同じであるが、消費電力は1/2になる

図 15 マルチプロセッサ構成による低消費電力化

 


図 16 同期回路とタイミング設計

 


図 17 パイプライン回路

 


図 18 2進カウンタとタイミングチャート

 


図 19 (上) 非同期、(下) 同期カウンタ回路

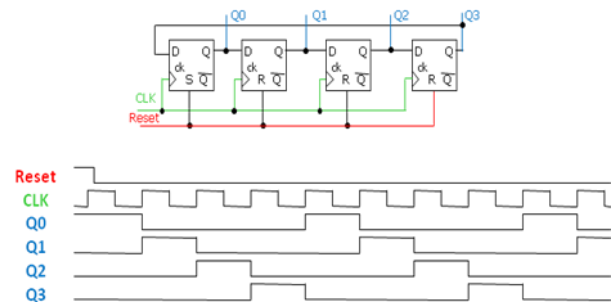


図 20 リングカウンタ

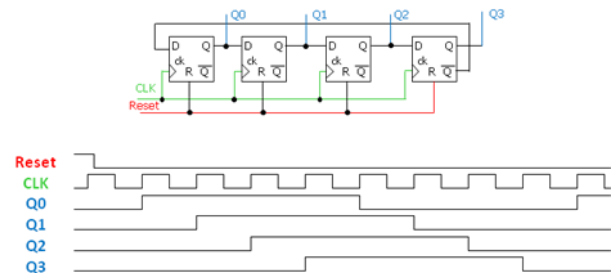


図 21 ジョンソンカウンタ

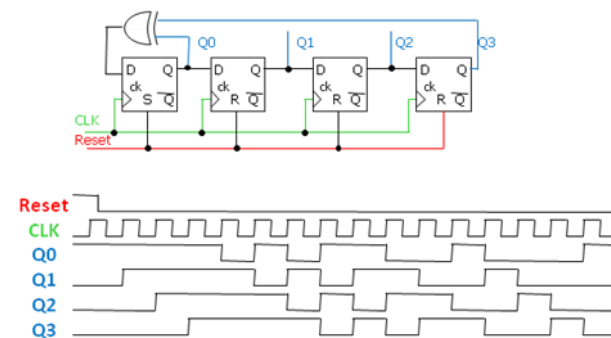


図 22 M 系列発生回路 (LFSR)

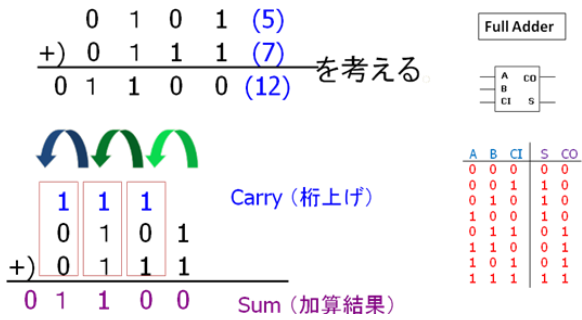


図 23 2進数加算アルゴリズムと Full Adder

Adder & Carry Propagation

 


図 24 4bit Carry Ripple Adder

 


図 25 8bit Adder (左) 通常構成

(右) 8bit Carry Select Adder

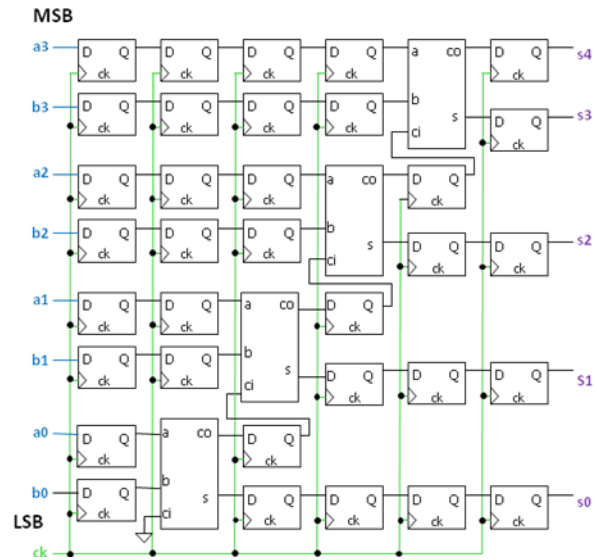


図 26 (a) パイプライン加算器の構成

 


図 26 (b) パイプライン加算器 1クロック目

 


図 26 (c) パイプライン加算器 2クロック目

 


図 26 (d) パイプライン加算器 3クロック目

 


図 27 Carry Save Adder ($S=X+Y+Z$)

 


図 26 (e) パイプライン加算器 4クロック目

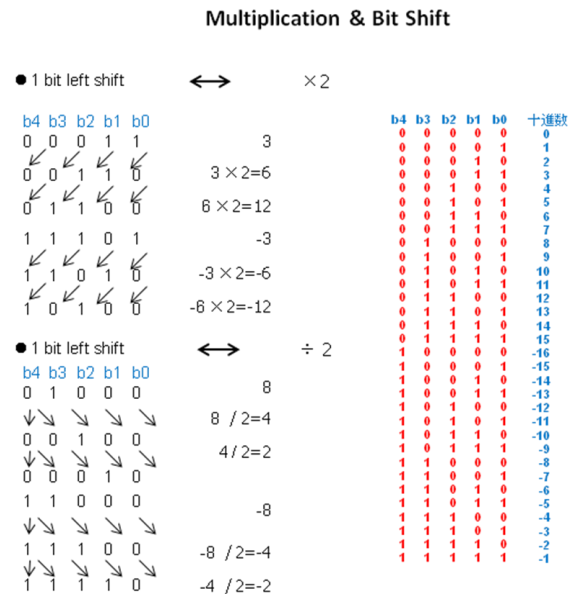


図 28 ビットシフト

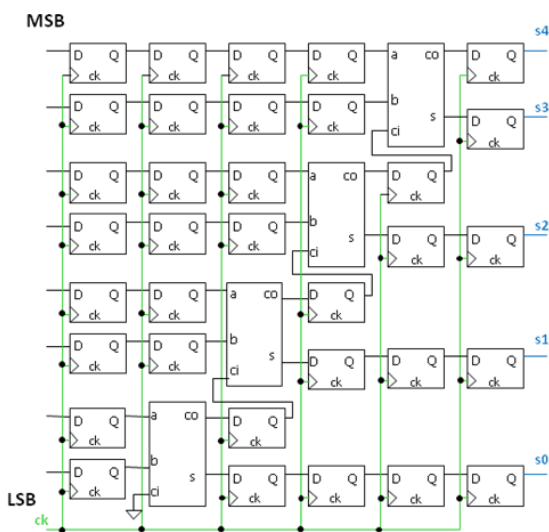


図 26 (f) パイプライン加算器 5クロック目

Multiplication & Bit Shift (3)

 


図 29 ビットシフトと加算

デジタル乗算

2進数の乗算

0101 (5)
 X) 1011 (11)

 0101
 0101
 0000
 0101

 0110111 (55)

10進数の乗算

437
 X) 258

 3496
 2185
 874

 112746

図 30 乗算アルゴリズム

 


図 31 分散型積和演算器構成

$$y(n) = h_0 x(n) + h_1 x(n-1) + h_0 x(n-2)$$

 


図 32 ROM 内部の説明

 


図 33 (a) 分散型積和演算器動作

 


図 33 (b) 分散型積和演算器動作 1

 


図 33 (c) 分散型積和演算器動作 2

 


図 33 (d) 分散型積和演算器動作 3

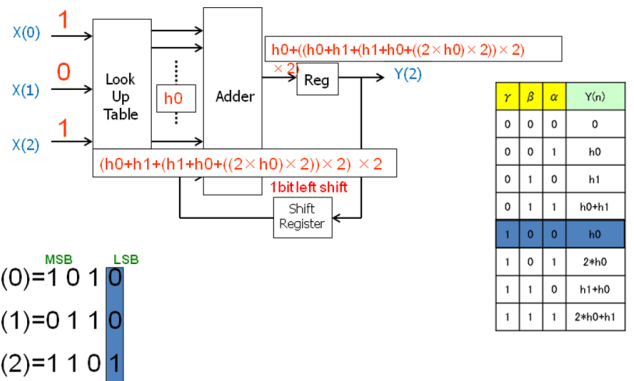


図 33 (e) 分散型積和演算器動作 4

附 録

デジタル回路と2進数

- 人間はなぜ10進数を使うか？
 → 手の指が10本あるから。
 - デジタルではなぜ2進数を使うか？
 → 2つの状態は技術的に容易かつ安定して実現可能。
- 例： 電圧の高いと低い
 電流の流れる状態と流れない状態
 パルスのあるとなし。

16進数、8進数とデジタル

10進 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 8進 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24
 16進 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 13 14

- 人間はなぜ10進数を使うか？
 → 手の指が10本あるから。
- デジタルコンピュータは2進数が基本。
 ではなぜ16進数、8進数を使うか？
 → 2進数と16進数、8進数は相性がよいから。

8進数と2進数の変換

8進	2進	
0	000	
1	001	
2	010	
3	011	
4	100	
5	101	
6	110	
7	111	

例 8進4桁 3724

- 10進に変換
 $3 \times 8 \times 8 \times 8 + 7 \times 8 \times 8 + 2 \times 8 + 4$
 計算が必要
- 2進に変換
 011 111 010 100
 左表から機械的に得られる

16進数と2進数の変換

16進	2進	16進	2進	
0	0000	8	1000	
1	0001	9	1001	
2	0010	A	1010	
3	0011	B	1011	
4	0100	C	1100	
5	0101	D	1101	
6	0110	E	1110	
7	0111	F	1111	

例 16進で3桁 A46
 2進数に変換
 1010 0100 0110
 左表から機械的に得られる

負の数の表現 (2の補数)

符号無	符号付	2進	符号無	符号付	2進
ud	sd	b3b2b1b0	ud	sd	b3b2b1b0
0	0	0000	8	-8	1000
1	1	0001	9	-7	1001
2	2	0010	10	-6	1010
3	3	0011	11	-5	1011
4	4	0100	12	-4	1100
5	5	0101	13	-3	1101
6	6	0110	14	-2	1110
7	7	0111	15	-1	1111

4ビットの場合

負の数の表現 (2の補数)

+5 (2進表現 0101) から -5 の2進表現を得る

0101 のビット反転
 1010 を得る。
 それに1を加える

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +) 0001 \\ \hline 1011 \end{array} \leftarrow \text{-5の2進表現}$$

符号無 ud = $b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2 + b_0$


符号付 sd = $-b_3 \times 2^3 + b_2 \times 2^2 + b_1 \times 2 + b_0$

4ビットの場合

なぜ2の補数表現を用いるのか

2進演算	符号無	符号付
0011	3	3
+ 1010	10	-6
1101	13	-3

 2の補数表現をすれば
 符号付、符号無で
 同じ2進演算アルゴリズム
 同じハードウェアを
 使用可能



負の数の表現 (2の補数)

ビット数の拡張

4ビット			5ビット			
符号無	符号付	2進	符号無	符号付	2進	
u0	sd	b3b2b1b0	u0	sd	b4b3b2b1b0	
0	0	0000	8	01000	-8	11000
1	1	0001	9	01001	-7	11001
2	2	0010	10	01010	-6	11010
3	3	0011	11	01011	-5	11011
4	4	0100	12	01100	-4	11100
5	5	0101	13	01101	-3	11101
6	6	0110	14	01110	-2	11110
7	7	0111	15	01111	-1	11111

異なる!!

4,5ビットの場合

仕事で成果をあげるために
有効な時間の使い方
強い組織を考える

「マネージメントは実践である」(ドラッカー)

群馬大学大学院 電気電子工学専攻
小林春夫

朝に集中力をもって仕事をする

- 「残業」より「前業」

朝には まとまった時間を確保しやすい。

「朝の気は鋭、昼の気は惰、暮れの気は帰」

(孫子)

- 若者は朝に弱い。

研究室学生が午前中ゆっくりでも

あまり自分の考えを押し付けない。

時間の使い方の重要性の金言

時間は誰にでも公平にある。蓄えることはできない。

- 少年老い易しく学成り難し。
一寸の光陰軽んずべからず。
- 時は金なり
- 先んずれば人を制す

「仕事・回答が早い」ということは価値がある

時間の選択と集中

ドラッカーに学ぶ

- 時間は最も重要な資源である。
- 成果をあげる者は仕事からスタートしない。
時間からスタートする。
- 自分にとって有効に時間を使えないことには「ノー」と言う確固たる決意を持つ。
- **まとまった時間で集中的に仕事をする。**
細切れの時間を集めても成果は上がらない。
(映画を細切れに見ても感動は得られない)
- 他の人にできる仕事は その人に任せる。
- 仕事に優先順位、劣後順位をつける。

時間管理、集中力

- 忙しい人にこそ急ぎの仕事を依頼する。



忙しい人は時間管理をしっかりやっているのでタイムリーに仕事をやってくれる。

- 10件の仕事を10日後までに必ず行わなければならないとき。
簡単で時間がかからない仕事から片付けていく。
(早く仕事の件数を減らしていく)



最後に最も困難な時間のかかる仕事をする。
残っている仕事の件数が少ないとより集中力が高まる。

深く考えることができる環境

- 余裕をもった時間をもつ。


「忙中閑有り」

- 外からの情報をあえて遮断する。
- 日常は「動」の状態。

「静」の状態が「考える」ために必要。

「時に一切の雑念・外界との交わりを遮断し、
寺にて座禅を組み瞑想する。」（有識者）

日本の伝統に学ぶ

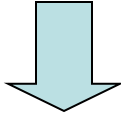- **柔道:** 相手の力を利用して技をかける
- **剣道:** 「**残心**」 打ち込んだ後も隙がない。
次にさらに打ち込むという気迫。
- **将棋:**
対局開始時には 自分も相手も同型(同じ条件)
過去の対局情報(棋譜)はすべて公開

この状態で強い棋士は常に高い勝率

強い組織にするためには 兵法に学ぶ

- 強みを生かす（ドラッカー）
- 上下 欲を同じくする者は勝つ（孫子）
- **集中が重要。**

局所的に兵力を増す。

相手を分断し「各個撃破」。

「戦力の逐次投入」のやり方は敗北パターン。

やるならば最初からどっと戦力を投入する。

- サッカーでのフォーメーション

組織のモチベーションを高める

レンガを積んでいる人に

「何をしているのか」を問う。

最初の人「レンガを積んでいる」


2番目の人「壁を作っている」

3番目の人「寺院を作っている」

マネージメント： 3番目の人のように、構成員に
仕事の究極の目的を周知させる。

自分の仕事を理解する

 「ソムリエの仕事は
ワインを説明することではない。
ワインでお客様を幸せにすることだ。」



ミッション (Mission)

使命、任務

もともとはキリスト教の
伝道、布教、宣教の意




Mission Santa Barbara

El Camino (神の道)

「自主」「独立」の重要性、「個」の確立

- 組織によりかからない個人のほうが仕事ができる。

 

組織にとってありがたい存在

肩書き、組織名ではなく

どのような仕事をしているかを

答えられるようにする。(ドラッカー)

- 国を支えて国に頼らず(福沢諭吉)



福沢諭吉

- 国が諸君に何をしてくれるかではなく、
諸君が国に何ができるかを問え。(J. F. Kennedy)

餌付けされた動物は野生では生きていけない。

J. F. Kennedy 最後のホテルに 偶然にも滞在



2011年3月 米国テキサス州フォートワース
で行われた電源回路分野の国際会議

Applied Power Electronics Conference and Exposition
(APEC2011) に参加。

滞在先のヒルトン ホテル (当時 ホテル テキサス) が
J. F. Kennedy (当時) 大統領の最後の宿泊先であることを、
会議と一緒に参加した恩田謙一客員教授より告げられる。


ホテルのロビーには J. F. Kennedy の像と写真が展示。
1963年11月21日ホテルテキサスに宿泊し、同ホテルで
翌朝最後となった演説を行い ダラスに向かったとある。

個人でも組織でも「分野でトップになる」

強いものはますます強くなる Winner Takes All

- ランチェスターの法則(軍事)
- ゲーム理論

ジョン・ナッシュの理論 → 「独占禁止法」の考え方へ

 

John Nash
1928-2015 米

