

- 課題: 1) 右下の回路図で、 $I=0$ の場合のn1の電圧を求めよ。
2) I を0から1mAに変化させたときのn1の電位をプロットせよ。縦軸を I 、横軸をn1の電位とすること。また傾きは幾らか。単位付きで求めなさい。
3) 電流 I は、R1とR2をどのように流れるか示しなさい。

質問・コメント・感想・意見等がありましたら追記ください。

提出先: yuji.gendai@gunma-u.ac.jp

提出期限: 2022年10月17日

件名は以下の形式でお願いします。

[講義レポート] 第2回 学籍番号・氏名 (よみがな)

