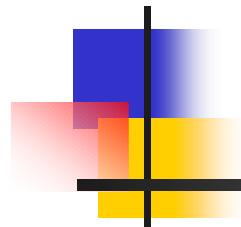


2009年6月22日


高エネルギー加速器研究機構  
素粒子原子核研究所 セミナー
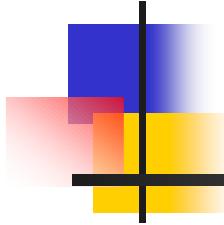
# ナノCMOS時代のAD変換器 高性能化技術



群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻  
小林春夫


連絡先：〒376-8515 群馬県桐生市天神町1丁目5番1号  
群馬大学工学部電気電子工学科  
電話 0277 (30) 1788 FAX: 0277 (30)1707  
e-mail: k\_haruo@el.gunma-u.ac.jp



# 発表内容

- テーマ1 「工学」とは何かを考える
- テーマ2 AD変換器の高性能化技術
- テーマ3 時間分解能アナログ回路

## テーマ 1

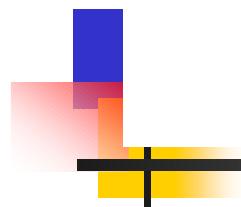

# 「工学」とは何かを考える



## テーマ1 工学とは何かを考える 発表内容

- 「工学」とは何か
- 群馬大学での产学連携への取り組み  
— アナログ集積回路分野 —



# 内容

- 「工学」とは何か
- 群馬大学での产学連携への取り組み  
— アナログ集積回路分野 —




# 「科学」と「技術」は似て非なるもの

- 「**科学**（**理学**、**Science**）」と  
「**技術**（**工学**、**Technology**）」は  
似ているが異なる。
- 「**理学**」が**真理を追究するの**を目的
- 「**工学**」は**役に立つこと**  
(「**ものづくり**」だけでなく  
**「環境問題」等**も含めて)  
を目的とした**実学**。
- 「**工学**」は**社会性**をもった学問。

# 工学は

## トレードオフの考え方方が重要


Trade-Off

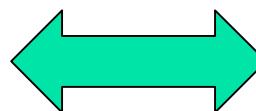

妥協


「時間が足りない、マンパワーが足りない、  
予算が足りない、情報が足りない、……」

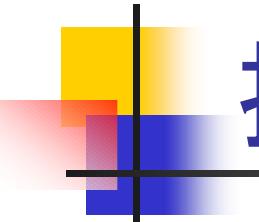全てが満ち足りているわけではない環境下で  
(100%でなくとも)かなりのことをやってしまう、  
かなりのものを開発してしまうのが  
エンジニアリング、工学的センス


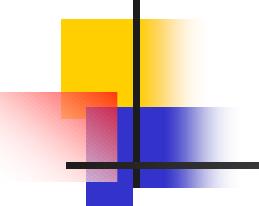
# 技術者は総合力で勝負

- 技術力、基礎学力
- 問題発見能力、問題解決能力
- 語学力
- 雜学
- コミュニケーション能力  
プレゼンテーション能力
- 人脈
- 体力



## 市場に対して敏感であれ

半導体メーカーのマネージャー

「良いものが売れるのではない。

売れるものが良いものである」


「**製品**ではなく**商品**を開発せよ」

半導体試験装置メーカーのマーケッティング

「我々のお客さん(半導体メーカー)の

お客さん(セットメーカー、最終製品メーカー)

を見て次世代半導体試験装置を開発せよ」

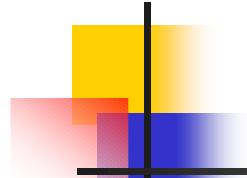

# どのように(How)作るかだけでなく 何(What)を作るかが重要

半導体メーカー マネージャー

「企画に経験ある優秀な人をもつてくる」

中堅メーカー 経営者


「プロの製品企画者は

お客様へのアンケート結果だけに基づいて

次の製品を企画するわけではない。


お客様のまだ気が付いていない

新しいコンセプトのものを企画することが重要」

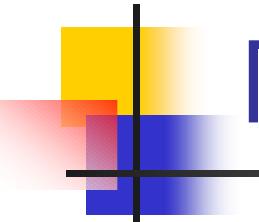
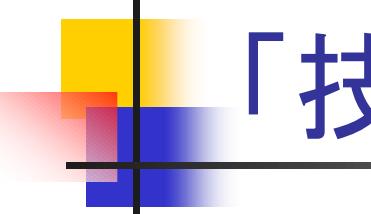
## 「スピード」と「コスト」も重要

- 「先んずれば人を制す」  
(史記、漢楚の戦い)
- 台湾のエレクトロニクス分野の大学教授  
「技術が面白いだけでなく  
安く(cheaply) 作れることが重要」



## 「技術」を最重要視する

マサチューセツ工科大学(MIT)

→ 理工系で世界でトップ

(米 ボストンにはMITとHarvard大学)

「研究資金は比較的容易に集まる。

最も重要なのは新しい技術、アイデア。

教授達はノーベル賞級研究成果を上げるため  
これらを求めて世界中を飛びまわっている。」



# 「工学部」「製造業」は 地方が向いている 側面あり

- 大都市、都会 → 第3次業(サービス業)
- 地方 → 第2次産業(製造業)  
第1次産業(農林水産業)

都会では  
**工学部は貴族化(第3次産業化)する。**  
群馬は板東武者のふるさと



# 新しいアイデアを育てる

メーカーの特許関係者

「千三つの法則あり。

千個アイデアをだしてモノになるのは三つ。

どんどん新しいアイデアをだそう。」

ある大学教授

「大学で学生が新しいアイデアをだしたら、


従来法に比べての利点を厳しく問うな

欠点を厳しく指摘するな

新規性を厳しく問うな

スケジュールを厳しく管理するな」

(ナナギ) 企業では「厳しく……」されることが多い<sup>14</sup>

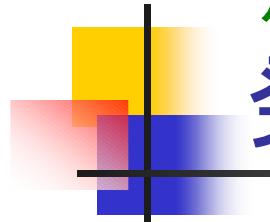


## テーマ1 工学とは何かを考える 発表内容

- 「工学」とは何か
- 群馬大学での産学連携への取り組み  
— アナログ集積回路分野 —

# 群馬大工学部を核に エレクトロニクス分野で連携





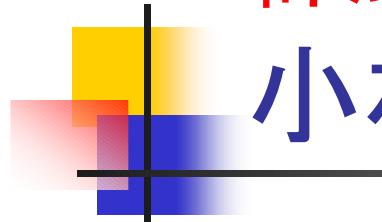



# 群馬大学大学院 電気電子工学専攻

## 小林・高井研究室

- 半導体・エレクトロニクスメーカーと連携し  
アナログ集積回路分野の研究・教育を推進。
- 国内、海外の学会での論文発表
- 夏休みは企業で2–3週間の  
インターンシップ
- 群馬県にとどまらず、  
関東、関西、東北地方の  
一流企業、一流研究者・技術者との交流

# 開発したアナログ集積回路 ギャラリー

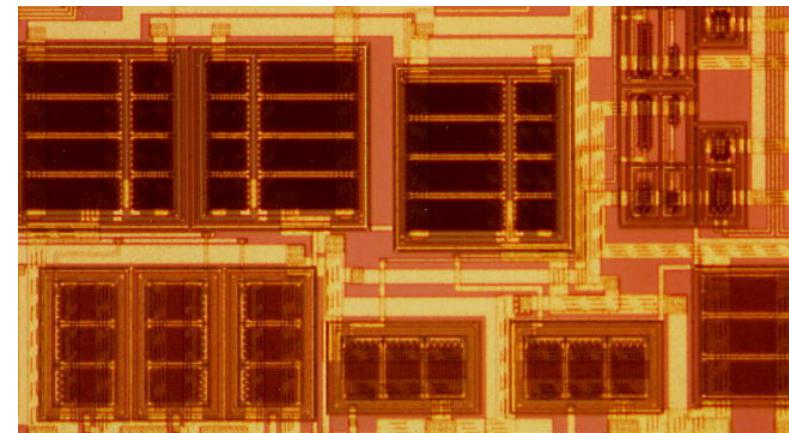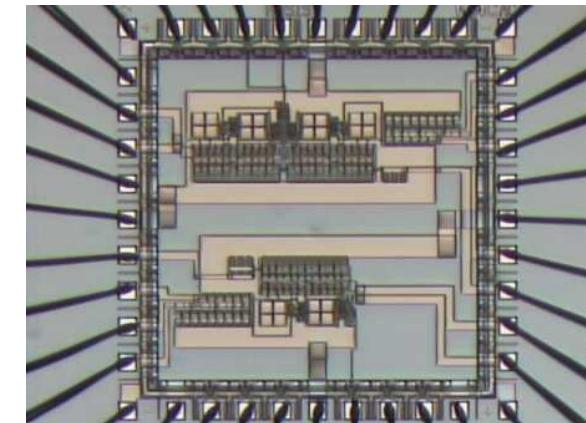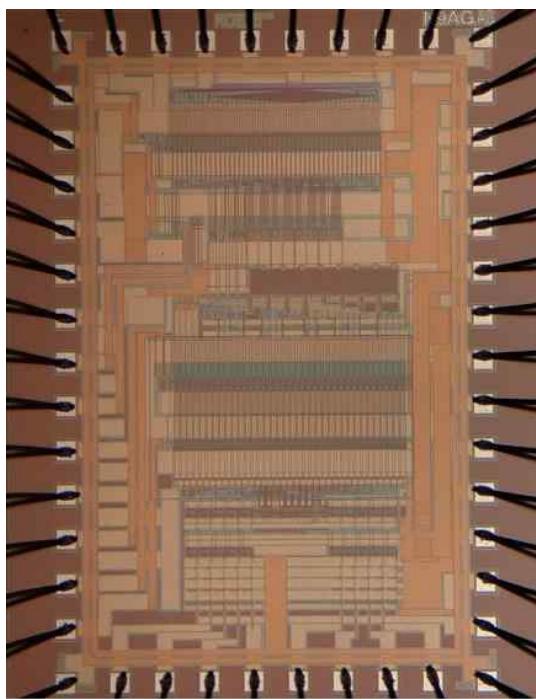

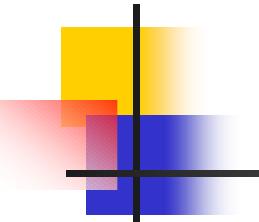

# なぜ回路・システム設計技術か


- プロセス、デバイス技術

技術者・研究者の能力のみならず、  
莫大な設備投資が必要。

コスト競争、装置産業の側面あり。  
台湾、韓国、中国に移りつつある。

- 回路・システム設計技術

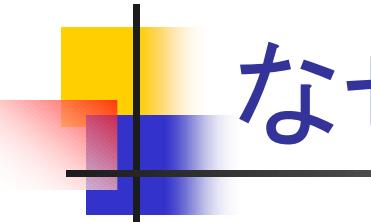
技術者・研究者の能力のみで勝負できる。  
現在の日本のエレクトロニクス産業界の要請が強い。  
**「高い教育レベルが日本の発展の原動力」**




# なぜアナログ技術か

- デジタルはメインの技術、  
アナログはキーの技術
- 製品を差別化するのはアナログ技術
  - 携帯電話の電波の送信・受信部
  - デジタルのマイクロ・プロセッサの  
クロック周波数がGHz オーダー
- 動作させるためにはアナログ技術が必須
- 高効率電源回路

# 産業界が求める人材と 大学が排出する人材の乖離

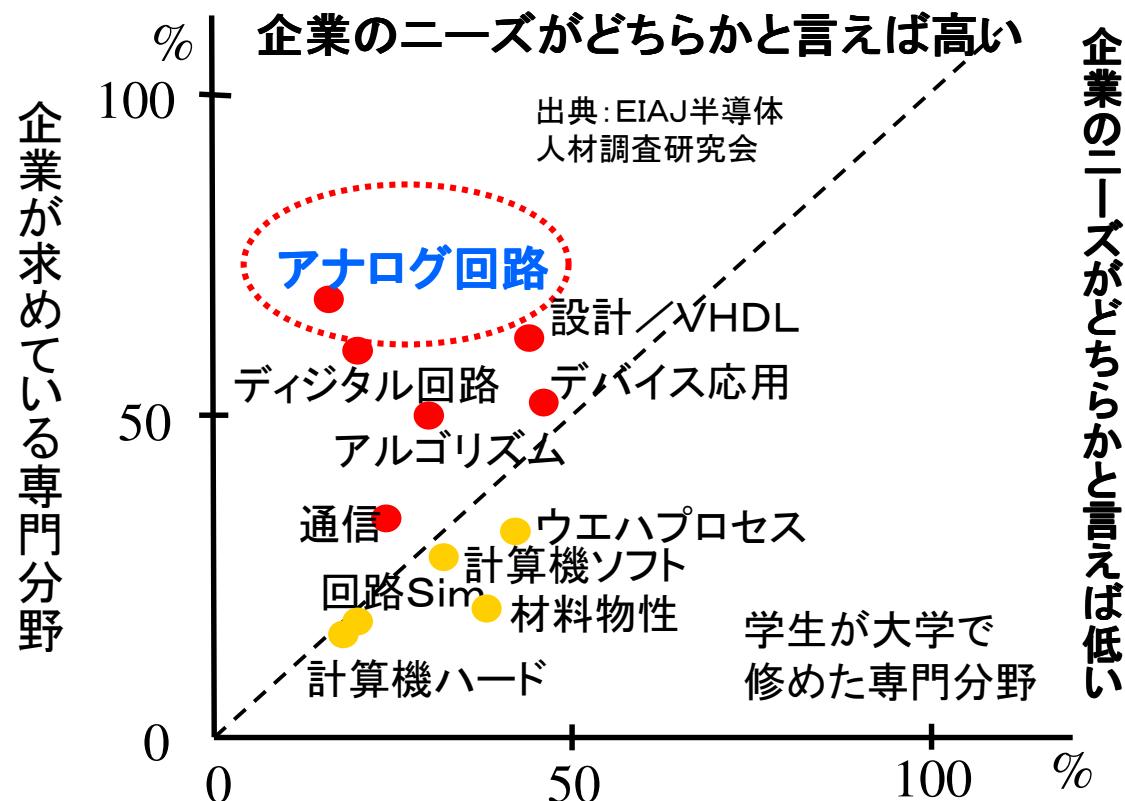


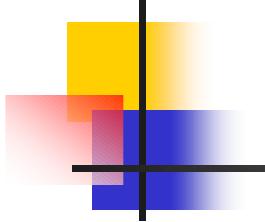

# なぜ群馬大学がアナログか
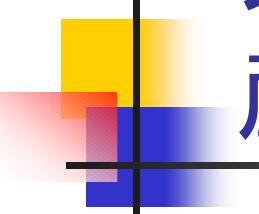
## - 群馬県の地域性 -

- 製造業が盛ん(全国10位程度)
- アナログ集積回路設計(半導体メーカー)、  
およびそれを用いたエレクトロニクス製品  
(エレクトロニクス・メーカー)の分野で  
技術力の強い企業が数多くある。



# 気がついてみると 産業界から大学への暖かい風

電気電子をとりまく状況

- 少子化現象
- 若者の理工系離れ、電気電子離れ
- 燥烈な国際競争
- 電気電子工学科への求人は突出して多い



大学の電気電子分野の研究室

産業界から様々なご支援

電気電子の研究室、学生を大事にする風潮が生じつつある

# 海外インターンシップ

米国ユタ州ソルトレーク市に修士1年2名が4週間

Cirque社 (アルプス電気) 経済面を含めた全面支援

タッチパネル センサ インターフェース

→ アナログ回路が重要

CMOSオペアンプ設計のインターン


2008年10月6日-10月31日




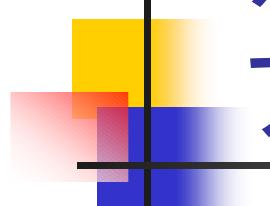
# 10年前はインターンシップ 受け入れ企業は限られていた

- 現在、大学院進学予定4年生、修士1年生は全員  
3週間前後のインターンシップ
- これまでお世話になった会社：  
三洋電機、シャープ、住友電工、セイコーインスツル  
ルネサステクノロジ、東芝、ソニー、東光、ヤマハ  
アドバンテスト、ザインエレクトロニクス、NECエレ  
富士電機システムズ、フリースケール、日本TI  
アナログデバイセズ、ナショナルセミコンダクタ  
Cirque社(アルプス電気)
- STARC教育推進室からも様々な教育支援



# ルネサステクノロジ社からの アナログ回路分野の寄附講座

2008年3月までの4年間

同社からの1億数千万円の寄附により

群馬大学に

2名の一流客員教授を招聘

**小堀康功先生(パワエレ)**

**石原昇先生(高周波)**

# ルネサステクノロジ社との 連携大学院

恩田謙一 客員教授 パワエレ、電源回路  
堀口真志 客員教授 マイコン内アナログ回路  
群馬大学にて大学院の講義担当してもらう。



恩田謙一客員教授  
(ルネサス、日立製作所)と  
電源回路研究のメッカ  
バージニア工科大学  
Prof. F. Lee 研究室訪問



# 三洋電機・三洋半導体との 連携大学院

マイクロエレクトロニクス講座

山田節 客員教授

**システムLSI**


太田豊 客員教授

**半導体デバイス**

黒川敦 客員准教授

**SOC物理設計**

群馬大学にて大学院の講義担当してもらう。

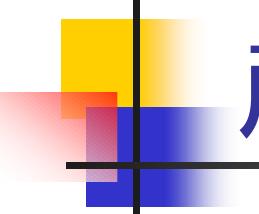

# 産業界からの客員教授招聘

ソニー（萩原良昭氏 ISSCC2008 Program chair）

日本ビクター（近藤光氏）

アジレント・テクノロジー（小室貴紀氏）

シャープ（飯塚邦彦氏）


東光（松田順一氏）

アナログ技術ネットワーク（マイオ健二氏）

アドバンテスト研究所（山口隆弘氏）

等から一流の研究者を招聘

アナログ集積回路研究会講演会（110回を超える）<sub>29</sub>

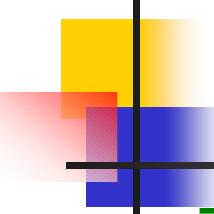

# 産業界との共同研究で 研究室のレベル向上


## これまでの共同研究先

STARC、三洋電機、ルネサステクノロジ  
シャープ、住友電工、アジレント・テクノロジー  
東光、東芝マイクロエレクトロニクス  
東京測器研究所、ヤマハ、ニチコン、ギガテック

連名で学会発表。聴衆の友人の一人:  
「大手エレクトロニクス・メーカーが地方大学と  
共同研究・学会発表することなどほとんどなかった」



時代はかわりつつある

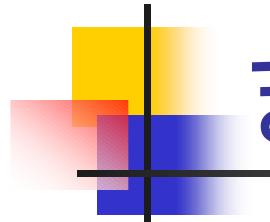



## まとめ

- 「工学」にも独自のアイデンティティがある。
- 大学の工学部での研究教育には  
産学連携が有効である。

テーマ 2

## AD変換器の高性能化技術

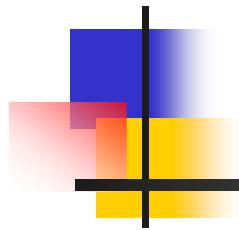

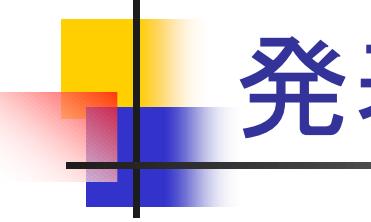

## テーマ2 AD変換器の高性能化技術

# 発表内容

- アナログ信号、デジタル信号、AD変換器
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
  - ① パイプラインADC
  - ② 逐次比較近似ADC
- まとめ



## テーマ2 AD変換器の高性能化技術 発表内容

- アナログ信号、デジタル信号、AD変換器
- AD変換器
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
  - ① パイプラインADC
  - ② 逐次比較近似ADC
- まとめ



# アナログ信号とデジタル信号

アナログ信号

連続的な信号

例：自然界の信号（音声、電波）、アナログ時計  
「坂道」


デジタル信号

離散的・数値で表現された信号

例：コンピュータ内での2進数で表現された信号  
デジタル時計  
「階段」


# デジタル信号の特徴(1)

## 空間の量子化（信号レベルの数値化）

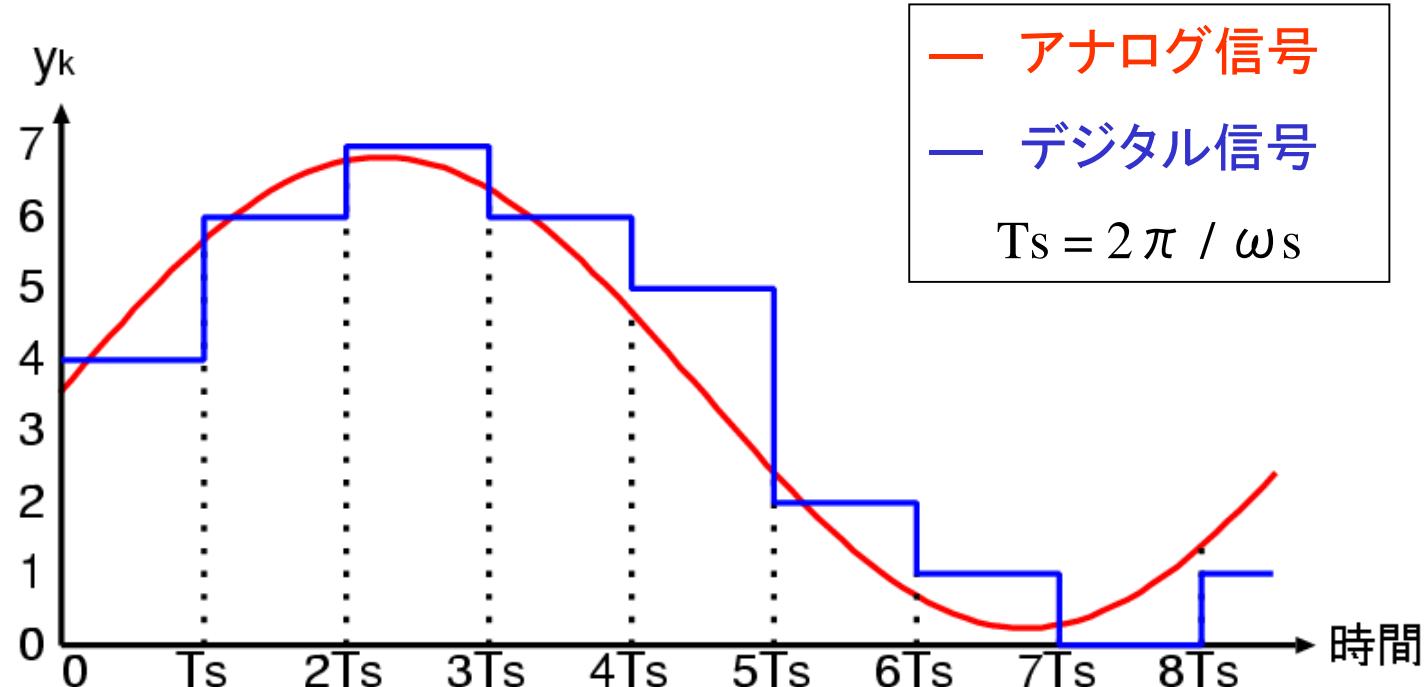


デジタル信号はアナログ信号レベルを  
四捨五入（または切り捨て）

## デジタル信号の特徴(2) 時間の量子化 (サンプリング)

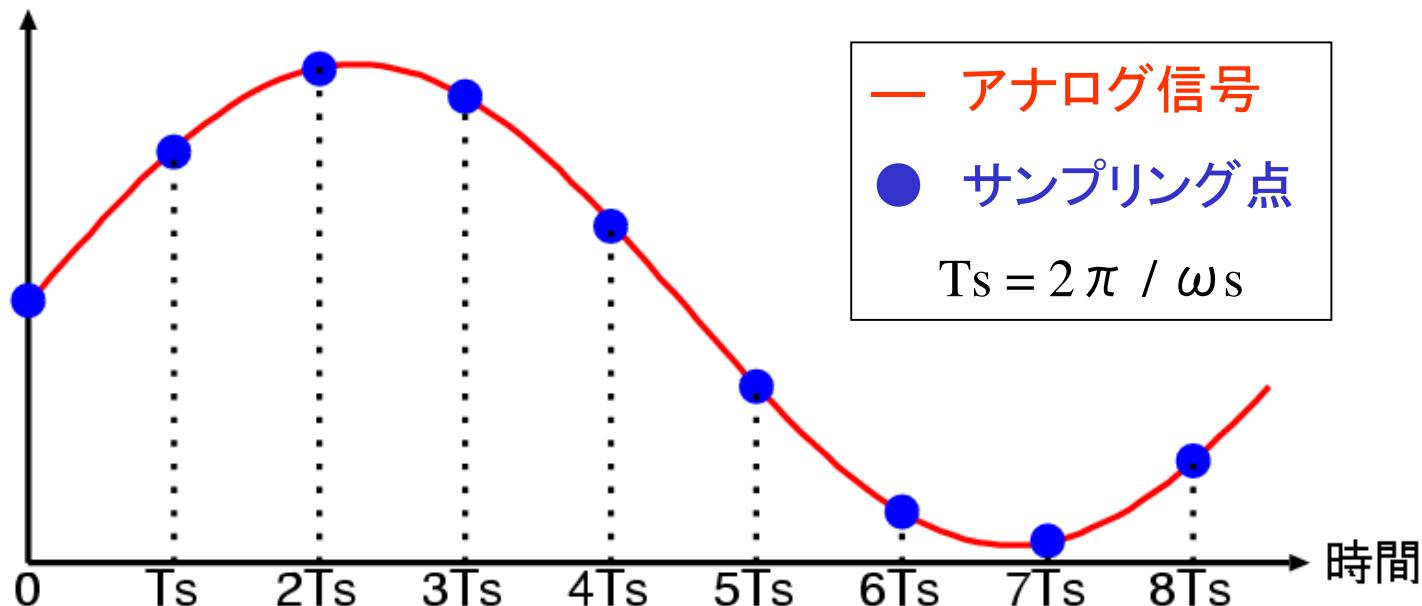

一定時間間隔のデータを取り、間のデータは捨ててしまう。

# サンプリング定理

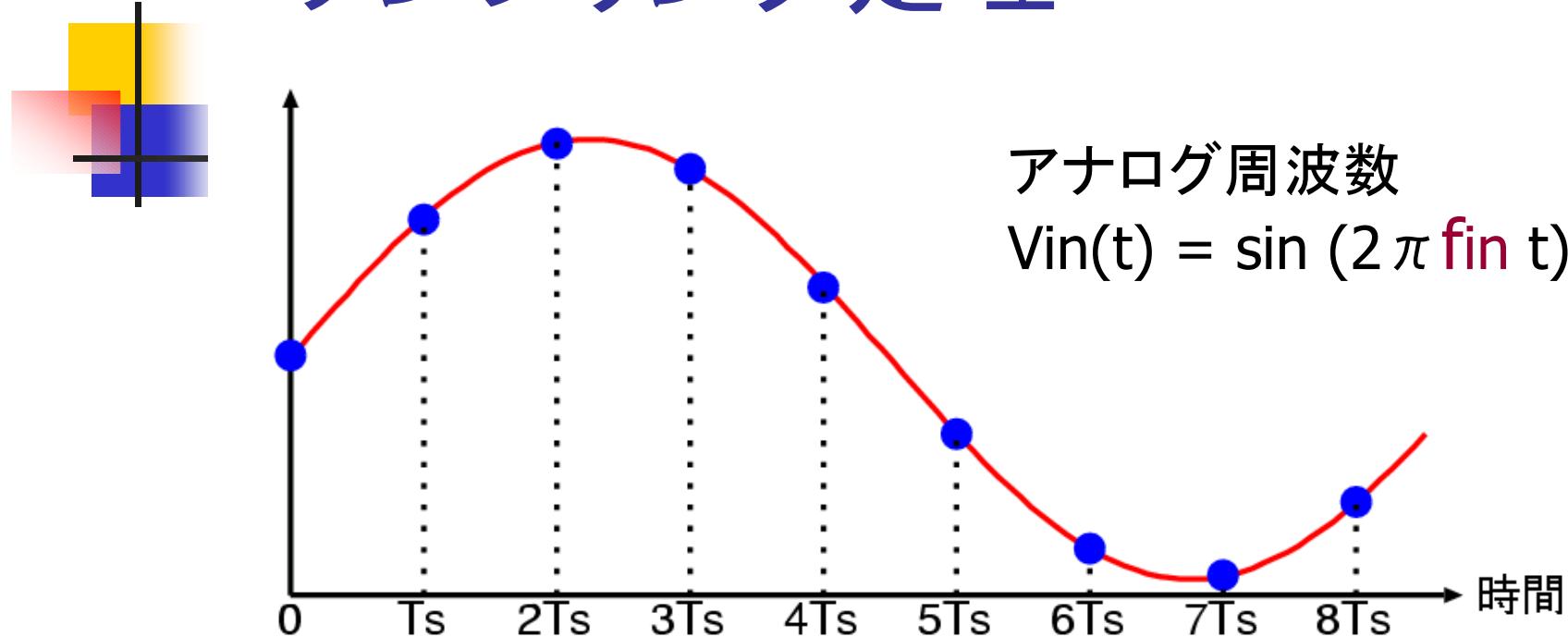



$f_s > 2 f_{in}$  ならば サンプリングされたデータ(●)から  
アナログデータ(—)が復元できる。

信号に含まれる最大周波数  $f_{in}$  の2倍より大きな周波数  $f_s$   
でサンプリングする。

# サンプリングと折り返し(aliasing)


80MHzでサンプリングを行うと10MHzと70MHzは区別できない

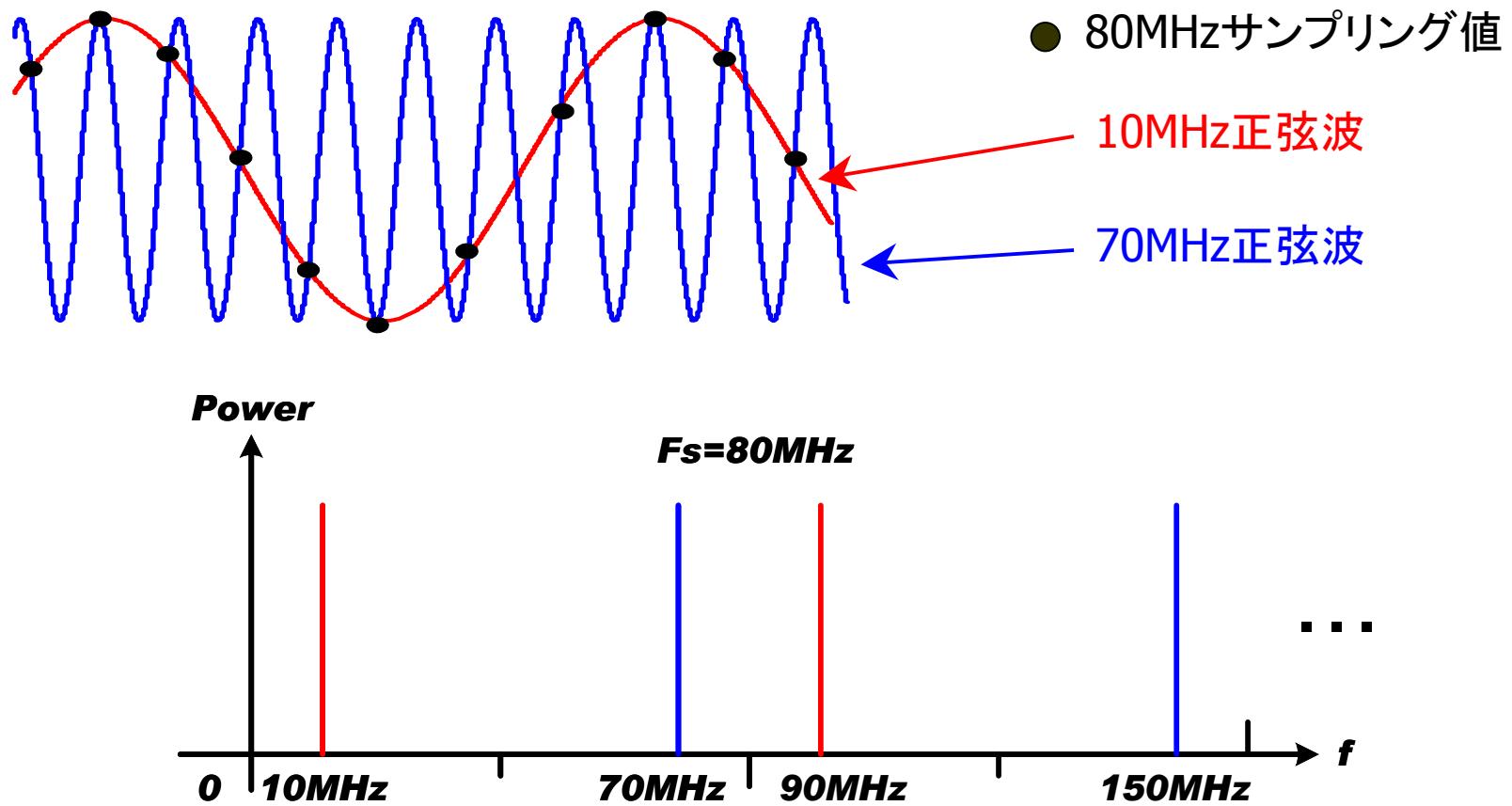



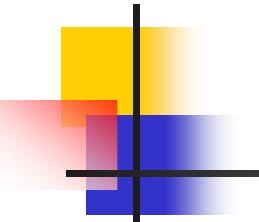

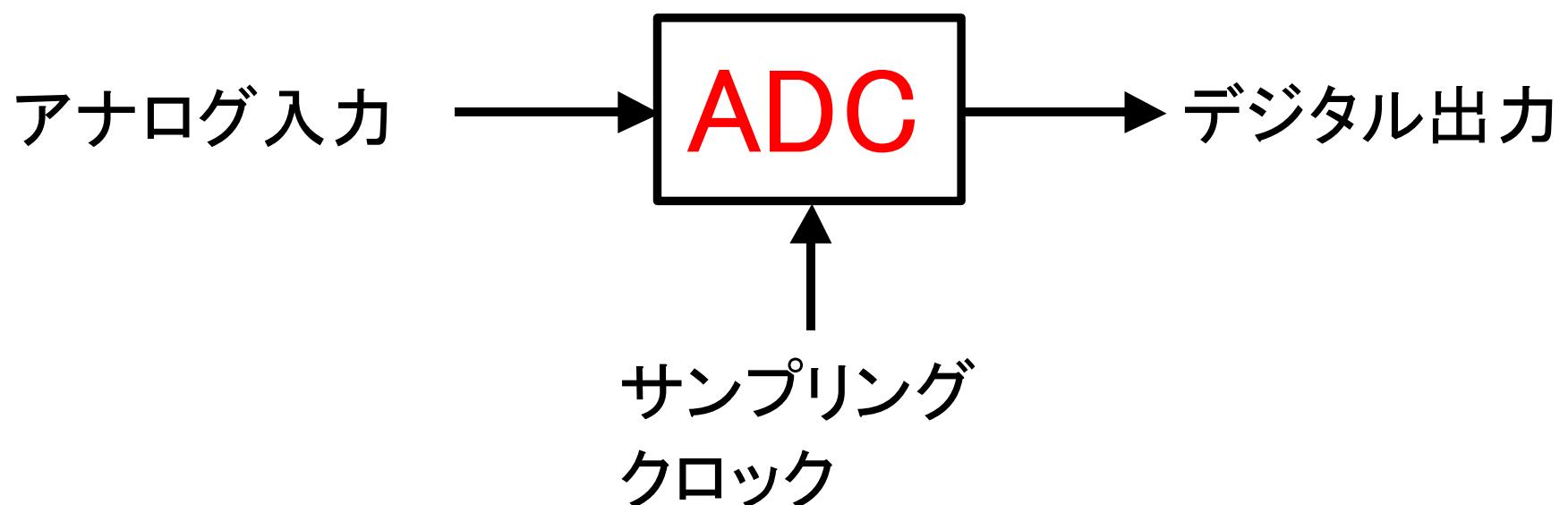
# A D 変換器

アナログ信号（電波、音声、電圧、電流等を  
デジタル信号（0, 1, 1, 0, ...）に変換する。




# アナログ -> デジタル 変換波形

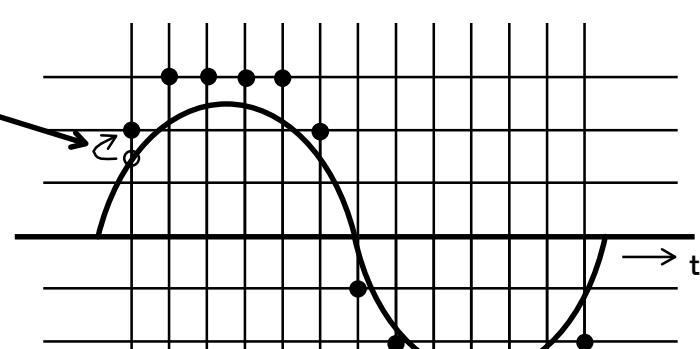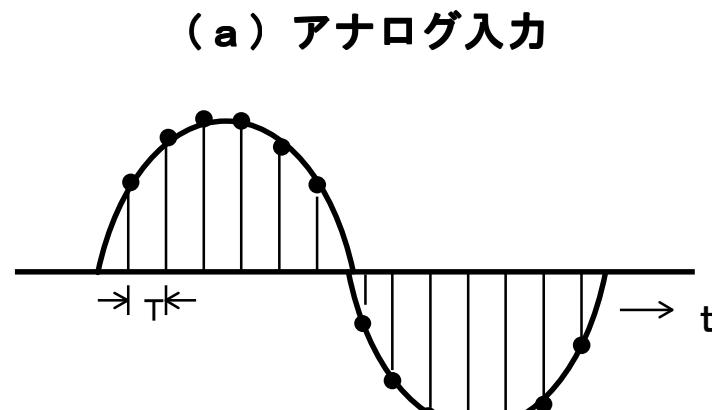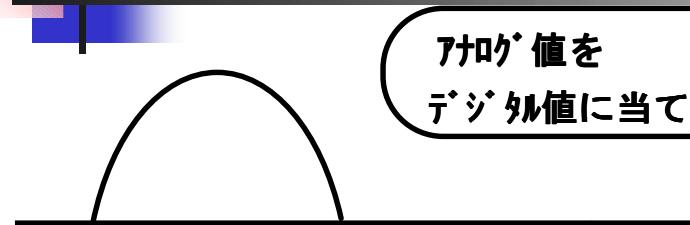

MSB	LSB
1 1 1	
1 1 0	
1 0 1	
1 0 0	
0 1 1	
0 1 0	
0 0 1	

(c) 量子化

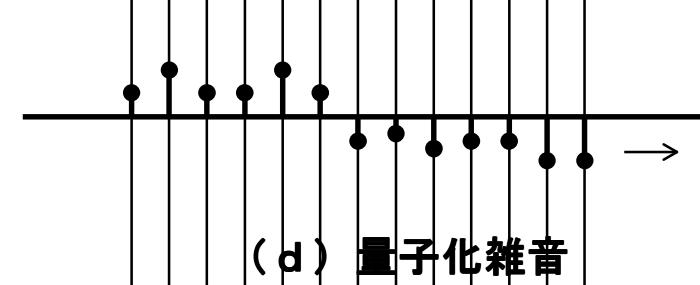


MSB	1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
LSB	1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0	

(e) 符号化

信号	2進
レベル	4 2 1
0	0 0 0
1	0 0 1
2	0 1 0
3	0 1 1
4	1 0 0
5	1 0 1
6	1 1 0
7	1 1 1

# AD変換器の分解能

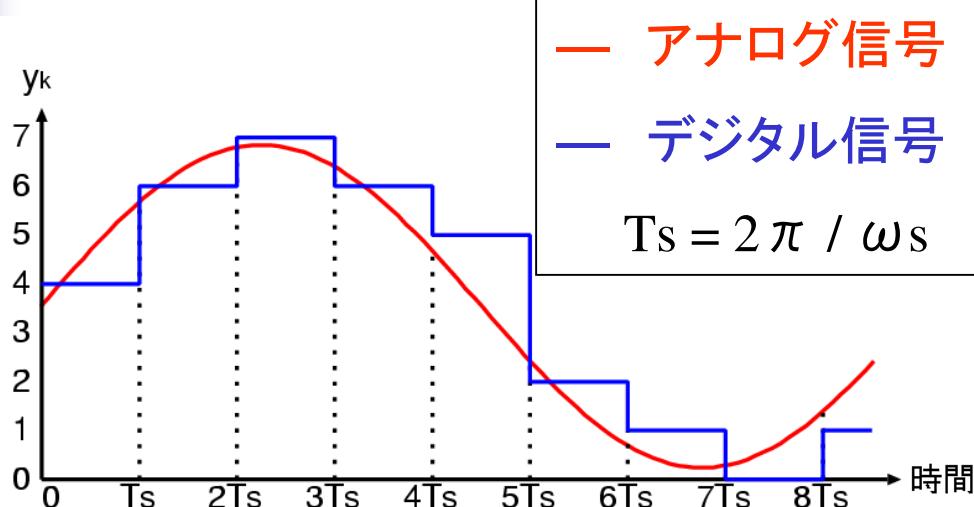

0 – 7 の8レベル:  $2^3 = 8$  3ビットの分解能

## よく用いられるAD変換器の分解能



0 – 255 の256レベル:  $2^8 = 256$  8ビットの分解能

0 – 1023 の1024レベル:  $2^{10} = 1024$  10ビットの分解能

# デジタル技術をささえる AD/DA変換器

自然界の信号は  
アナログ

LSIでの信号処理は  
デジタル

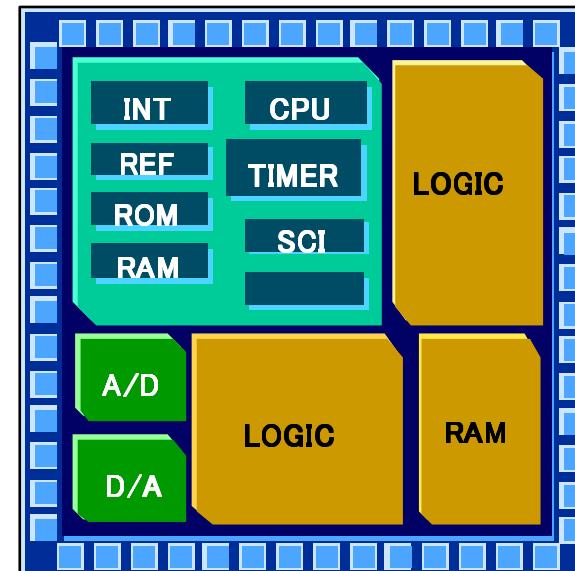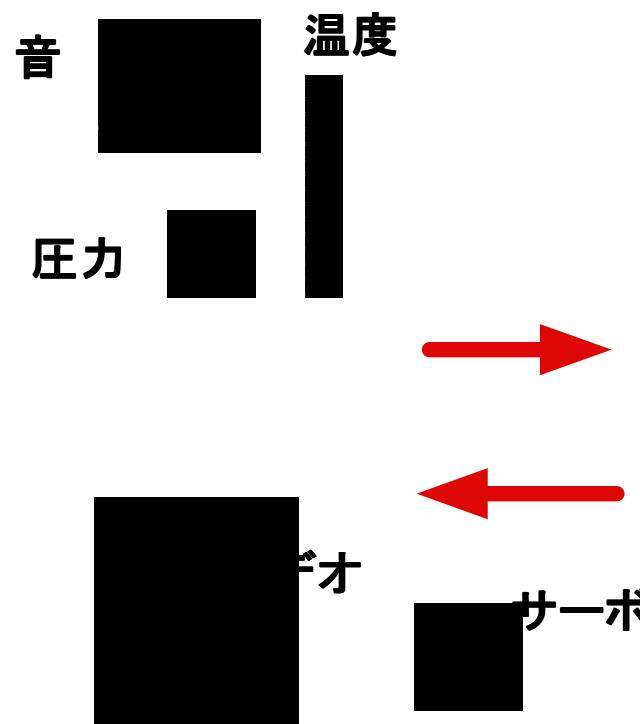

# 計測制御機器とAD変換器

計測器(電子計測器)

制御システム(ファクトリーオートメーション) :

→ アナログ回路は重要


例:



デジタルオシロスコープ内のAD変換器

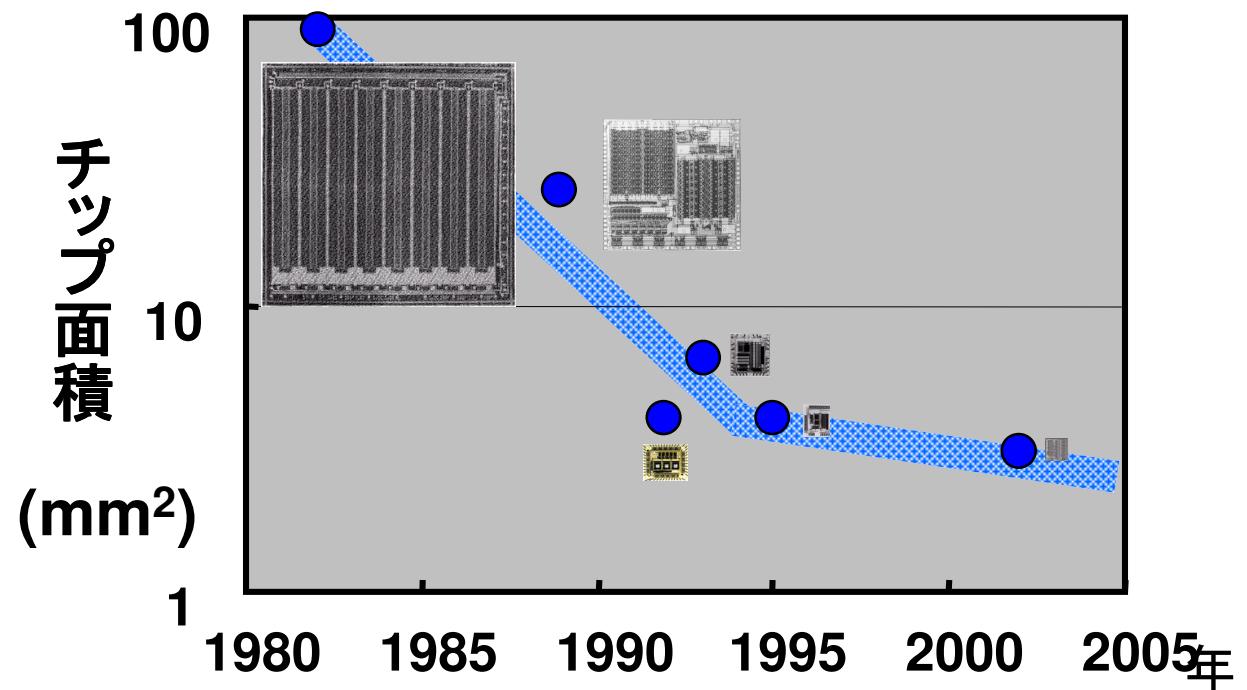
# AD変換器の熾烈な研究開発競争

半導体プロセス、アーキテクチャ、回路構成の進歩により  
性能向上スピードがデジタルLSI以上。




10ビットビデオ用AD変換器のチップ面積推移

武藏工大  
堀田先生  
作成資料

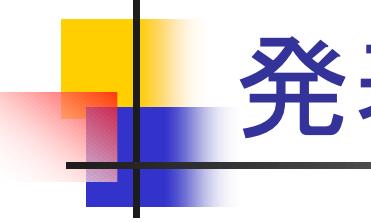
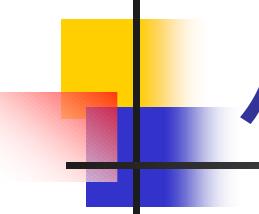
## テーマ2 AD変換器の高性能化技術 発表内容

- アナログ信号、デジタル信号、AD変換器
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
  - ① パイプラインADC
  - ② 逐次比較近似ADC
- まとめ




# 計測制御技術による パイプラインADCの高性能化

## 自己校正技術

- 内部回路(DA変換器、利得アンプ)の不正確さを計測して、その値をテーブルに記憶。デジタル演算で補正。
- 誤差計測回路はパイプラインADC自体を用いる。


# パイプラインADCの構成と動作

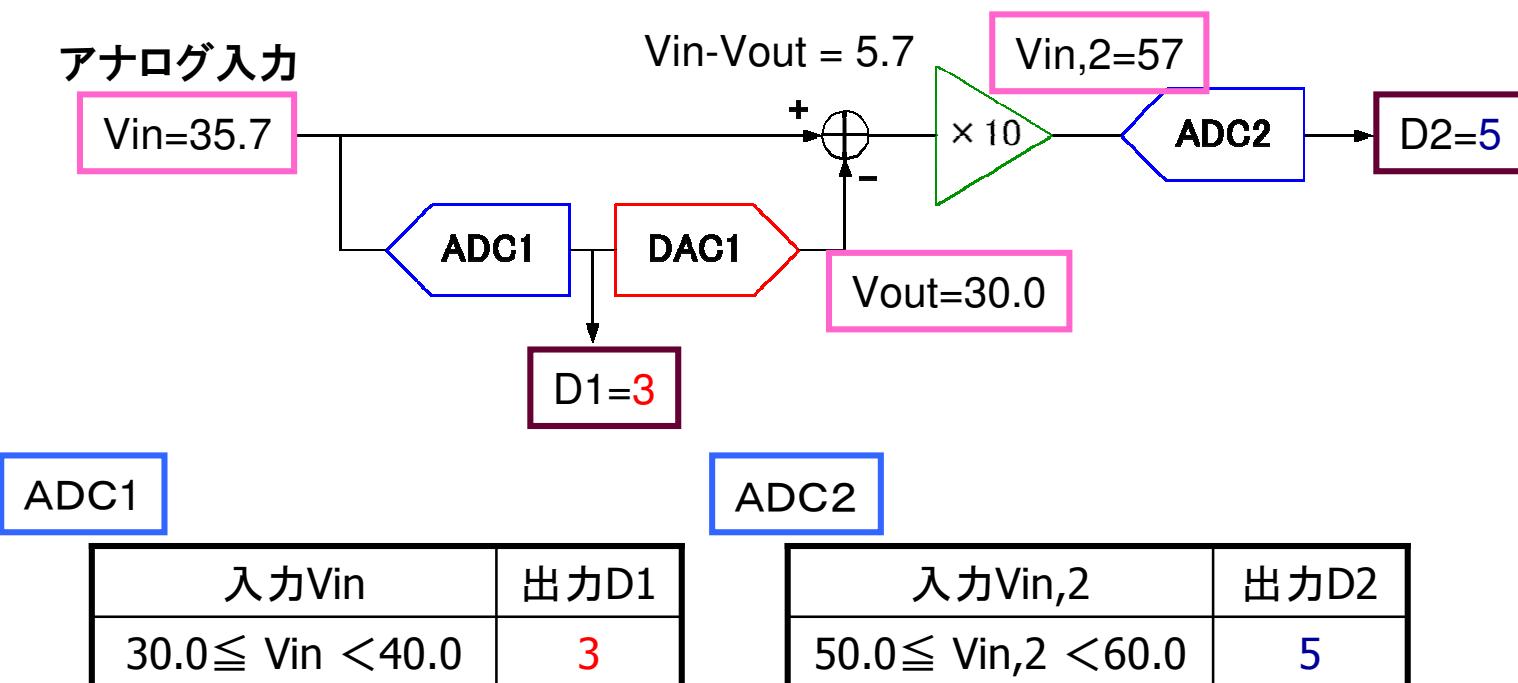

出力  $D_{out}=3 \times 10 + 5 = 35$

# パイプラインADC全体の精度劣化要因

- |                       |      |
|-----------------------|------|
| ADC1の非線形性の影響          | 問題 小 |
| <u>DACの非線形性の影響</u>    | 問題 大 |
| <u>段間アンプのゲイン誤差の影響</u> | 問題 大 |

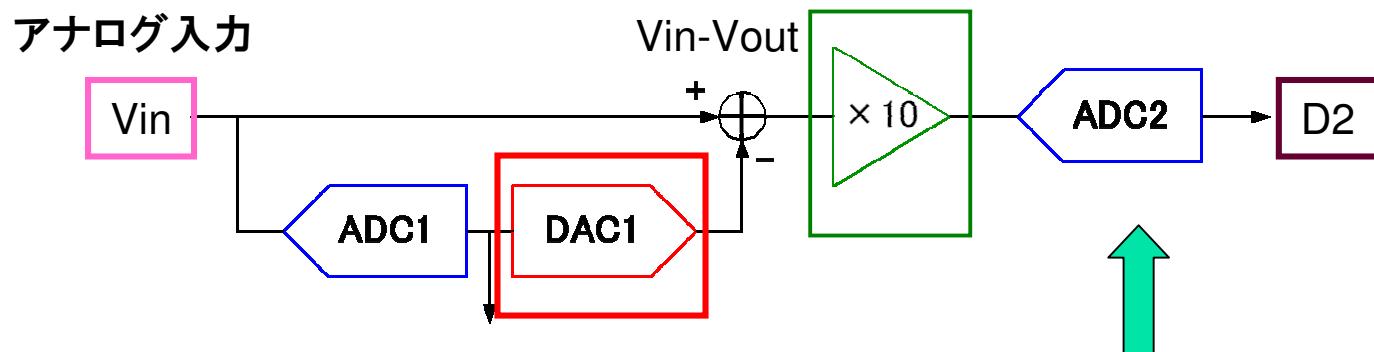


これで誤差測定


# 段間アンプのゲイン誤差の自己校正 (シミュレーション)

## 単一正弦波入力の出力パワースペクトル

自己校正なし

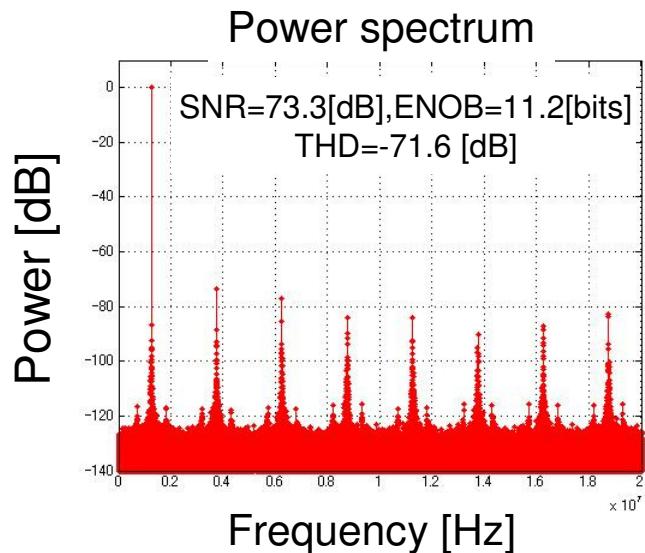



自己校正あり

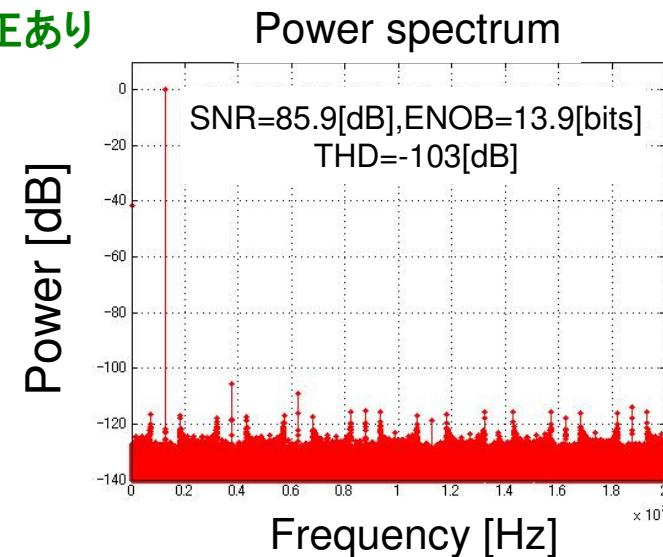

SNDR 12.7dB (有効ビット2.7bits) 向上

# 自己校正回路を含んだ パイプラインADC全体回路

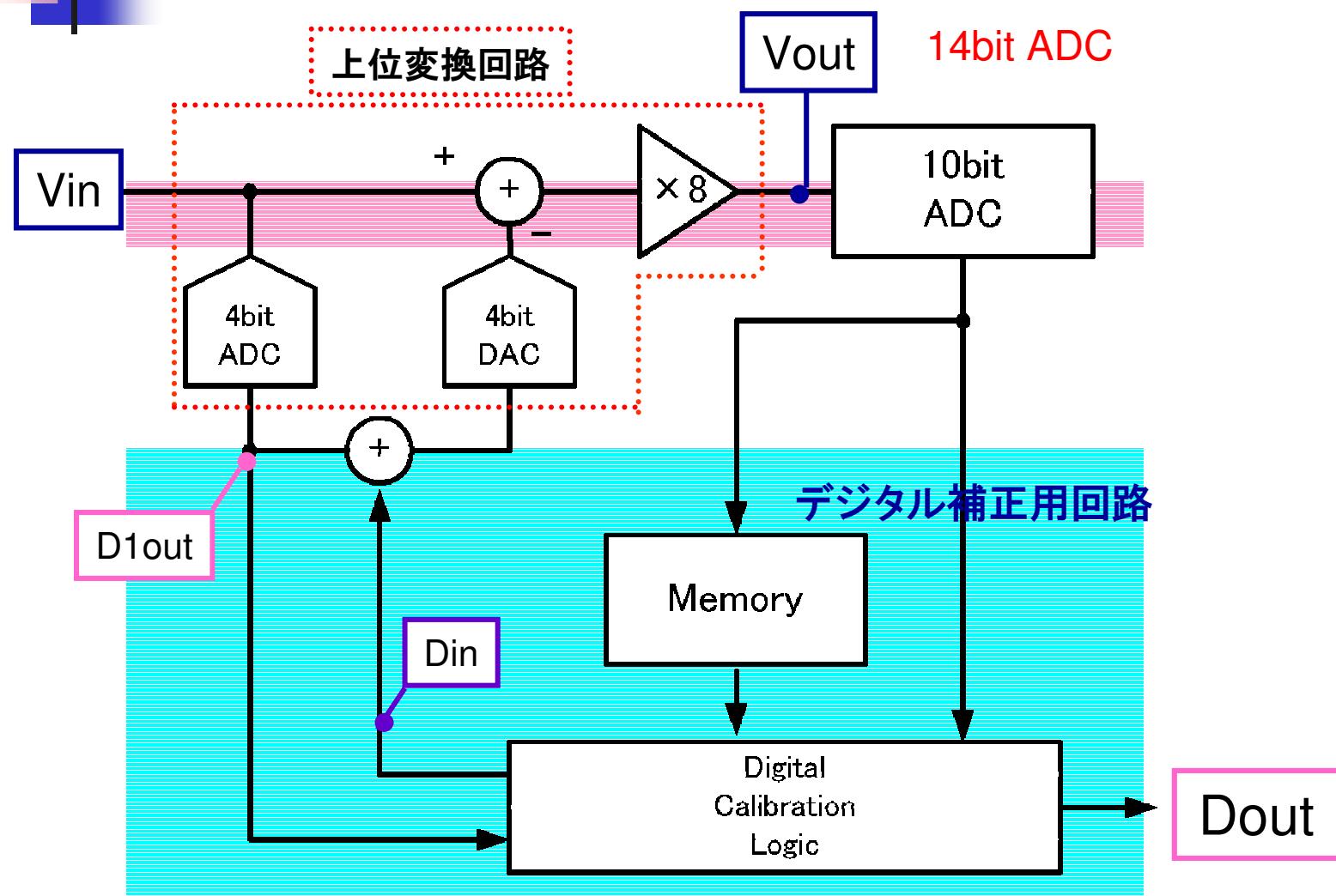

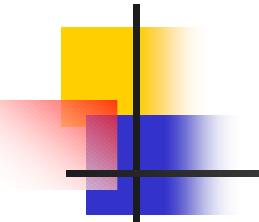

# ADC自己校正と計測制御技術

- フォアグランド自己校正


通常動作をストップして  
自己校正のための時間をもつ

→ 計測技術

- バックグランド自己校正

通常動作はストップしない。  
自己校正はユーザからは全く見えない。

→ 適応制御技術

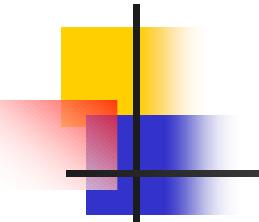

# ADC自己校正技術の 理論的基礎は未解決

ADC内部回路の誤差

→ ADC内回路自体を用いて測定

→ 測定自体に誤差

→ 測定内容も制限


どの条件で、なぜ自己校正で精度がでるのか？

結果としてADC精度確保。

個別技術では解決。


一般論では未解決。

Abidi 先生 (UCLA)  
指摘

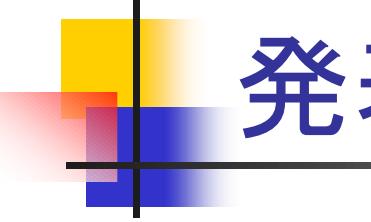
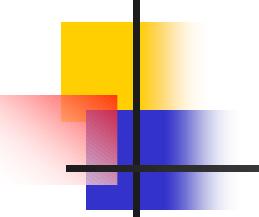
## テーマ2 AD変換器の高性能化技術 発表内容

- アナログ信号、デジタル信号、AD変換器
- ADCでの計測制御・信号処理技術による高性能化
  - ① パイプラインADC
  - ② 逐次比較近似ADC
- まとめ




# 逐次比較近似AD変換器の背景

- 高分解能
- 中速
- 低消費電力
- 小型・小チップ面積

産業界で広く使用

- 車載用マイコンに混載
- ペンデジタイザ
- 工業用制御機器

- 大部分がデジタル回路で構成  
ナノ CMOS での実現に適す

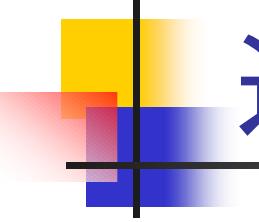


# 計測制御技術による 逐次比較近似ADCの高性能化


デジタル誤差補正技術により

- 高信頼性化
- 高速化

冗長性をもち、回路の非理想要因を許容して正解を出力。  
非理想要因は計測しない。


# 逐次比較近似ADCの構成と動作

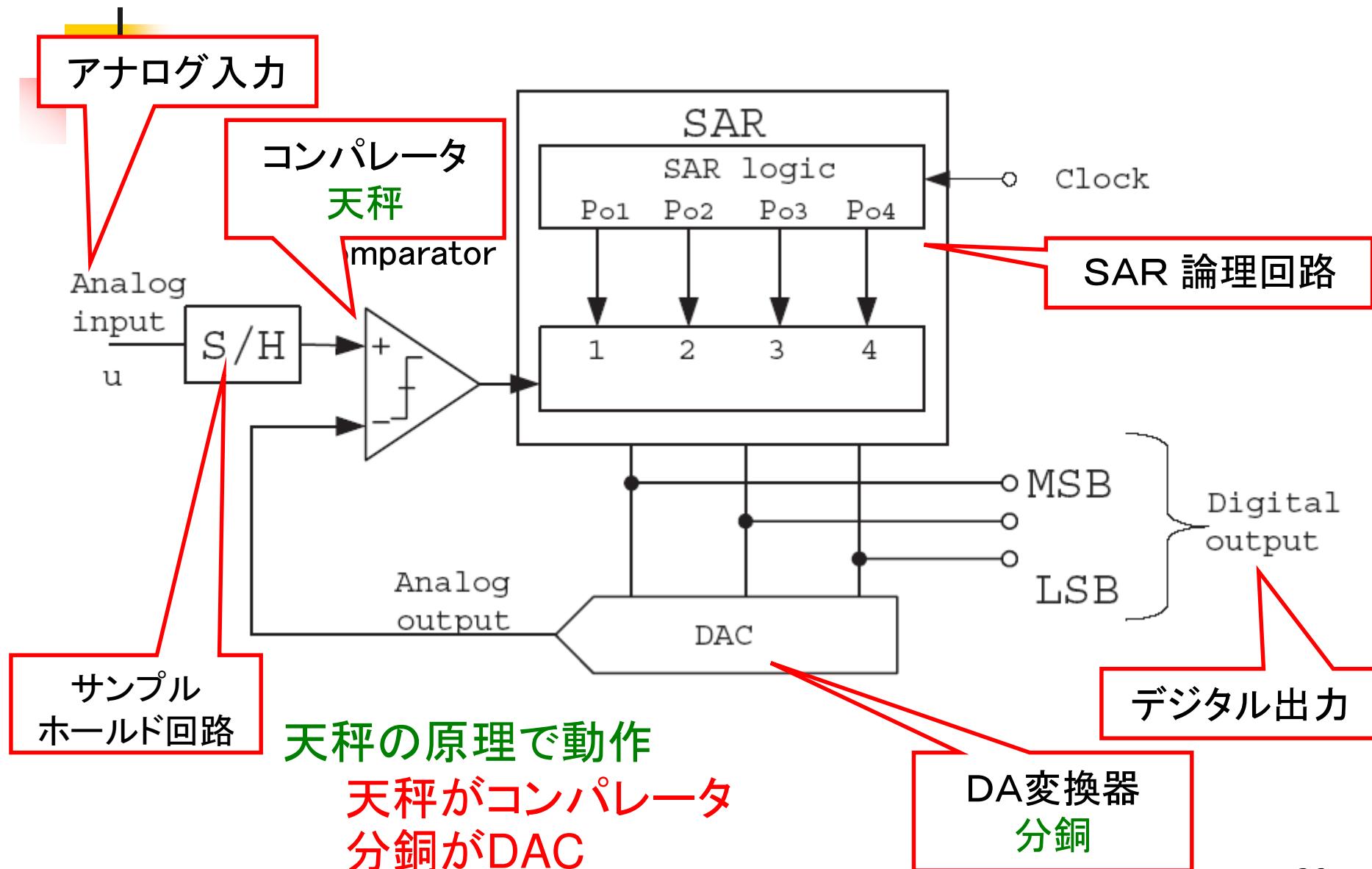

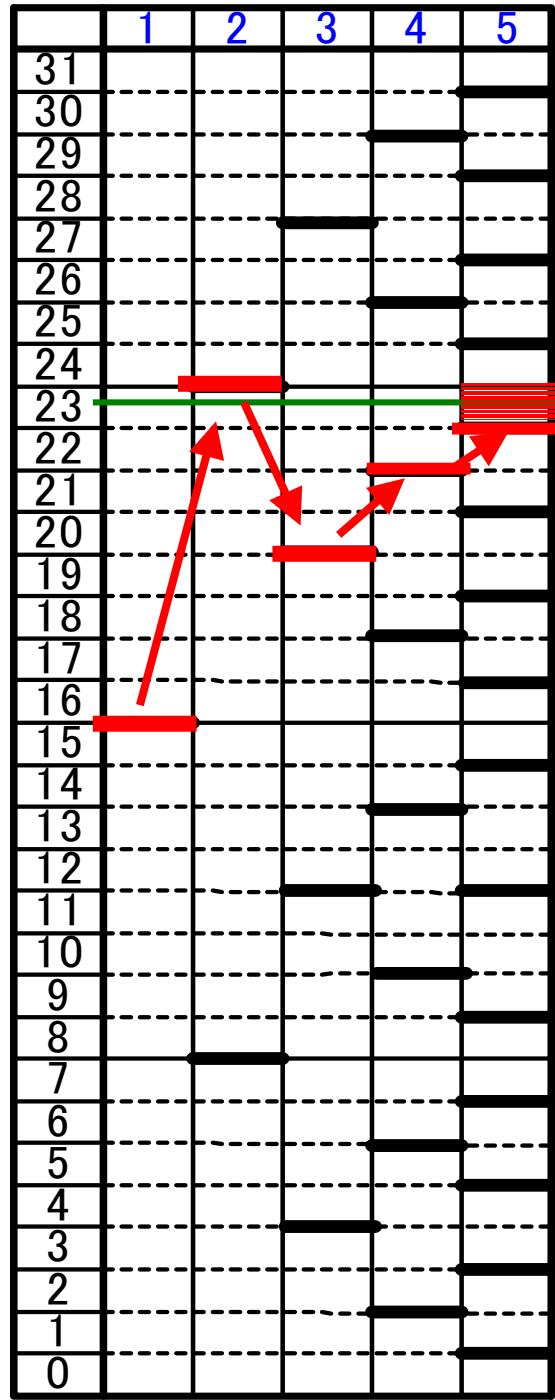

## 5ビット 逐次比較近似ADC 2進探索アルゴリズム動作

動作例: アナログ入力 23.5のとき

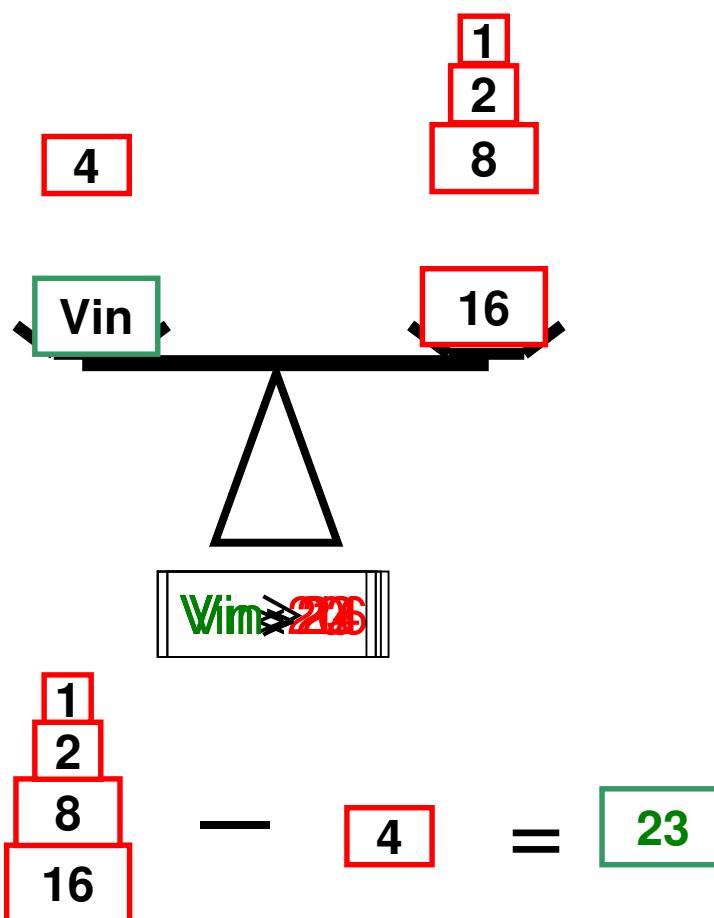



## 2進探索アルゴリズム コンパレータ誤判定時の動作

$V_{in}=23.5$  動作例: アナログ入力 23.5のとき

1ステップ目で誤判定したとき

$$V_{ref}(1)=16$$

$$V_{ref}(2)=8$$

$$V_{ref}(3)=12$$

$$V_{ref}(4)=14$$

$$V_{ref}(5)=15$$

デジタル出力 15

# 非2進探索 冗長アルゴリズム

kステップ目の判定  $d(k) : +1 \text{ or } -1$

## 2進探索アルゴリズム

$$D_{out} = 2^4 + d(1)2^3 + d(2)2^2 + d(3)2^1 + d(4) + d(5)0.5 - 0.5$$

非2進アルゴリズム: 5ビット分解能を6ステップで実現。

## 従来の非2進探索アルゴリズム

$$D_{out} = 2^4 + d(1) \gamma^4 + d(2) \gamma^3 + d(3) \gamma^2 + d(4) \gamma^1 + d(5) + d(6)0.5 - 0.5$$

$$1 < \gamma < 2$$

$$\text{アルゴリズムが一意的に決まる。 } \gamma = \frac{5}{2^6}$$

## 非2進探索アルゴリズムの一般化

$$D_{out} = 2^4 + d(1)p(2) + d(2)p(3) + d(3)p(4) + d(4)p(5) + d(5)p(6) + d(6)0.5 - 0.5$$

$p(k)$ を自由に決める。  $p(k)$ : 分銅の重さ

# 非2進探索アルゴリズムの デジタル誤差補正原理

入力5のとき

2進探索

判定出力 : 101

$$Dout = 4 + 2 - 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

非2進探索

2通り


判定出力 : 101

$$Dout = 4 + 1 + 1 - 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

判定出力 : 0111

1ステップ目で判定誤りをしても補正できる

$$Dout = 4 - 1 + 1 + 1 + 0.5 - 0.5 = 5$$

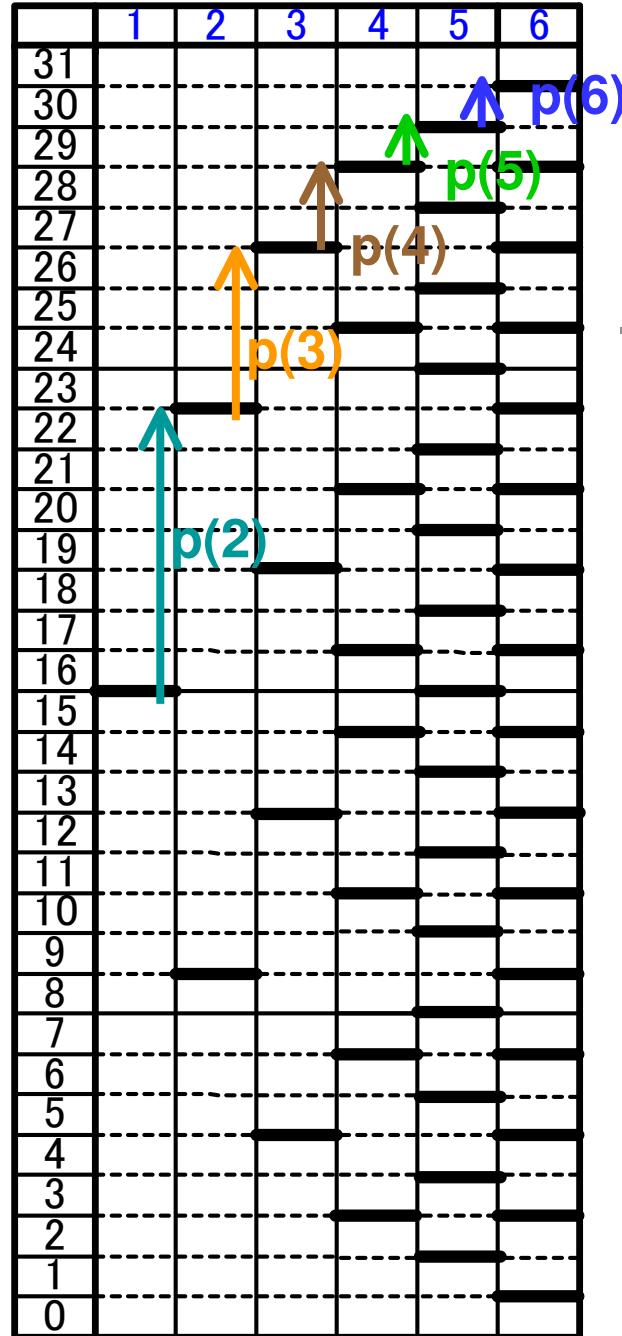

非2進探索アルゴリズム  
5ビット分解能(32レベル)  
6ステップ( $k=1,\dots,6$ )の場合

$$p(2)=7$$

$$p(3)=4$$

$$p(4)=2$$

$$p(5)=1$$

$p(6)=1$  と設計する。

分銅の重さに対応


$$2^{5-1} = 1 + p(2) + p(3) + p(4) + p(5) + p(6)$$

$$2^4 = 1 + 7 + 4 + 2 + 1 + 1 = 16$$

$$2^{N-1} = 1 + \sum_{i=2}^M p(i)$$


を満たしている

# 参照電圧発生用の 内部DA変換器の整定時間

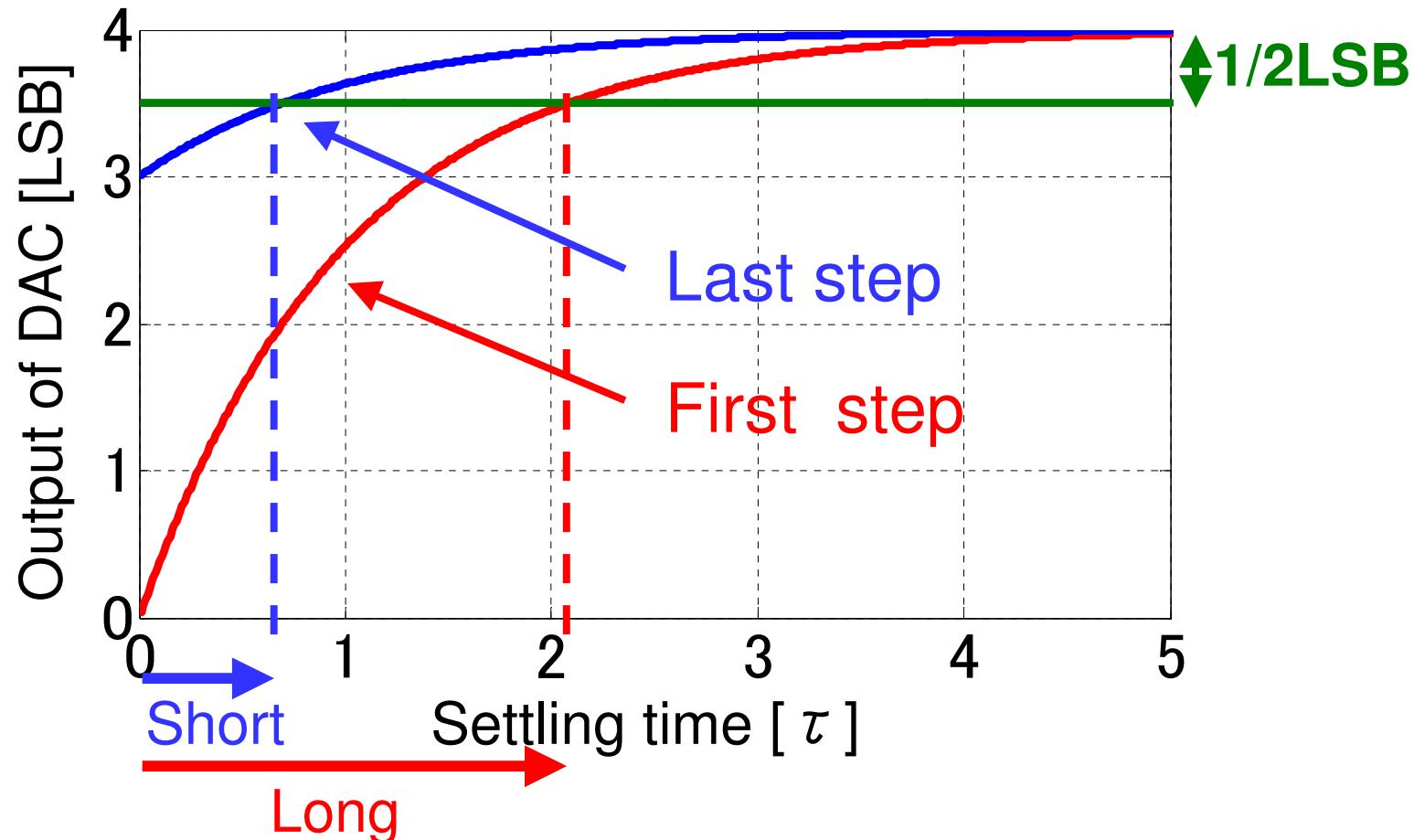

# 非2進探索アルゴリズムによる AD変換 高速化（原理説明）


Binary search algorithm

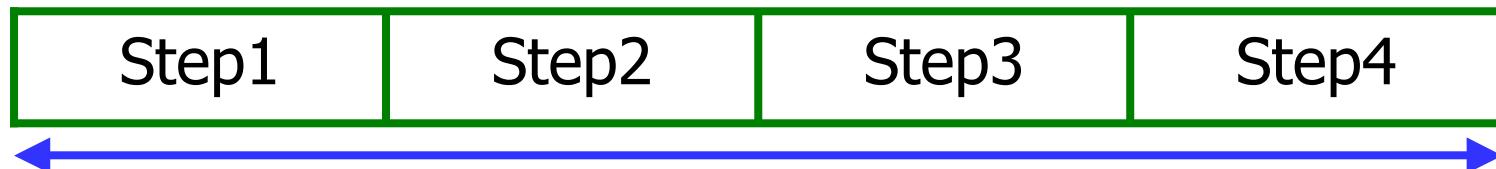

Exact DAC settling → Long  
time

A/D conversion time

Non-binary search algorithm

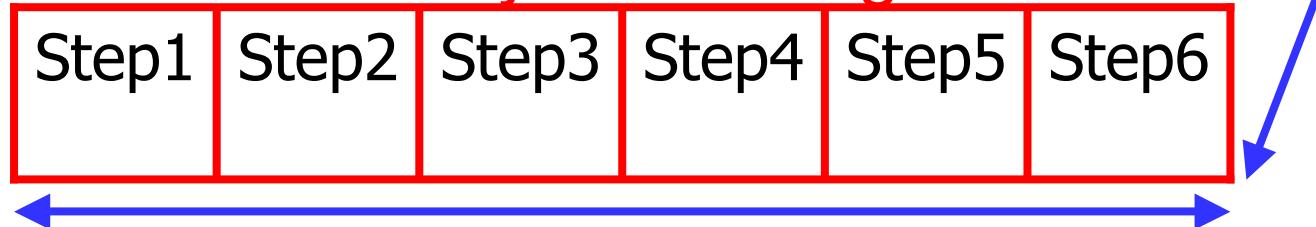


Correct incomplete settling error.

Incomplete DAC settling → Short


# 非2進探索アルゴリズムによる AD変換 高速化 (シミュレーション確認)


従来2進: 14ビット14ステップ 1サイクル $9.1\tau$

提案非2進: 14ビット22ステップ 1サイクル $1.2\tau$

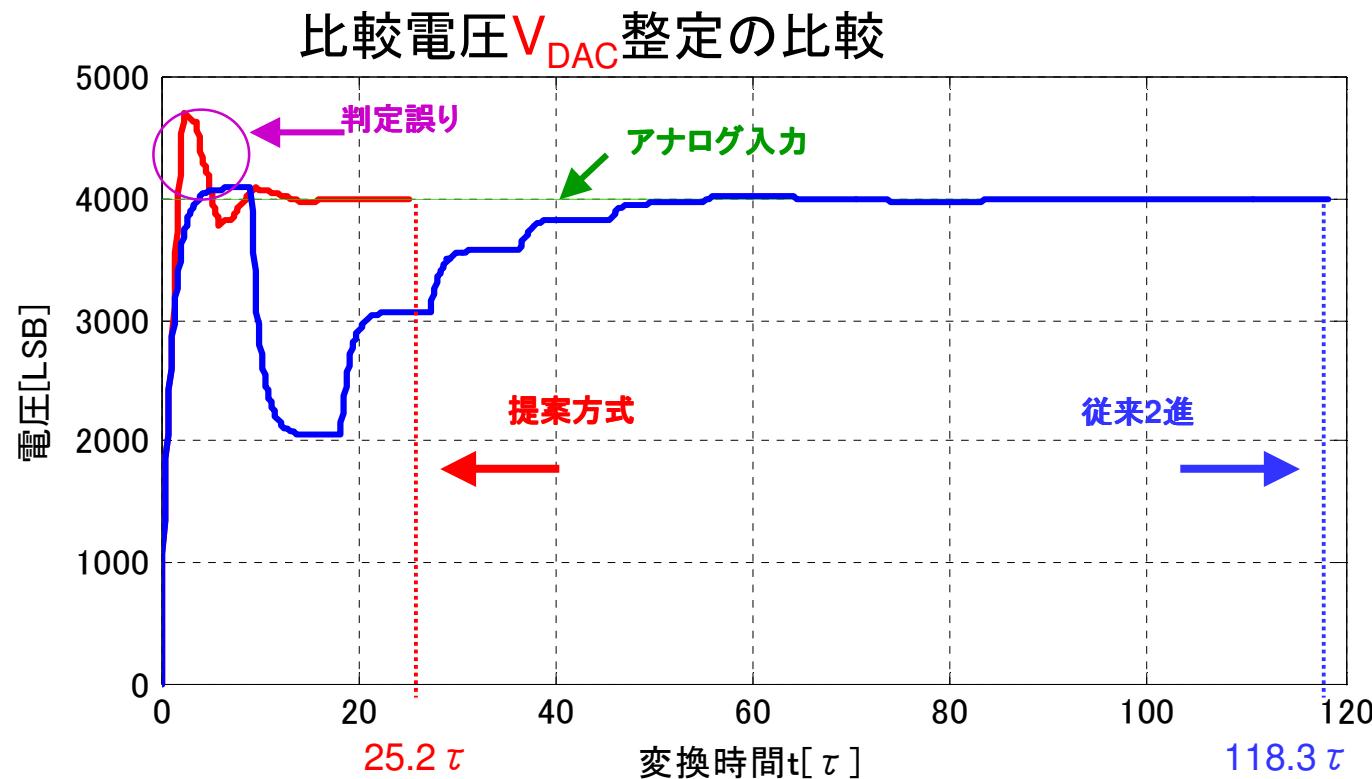


# AD変換スピードの比較

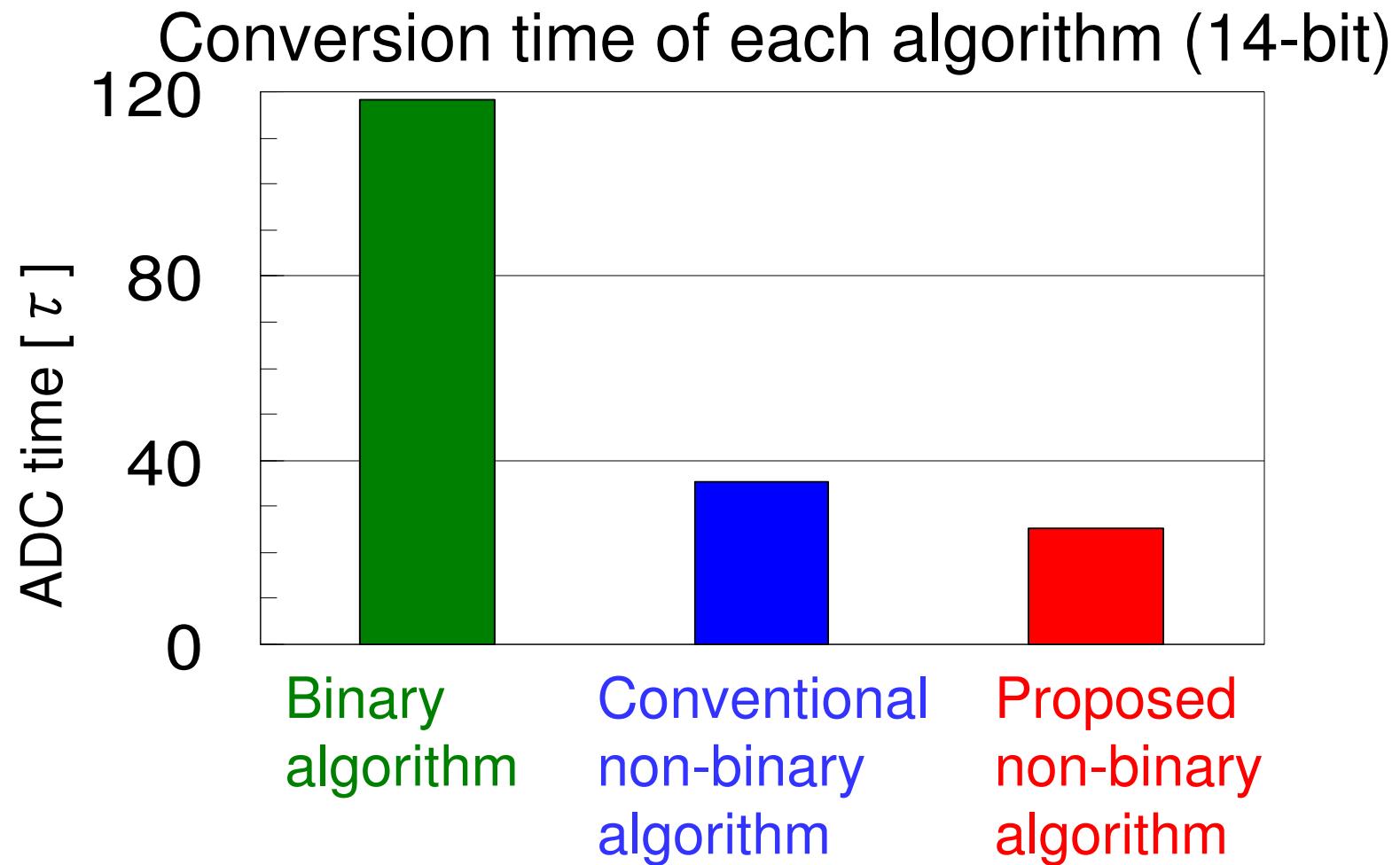

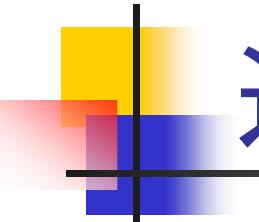
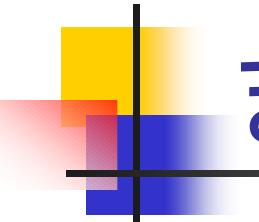
# 逐次比較ADCへの期待


- 昔から的方式
  - 産業界で広く使用
  - 微細CMOS実現での研究活発
  - 冗長アルゴリズム(**信号処理技術**)
    - ➡ デジタル回路部だけの設計変更で
      - 高信頼性化
      - 高速化
- が可能。



# まとめ

- AD変換器
  - ➡ デジタル技術を支えるアナログ技術
- AD変換器の高性能化の最先端
  - 自己校正(高精度化)
    - ➡ 計測制御技術
  - 誤差補正(高速化)
    - ➡ 信号処理技術

## テーマ 3

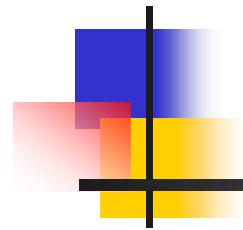

# 時間分解能アナログ回路

## テーマ3 時間分解能アナログ回路

### 発表内容


- ナノCMOSでのアナログ回路設計
- 時間分解能アナログ回路

## テーマ3 時間分解能アナログ回路

### 発表内容


- ナノCMOSでのアナログ回路設計
- 時間分解能アナログ回路

# 半導体はナノの時代へ

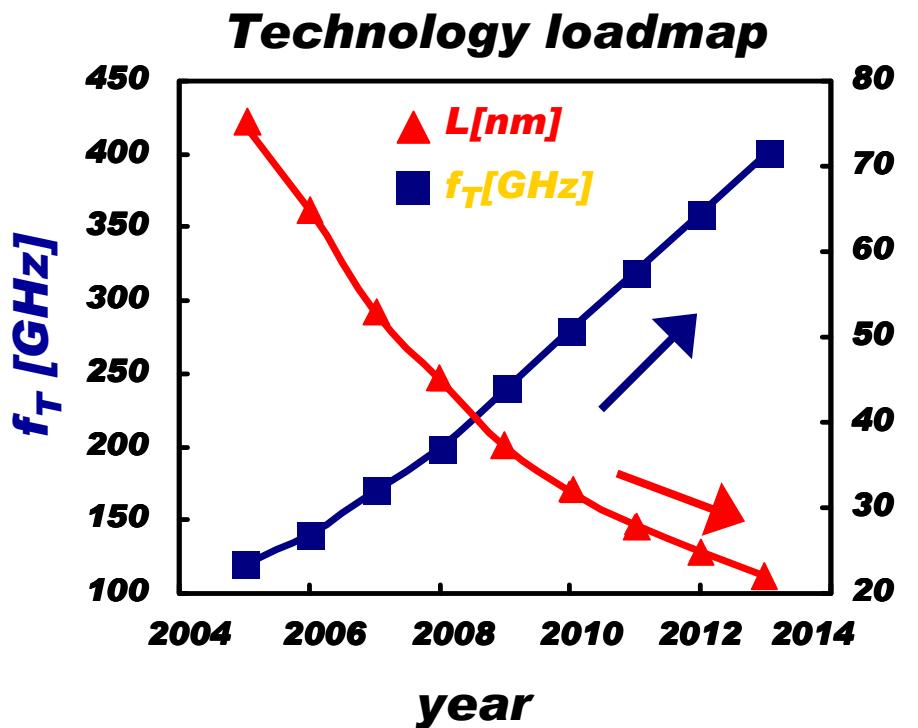

■ CMOSプロセス微細化 ⇒ 高速動作（時間領域：分解能向上）

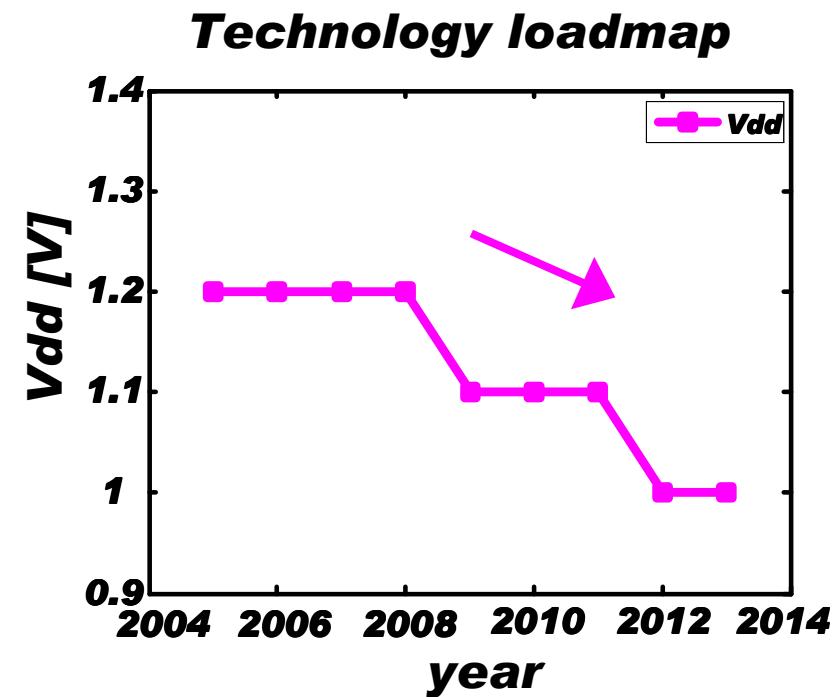耐圧低下 ( $V_{dd} \rightarrow$  小), ドレイン抵抗 → 小




# ナノCMOSでのアナログの パラダイムシフトの必要性

## ■ 近年、LSIの超大規模化・超微細化

### ■ デジタル回路


- ・チップ面積縮小
- ・高速動作
- ・低消費電力

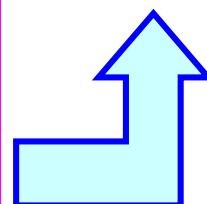

必ずしも微細化の恩恵  
を受けるわけがない


### ■ 従来アナログ回路

- ・素子ばらつきの増大
- ・低電圧化によるSNR劣化

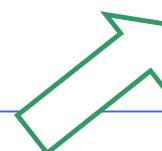

- ・短チャネル効果
- ・狭チャネル効果
- ・スレッショルド電圧ミスマッチ


⋮

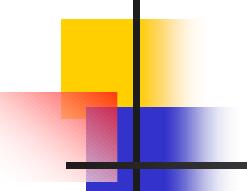

# 半導体プロセスと回路
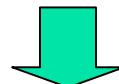
## — 目的と手段 —

「デジタルは半導体プロセス微細化のトレンドに適合。  
アナログは適しているとは限らない。」




半導体ロードマップの呪縛にかかった発想・表現

半導体プロセスの微細化はデジタルの低消費電力・  
高速・高集積化・低コスト化のために行う。  
デジタルでメリットなければ半導体微細化をする理由なし。



微細化プロセスでもデジタルは必ず動く、高性能・低成本。

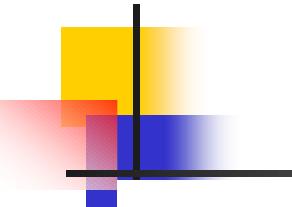

# デジタル・アシスト・アナログ技術

CMOS微細化にともない

→ デジタルは大きな恩恵


高集積化、低消費電力化、高速化、低成本化

→ アナログは必ずしも恩恵を受けない

電源電圧低下、出力抵抗小、ノイズ増大

- 「デジタル技術を用いて  
アナログ性能向上する技術」が重要
- 「デジタルリッチ・アナログミニマムな構成」が重要
- SOC内  $\mu$  Controller はPAD程度のチップ面積


# デジタル信号の特徴(1) 時間の離散化（サンプリング）

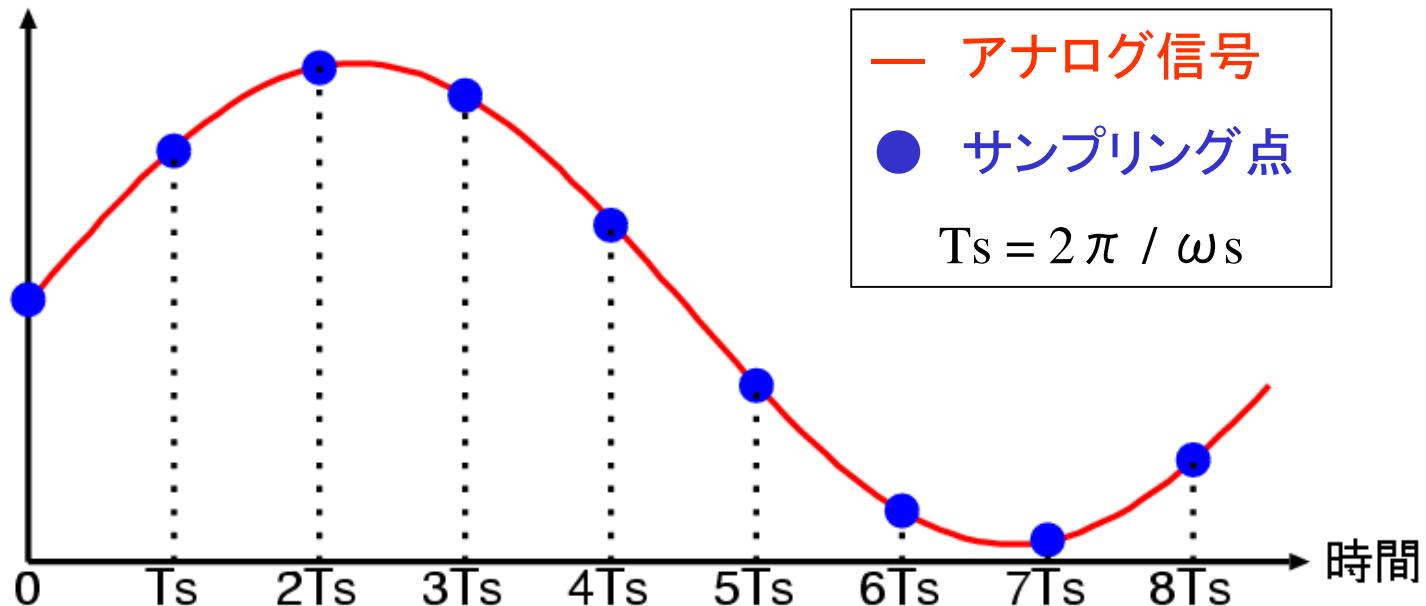

一定時間間隔のデータを取り、間のデータは捨ててしまう。

## デジタル信号の特徴(2)

### 振幅の離散化 (信号レベルの数値化)

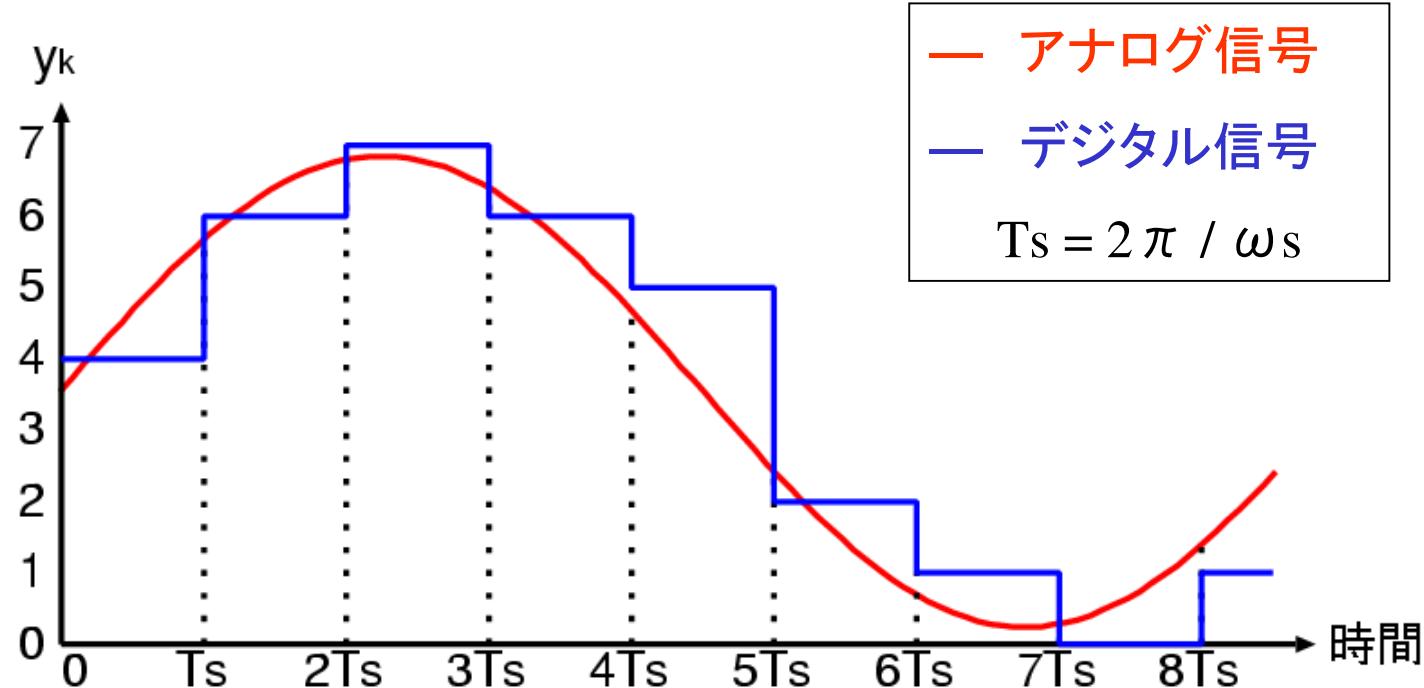

デジタル信号はアナログ信号レベルを四捨五入(または切り捨て)

# 回路技術の4つの領域


## - 小室貴紀氏との議論 -

	振幅 連続	振幅 離散
時間 連続	領域1 アナログ	領域3 TDC、PWM
時間 離散	領域2 スイッチドキャパシタ サンプリング回路	領域4 デジタル

領域1： バイポーラ、化合物が得意

領域2, 3, 4： CMOSが得意


4つの領域 全てを用いるのが ナノCMOSアナログ回路技術

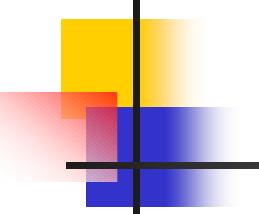

# ナノCMOS 時代の新アナログ
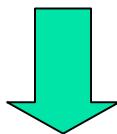
## 微細CMOSでアナログ高性能化

- 微細デジタルCMOS
- 4つの回路領域を全て用いる
- デジタルリッチ、高速サンプリング、時間領域
- 回路、設計手法、検証手法、テストをデジタル的に行う



- 小チップ面積、低消費電力、高性能化
- 設計容易化
- プロセス・ポータビリティ、スケーラビリティ
- 初回の試作で動作

## テーマ3 時間分解能アナログ回路

### 発表内容

- ナノCMOSでのアナログ回路設計
- 時間分解能アナログ回路

# 時間領分解能アナログ回路

## (領域3：振幅離散、時間連続)



- CMOSの微細化、電源電圧の低下


$V_{dd} \rightarrow$  小 (1V以下)  
スイッチング時間 → 高速  
(数十ピコ秒)

- 微細CMOS高性能化のためには  
アナログ信号での電圧分解能



デジタル信号端遷移の時間分解能

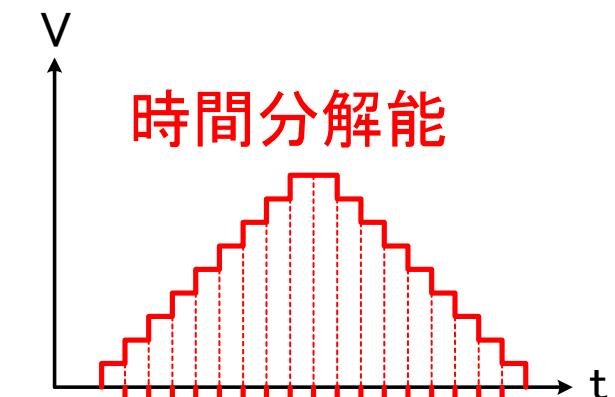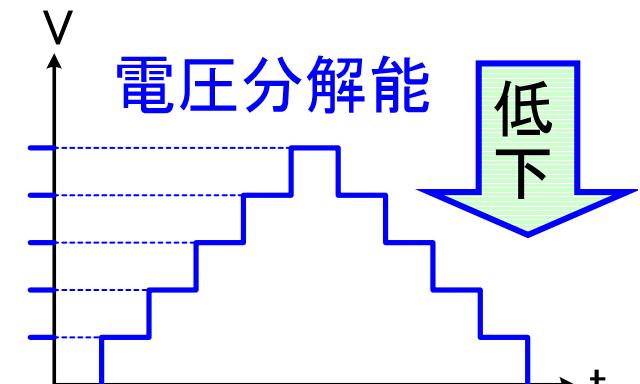

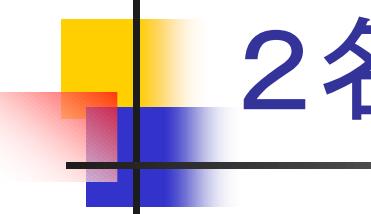


## 2名のパイオニア、中心人物


- CMOS TDC 回路の考案者  
日本人の高エネルギー加速器実験の研究者  
**新井康夫 氏**  
1988年 VLSI Circuit Symp にて発表
- All Digital PLL の考案者  
**Bogdan Staszewski 氏 (元 TI社)**  
同社にてDigital Radio Processor のプロジェクト推進  
「微細MOSにては、  
**時間分解能は電圧分解能より優れている。**」

# タイムデジタイザ回路(TDC)

## 一時間をデジタル計測

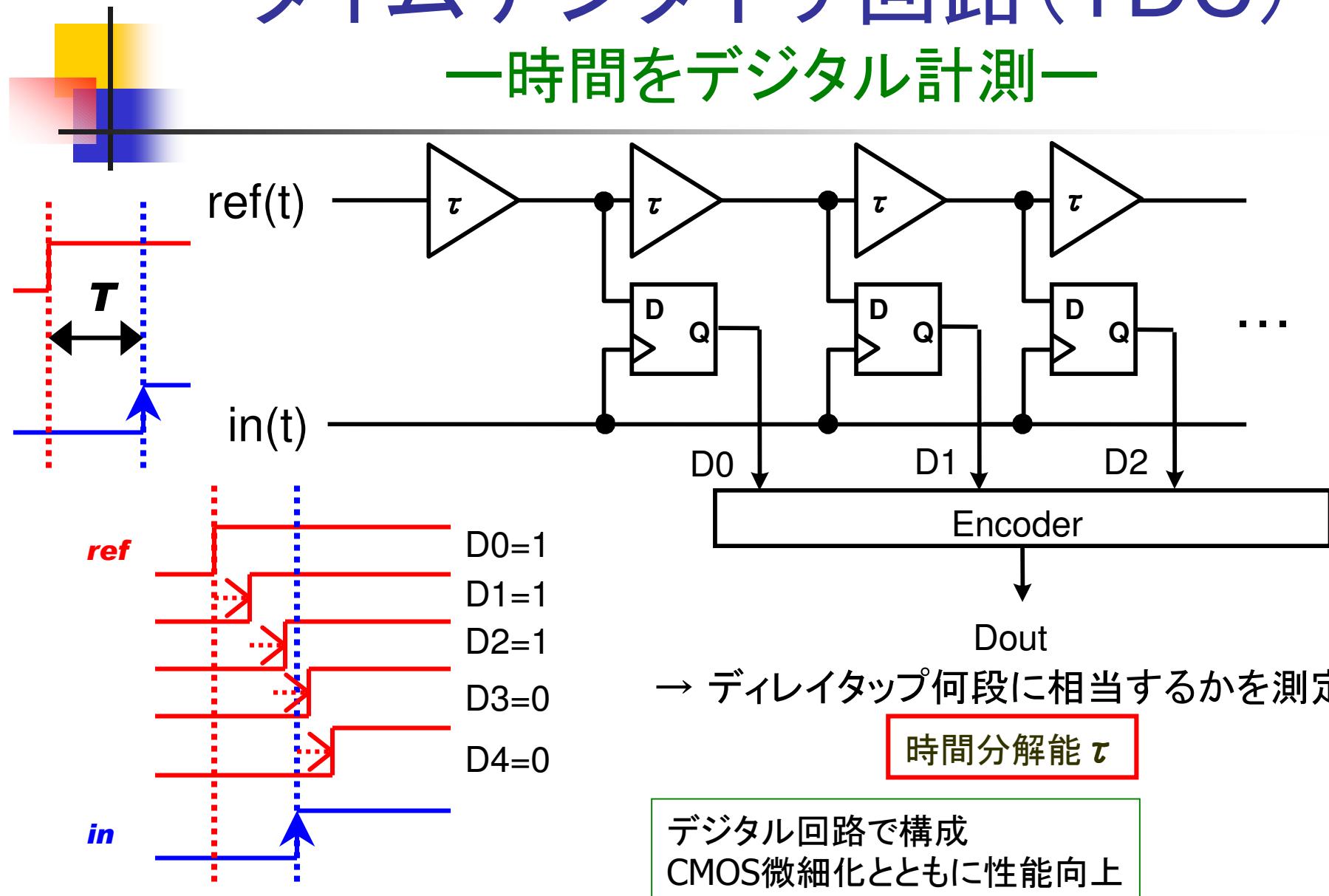

# 時間領域ADC

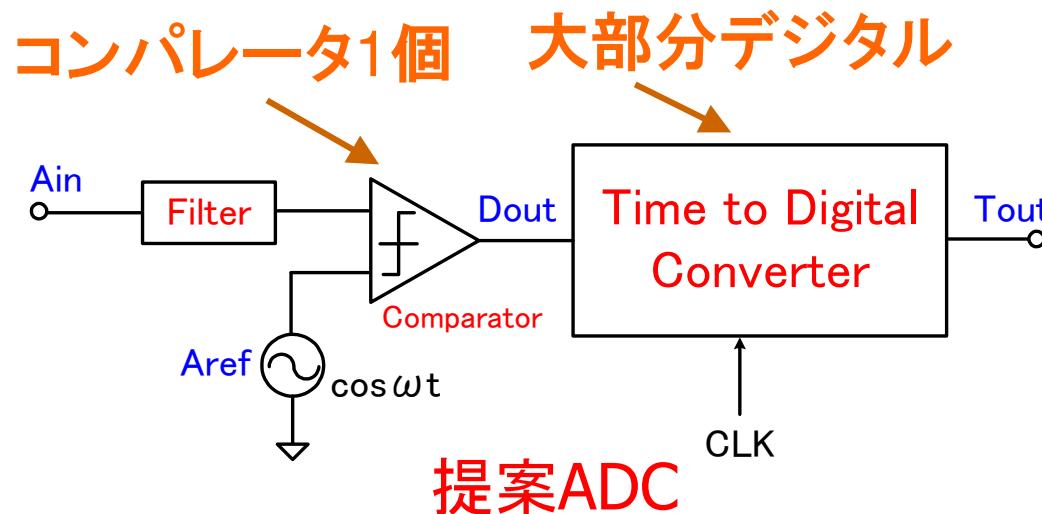

群馬大学  
社会人博士修了  
小室貴紀氏  
考案




- 高速、高精度なサンプルホールド回路不要
- 非同期サンプリング
- デジタル信号処理が複雑

アナログの問題





デジタルの問題

# 時間領域ADCの動作

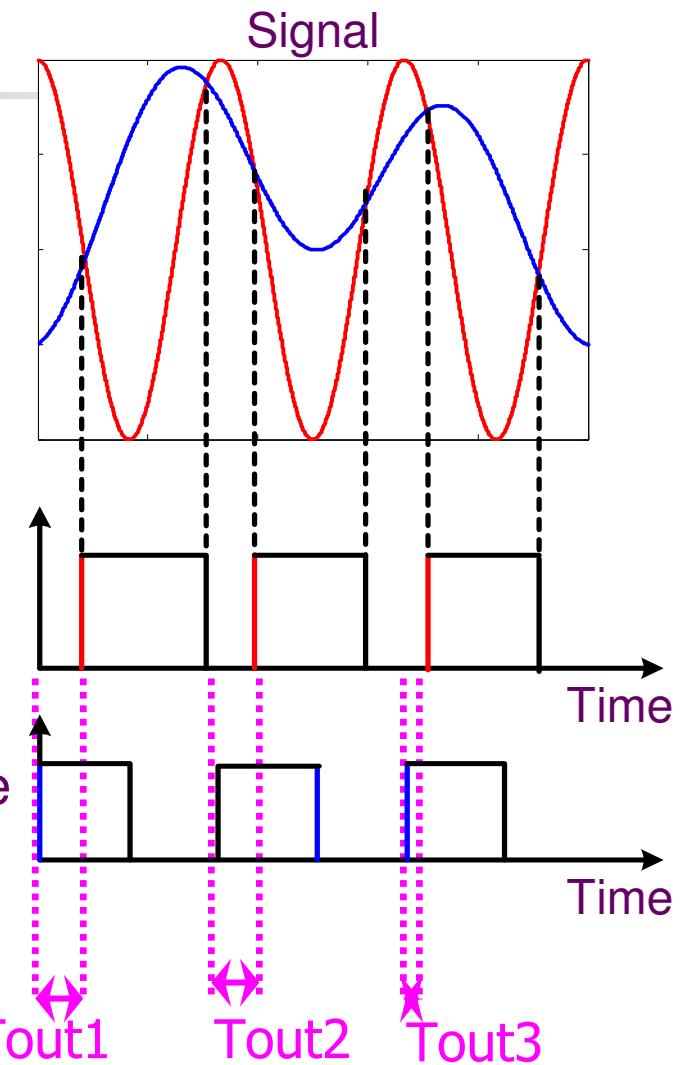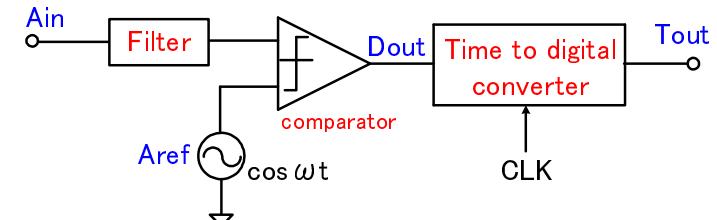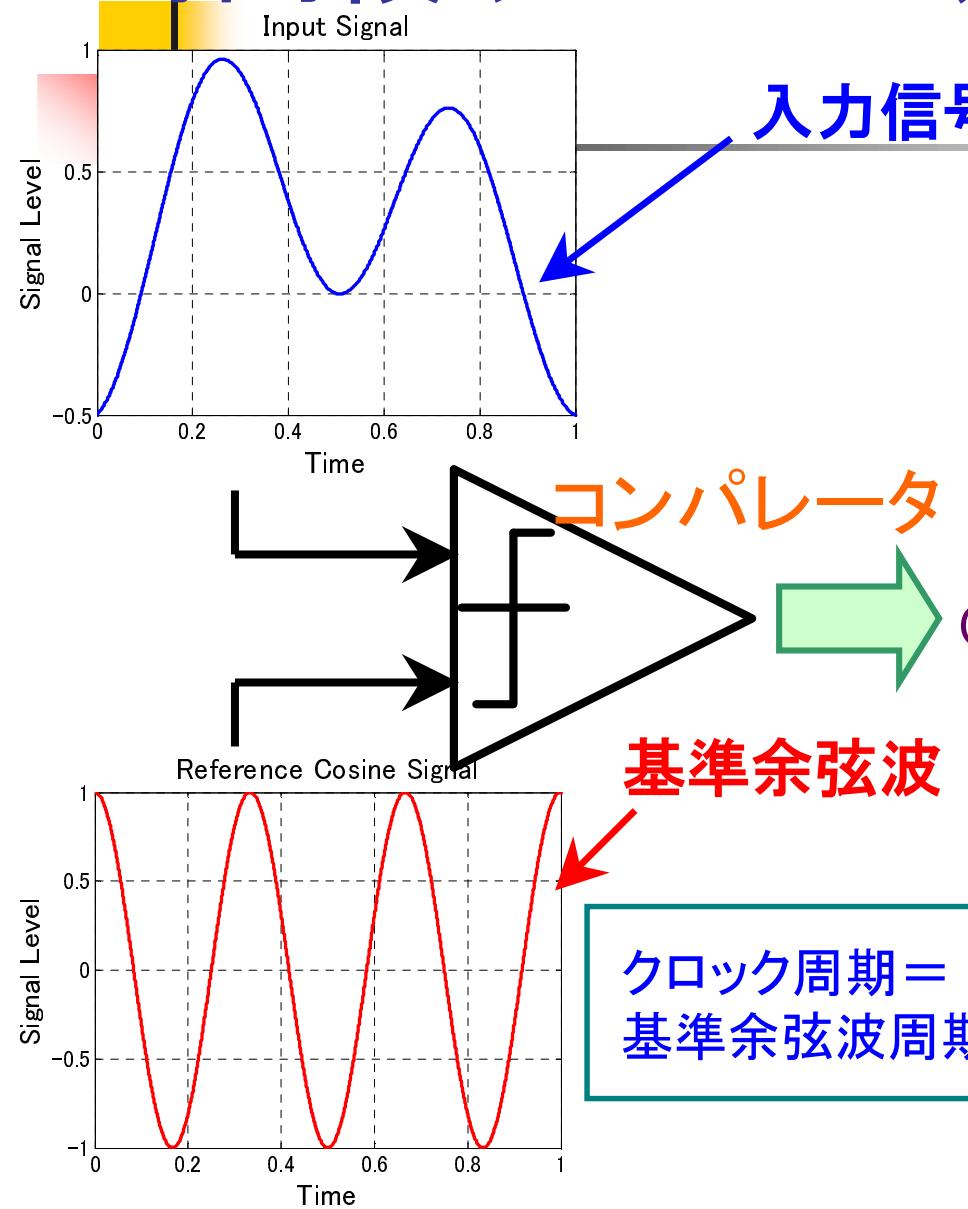

# 時間領域ADCの原理

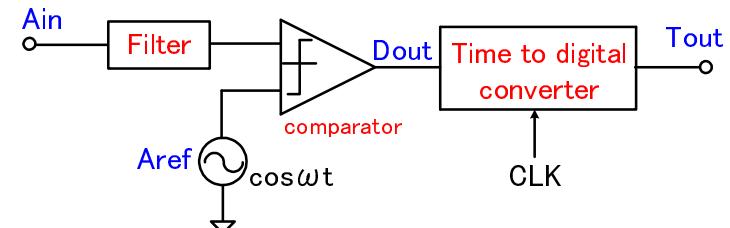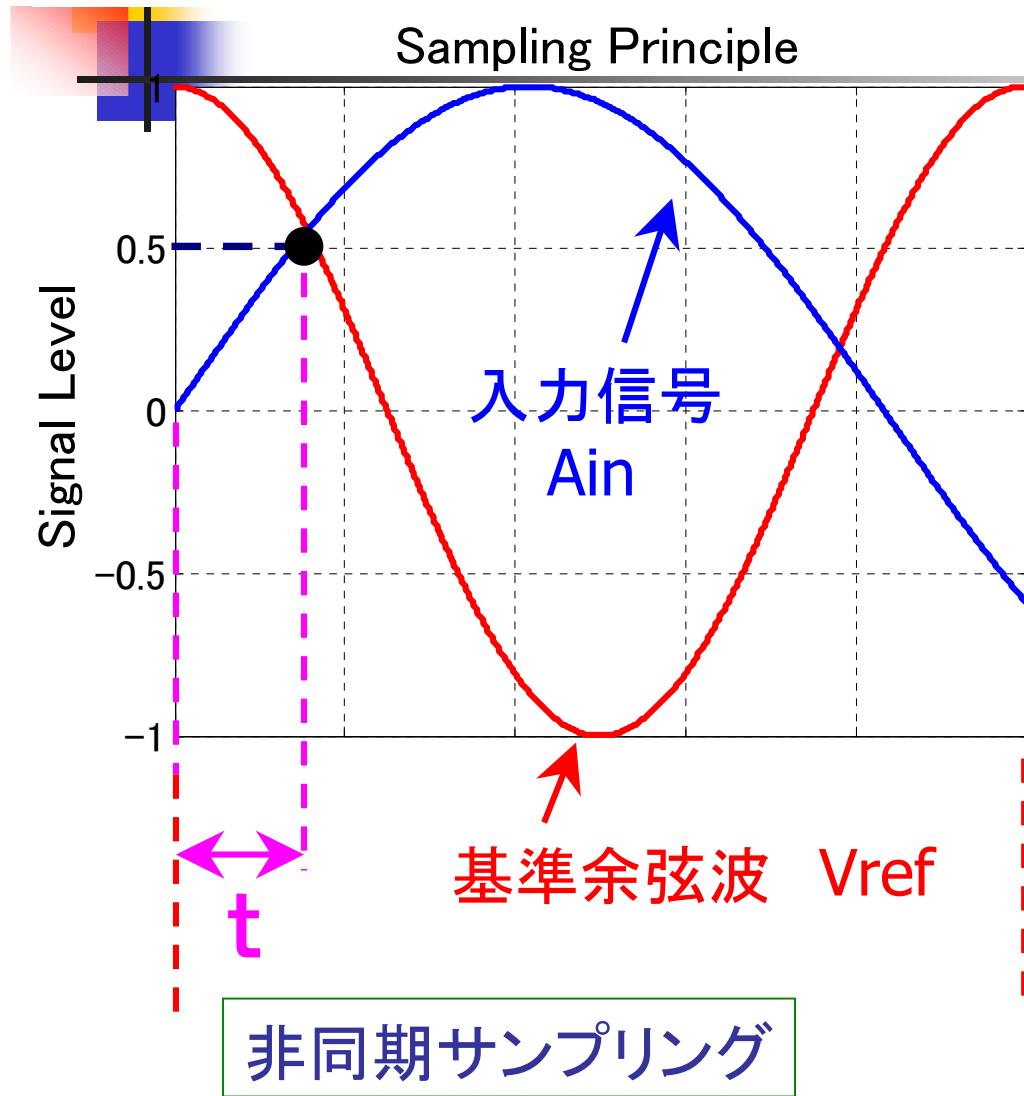

時間  $t$  を測定

基準余弦波から振幅


基準余弦波:  $V_{ref}(t) = A \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$

$$A \cos\left(2\pi \frac{t}{T}\right) = A_{in}(t)$$


$$\therefore t_n = T \arccos\left(\frac{A_{in}(t)}{A}\right)$$

# TDCを用いたデジタル制御電源用AD変換器


## コロラド大学(米)

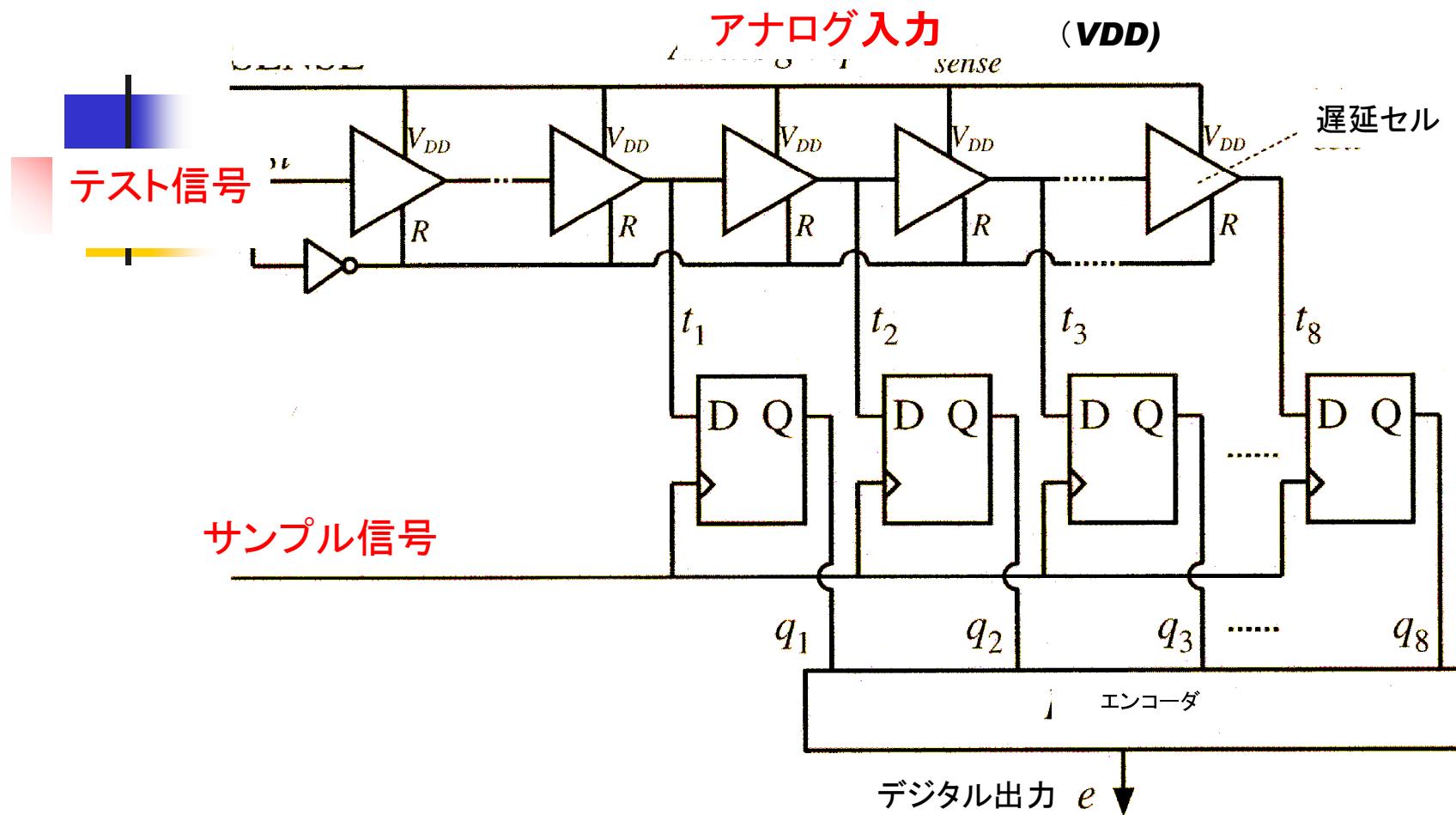

# TDCを用いたデジタル制御電源用AD変換器の動作

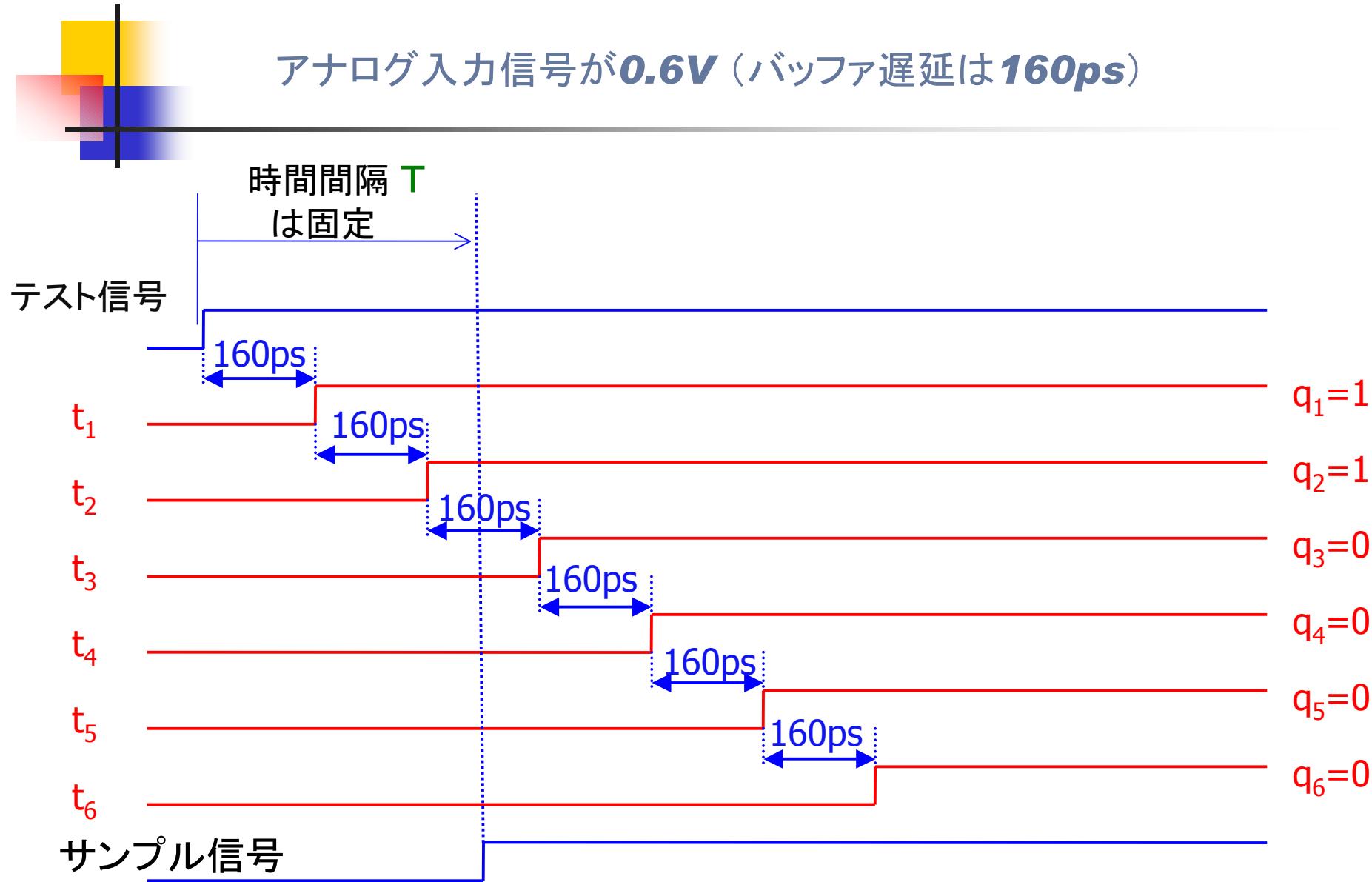


## TDCを用いたデジタル制御電源用AD変換器の動作

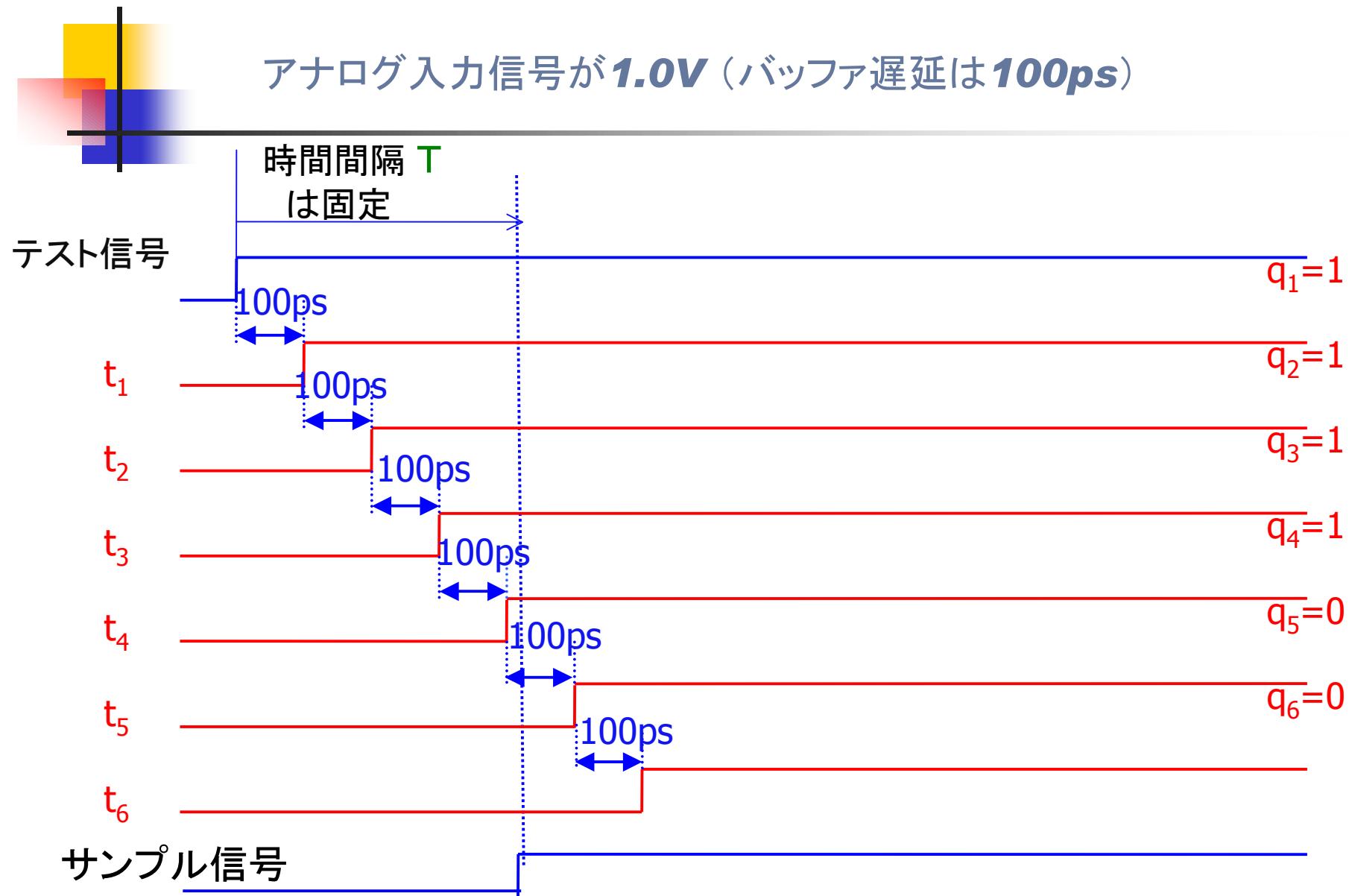


# TDCを用いた容量センサ

(ATLab Inc. (韓))

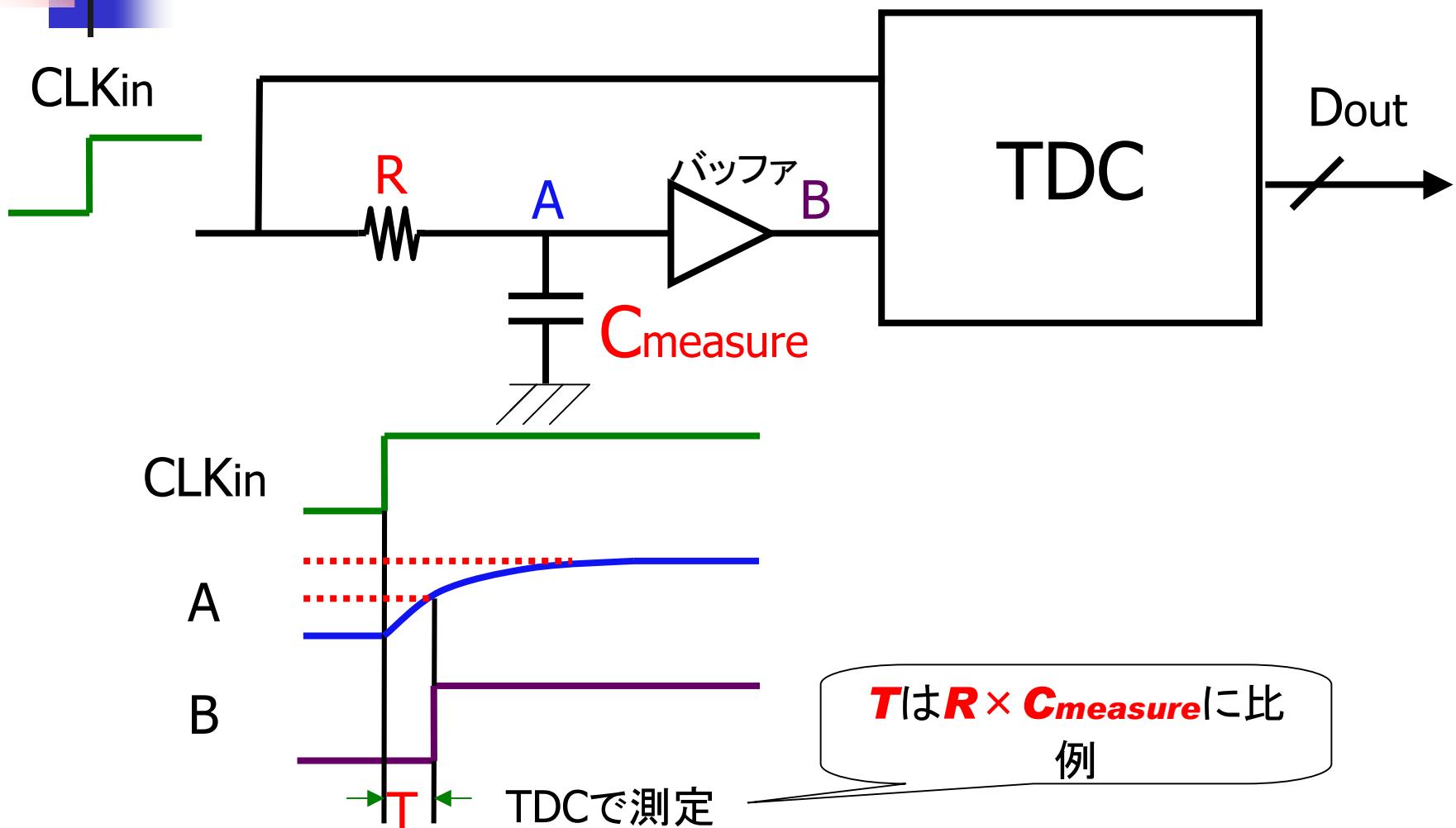


# TDCを用いた温度センサ (NTU, Harvard Univ.)

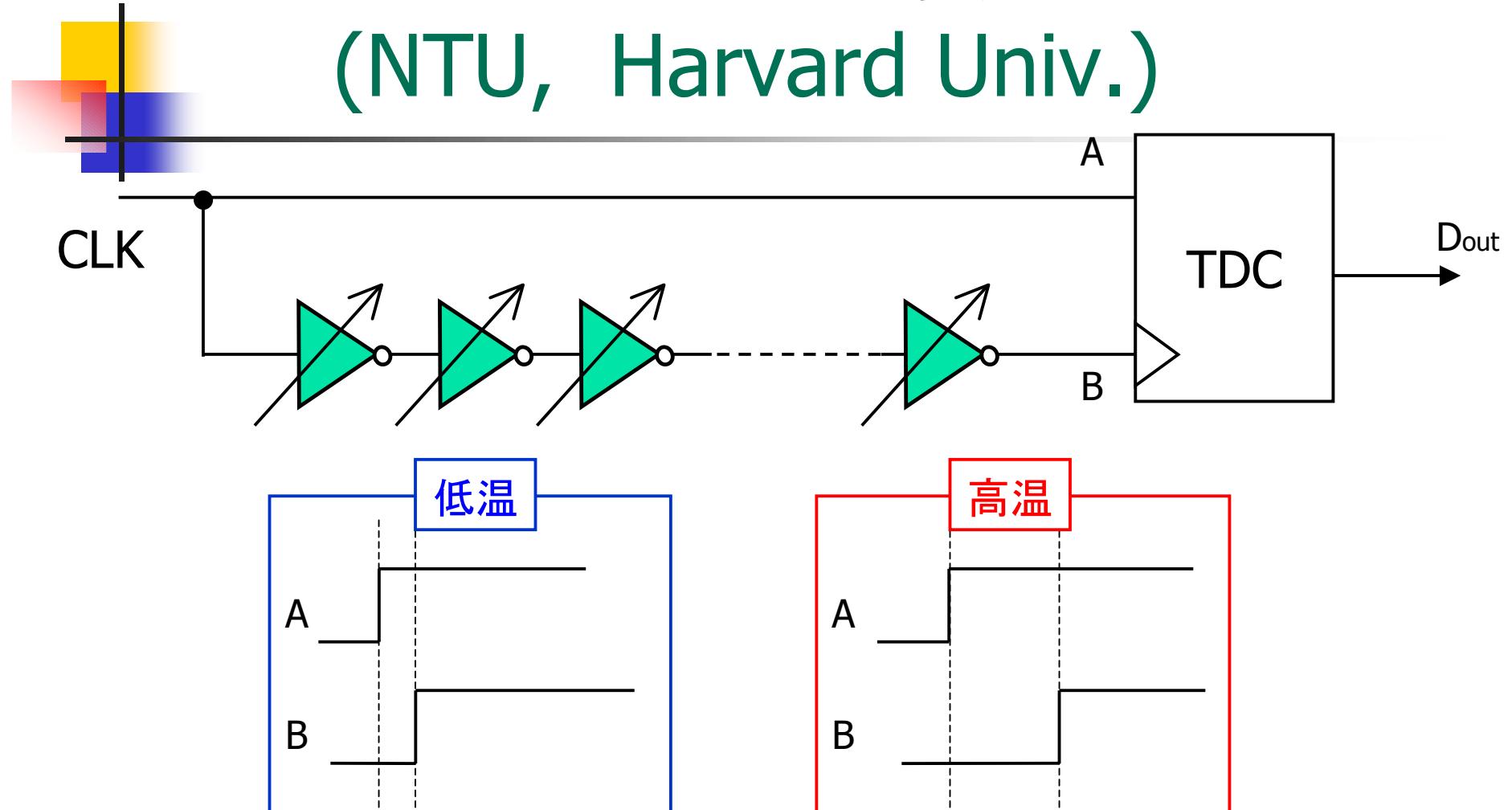


温度→遅延→TDCで測定

# All Digital PLL

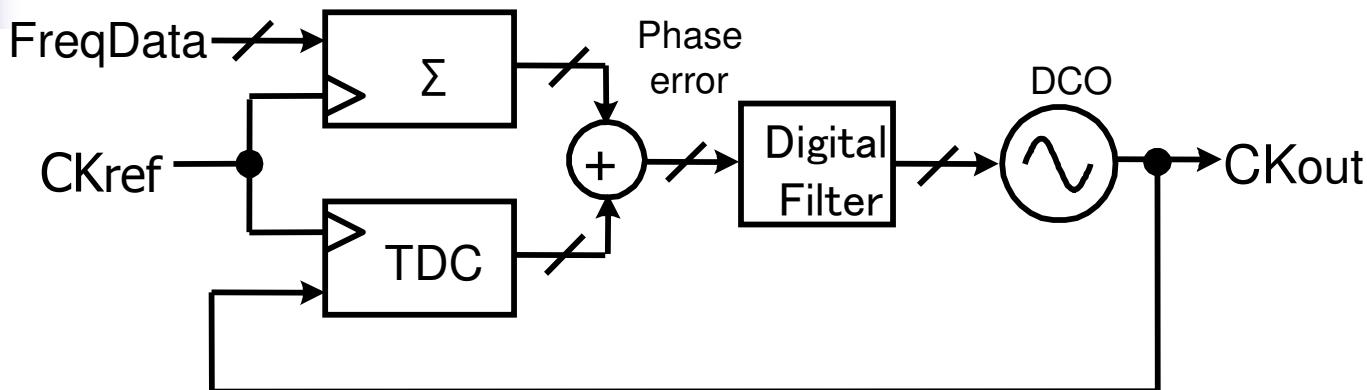

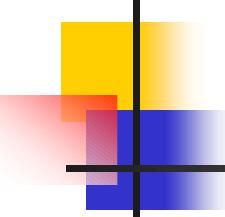- 回路がデジタル
- デジタル手法で設計・検証・テスト可能
- プロセス・ポータビリティ
- 小チップ面積化（デジタルフィルタ）
- ループ伝達関数をPVTによらず一定に自己校正
- 高性能化（フィルタ特性可変、低位相雑音）



# まとめ

- ナノCMOSでのアナログ性能向上、設計容易性、プロセスポートアビリティ、スケーラビリティのため
  - 4つの回路領域を全て使用
  - デジタル化を進める、アナログは最小
  - 誤差補正・自己校正技術
- アナログ回路技術に加えて  
信号処理、計測・制御技術の知識・センスが必要