

2010年4月20日

冗長アルゴリズムSAR ADC の テスト容易化技術

小川智彦 小林春夫 ○伊藤聡志,
上森聡史 丹陽平 高井伸和 山口隆弘

群馬大学 電気電子工学専攻

発表内容

- 研究背景
- SAR ADC
- 非2進アルゴリズム
- 提案テスト方法
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

発表内容

- **研究背景**
- SAR ADC
- 非2進アルゴリズム
- 提案テスト方法
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

研究背景

- アナログ・デジタル混載SOC のコスト削減
→ **アナログ部のテスト容易化**が重要

アナログテスト容易化技術

- アナログ回路ごと、性能仕様項目ごとに個別対応しなければならない。
- 冗長性をもつ and/or 自己校正を行う
アナログ回路はテストがより複雑になる。

研究目的

●非2進冗長アルゴリズムSAR ADCのテスト技術を検討

内部のDAC出力の整定時間の推定手法の提案
→ 回路スピード余裕の値を知る




- 低速ATEからの遅いクロックでSAR ADCが
実クロックスピードでの動作可能かどうかを推定可
- 電源電圧、温度変動に対するテスト工数削減
(低電源電圧、高温度ではスピード低下するが、
そのテストが省略でき得る)
- 再構成可能な SAR ADC で歩留まり向上・低消費電力化

※ ATE: Automatic Test Equipment LSI試験装置

発表内容

- 研究背景
- **SAR ADC**
- 非2進アルゴリズム
- 提案テスト方法
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

SAR ADCの構成

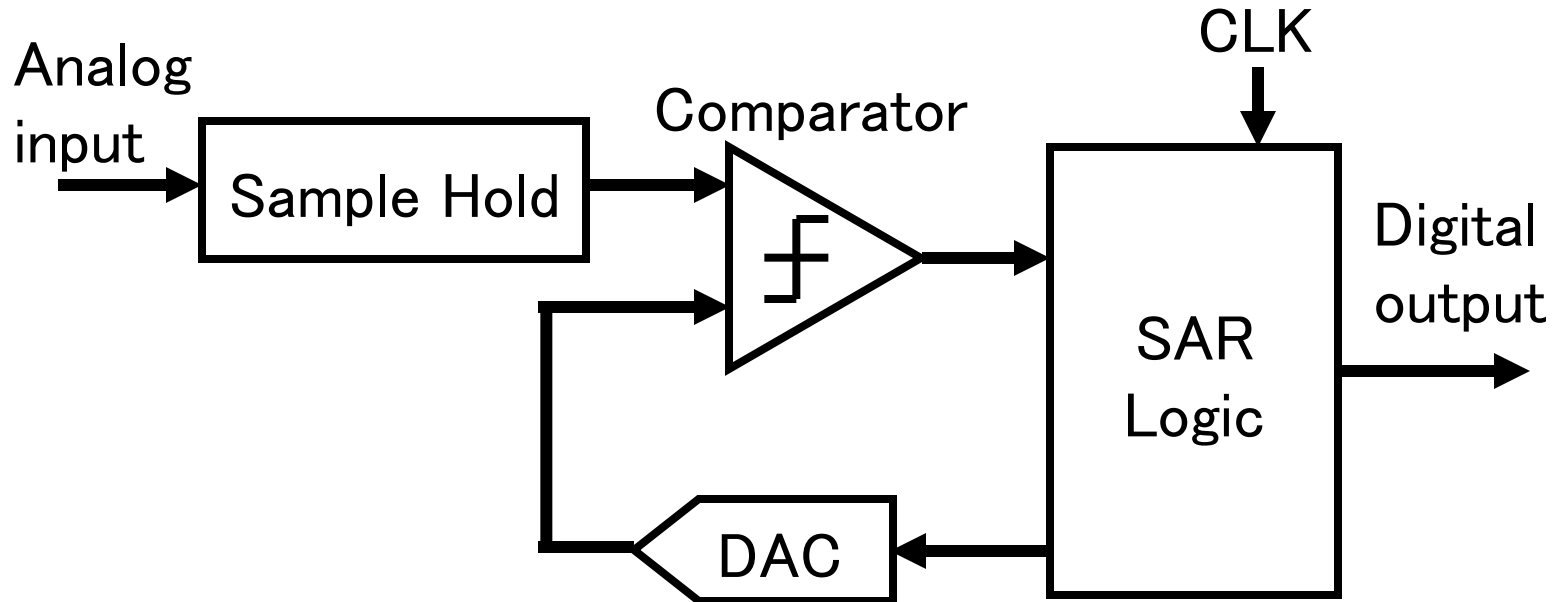


デジタル回路中心, オペアンプ不要.

→ 微細CMOSでの実現に適している.

※SAR: Successive Approximation Register 逐次比較近似

SAR ADCの動作


2進探索アルゴリズム

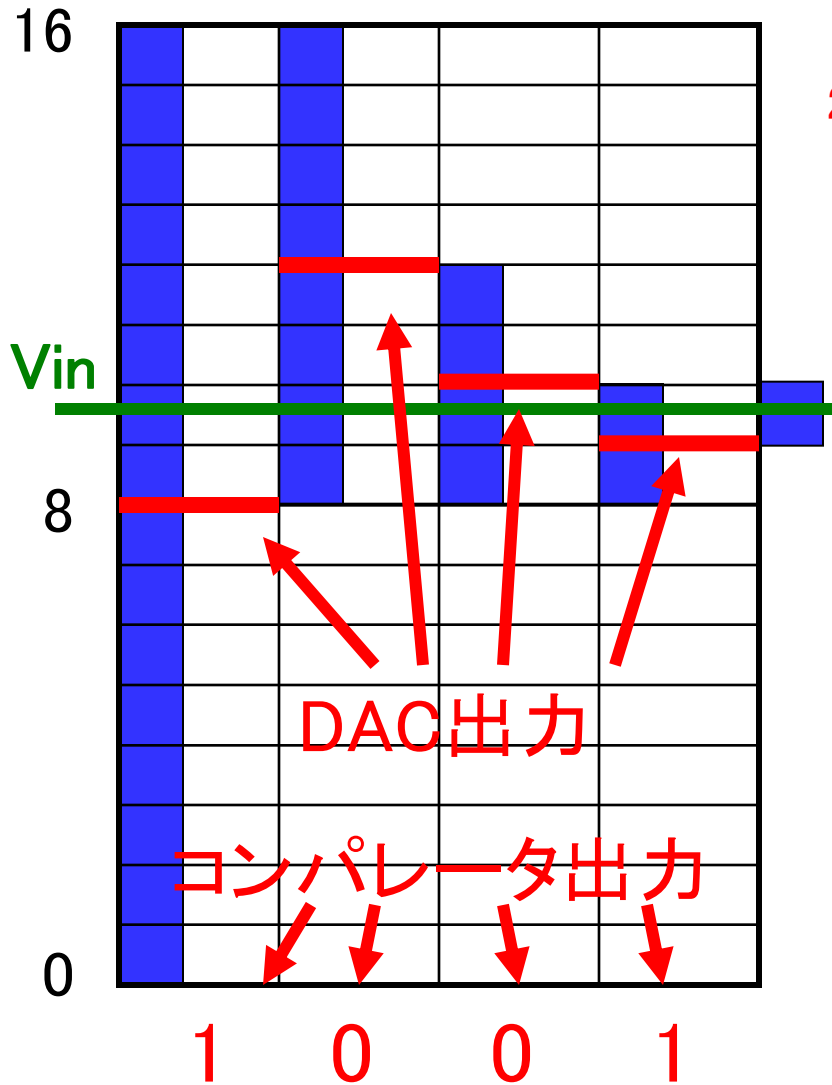

“天秤の原理”



2進荷重

4bit 4step

 

$$\boxed{\text{Vin}} = \boxed{8} - \boxed{\frac{1}{2}} = 9$$


2進探索アルゴリズムの問題点

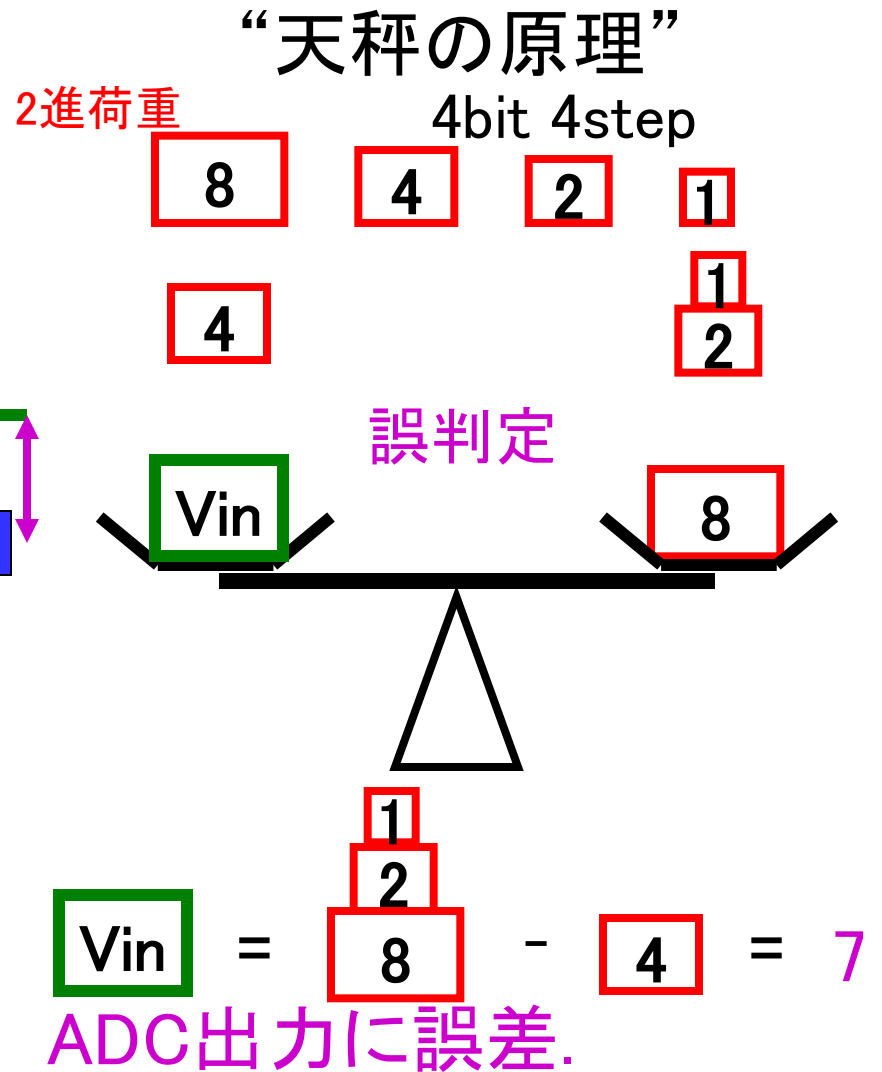 

発表内容




- 研究背景
- SAR ADC
- **非2進アルゴリズム**
- 提案テスト方法
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

非2進探索アルゴリズム 判定が正しい場合

 

4bit 5step 1step 冗長


非2進荷重

   




$$\boxed{\text{Vin}} = \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 8 \end{array} - \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} = 9$$

非2進探索アルゴリズム

1ステップ目で誤判定した場合

 

非2進荷重

   

$$V_{in} = 8 - 3 = 9$$

非2進アルゴリズムでの デジタル誤差補正原理

デジタル出力“9”の場合

2進探索アルゴリズム

誤差補正不可

コンパレータ出力: 1 0 0 1 ← 1パターン

$$\text{Dout} = 8 + 4 - 2 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

非2進探索アルゴリズム

誤差補正可能

コンパレータ出力: 1 0 1 0 1 ← 複数パターン




$$\text{Dout} = 8 + 3 - 2 + 1 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

コンパレータ出力: 0 1 1 1 1

$$\text{Dout} = 8 - 3 + 2 + 1 + 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

DAC出力の整定


電荷再配分DAC

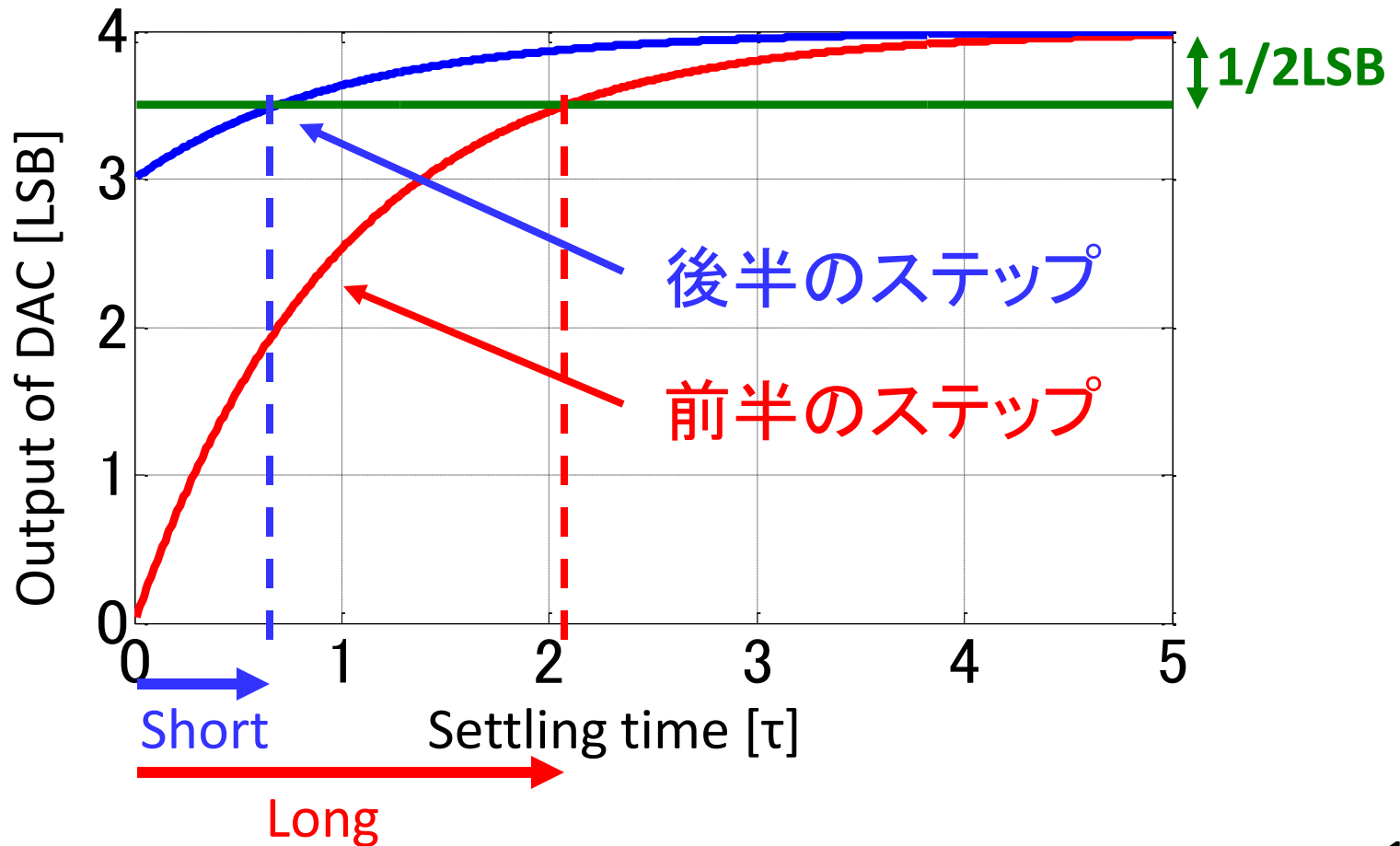  

非2進アルゴリズムによる SAR ADC高速化の原理

2進アルゴリズム

4bit

 

完全に整定 → 時間: 長

AD変換時間

非2進アルゴリズム



不完全整定誤差を補正

不完全整定 → 時間: 短

発表内容

- 研究背景
- SAR ADC
- 非2進アルゴリズム
- **提案テスト方法**
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

提案テスト方法

- ・ランプ波入力
- ・コンパレータ出力観測、ADC出力観測



- ・非2進SAR ADCの各ステップでのDACの整定値を推定



- ・ADCチップのスピードの余裕を計算




- ・ADCスピードと電源電圧、温度変動に相関あり
- ・十分余裕があれば変動による劣化を吸収可能




- ・低速ATEでSAR ADCが実クロック速度動作可能かの推定可

非2進冗長SAR ADC テストの構成

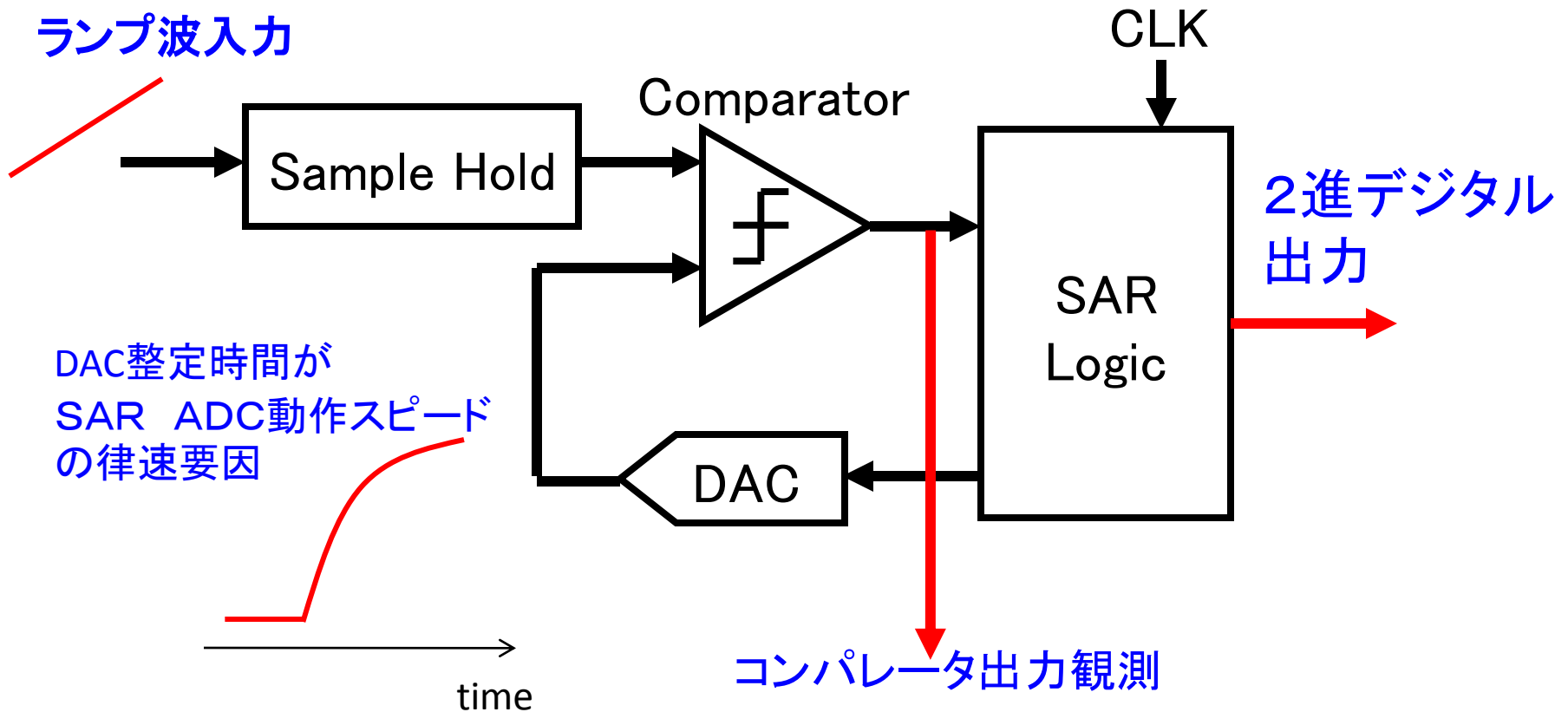


- テスト用に、SAR ADCチップはコンパレータ出力ピンを設ける
- ATEはSAR ADCに対して
 - ランプ波入力
 - 各ステップ毎にコンパレータ出力を読む
 - 最後に2進デジタル出力を読む


DAC整定値の推定方法(5ビット6ステップ)

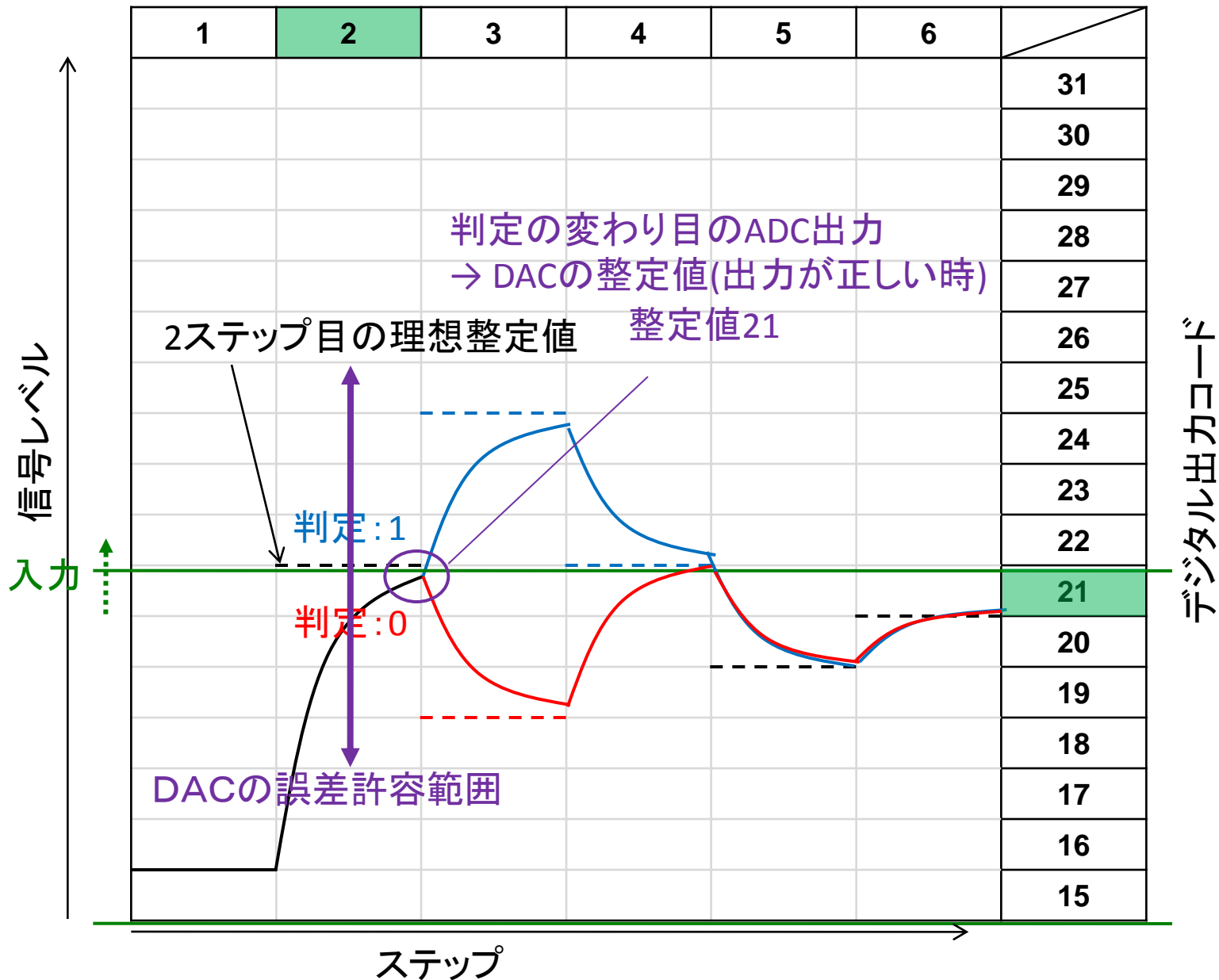


DAC整定値の推定方法(5ビット6ステップ)

 


2ステップ目の整定テスト(5ビット6ステップ)

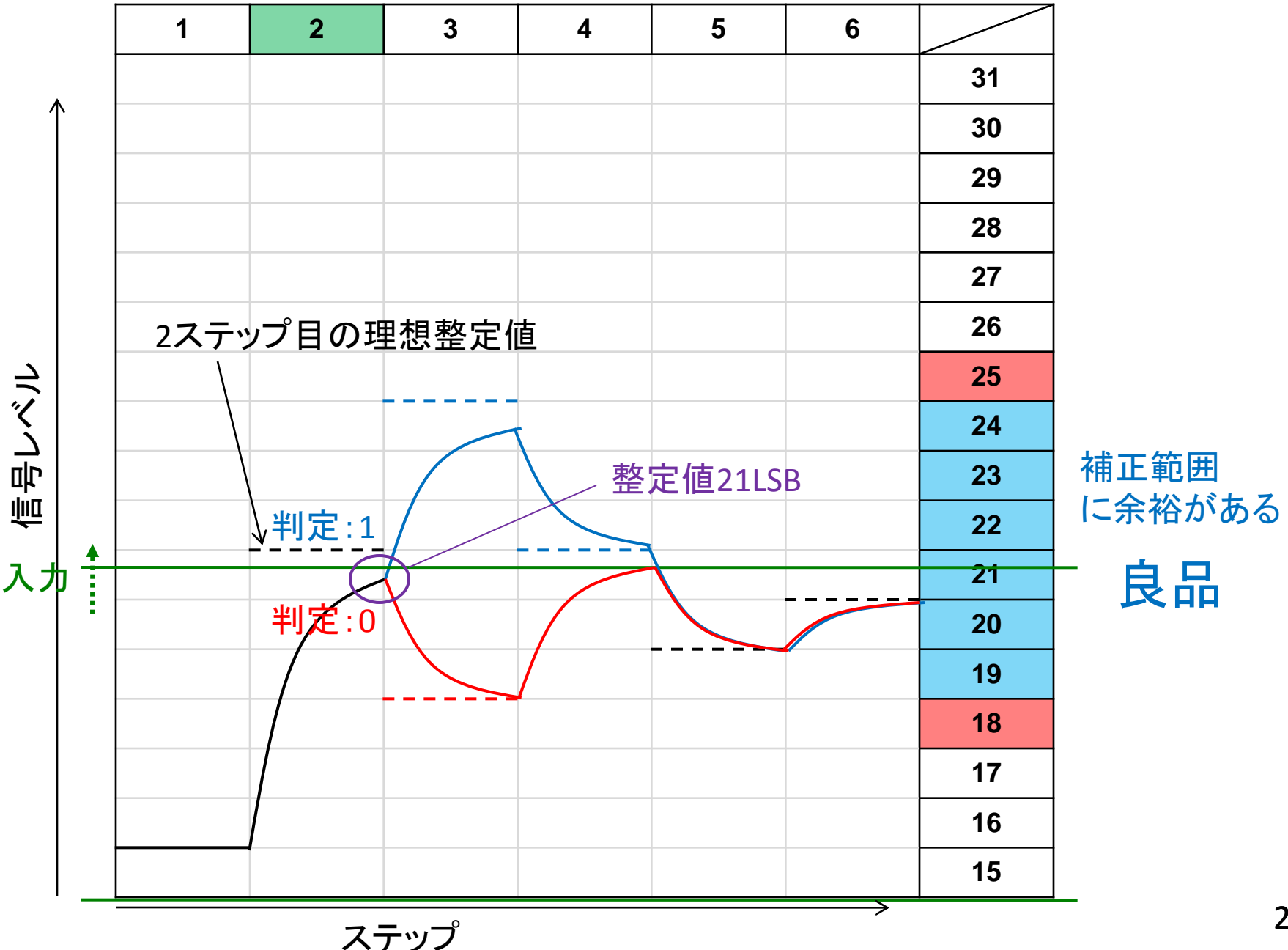

2ステップ目の整定テスト(5ビット6ステップ)

 


実際のクロック周波数よりも 遅いATEの場合でのテスト

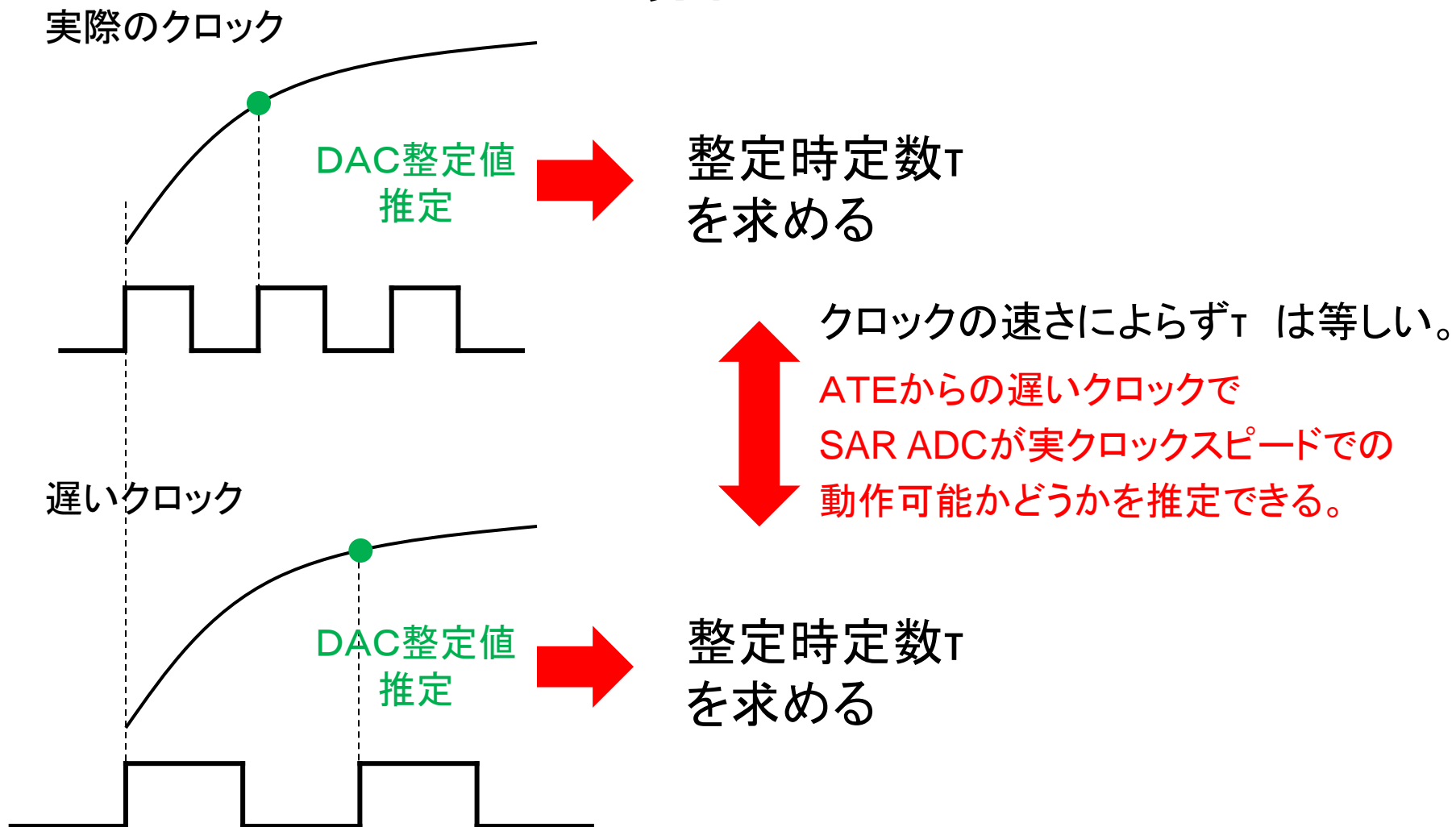

電源電圧・温度変動に対するテスト


1	2	3	4	5	6	
---	---	---	---	---	---	--

 電源電圧・温度変動による劣化を考慮し
 DAC整定値の良品判定範囲を厳しくする。
 → 低電源電圧・高温時の動作が可能かを判定できる。



信号レベル

入力

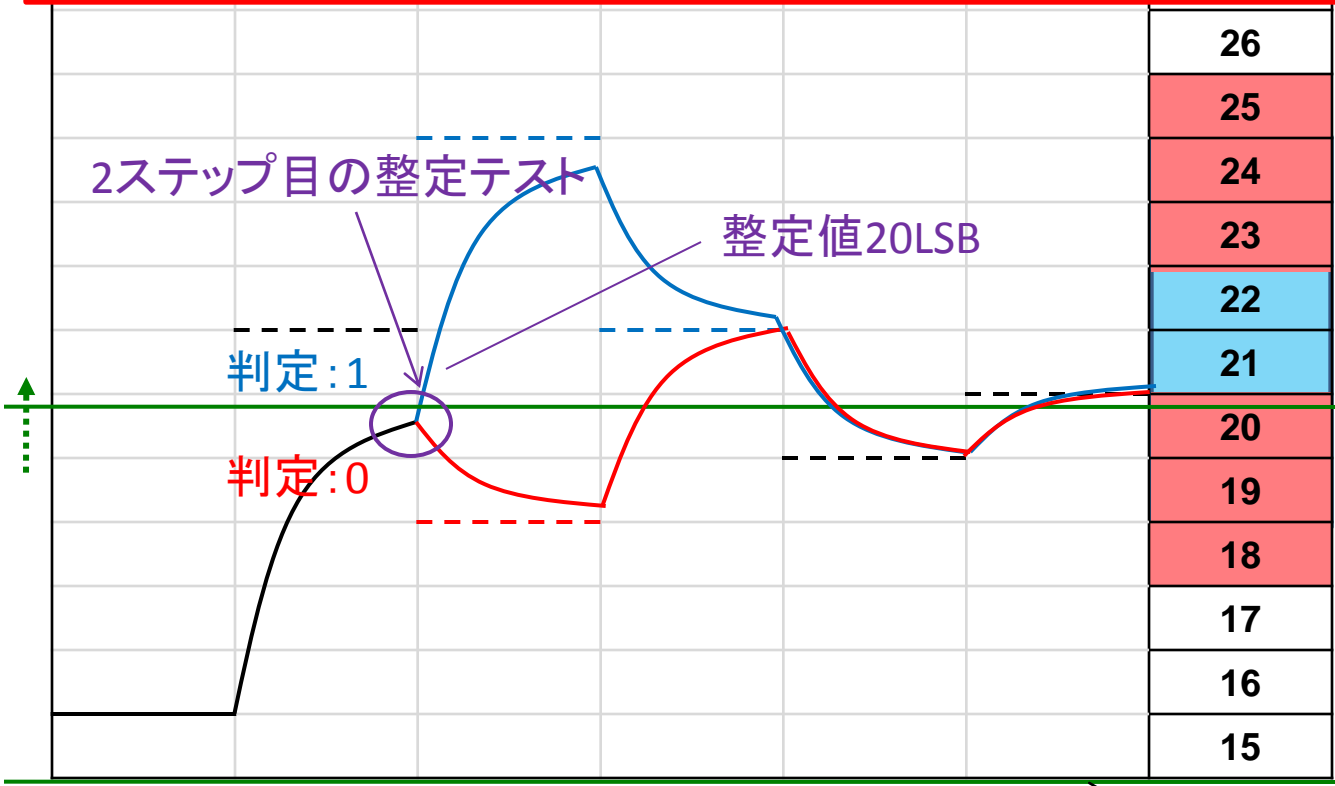

ステップ

シミュレーションによる確認

非2進アルゴリズム

10ビット12ステップの例

step	p(DACの重み)	q(誤差許容範囲)
1	512	20
2	246	40
3	113	23
4	65	14
5	37	9
6	21	4
7	13	3
8	7	2
9	4	2
10	2	0
11	2	0
12	1	0

2ステップ目の整定値(1ステップ目の判定1)

時定数 **typical** の時

2ステップ目でDACは
充分時間あれば
 $512 + 246 = 758$
に収束する

$$512 + 246(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t = 2.3\tau_{TP}$$

τ_{TP} : *typical* の時定数

$$512 + 246(1 - e^{-\tau_{TP}}) = 733.3LSB \quad \leftarrow \text{DAC整定値}$$

コンパレータの判定(MATLABシミュレーション)

ステップ
→

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	出力
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	734
1	1	0	0	0	0	コンパレータ出力					0	734
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	734
1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	734
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	733
1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	733
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	733
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	733
1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	732
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	732
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	732
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	731
1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	731

2ステップ目の整定値(1ステップ目の判定1)

時定数typicalの80% (fast)の時

2ステップ目でDACは
512+246-40
=718 以上の値に
収束すれば
正解を得る

$$512 + 246(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t = 2.3\tau_{TP}$$

τ_{TP} : typicalの時定数

$$512 + 246(1 - e^{-0.8 * \tau_{TP}}) = 744.1LSB$$

DAC整定値

ステップ
→

コンパレータの判定(MATLABシミュレーション)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	出力
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	745
1	1	0	0	0	0	コンパレータ出力					1	745
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	745
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	744
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	744
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	744
1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	744
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	743
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	743
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	743
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	742
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	742
1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	742

2ステップ目の整定値(1ステップ目の判定1) 時定数typicalの110%(slow)の時

2ステップ目でDACは
512+246-40
=718 以上の値に
収束すれば
正解を得る

$$512 + 246(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad t = 2.3\tau_{TP}$$

τ_{TP} : typicalの時定数

$$512 + 246(1 - e^{-1.1 * \tau_{TP}}) = 727.6LSB$$

コンパレータの判定(MATLABシミュレーション)

← DAC整定値

ステップ
→

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	出力
1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	729
1	1	0	0	0	0	コンパレータ出力					1	729
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	728
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	728
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	728
1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	728
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	727
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	727
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	726
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	726
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	726
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	726
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	726

試作チップでの検証

- DAC整定値の推定を試作チップでの検証
 - ・DAC整定がリングングしているもの (Chip A)
 - ・DAC整定がリングングしていないもの (Chip B)
- 整定値の違いを確認


※Chip A: バイパス容量なし

% 外部から参照電圧を与えているので
ボンディング・インダクタと寄生容量で
参照電圧がリングングしていると推定した。

リングングしているもの (Chip A)

非2進10ビット12ステップ (1~4ステップ)


リングングのため
DAC整定値が
オーバーシュート

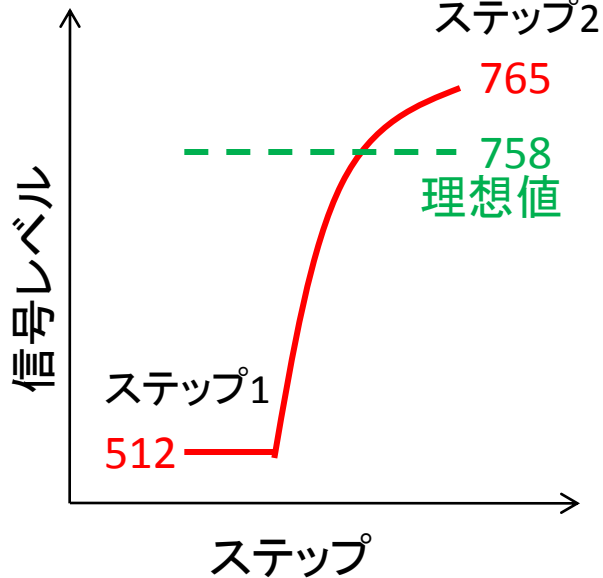

step1	step2	step3	step4	判定	
理想 : 512 推定 : 512	理想 : 758 推定 : 765	理想 : 871 推定 : 876	理想 : 936 推定 : 939	111	
			理想 : 806 推定 : 809	110	
		理想 : 645 推定 : 647	理想 : 710 推定 : 712	101	
			理想 : 580 推定 : 580	100	
		理想 : 266 推定 : 258	理想 : 379 推定 : 377	理想 : 444 推定 : 443	011
				理想 : 314 推定 : 311	010
	理想 : 153 推定 : 146	理想 : 218 推定 : 214	理想 : 218 推定 : 214	001	
			理想 : 88 推定 : 84	000	

リングングしていないもの (Chip B)

非2進10ビット12ステップ (1~4ステップ)

 

step1	step2	step3	step4	判定	
理想 : 512 推定 : 511	理想 : 758 推定 : 750	理想 : 871 推定 : 864	理想 : 936 推定 : 931	111	
			理想 : 806 推定 : 802	110	
		理想 : 645 推定 : 642	理想 : 710 推定 : 707	101	
			理想 : 580 推定 : 579	100	
		理想 : 266 推定 : 273	理想 : 379 推定 : 381	理想 : 444 推定 : 444	011
				理想 : 314 推定 : 315	010
	理想 : 153 推定 : 160	理想 : 153 推定 : 160	理想 : 218 推定 : 221	001	
			理想 : 88 推定 : 92	000	

発表内容

- 研究背景
- SAR ADC
- 非2進アルゴリズム
- 提案テスト方法
- **再構成可能な非2進SAR ADC**
- まとめ

再構成可能な非2進SAR ADCの目的

(Reconfigurable SAR ADC)

例: 10MS/s, 10bit非2進SAR ADC

DAC時定数 τ : 小



10MS/s動作可能な
ステップ数: 少
(例: 11ステップ)



消費電力: 低

DAC時定数 τ : 大



10MS/s動作可能な
ステップ数: 多
(例: 14ステップ)




消費電力: 高
スピード性能救済

冗長アルゴリズムSAR ADC

ステップ数: 多 → 高速
→ 消費電力 大

再構成可能な非2進SAR ADC


(Reconfigurable SAR ADC)

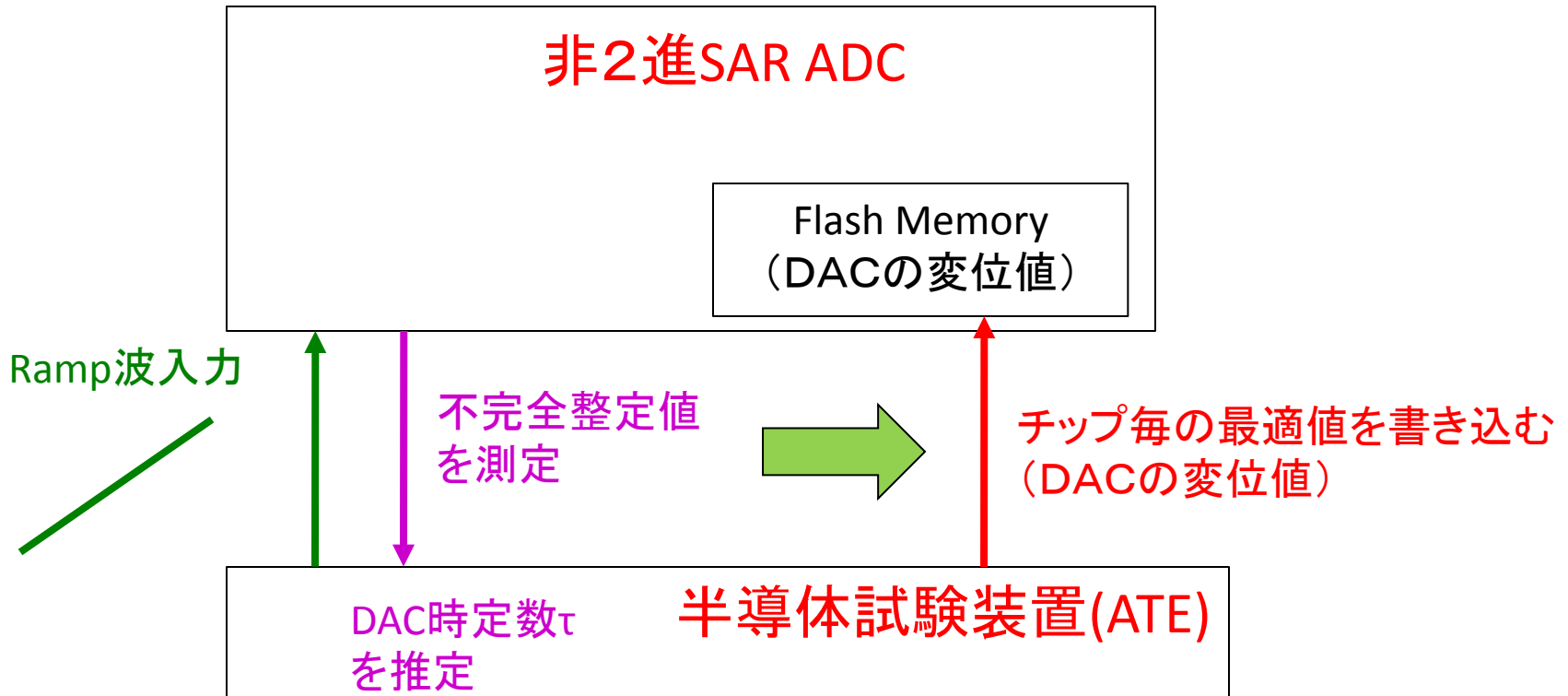

時定数 τ が大きいチップ → スピード仕様を満たせる

時定数 τ が小さいチップ → ステップ数小さくして
低消費電力化

再構成可能な非2進SAR ADCの実現構成例

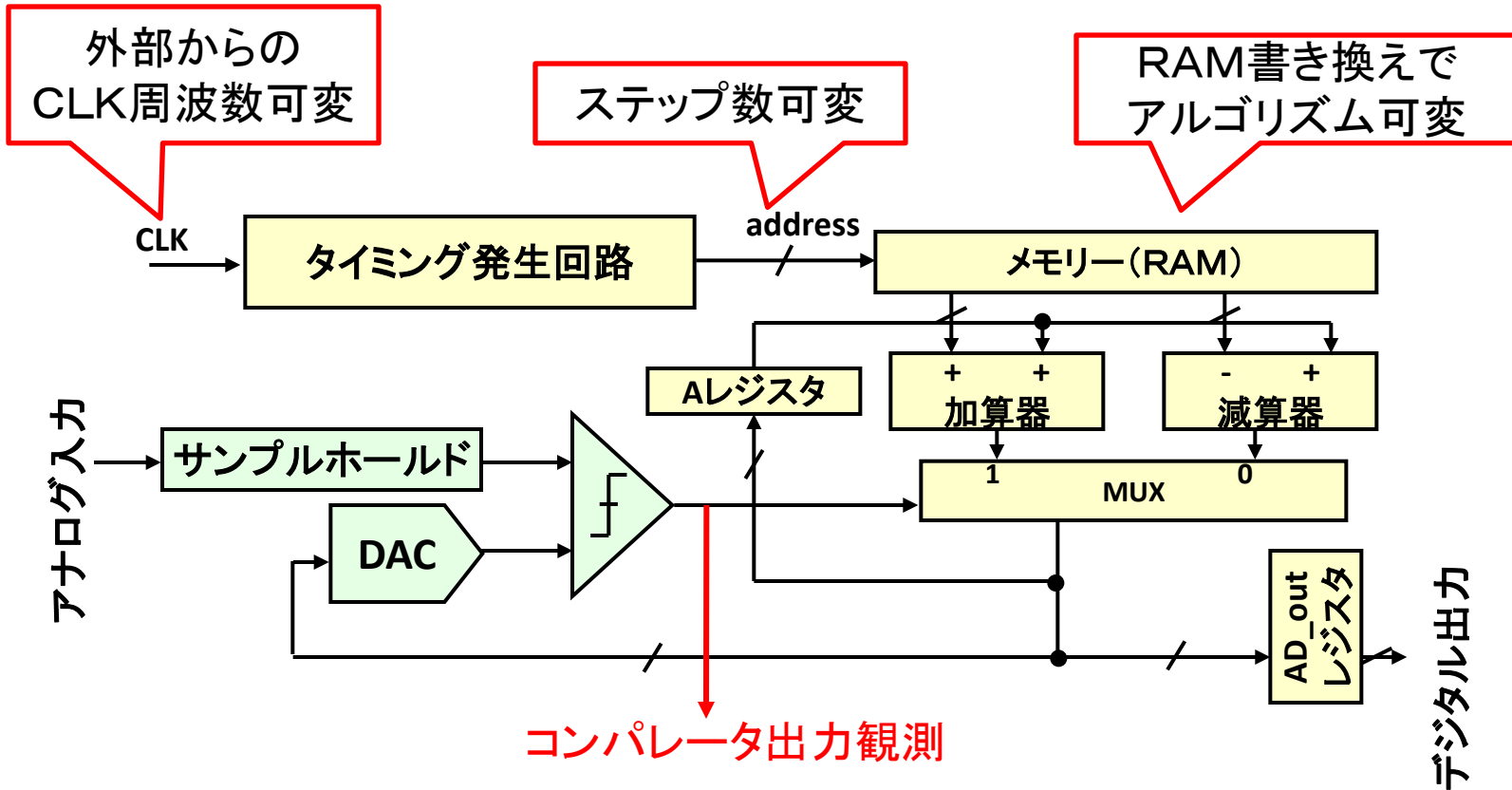

10MS/s 10bit SAR ADC 実現のための

早いチップ

アルゴリズムの適用例

遅いチップ

推定DAC時定数 $\tau=3.5\text{ns}$

10ビット11ステップ

必要な整定時間: 2.3τ

許容時定数 $\tau=3.95\text{ns}$

ステップ	DACの重み:p	誤差許容:q
1	512	0
2	256	26
3	115	15
4	63	8
5	35	5
6	19	2
7	11	1
8	6	1
9	3	0
10	2	0
11	1	0

$\tau=4.0\text{ns}$

10ビット12ステップ

必要な整定時間: 1.9τ

許容時定数 $\tau=4.38\text{ns}$

ステップ	DACの重み:p	誤差許容:q
1	512	0
2	256	38
3	109	23
4	62	13
5	36	7
6	21	4
7	12	2
8	7	1
9	4	1
10	2	1
11	1	0
12	1	0

$\tau=4.5\text{ns}$

10ビット13ステップ

必要な整定時間: 1.6τ

許容時定数 $\tau=4.80\text{ns}$

ステップ	DACの重み:p	誤差許容:q
1	512	0
2	256	52
3	102	32
4	61	19
5	37	12
6	22	8
7	13	5
8	8	3
9	5	2
10	3	1
11	2	1
12	1	0
13	1	0

消費電力 小

消費電力 大

発表内容

- 研究背景
- SAR ADC
- 非2進アルゴリズム
- 提案テスト方法
- 再構成可能な非2進SAR ADC
- まとめ

まとめ

- 非2進SAR ADCの各ステップでのDAC整定値をコンパレータの判定とADC出力から推定する方法を提案した。
 - ➡ スピード余裕の推定可能
- シミュレーション、試作チップで推定方法の実証を行った。
- 再構成可能な非2進SAR ADC の提案した。
 - ➡ チップ毎に歩留まり向上、低消費電力化可能

謝 辞

有意義なご討論をいただきました、森俊彦氏、
宮下博之氏、矢野雄二氏、力野邦人氏、
岸上真也氏、我毛辰弘氏、荒井智氏、
小林修氏、松浦達治氏、新津葵一氏
およびこの研究をご支援いただいています
STARCに感謝の意を表します。