 


2010年12月10日

2021年4月20日 追加




デジタル・アシスト・アナログ技術のための デジタルCMOS回路設計 再入門

群馬大学大学院 工学研究科 電気電子工学専攻


小林春夫

koba@gunma-u.ac.jp

 

内 容

 - セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に




内容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



セミナーの目的・目標

 - アナログRF回路設計では
デジタルアシスト・アナログ技術が重要
- 比較的小規模のCMOSデジタル回路
設計の基本をレビューする
- 3つの事例を紹介する



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



アナログ信号とデジタル信号

アナログ信号

連続的な信号

例：自然界の信号（音声、電波）、アナログ時計

「坂道」

デジタル信号

離散的・数値で表現された信号


例：コンピュータ内での2進数で表現された信号

デジタル時計

「階段」

デジタル信号の特徴(1)


時間の量子化 (サンプリング)

 

一定時間間隔のデータを取り、間のデータは捨ててしまう。

デジタル信号の特徴(2)

空間の量子化 (信号レベルの数値化)

 

デジタル信号はアナログ信号レベルを
四捨五入(または切り捨て)



デジタル回路と2進数

● 人間はなぜ10進数を使うか？

➡ 手の指が10本あるから。

● デジタルではなぜ2進数を使うか？

➡ 2つの状態は技術的に容易かつ安定して実現可能。

例： 電圧の高いと低い

電流の流れる状態と流れない状態

パルスのあるとなし。

10進数と2進数

10進	2進	10進	2進
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	10	1010
3	0011	11	1011
4	0100	12	1100
5	0101	13	1101
6	0110	14	1110
7	0111	15	1111

例 2進数 1011 を

10進数に変換

$$1 \times 2 \times 2 \times 2 + 0 \times 2 \times 2 + 1 \times 2 + 1 = 11$$



2進数

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$


$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

$$2^{10} = 1,024 = 1K$$

(参考 1,000=1k)

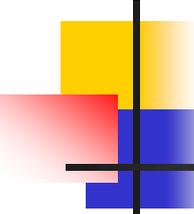

16進数、8進数とデジタル

10進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8進	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24
16進	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14

● 人間はなぜ10進数を使うか？

➡ 手の指が10本あるから。

● デジタルコンピュータは2進数が基本。

ではなぜ16進数、8進数を使うか？

➡ 2進数と16進数、8進数は相性がよいから。

8進数と2進数の変換

8進 2進

	4	2	1
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

例 8進4桁 3724

●10進に変換

$$3 \times 8 \times 8 \times 8 + 7 \times 8 \times 8 + 2 \times 8 + 4$$

計算が必要

●2進に変換

011 111 010 100

左表から機械的に得られる

16進数と2進数の変換

16進	2進	16進	2進
0	0000	8	1000
1	0001	9	1001
2	0010	A	1010
3	0011	B	1011
4	0100	C	1100
5	0101	D	1101
6	0110	E	1110
7	0111	F	1111

例

16進で3桁

A46

2進数に変換

1010 0100 0110

左表から機械的に得られる

負の数の表現 (2の補数)

符号無	符号付	2進	符号無	符号付	2進
ud	sd	b3 b2 b1 b0	ud	sd	b3 b2 b1 b0
0	0	0000	8	-8	1000
1	1	0001	9	-7	1001
2	2	0010	10	-6	1010
3	3	0011	11	-5	1011
4	4	0100	12	-4	1100
5	5	0101	13	-3	1101
6	6	0110	14	-2	1110
7	7	0111	15	-1	1111

負の数の表現 (2の補数)

+5 (2進表現 0101) から -5 の2進表現を得る

0101 のビット反転
1010 を得る。

それに 1 を加える

$$\begin{array}{r} 1010 \\ +) 0001 \\ \hline 1011 \end{array}$$

← -5 の2進表現

2の補数表現から10進数へ

符号無 $ud = b_3 \times 2 \times 2 \times 2 + b_2 \times 2 \times 2 + b_1 \times 2 + b_0$

符号付 $sd = -b_3 \times 2 \times 2 \times 2 + b_2 \times 2 \times 2 + b_1 \times 2 + b_0$

Example: 2進表現 1 0 1 1

符号無 11

符号付 -5




$$ud = 8 + 2 + 1 = 11$$


$$sd = -8 + 2 + 1 = -5$$

なぜ2の補数表現を用いるのか

2進演算	符号無	符号付
$\begin{array}{r} 0011 \\ + 1010 \\ \hline 1101 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + 10 \\ \hline 13 \end{array}$	$\begin{array}{r} 3 \\ + -6 \\ \hline -3 \end{array}$

 

 2の補数表現をすれば
符号付、符号無で
同じ2進演算アルゴリズム
同じハードウェアを
使用可能



(a3 a2 a1 a0) = (0 0 1 1)

(b3 b2 b1 b0) = (1 0 1 0)

(s3 s2 s1 s0) = (1 1 0 1)

(c3 c2 c1 c0) = (0 0 1 0)

負の数の表現 (2の補数)

4,5ビット
の場合

ビット数の拡張

4ビット

5ビット

異なる!!

符号無	符号付	2進
ud	sd	b3 b2 b1 b0
8	-8	1000
9	-7	1001
10	-6	1010
11	-5	1011
12	-4	1100
13	-3	1101
14	-2	1110
15	-1	1111

符号無	符号付
ud	sd
b4 b3 b2 b1 b0	b4 b3 b2 b1 b0
8	-8
9	-7
10	-6
11	-5
12	-4
13	-3
14	-2
15	-1



2進数 固定小数点表現

2進数 1011.011

10進数

$$\begin{aligned} & 1 \times 2 \times 2 \times 2 + 0 \times 2 \times 2 + 1 \times 2 + 1 \\ & + 0 \times (1/2) + 1 \times [1/(2 \times 2)] + 1 \times [1/(2 \times 2 \times 2)] \\ & = 8 + 2 + 1 + (1/4) + (1/8) \end{aligned}$$



今から320年前、1692年のパリ

哲学者、数学者、科学者 **ライプニッツ**

(**Gottfried Wilhelm Leibniz**)

「**全ての数を1と0によって表す驚くべき表記法**」

を提案。

王立科学アカデミーに理解されず

学会誌にも掲載されなかった。

「誰も予想しなかった卓越した用途がありはずだ」

と語る。

(慶應義塾大学 青山友紀先生資料より)

ゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ

(Gottfried Wilhelm Leibniz,
1646年 - 1716年)

ライプニッツは哲学者、数学者、科学者など幅広い分野で活躍した学者・思想家として知られているが、また政治家であり、外交官でもあった。17世紀の様々な学問(法学、政治学、歴史学、神学、哲学、数学、経済学、自然哲学(物理学)、論理学等)を統一し、体系化しようとした。その業績は法典改革、モナド論、微積分法、微積分記号の考案、論理計算の創始、ベルリン科学アカデミーの創設等、多岐にわたる。ライプニッツは稀代の知的巨人といえる。



60進法

- 60 多くの約数を持つ

➡ 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30

- 1時間は60分

学会発表でのプログラム 1時間で

2人のプレゼン 一人当たり 30分

3人 20分

4人 15分

5人 12分



60進法を用いた古代バビロニア

𐎶 1	𐎠𐎵 11	𐎠𐎶𐎵 21	𐎠𐎶𐎶𐎵 31	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎵 41	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 51
𐎶𐎶 2	𐎠𐎶𐎶 12	𐎠𐎶𐎶𐎶 22	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶 32	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 42	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 52
𐎶𐎶𐎶 3	𐎠𐎶𐎶𐎶 13	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶 23	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 33	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 43	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 53
𐎶𐎶𐎶𐎶 4	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶 14	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 24	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 34	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 44	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 54
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 5	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 15	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 25	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 35	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 45	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 55
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 6	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 16	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 26	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 36	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 46	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 56
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 7	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 17	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 27	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 37	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 47	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 57
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 8	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 18	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 28	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 38	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 48	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 58
𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 9	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 19	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 29	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 39	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶 49	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎶𐎵 59
𐎠 10	𐎠𐎶 20	𐎠𐎶𐎶 30	𐎠𐎶𐎶𐎶 40	𐎠𐎶𐎶𐎶𐎶 50	

バビロニア数字



ブール代数 (2進数のための数学)

- 論理変数 A, B, C, \dots, Z
- 値は 1 または 0 をとる。(2値変数)

正論理 1: 真 (true)

 0: 偽 (false)

負論理 0: 真 (true)

 1: 偽 (false)

真にGND線を用いたいとき等に負論理を使用。

キーワード:

論理否定、論理積、論理和、排他的論理和、
真理値表、ド・モルガンの法則

ブール代数の創始者


George Boole (1815-1864、英)

コンピュータを理論的に支えるブール代数を提唱。

デジタル回路の設計には必須の知識。

デジタル回路は、電圧の High, Lowのみで情報を演算するため、**組み合わせ回路**はブール代数での**論理式**で書き表わせる。

「記号の操作は計算の明白な要素として取り扱え数量から切り離すことができる」

 


内 容


- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- **スイッチレベル デジタルCMOS回路**
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

PMOS, NMOS スイッチ

(1) PMOS


 


(2) NMOS

 


CMOSスイッチ

(3) CMOS

  


PMOS, NMOSスイッチの オン抵抗

(1) PMOS

 

PMOSは
正電源側で
用いる


(2) NMOS

 

NMOSは
GND側で
用いる



CMOSスイッチのオン抵抗

(3) CMOS

 


CMOSは
GND側でも
正電源側でも
オン抵抗が
小さいが、
トランジスタ数
が増える。

PMOS, NMOS, CMOSスイッチの入力電圧に対するオン抵抗

  


PMOS, NMOSスイッチの出力電圧

(1) PMOS

 

PMOSは
 V_{out} は
GNDまで
下がらない。


(2) NMOS

 

NMOSは
 V_{out} が
 V_{dd} まで
上がらない。

CMOSスイッチの出力電圧

(3) CMOS

 

CMOSでは
出力電圧 V_{out} が
GND, V_{dd} 間を
フルスイング。

論理否定 (NOT)

論理変数 A, Z

A : 入力, Z : 出力

$$Z = \overline{A}$$


真理値表

A	Z
0	1
1	0

NOT を実現する回路




インバータ回路

 


CMOSインバータ回路


Inverter

 

a) When $V_{in}=1$ (3.3V)

 

b) When $V_{in}=0$

 

NAND

(NAND = AND + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力


$$Z = \overline{A \cdot B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


NANDを実現する回路

NAND回路

 


CMOS NAND回路


NAND

 


a) When $A=0, B=0$

 


b) When $A=1, B=0$

 

c) When $A=0, B=1$

 

d) When $A=1, B=1$

 

NOR

(NOR = OR + NOT)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力


$$Z = \overline{A+B}$$

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

真理値表


NORを実現する回路

NOR回路

 


CMOS NOR回路


NOR回路

 


a) When $A=0, B=0$

 


b) When $A=1, B=0$

 

c) When $A=0, B=1$

 

d) When $A=1, B=1$

 

論理和と2進数の加算

論理和 $Z = A + B$

右の真理値表は

論理和の定義

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

真理値表

論理和 $1 + 1 = 1$

2進数の加算 $1 + 1 = 10$

同じ記号 $+$ でも意味が異なることに注意。

NAND、NOR回路を使用する。 AND、OR回路の使用は避ける。


AND = NAND + Inverter

OR = NOR + Inverter


で構成（非効率）

例：

$F = A B + C D$ の回路実現


 


負論理

 

ド・モルガンの
の法則
  
$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$



オーガスタス・ド・モルガン


Augustus De Morgan, 1806-1817

インド生まれのイギリスの数学者

ド・モルガンの法則を発案した。


$$\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}, \quad \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

 「私の身長は 160 cm 以上であり、
かつ私の体重は 50 kg 以上である」ではない。




「私の身長は 160 cm 未満であるか、
または私の体重は 50 kg 未満である」

 
2入力NAND回路の 立上り、立下り時間はほぼ等しい NAND回路は NOR 回路より良い




a) When A=0,B=0

 


b) When A=1,B=0

 

c) When A=0,B=1

 

D) When A=1,B=1

 


立上り時定数 $T_r = R_p C$
 立下り時定数 $T_f = 2 R_n C$

$$R_p = 2 \sim 3 R_n$$



$$T_r = T_f$$

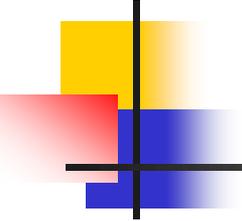

複合論理CMOS回路

	論理積	論理和
PMOS	並列	直列
NMOS	直列	並列


複合論理CMOS回路 例

$$F = \overline{A \cdot B \cdot C} + D$$


PMOS
並列

論理積

NMOS
直列

 

$$F = \overline{A B} + C D$$

 


マルチプレクサ


論理変数 A, B, S, Z

A, B, S : 入力, Z : 出力

$S=0$ のとき

 

$S=1$ のとき

 


S	Z
0	A
1	B


真理値表

CMOS マルチプレクサ回路


Multiplexer

 

a) When $S=0$

 

b) When $S=1$

 

排他的論理和 (EXOR)

論理変数 A, B, Z

A, B : 入力, Z : 出力


$$Z = A \oplus B$$

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真理値表


EXORを実現する回路

EXOR回路

 


CMOS EXNOR回路


$$Z = A B + \bar{A} \bar{B}$$

 


a) When B = 0

 

b) When B = 1

 

多入力EXOR 回路とパリティ

 


Parity

$d0, d1, \dots, dn$ の1の数が奇数個 $\rightarrow P=1$
偶数個 $\rightarrow P=0$

メモリ、通信のデータチェック等に使用

4入力EXORの実現回路

$$Z = A \oplus B \oplus C \oplus D$$

 

A	B	C	D	Z
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

ソフトウェア

LSI内部回路が何らかの理由で一時的な誤作動を起こし、記録された内容が破壊されること

正常なメモリ

1を write 1が read 0を write 0が read

	↓	↑	↓	↑	
	1		0		

故障

1を write 0が read 0を write 1が read

	↓	↑	↓	↑	
	0		1		

ソフトウェア

1を write 希に 0が read 希に 0を write 1が read

	↓	↑	↓	↑	
	1		0		

LSI微細化・低電源電圧化



ソフトウェア率 高

宇宙線もソフトウェアを誘発



宇宙航空用LSIはソフトウェア対策必須


誤り訂正符号 (Error Correction Code: ECC)

ECC付メモリ



1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1

正しいデータの場合

 

1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1

誤り

誤り

誤り訂正符号 (続き) (Error Correction Code: ECC)

誤り

1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	1	1	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1

誤り検出

誤り

1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	1	0	1	1
1	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	1

誤り訂正

Parity データは誤りがあることのみ検出可。訂正はできず。

				1
				0
				1
				1
				1
				0
0	1	0	0	Parity = 1

と のparity は一致

				1
				0
				1
				1
				1
				0
0	1	0	1	

一致してなければ 誤り有り


情報記憶素子(ラッチ)

論理変数 D, G, Q

D, G : 入力, Q : 出力

$G=1$ のとき $Q=D$


 
$G=0$ のとき Q は G が1から0になる瞬間の
 D の値(1 or 0)を保持(記憶)している。




2つのインバータのリング接続 メモリ回路

2つの安定状態

データ“1”を記憶

  


データ“0”を記憶

 


- SRAM (Static ランダム・アクセス・メモリ)
Latch, Flip-Flop 等のメモリ素子は
これを利用している。

CMOS ラッチ回路


Latch回路
(メモリ素子)

 


a) When $\overline{G} = 0$ トラック・モード

 


b) When $\overline{G} = 1$ ラッチ・モード

 

フリップ・フロップ回路

 


Flip-Flop

 


- クロックckの立ち上がりの瞬間のデータDを次のクロック立ち上がりまで(CK=1, 0でも)保持
- 2つのラッチ回路から構成
- 高速回路ではラッチではなくフリップフロップを使用

マスター・スレーブ・フリップフロップ回路

 


フリップ・フロップ回路と セットアップ時間、ホールド時間

 

T_s : set-up time



T_h : hold time

 

Set-up Time & Hold Time of Flip-Flop


奇数個インバータのリング接続 リング発振器

安定状態
なし

  


T: インバータ遅延、 $2N+1$ 個のインバータリング接続
 
$$\text{周波数 } f = \frac{1}{2(2N+1)T} \text{ で発振する。}$$



内 容

 - セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



エネルギーとパワー

● エネルギー [Joule]

電力(パワー) [Watt]

$$\text{Joule} = \text{Watt} \cdot \text{s}$$

電力は単位時間当たりに消費されるエネルギー

$$\text{電力} = \text{電圧} \cdot \text{電流} \quad P = V \cdot I$$

● 電流: 単位時間当たりに流れる電荷量


デジタルCMOS回路の電力消費

デジタルCMOS回路(インバータ)



Vdd: 電源電圧

Vin: 入力、 **Vout:** 出力

CL : 負荷容量


 


静的電力消費は小さい

  


(注) 最近の微細CMOSデジタル回路では リーク電流が大きくなり、静的電力消費の占める割合が増えてきている。

動的消費電力 (1)

  

動的消費電力 (2)

 


入力 V_{in}

High \rightarrow Low

蓄積電荷 Q

0 \rightarrow $C_L V_{dd}$

動的消費電力 (3)

 

入力 V_{in}

Low \rightarrow High

蓄積電荷 Q

$C_L V_{dd}$ \rightarrow 0

動的消費電力 (4)

$V_{in} : H \longrightarrow L \longrightarrow H$ のとき

電荷 $Q = C_L V_{dd}$ が電源 V_{dd} から GND へ流れる。

一秒間に出力が f 回のトグルするとき

V_{dd} から GND へ流れるトータルの電荷 $Q_{total} = f C_L V_{dd}$

$$\begin{aligned} \therefore \text{消費電力} \quad P &= V_{dd} \cdot I \\ &= V_{dd} (f \cdot C_L \cdot V_{dd}) \\ &= f \cdot C_L \cdot V_{dd}^2 \end{aligned}$$

f : 出力トグル周波数 C_L : 負荷容量

V_{dd} : 電源電圧

デジタルCMOS VLSIの低消費電力化

低消費電力化は大きな技術的課題

例： 携帯電話 → バッテリーが長持ちさせる

低消費電力化技術 → f , CL , V_{dd} を小さくする。

技術のトレンド:

周波数 f : マイクロプロセッサのクロック周波数はより高くなる。

X

寄生容量 CL : 半導体の微細化により寄生容量は小さくなりつつある。

○

電源電圧 V_{dd} : より低くして用いる。

5V → 3.3V → 1.8V → 1V ○

デジタルCMOS 回路の 低消費電力化技術 例

低消費電力化技術 → f , CL , V_{dd} を小さくする。

- 0, 1 のトグル回数の多いノード (f の高いノード) の負荷容量 CL を小さくする。

→ そのノードの配線長を短くする (配線容量を小)
レイアウトが低消費電力化に貢献


Fan-out を小さくする

- ノードの0, 1 のトグル回数の少ないアルゴリズムを開発する

→ 数学が低消費電力化に貢献

デジタルCMOS LSI に対する IDDQ テスト

各入力ピンを
Vdd または
GNDに固定

 

デジタルCMOS LSI

テスト時に入力を固定 (トグルしない)





正常チップ: 電源VddからGNDへの電流 I は微小
電流 I が大きければ「どこかに故障あり」と判定

<http://mix.kumikomi.net/index.php/IDDQテスト>

マイクロプロセッサのクロック

 - クロックに同期して動作 (**同期回路**)
クロックの立ち上がりで論理回路はトグル。
- より**高い周波数**になってきている。



 

デジタルCMOS 回路のスピード


電源電圧 V_{dd} :

- 低消費電力化のため電源電圧を下げるとスピードは遅くなる。
- スピードは電源電圧に比例
- 消費電力は電源電圧の2乗に比例

温度: スピードは温度にほぼ反比例。

電子、正孔の移動度が温度上昇とともに減少のため

なぜ電源電圧を上げると デジタルCMOS回路は高速化するのか？

 


引き抜く電荷

$$Q = C V_{dd}$$

MOSの2乗則

$$I = K (V_{dd} - V_{th})^2$$

$$\approx K V_{dd}^2$$

 

ゲート遅延

$$T = Q / I$$

$$= C / (K V_{dd})$$

デジタル回路の Figure of Merit (FOM)

FOM = スピード/消費エネルギー

「A」のエネルギーを消費し「B」のスピードの回路と、
「2A」のエネルギーを消費し「2B」のスピードの回路の
FOM は同じ。

工学設計: **トレードオフ** (Trade-off, 妥協)
の考え方が重要

デジタルCMOS回路:
電源電圧を小さくして使用するとFOMが良。

並列処理による低消費電力化

ケース1: 電源電圧 V_{dd} , 1つのプロセッサ

電源電圧 V_{dd}

プロセッサ

$$\text{消費電力} = K (V_{dd})^2$$

$$\text{処理スピード} = L V_{dd}$$

ケース2: 電源電圧 $V_{dd}/2$, 2つのプロセッサ

電源電圧 $V_{dd}/2$

プロセッサ


電源電圧 $V_{dd}/2$

プロセッサ

$$\begin{aligned}\text{消費電力} &= K (V_{dd}/2)^2 + K (V_{dd}/2)^2 \\ &= (1/2) K (V_{dd})^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{処理スピード} &= (1/2) L V_{dd} + (1/2) L V_{dd} \\ &= L V_{dd}\end{aligned}$$

ケース2はケース1と処理スピードは同じであるが、消費電力は1/2になる


 


内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- **同期回路設計とカウンタ回路**
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

同期回路とタイミング設計

Synchronous Circuit Design

  

●Timing Requirement

$$T > T1 + T2 + Tset$$

T : clock period



T1 : Flip-Flop Delay

T2 : Full Adder Delay


Tset : Flip-Flop Setup Time

同期設計は
タイミング設計が
比較的容易

2進カウンタ (Binary Counter)

  

Up Counter

 


Down Counter


- クロック数を数える
- タイミング発生回路に使用される

非同期、同期カウンタ

非同期カウンタ

 



同期カウンタ

 

- 非同期回路は小規模になりえるが回路設計・変更・検証が難しい。
- デジタル回路は同期設計が基本



同期回路：
全てのフリップフロップの
クロックが同一

リング・カウンタ (Ring Counter)

  



逐次比較近似ADCのタイミング発生回路等に使用される。

ジョンソン・カウンタ (Johnson Counter)

  

リングカウンタ回路と似ているが
出力信号は大きく異なる。
デジタル計算機のシーケンサ回路として使用された。

  疑似ランダム信号発生回路 (Linear Feedback Shift Register)



- $Q0=Q1=Q2=Q3=0$ 以外の15通りの信号を発生
- (再現性のある)疑似ランダム信号を発生 ➡ M系列信号
- フィードバックの取り方には決まりあり



<https://ja.wikipedia.org/wiki/線形帰還シフトレジスタ>

http://zakii.la.coocan.jp/signal/41_lfsr.htm

アップ・ダウン 2進カウンタ

制御信号
 Cntrl=0 のとき
 アップカウンタ



$$Q(n+1) = Q(n) + 1$$

  


アップ・ダウン 2進カウンタ

制御信号
 Cntrl=1 のとき
 ダウンカウンタ

  
$$\begin{aligned} \overrightarrow{Q(n+1)} &= \overrightarrow{Q(n)} + 1111 \\ &= \overrightarrow{Q(n)} - 1 \end{aligned}$$



 

内 容

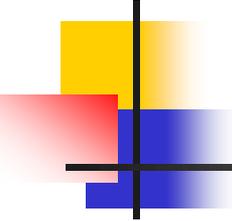- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- **加算器、ビットシフト、乗算器**
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に



デジタル加算

2進数の加算

$$\begin{array}{r} 0011 \quad (3) \\ +) 1011 \quad (11) \\ \hline 1110 \quad (14) \end{array}$$

10進数の加算

$$\begin{array}{r} 437 \\ +) 258 \\ \hline 695 \end{array}$$

2入力2進加算

$$0+0=00$$

$$0+1=01$$

$$1+0=01$$

$$1+1=10$$

3入力2進加算

$$0+0+0=00$$

$$0+0+1=01$$

$$0+1+1=10$$

$$1+1+1=11$$

デジタル加算器の実現(2)

(全加算器; Full Adder)

3入力2進加算

A 入力1

B 入力2

+ Cin 下からの繰り上がり

Co S

$$S = A \oplus B \oplus Cin$$



$$Co = B \cdot Cin + A \cdot Cin + A \cdot B$$

(Co は A, B, Cin の
多数決)

真理値表

A	B	Cin	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

多数决回路 (Majority Circuit)

  

真理值表

A	B	Cin	Co	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

全加算器 (Full Adder) の補足説明

Cin: Carry in (下位の桁からの繰り上げ)

S: Sum (加算結果)

Cout: Carry out (上位の桁への繰り上げ)

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \\ +) \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

を考える。



全加算器
の演算

$$\begin{array}{r} 1 \\ +) \quad 1 \quad 1 \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

全加算器の補足説明(続き)

$$\begin{array}{r} 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad (5) \\ +) 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad (7) \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad (12) \end{array}$$

を考える。




$$\begin{array}{r} \boxed{1} \quad \boxed{1} \quad \boxed{1} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \\ +) 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \\ \hline 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

Carry (桁上げ)

Sum (加算結果)


全加算器と桁上げ伝播

Full Adder

 

A	B	CI	S	CO
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	1	1	1

Adder & Carry Propagation

 

Example :

$$\begin{array}{r} 0111 \\ + 0101 \\ \hline 1100 \end{array}$$



$(a_3 a_2 a_1 a_0) = (0111)$


$(b_3 b_2 b_1 b_0) = (0101)$

$(s_3 s_2 s_1 s_0) = (1100)$

$(c_3 c_2 c_1 c_0) = (0111)$

桁上げ選択加算器 (Carry Select Adder) による高速化


通常の
8bit 加算器

 

桁上げ1の場合を
計算

桁上げ0の場合を
計算


約1.5倍の
回路規模で
約2倍の
スピード

 

桁上げ1,0に
応じて
出力を選択


パイプライン加算器の構成

初期状態

 


パイプライン加算器の動作

1クロック後

 


パイプライン加算器の動作

2クロック後

 


パイプライン加算器の動作

4クロック後

 

パイプライン加算器の動作


5クロック後

 


パイプライン構成による高速化

Pipeline Circuit


● Circuit 1

 

● Circuit 2

 

 $T_d \gg T_{ff} + T_{set}$ → circuit 2 は circuit 1 の2倍高速



パイプライン構成の特徴

- バケツリレー の原理
- レジスタを組み合せ回路の中間にいれればよい
- 2つの性能指標
 - Throughput : 出力が出てくるレート(1クロック)
 - Latency : ある入力の結果が出力されるまでの遅延 (5クロック)
- パイプライン構成では
 - Throughput は良くなる
 - Latency は数クロックかかる(良くない)
- フィードバック構成の使用は注意必要

桁上げ計算節約加算器

Carry Save Adder

co は b_{n+1}
s は a_n
に入力


3入力加算器

$$S = X + Y + Z$$

- 多入力加算
- 最後に1回だけ桁上げ計算




- 高速
- 回路規模 小

 


ビットシリアル加算器の構成

全加算器は1個でよい

 


下の桁から順次計算
加算演算に桁数だけクロック数が必要


ビットシリアル加算器の動作

 


ビットシリアル加算器の動作

 

ビットシリアル加算器の動作

 

ビットシリアル加算器の動作

 

ビットシフトと乗算

10進数で $\times 10, \times 100, \div 1000$ 等は簡単
 同様に2進数で $\times 2, \times 4, \div 8$ 等は簡単

● 1 bit left shift		↔	$\times 2$	b4	b3	b2	b1	b0	十進数	
b4	b3	b2	b1	b0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
↙	↙	↙	↙		0	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	3
↙	↙	↙	↙		0	0	1	0	0	4
0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	5
					0	0	1	1	0	6
					0	0	1	1	1	7
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	8
↙	↙	↙	↙	↙	0	1	0	0	1	9
1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	10
↙	↙	↙	↙		0	1	0	1	1	11
1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	12
					0	1	1	0	1	13
					0	1	1	1	0	14
					0	1	1	1	1	15
					1	0	0	0	0	-16
					1	0	0	0	1	-15
					1	0	0	1	0	-14
					1	0	0	1	1	-13
					1	0	1	0	0	-12
					1	0	1	0	1	-11
					1	0	1	1	0	-10
					1	0	1	1	1	-9
					1	1	0	0	0	-8
					1	1	0	0	1	-7
					1	1	0	1	0	-6
					1	1	0	1	1	-5
					1	1	1	0	0	-4
					1	1	1	0	1	-3
					1	1	1	1	0	-2
					1	1	1	1	1	-1

● 1 bit right shift		↔	$\div 2$		
b4	b3	b2	b1	b0	8
0	1	0	0	0	8 / 2 = 4
↘	↘	↘	↘	↘	4 / 2 = 2
0	0	1	0	0	
↘	↘	↘	↘	↘	
0	0	0	1	0	
1	1	0	0	0	-8
↘	↘	↘	↘	↘	
1	1	1	0	0	-8 / 2 = -4
↘	↘	↘	↘	↘	
1	1	1	1	0	-4 / 2 = -2


ビットシフトで 2^n 倍乗算を実現


$$S = 4 \times A + B$$

乗算器を
使用せずに実現

2ビット
左シフトで
 $\times 4$ を実現

2の補数表現で
符号ビットの拡張

 

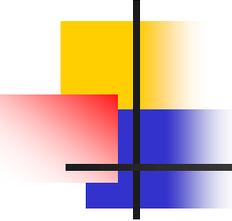

デジタル乗算

2進数の乗算

$$\begin{array}{r} 0101 \quad (5) \\ X) 1011 \quad (11) \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0000 \\ 0101 \\ \hline 0110111 \quad (55) \end{array}$$

10進数の乗算

$$\begin{array}{r} 437 \\ X) 258 \\ \hline 3496 \\ 2185 \\ 874 \\ \hline 112746 \end{array}$$

2進デジタル乗算器

$$X = \sum_{i=0}^{m-1} X_i 2^i$$



$$Y = \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j$$

$$\begin{aligned} P &= X \times Y = \sum_{i=0}^{m-1} X_i 2^i \cdot \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j \\ &= \sum_{i=0}^{m-1} \cdot \sum_{j=0}^{n-1} Y_j 2^j (X_i Y_j) 2^{i+j} \\ &= \sum_{k=0}^{m+n-1} P_k 2^k \end{aligned}$$


4-bit Multiplier Partial Products

	X3	X2	X1	X0						Multiplicand
	Y3	Y2	Y1	Y0						Multiplier
	X3Y0	X2Y0	X1Y0	X0Y0						
	X3Y1	X2Y1	X1Y1	X0Y1						
	X3Y2	X2Y2	X1Y2	X0Y2						
	X3Y3	X2Y3	X1Y3	X0Y3						
	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	P0		Product


乗算器は 全加算器の 2次元配列

  

Full Adder

 

実際は
Booth アルゴリズム等
で小規模・高速化

 


内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- **事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路**
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

乗算器を使用しない 定係数積和演算回路

 定係数の内積演算をルックアップ・テーブル
分散型積和演算 (ROM等)により実現する計算手法



上位ビットからの
シリアル演算


$$y(n) = h_0x(n) + h_1x(n-1) + h_0x(n-2)$$

デジタル入力

分散型積和演算回路構成

分散型積和演算 動作原理

 
$$y(n) = h_0 \underline{x(n)} + h_1 \underline{x(n-1)} + h_0 \underline{x(n-2)}$$



Look Up Table

γ	β	α	Y(n)
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2*h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2*h_0+h_1$

分散型積和演算 動作原理

 


γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2*h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2*h_0+h_1$

$x(0)=1\ 0\ 1\ 0$
 $x(1)=0\ 1\ 1\ 0$
 $x(2)=1\ 1\ 0\ 1$

右シフトに処理

分散型積和演算 動作原理

 

$x(0) =$

1	0	1	0
---	---	---	---

$x(1) =$

0	1	1	0
---	---	---	---


$x(2) =$

1	1	0	1
---	---	---	---


MSB
LSB

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	h_0+h_1
1	0	0	h_0
1	0	1	$2 \times h_0$
1	1	0	h_1+h_0
1	1	1	$2 \times h_0+h_1$


分散型積和演算 動作原理

 

分散型積和演算 動作原理

 


分散型積和演算 動作原理

 

γ	β	α	$Y(n)$
0	0	0	0
0	0	1	h_0
0	1	0	h_1
0	1	1	$h_0 + h_1$
1	0	0	h_0
1	0	1	$2 \times h_0$
1	1	0	$h_1 + h_0$
1	1	1	$2 \times h_0 + h_1$


$x(0) = 1 \ 0 \ 1 \ 0$
 $x(1) = 0 \ 1 \ 1 \ 0$
 $x(2) = 1 \ 1 \ 0 \ 1$

 MSB (Most Significant Bit) is indicated above the first three bits, and LSB (Least Significant Bit) is indicated above the last bit. The last bit of each row is highlighted in green.



分散型積和演算回路のメリット

 
- 乗算器を使用しない → 小規模回路・低消費電力
- 積和演算全体の計算時間
複数の積和演算項を同時にビットシリアル演算
→ 乗算器を使用する構成と同等
(積和演算項が多い場合は 同等以上)
- 逐次比較近似ADC + 積和演算
(デジタル制御電源等)
逐次比較近似ADCは上位ビットから出力される
→ 積和演算をすぐ開始できる (latency が小)
- 分散型積和演算回路単体では MSB からではなく
LSB から演算することも可能



内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- **事例2: 自己校正機能をもったTDC回路**
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

基本TDC (Time-to-Digital Converter) 回路

 


Start

T

Stop

Timing chart

 


Thermometer code

binary code

ディレイタップ何段に相当するかを測定


CMOS微細化とともに高性能化

TDC単調性の問題

 

各DFF出力Dout


0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

 

DFF出力のバブルエラー


1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0

バッファの遅延ばらつき
DFFのオフセットばらつき

 

バブルエラーが発生

TDC単調性の確保

 


エンコーダ回路をDFFの出力が1のものを数える回路



バブルエラーがある場合も単調増加の出力が可能

DFF で1の出力を数える回路

 


バブルエラーが起きても正しい出力が得られる

DFFの1の出力個数を数える回路

最後に1回 桁上げ計算


「0100」=4

1
の
数
が
4
個

 


Carry Save Adder


自己校正機能を備えたTDC回路の構成

 

自己校正機能を備えたTDC回路の構成

 


自己校正機能を備えたTDC回路の構成

 

自己校正の原理 (ヒストグラム法)

テストモード

両方のリング発振器は同期していない(無相関)

 



TDCが完全に線形

各出現コードの確率が等しい

- ・ 充分多くの点数をとれば各デジタルコードのヒストグラムは同一になる
 - ・ 逆に、TDCのヒストグラムデータからDNL, INL を計算

自己校正の原理 (非線形性の同定)

  $\tau + \Delta\tau$ TDCが非線形
TDCの非線形性は遅延ばらつき $\Delta\tau$ によって生じる
INLをヒストグラムより求め逆関数を計算






自己校正の原理 (非線形性の補正)

通常モード


非線形性の逆関数をデジタル的にかける




線形性が得られる

   

非線形性の自己校正

 

 


内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

逐次比較近似ADC

 
(Successive Approximation Register ADC: SAR ADC)



デジタル回路中心, オペアンプ不要.

→ 微細CMOSに適している.


2進探索アルゴリズム

 

“天秤の原理”


2進荷重

4bit 4step

 

$$Vin = 8 - 2 = 6$$


2進探索アルゴリズムの問題点

 


“天秤の原理”

2進荷重

4bit 4step

 

誤判定

 


$$\boxed{\text{Vin}} = \boxed{8} - \boxed{4} = 7$$

ADC出力に誤差.

非2進探索アルゴリズム


4bit 5step 1step 冗長

 

非2進荷重

8 3 2 1 1


1 1
2 3

 



$$\boxed{\text{Vin}} = \begin{array}{c} 1 \\ 3 \\ 8 \end{array} - \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} = 9$$

非2進探索アルゴリズム

4bit 5step 1step 冗長

 

非2進荷重

  

$$V_{in} = 8 - 3 = 9$$

誤差補正原理

デジタル出力“9”の場合

2進探索アルゴリズム

誤差補正不可

コンパレータ出力: 1 0 0 1 ← 1パターン

$$\text{Dout} = 8 + 4 - 2 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

非2進探索アルゴリズム

誤差補正可能

コンパレータ出力: 1 0 1 0 1 ← 複数パターン


$$\text{Dout} = 8 + 3 - 2 + 1 - 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

コンパレータ出力: 0 1 1 1 1

$$\text{Dout} = 8 - 3 + 2 + 1 + 1 + 0.5 - 0.5 = 9$$

冗長アルゴリズムによる高速化


DAC出力の整定

 

AD変換時間の比較

2進アルゴリズム


4bit

 

完全に整定 → 時間: 長

AD変換時間

非2進アルゴリズム

 

不完全整定誤差を補正

不完全整定 → 時間: 短

変換時間のMATLABシミュレーション

2進アルゴリズム

14-bit, 14-step


各ステップでの整定時間: 9.1τ

提案アルゴリズム

14-bit, 22-step

各ステップでの整定時間: 1.2τ


τ 1.3×10^{-7} AD変換時間

 

整定時間のみを
計算した
シミュレーション

AD変換時間の比較


各アルゴリズムのADC時間(14-bit)

 

提案アルゴリズム \rightarrow 4倍速い

冗長アルゴリズムによる低消費電力化

2つのコンパレータ SAR ADC (IMEC提案)

 

分銅

8

4

2

1

冗長

1

1LSBノイズ補正

消費電力

通常



高電力

2-コンパレータ 消費電力減少




Comp1(低電力)

Comp2(高電力)

コンパレータ
トータル消費電力

2-コンパレータ SAR ADC構成

IMEC提案

 


文献


V.Giannini, P.Nuzzo, V.Chironi, A.Baschiroto, G.V.Plac, J.Craninckx

“ An 820 μ W 9b 40MS/s Noise-Tolerant Dynamic-SARADC in 90nm Digital CMOS ” ISSCC (Feb.2008).

2つのコンパレータを用いた技術 コンパレータオフセットミスマッチの影響

 

提案方式 冗長アルゴリズムによるデジタル補正

 


MATLABシミュレーション(ランプ波)

Comp1(低電力) オフセット: +4.0 LSB、ノイズ: 1.0 LSB


Comp2(高電力) オフセット: -2.0 LSB、ノイズ: 0.2 LSB

コンパレータのアナログ・キャリブレーションなしの場合

IMEC方式

 

提案方式

 

消費電力とコンパレータミスマッチ許容の トレードオフ



非2進SAR ADCの特長

2進SAR ADC

(IMEC: 西洋哲学)

構成, 動作 無駄なし → 効率的



冗長性(無駄)を入れる.


さらに効率が良くなる.

- ・スピード(DAC不完全整定)
- ・低消費電力化

冗長性により誤動作を許容

→各構成要素, 動作への要求緩和

(「無用の用」老子: 東洋哲学)

 

内 容

- セミナーの目的・目標
- デジタル回路の基礎
- スイッチレベル デジタルCMOS回路
- デジタルCMOS回路の性能(消費電力、スピード)
- 同期回路設計とカウンタ回路
- 加算器、ビットシフト、乗算器
- 事例1: SAR ADC+分散型積和演算回路
- 事例2: 自己校正機能をもったTDC回路
- 事例3: 冗長アルゴリズムを用いたSAR ADC
- 最後に

デジタル技術の発展は 産業・社会を変えた

- **アナログ**: 連続信号 「坂道」
デジタル: 0, 1 「階段」
- デジタルは 産業的に
技術の**コピー**を容易化
 - ➡ キャッチアップ早い
 - インターフェース**を容易化
 - ➡ エレクトロニクス産業の
水平分業化（産業構造が変わる）
- デジタルにより 社会的に
人は数値で管理されるようになった

付録

Carry Look Ahead Adderとは


リップルキャリー加算器
下位ビットの桁上げが
次の上位ビットの入力に接続




桁数分のキャリーの伝播が生じるので
全体の加算演算の時間がかかる



桁上げ信号の部分
別に早く計算し高速化

 


Carry Look Ahead Adderとは

 


桁上げ(Carry)を別に先に計算する

Carry Look Ahead Adder 回路

4bit Carry Look Ahead Adder

 

 

Carry Look Ahead 論理式

キャリー生成項 と キャリー伝播項

- C_n : n ビット目のキャリー


$$\begin{aligned}C_n &= A_n B_n + (A_n + B_n) \cdot C_{n-1} \\ &= G_n + P_n \cdot C_{n-1}\end{aligned}$$

- G_n : キャリー発生関数

$$G_n = A_n \cdot B_n$$

- P_n : キャリー伝播関数

$$P_n = A_n + B_n$$

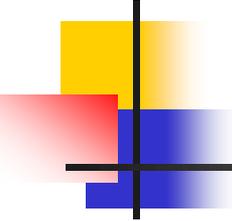

Carry Look Ahead 論理式 (続き)

キャリーの計算

$$C_0 = G_0 + P_0 \cdot C_{-1}$$


これを、 C_1 に代入

$$C_1 = G_1 + P_1 \cdot C_0$$

$$= G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1})$$

$$= A_1 \cdot B_1 + (A_1 + B_1) \{ A_0 \cdot B_0 + (A_0 + B_0) \cdot C_{-1} \}$$

C_0 が決まればすぐに C_1 が決まる

 

Carry Look Ahead 論理式 (続き)

$$\begin{aligned}C_2 &= G_2 + P_2 \cdot C_1 \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot C_0) \\ &= G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1})) \\ &= G_2 + P_2 \cdot G_1 + P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned}$$

C2もC0が決まればすぐに決まる

$$\begin{aligned}C_3 &= G_3 + P_3 \cdot C_2 \\ &= G_3 + P_3 \cdot (G_2 + P_2 \cdot (G_1 + P_1 \cdot (G_0 + P_0 \cdot C_{-1}))) \\ &= G_3 + P_3 \cdot G_2 + P_3 \cdot P_2 \cdot G_1 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot G_0 + P_3 \cdot P_2 \cdot P_1 \cdot P_0 \cdot C_{-1}\end{aligned}$$